

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. J. Becker


becker@kit.edu

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)


Digitaltechnik

Einführung in CMOS-Technologie

Entwurfsraum - Abstraktionsebenen

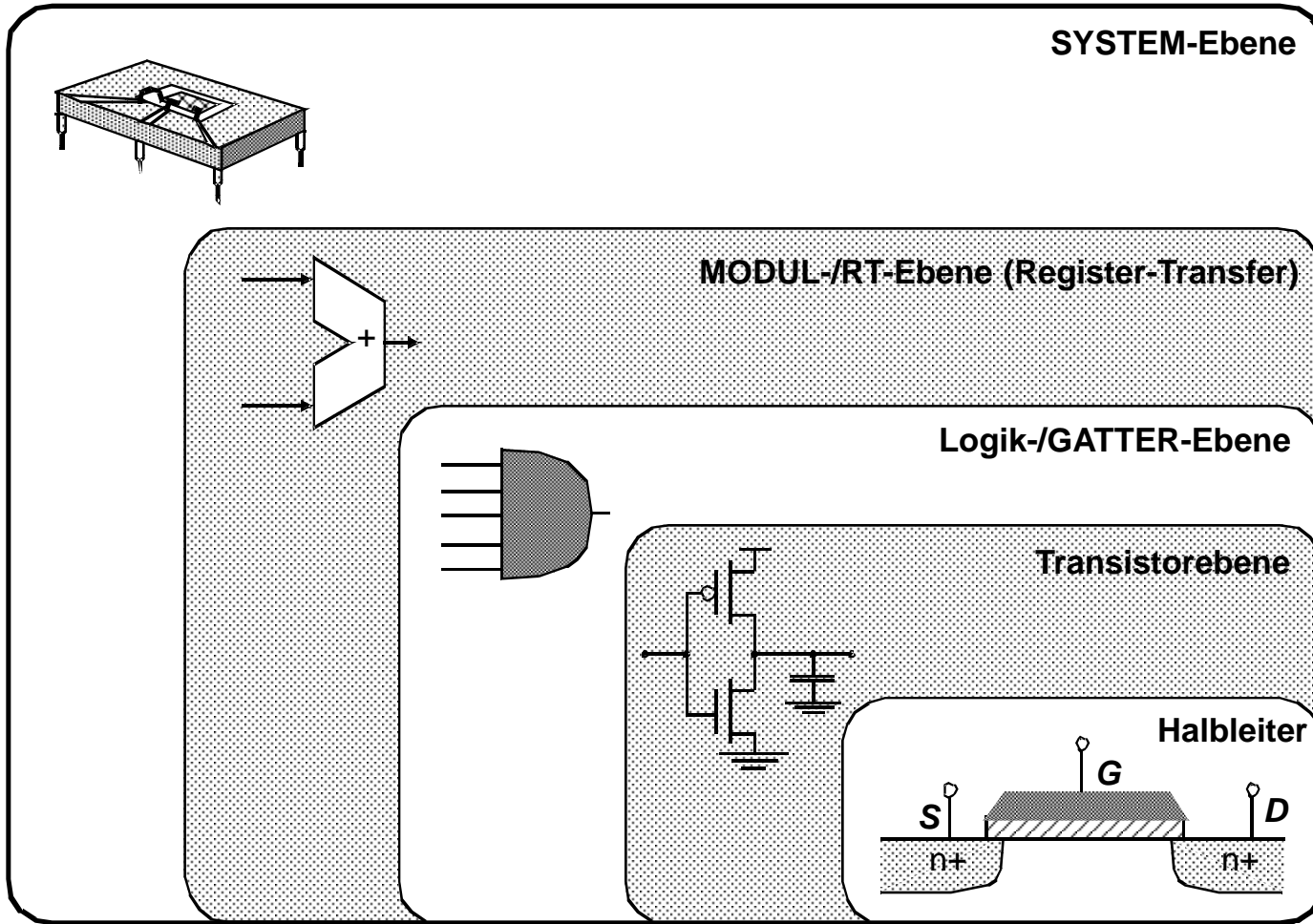


Planartechnik – PN-Übergang

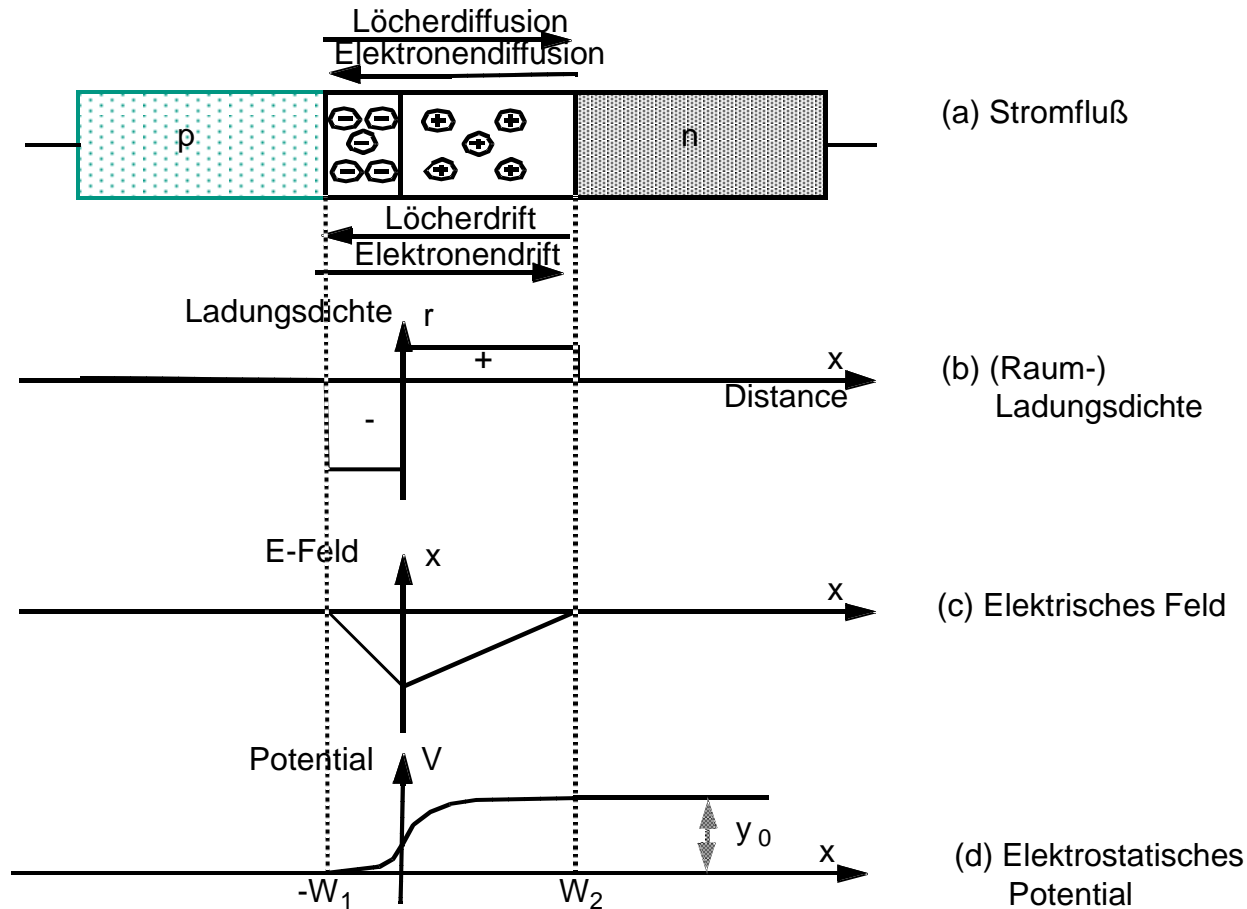


- **Diffusion:** Sowohl Elektronen als auch Löcher wandern in die p- bzw. n-Gebiete
- **Drift:** durch das Wandern der Ladungen entsteht ein Elektrisches Feld welches der Diffusion entgegenwirkt -> **Gleichgewicht** zwischen **Diffusion** und **Drift** entsteht

Planartechnik – PN-Übergang

Sperrschicht-polung

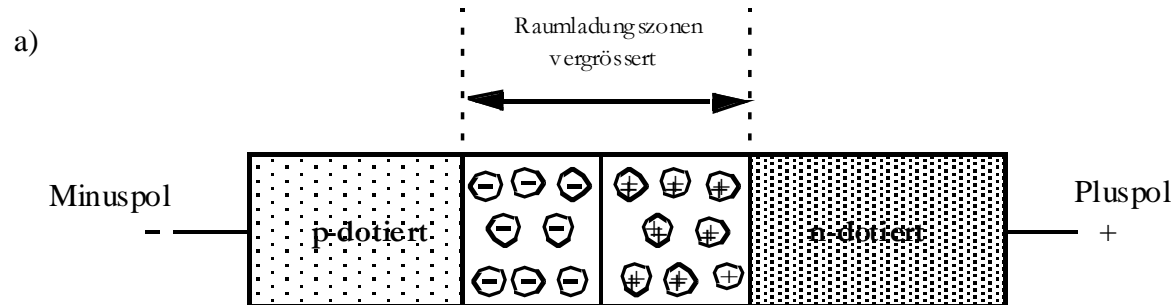


Durchlass-polung

 


- a) **Sperrschicht-polung:** negativer Pol ans p-Gebiet, positiver Pol ans n-Gebiet
-> Raumladungszonen werden vergrößert
- b) **Durchlass-polung:** positiver Pol ans p-Gebiet, negativer Pol ans n-Gebiet
-> Raumladungszonen werden verkleinert
-> Ladungsträgerbewegung über die Grenzschicht


Aufbau einer Diode

 

 Querschnitt eines pn-Kontaktes in einem IC-Prozess




Eindimensionale Darstellung

 

Diodensymbol


Ideales Diodenmodell

 


$$I_D = I_S (e^{V_D / V_T} - 1)$$

- **Diode** ermöglicht nur einen Stromfluss von p nach n, d.h. von Anschluss A nach B
- Die Gleichung I_D beschreibt das **Strom-/Spannungsverhalten** der Diode in Abhängigkeit von V_D

Aufbau eines Bipolar-Transistor

 

(a) Querschnittsdarstellung.

 


(b) Idealisierte Darstellung.


- **Bipolar-Transistoren** werden oft in Anlogschaltungen eingesetzt, z.B. Hifi-Verstärker
- Anordnung von **3 dotierten Gebieten**
 - > Folge **pn_p** oder **n_pn**, wobei die mittlere Schicht sehr dünn ausgelegt wird
- Im Gegensatz zu MOS-Transistoren sind beim **Bipolar-Transistor** sowohl *Majoritäts-* als auch *Minoritätsladungsträger* beim Stromfluss beteiligt

Bipolar-Transistor

 Schaltsymbole und Vorzeichen-Konventionen:




(a) *n*pn

 

(b) *p*np

Aufbau eines MOS-Feldeffekttransistors (MOS-FET)


Querschnitt eines NMOS-Transistors:

 

- **MOS-FETs** werden meist in **Digitalschaltungen** eingesetzt
- Der **Strom** durch den **MOS-FET** fließt in **lateralen Richtung**
- Am Stromfluss sind ausschließlich Majoritätsladungsträger beteiligt
- Das **Gate** dient als Schalter -> aktiviert den **Kanal** zwischen **Source** und **Drain**
-> angelegte positive Spannung: zieht Elektronen an und verdrängt Löcher

MOS-Technologie

 Strom-Spannungszusammenhang -> Durchlassspannung




- Transistor ist gesperrt: d.h. $V_{GS} < V_{th}$, somit kann zwischen **Source** und **Drain** der **Strom I_D** nicht fließen
- Transistor ist geöffnet: d.h. $V_{GS} > V_{th}$, zwischen **Source** und **Drain** Gebieten bildet sich eine negative Ladungszone
-> **Stromfluss** zwischen **Source** und **Drain ermöglicht**


Der MOS-Transistor

I-V Zusammenhang

(a) I_D als Funktion von V_{DS}

 

 
(b) $\sqrt{I_D}$ als eine Funktion von V_{GS}
(für $V_{DS} = 5V$)



- Damit der Stromfluss I_D zustande kommt, muss die Ansteuerspannung V_{GS} den Wert V_T überschreiten (rechtes Diagramm)
- Ist die Ansteuerspannung V_{GS} größer V_T und konstant:
-> Strom I_D ist nur noch von V_{DS} abhängig (linkes Diagramm)

Der MOS-Transistor


Schaltmodell:

 


- Im **nichtleitenden Zustand**, d.h. $|V_{GS}| < |V_T|$ gilt: MOS-Transistor wird zu einem geöffneten Schalter -> Widerstand mit sehr hoher Impedanz, der Stromfluss behindert
- Im **leitenden Zustand**, d.h. $|V_{GS}| > |V_T|$ gilt: MOS-Transistor wird zu einem Widerstand mit einer sehr geringen Impedanz, der Stromfluss verstärkt (geschlossener Schalter)

MOS-Technologie

 Querschnitt der CMOS-Materialschichten (Complementary MOS)



Schaltsymbole

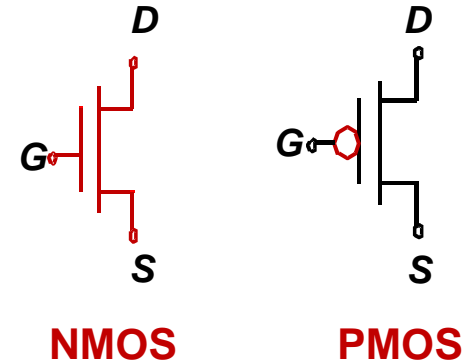


- Man unterscheidet **zwei grundsätzliche MOS-Transistortypen** -> **NMOS-** und **PMOS-Transistoren**
- **In der Abbildung:** NMOS oben links, PMOS oben rechts
- In der CMOS-Technologie werden beide Typen in jeweils komplementären Netzen eingesetzt

Struktur einer statischen CMOS-Schaltung

PUN und PDN -> duale (komplementäre) Netze:

- Die **CMOS-Technologie** basiert auf **komplementären Netzen**
-> **PUN** und **PDN**
(Pull-Up/Pull-Down Netz)
- Ist der **Ausgang** der realisierten Funktion gleich **1**, schaltet das **PUN-Netz** den **Ausgang F** auf V_{DD}
- Ist der **Ausgang** hingegen gleich **0**, schaltet das **PDN-Netz** den **Ausgang F** auf V_{SS}
- Zur Realisierung der **PUN-Netze** werden **PMOS-Transistoren** eingesetzt, **PDN-Netze** werden mit **NMOS-Transistoren** implementiert
- Da außer zu Schaltzeitpunkten keine direkte Verbindung zwischen V_{DD} und V_{SS} besteht, wird **während des Haltens sehr wenig Energie verbraucht**

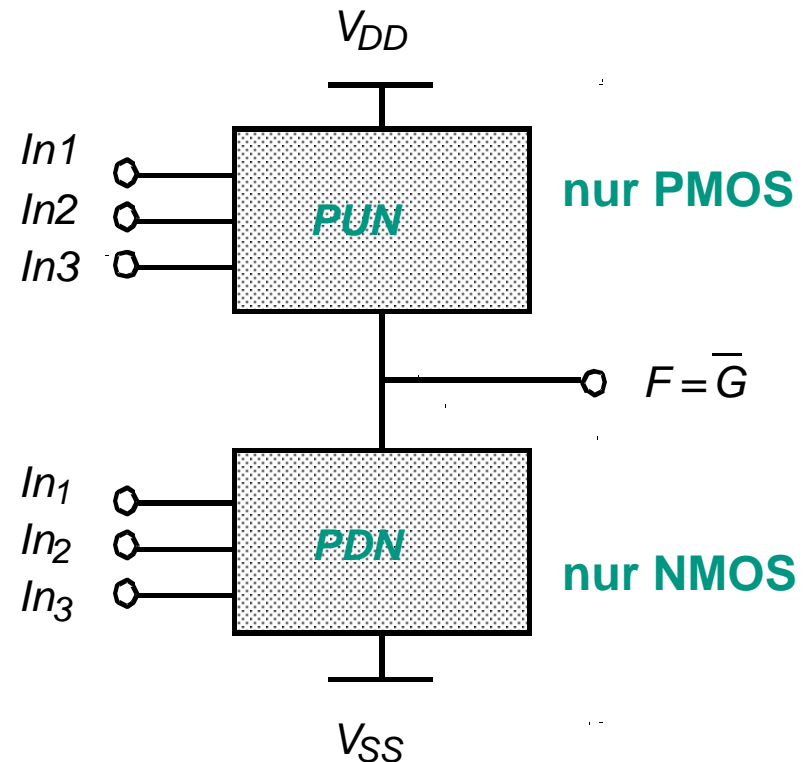


NMOS-Transistoren in Serien/Parallelschaltung


Transistoren -> Schalterrealisierung

-> Steuerung durch Gate-Signal

 NMOS-Schalter schließt, wenn das Gate auf "high" (H, "1") ist




$$Y = A \text{ AND } B$$

 


$$Y = A \text{ ODER } B$$

PMOS-Transistoren in Serien/Parallelschaltung

 PMOS-Schalter schließt, wenn das Gate auf "low" (L, "0") ist


 
$$Y = \overline{A} \text{ AND } \overline{B} = \overline{A + B}$$



$$Y = \overline{A} \text{ OR } \overline{B} = \overline{AB}$$

NMOS-, PMOS-Schaltungen: Anbindung an Axiome der Schaltalgebra

-> Realisierung der Konjunktion, Disjunktion und Negation


Konstruktion einer statischen CMOS-Schaltung

PUN ist zu **PDN** dual (-> **komplementär**)
(kann mittels DeMorgan`s Theorem gezeigt werden)

$$\overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$$



$$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$

 Das komplementäre Gatter ist invertierend



AND = NAND + INV

CMOS: *Inverter*-Schaltung

  


- Der *Inverter* besteht aus **zwei Transistoren**, einem NMOS und einem PMOS
- Ist V_{in} auf **high**, so **öffnet** der **NMOS-Transistor** und V_{out} wird auf **GND** gezogen, während dessen ist der **PMOS-Transistor gesperrt**
- Ist V_{in} hingegen auf **low**, so **öffnet** der **PMOS-Transistor** und V_{out} wird auf **V_{DD}** gezogen, der **NMOS-Transistor** wird hingegen **gesperrt**
- Strom zwischen V_{DD} und GND kann nur fließen, wenn die Transistoren umschalten und kurzzeitig beide offen sind

CMOS: *Inverter-Layout*

- Das **Layout** stellt zwei in Serie geschaltete Inverter dar
- Das **Polysilizium** wird genutzt, um die **Gates** auf dem Silizium zu realisieren
- Das **rote Gebiet** oben ist die ***n*-Wanne** für die PMOS-Transistoren
- Die **blauen Felder** sind **Metalleiter**, wo meist Aluminium oder in moderneren Verfahren Kupfer zum Einsatz kommt
- Die **grünen Gebiete** sind **Diffusionsgebiete**, und mit **schwarzen Vierecken** stellen diese **Kontaktierungen** zwischen den **Source-** bzw. **Drain-Gebieten** und den **Metalleitern** dar

CMOS-Maskenlayout

 


CMOS-Beispielgatter: *NAND*

CMOS-Schaltung für *NAND*

A	B	Out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 Wahrheitstabelle eines *NAND*-Gatters mit 2 Eingängen




$$\text{PDN: } G = A B \Rightarrow \text{OUT} = \text{GND}$$

$$\text{PUN: } F = \overline{A + B} = \overline{AB} \Rightarrow \text{OUT} = V_{DD}$$


$$\overline{G(In_1, In_2, In_3, \dots)} \equiv F(\overline{In_1}, \overline{In_2}, \overline{In_3}, \dots)$$

CMOS: *NAND*-Gatter mit 4 Eingängen

CMOS-Maskenlayout

 

CMOS-Schaltung für *NAND-4*

 


CMOS-Beispielgatter: *NOR*

CMOS-Schaltung für *NOR*

A	B	Out
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


Wahrheitstabelle eines *NOR*-Gatters

 

PUN- und PDN-Netzentwurf (Funktionen G und F zur Übung!)


CMOS-Beispielgatter: *komplexes Gatter*

CMOS-Schaltung für *komplexes Gatter*

 

- In der **CMOS-Technik** lassen sich ebenfalls **komplexere Gatter** modellieren (siehe Schaltung oben)
- Dies muss jedoch durch entsprechende **Dimensionierung** der **W** (Transistor-Kanalbreite) und **L** (Kanallänge) **Größen** der Transistoren geschehen, damit die geforderte Symmetrie wie beim Inverter erhalten bleibt

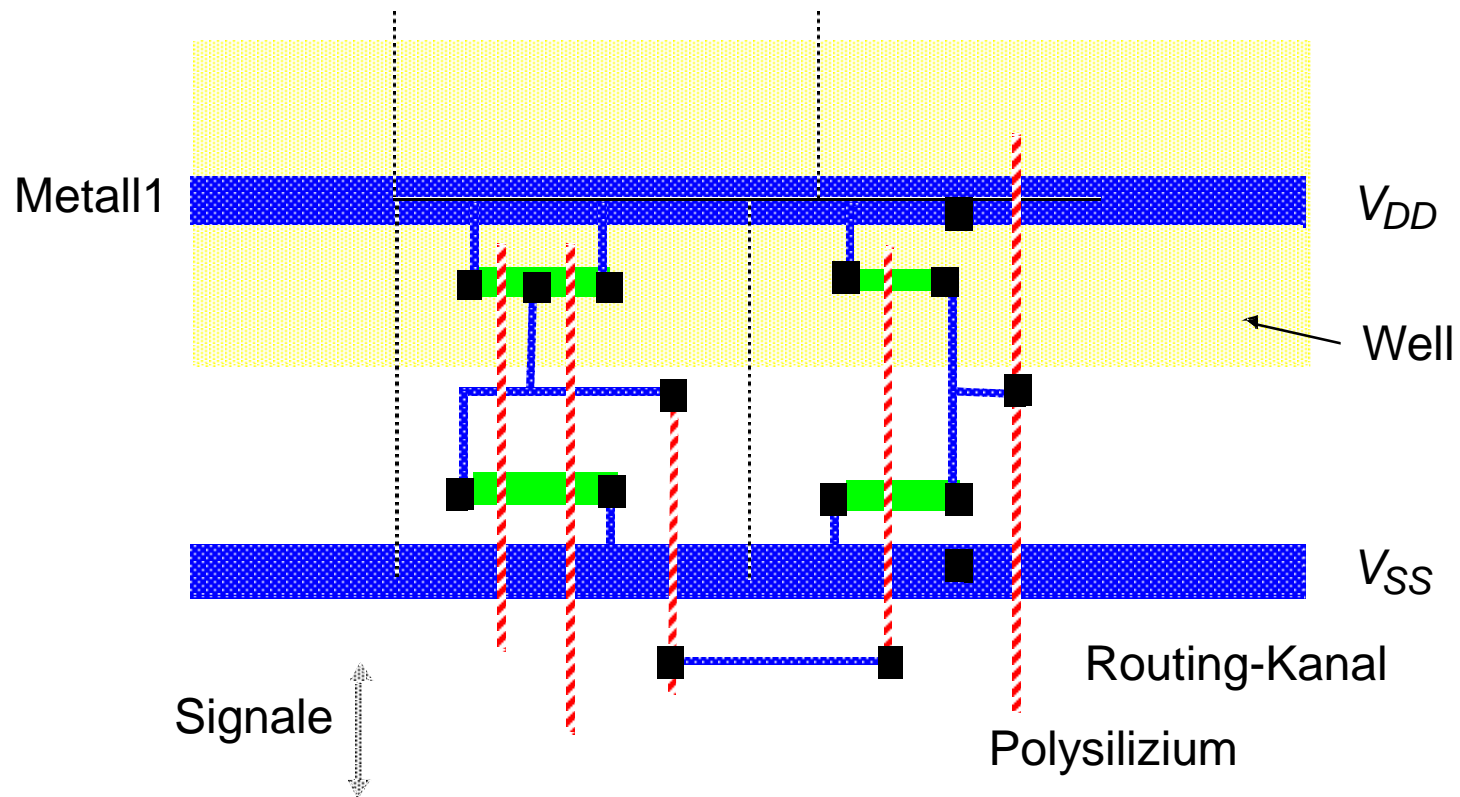Mikrochipentwurf: Standardzellenlayout-Methodik



- Das oben dargestellte **Standardzellenlayout** realisiert die Funktion: $y = \overline{a \& b} = a \& \overline{b}$
- Die **Standardzellen-Methodik** beinhaltet nur **Basiszellen gleicher Höhe**
-> oben V_{DD}- und unten V_{SS}-Leitungen: in den Zwischenräumen werden die gewünschten Schaltglieder (*Gatter*) modelliert


Mikroelektronik: Heutiger Rechnergestützter Entwurf

Hardwarespezifikation


```
architecture structural of first_tap is  
  
signal x_q,red : std_logic_vector(bitwidth-1  
downto 0);  
signal mult : std_logic_vector(2*bitwidth-1  
downto 0);  
  
begin  
  
delay_register:  
process(reset,clk)  
begin  
if reset='1' then  
x_q <= (others => '0');  
elsif (clk'event and clk='1') then  
x_q <= x_in;  
end if;  
end process;  
  
mult <= signed(coef)*signed(x_q);  
  
end structural;
```

Synthese
(Synopsys)


Netzliste

 

Abstraktionsebenen

 

 
Plazierung & Verdrahtung
(Cadence/
Mentor)



Masken-Layout


Fabrikation

Wafer/Chip

 



Status der Mikroelektronikindustrie

Schnelle Evolution der IC-Technologien

 

Quelle: Int'l Technology Roadmap for Semiconductors ITRS

CMOS-Skalierung

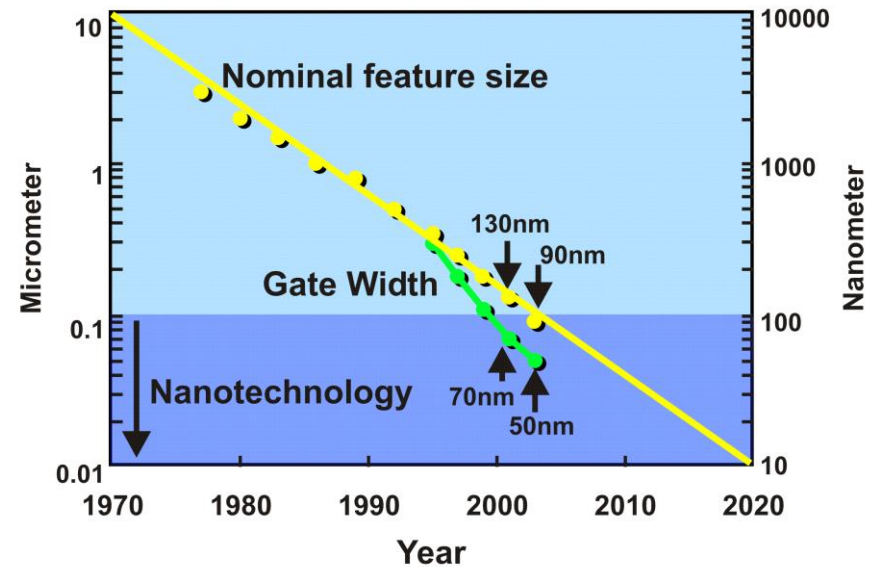 


Digitalentwurf am Scheideweg ?

Technologie Evolution: Integrationsdichte


Moore's Gesetz

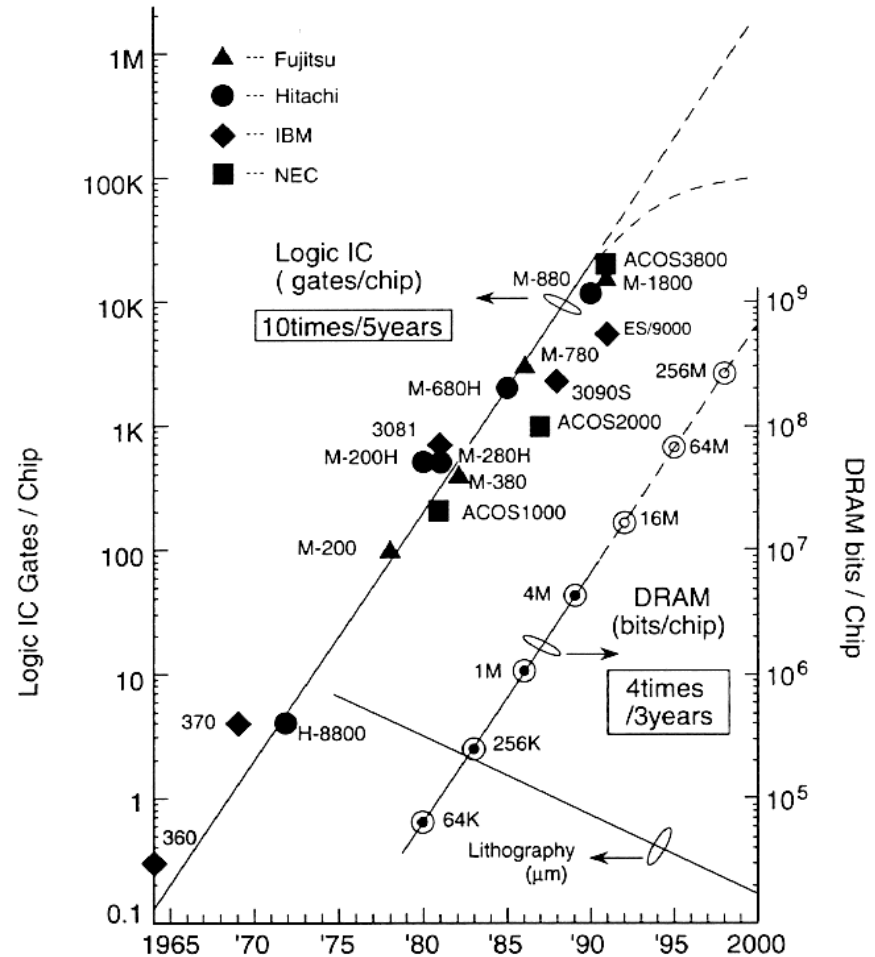- Die Komplexität von Speicherchips und Mikroprozessoren wuchs exponentiell
- Es war genau diese Abbildung, die Moore vorhersagte
- **Moore's Law:** Integrationsdichte verdoppelt sich alle 18 Monate



Mikroelektronik: Skalierung, Verlustleistung und Kosten


Prozessor- und Speicherintegration

 


Prozessor- und Speicherintegrationsdichten im Vergleich zu Moore's Gesetz

(Quelle: International Technology Roadmap for Semiconductors ITRS)

Kostenentwicklung

 


Verlustleistungsentwicklung

 

Intel's High-End Prozessorlösung: Itanium

130 nm Itanium 2 Prozessor

 

- **410 Millionen Transistoren**
- **374 mm² Die-Size**
- **6 MB On-Chip L3-Cache**
- **1.5 GHz mit 1.3 V Versorgungsspannung**
- **Größter On-Die Cache**
- **Größte Anzahl an Transistoren innerhalb eines einzelnen Mikroprozessorentwurfsprojekts**

Quelle: Jason Stinson (Intel), DAC 2003