

Prof. Jürgen Becker

becker@kit.edu

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)

Digitaltechnik

Bausteine der Digitaltechnik - Automaten und Binärspeicher -

- Schaltnetze: ermöglichen die Bildung von Ausgangsgrößen unmittelbar aus Eingangsgrößen
- **maximal** sinnvolle **Größe** der **Schaltnetze** ist jedoch aus wirtschaftlichen und technischen Gründen **beschränkt**
- Notwendig: ein **neues Verarbeitungskonzept**, welches die **Mächtigkeit** des **Eingangsalphabets reduziert** und die **Komplexität** der **Ausgabegröße** in **andere Dimension** verlagert
- Beispiel für Mächtigkeit / Komplexität: Ausgabe von Automatenware
 - Bei **Einsatz** von **Schaltnetzen** zur Verarbeitung der Eingaben wäre hier eine **Eingabe aller Parameter** zur **gleichen Zeit notwendig!!!**
 - **reales Verhalten**: Eingabe der Reihe nach
- Im folgenden wird gezeigt, warum zur **Speicherung aller „vorherigen“ Eingaben** die Verwendung eines sogenannten **„Zustandes“** sinnvoll ist

Verallgemeinerung des Problems:

- **endliches Eingabealphabet:** $E = \{ E_1, E_2, \dots, E_g, \dots, E_u \}$
- **endliches Ausgabealphabet:** $A = \{ A_1, A_2, \dots, A_h, \dots, A_v \}$

- das **neue Konzept** beschrieben durch eine **Einheit AT**, bei der eine **zeitliche Folge** von **Elementen** des **Eingabealphabets** F_E in eine **zeitliche Folge** von **Elementen** des **Ausgabealphabets** F_A abgebildet wird:


$$F_E \Rightarrow \boxed{AT} \Rightarrow F_A$$

- zur **Unterscheidung zeitlicher Reihung**: Einführung eines **Ordnungsindizes** v

$$F_E = E_g^v E_g^{v-1} E_g^{v-2} \dots \quad F_A = A_h^v A_h^{v-1} A_h^{v-2} \dots$$

- Für die neue **Einheit AT** muss gelten: $A_h^v = f(E_g^v, E_g^{v-1}, E_g^{v-2}, \dots, E_g^{v-\alpha})$
 - insgesamt werden $\alpha+1$ Elemente des Eingabealphabets beobachtet
 - α ist die **zeitliche Tiefe** der **Verarbeitung**

 Nachteil des Konzeptes: **Speicherung** von α **Eingabeelementen** erforderlich, um A_h^v zu berechnen:



■ **Erhalt neuen Elements** $\rightarrow$ älteste Element $E_g^{v-\alpha}$ entfällt aus Folge mit Länge $(\alpha+1)$

$\rightarrow$ bei **Normierung** der **Indizes** dem **Alter nach** erhält man:

$$v: \quad E_g^v E_g^{v-1} E_g^{v-2} \dots E_g^{v-a+1} E_g^{v-a}$$

$$v+1: \quad E_g^{v+1} E_g^v E_g^{v-1} E_g^{v-2} \dots E_g^{v-a+1} E_g^{v-a}$$

$$v+1: \quad E_g^{v+1} E_g^v E_g^{v-1} E_g^{v-2} \dots E_g^{v-a+1} \cancel{E_g^{v-a}}$$

reduziert

$$v+1 \Rightarrow v:$$

$$\begin{array}{ccccccc} & \swarrow & \swarrow & \swarrow & & \swarrow & \\ E_g^v & E_g^{v-1} & E_g^{v-2} & \dots & E_g^{v-a+1} & E_g^{v-a} \end{array}$$

normiert

Weiterhin: **Abbildung** der **Folge** $E_g^{v-1} \dots E_g^{v-\alpha}$ auf ein **neues Alphabet** $S = \{ S_1, \dots, S_k, \dots, S_w \}$ mit **geringerer Mächtigkeit**:

$$(E_g^{v-1} \dots E_g^{v-\alpha}) \rightarrow S, \quad \text{mit } |E|^\alpha \geq |S|$$

- das **Element** S_k wird **Zustand** von **AT** genannt
- unter **Beachtung** der **zeitlichen Reihung** erhält man nun:

$$A_h^v = \lambda(E_g^v, S_k^v), \quad \text{mit } \lambda \text{ als } \textbf{Ausgabefunktion} \text{ von AT}$$

Also: bei Eingabe eines **neuen Eingabeelements** E_g^v ergibt sich unter Berücksichtigung des **aktuellen Zustands** (sogenannte “Historie der Eingaben”):


$$S_k^{v+1} = \delta(E_g^v, S_k^v), \quad \text{mit } \delta \text{ als } \textbf{Überföhrungsfunktion} \text{ der Zustände}$$

- Kennzeichnung der **Einheit AT als Quintupel**

$$AT = (E, A, S, \delta, \lambda)$$

- mit **drei endlichen Mengen** und **zwei Abbildungen** zwischen diesen Mengen

 
- Darstellung des **Automaten** durch folgende **Struktur**:



- **rekursive Anordnung** für die **Bestimmung** des **neuen Zustandes**
- der **Speicher** nimmt den momentanen **Zustand S_k^v** auf
- der **neue Zustand S_k^{v+1}** muss zum richtigen **Zeitpunkt übernommen** werden


Wichtige Typklassen von **Automaten** im Zusammenhang mit Digitalschaltungen:

 - **endliche, diskrete** und **deterministische Automaten**
- Bezüglich der Ausgabefunktion von E_g^v und S_k^v unterscheidet man **drei Fälle**:
- **Mealy-Automat** mit $A_h^v = \lambda(E_g^v, S_k^v)$ als allgemeinster Fall:




Automaten - Typen

 - **Moore-Automat** mit $A_h^v = \lambda (S_k^v)$ als ein Spezialfall, bei dem die **Ausgabe** allein vom **Zustand abhängt**:



 - **Medwedew-Automat** mit $A_h^v = S_k^v$ als dem Spezialfall, bei dem als **Ausgabe** der **Zustand selbst** dient:




Beschreibung des Verhaltens: **Automatengraphen** und **Automatentafeln**


- **Automatengraphen:** Knoten repräsentieren **Zustände**, Kanten als **Zustandsübergänge**
- Beide **Elemente** des **Graphen** werden mit **Attributen** versehen, die sich auf **Eingangs-** und **Ausgangselemente** beziehen

Mealy

allgemein

 


Beispiel:

 


Moore

allgemein:

 

Beispiel:

 

Automatentafel:

- Bilden des **kartesischen Produktes** aus **Eingabe-** und **Zustandsmenge**
- An **Kreuzungsstellen** werden beim **Mealy-Automaten** der jeweilige **Folgezustand** und die **Ausgabe**, beim **Moore-Automaten** nur der **Folgezustand** eingetragen

Mealy

	S^{v+1}/A^v		
	E_1^v	...	E_n^v
S^v			
...	...		
S^v	...	S_k^{v+1}/A_h^v	...
...	...		

	S^{v+1}			A^v
	E_1^v	...	E_n^v	
S^v				
...	...			
S^v	...	S_k^{v+1}	...	A_h^v
...	...			

Moore

Beispiele:

S^v	S^{v+1}/A^v	
	E_1	E_2
S_1	S_2/A_2	S_4/A_2
S_2	S_3/A_1	S_2/A_1
S_3	S_4/A_1	S_4/A_3
S_4	S_2/A_2	S_2/A_3

S^v	S^{v+1}		A^v
	E_1	E_2	
S_1	S_2	S_4	A_1
S_2	S_3	S_2	A_1
S_3	S_4	S_4	A_2
S_4	S_2	S_2	A_3

Die **technische Realisierung** eines endlichen, diskreten und deterministischen **Automaten** wird **Schaltwerk** genannt (im Gegensatz zum “gedächtnislosen” Schaltnetz)

- Unterscheidung zwischen **Mealy**-, **Moore**- und **Medwedew-Schaltwerken**
- beim **Übergang** vom **Automaten** zum **Schaltwerk** ist eine **eindeutige Abbildung** der **Automatenelemente** in **binäre Größen** (Bit-Leitungen) erforderlich:

$$E \leftrightarrow \{ X_j \} \quad \text{mit} \quad |E| \leq 2^n \quad \text{bei} \quad X = (x_n, \dots, x_1)$$

$$A \leftrightarrow \{ Y_i \} \quad \text{mit} \quad |A| \leq 2^m \quad \text{bei} \quad Y = (y_m, \dots, y_1)$$

Neu: **eindeutige Abbildung** der **Zustände** S_k der Menge S in die Menge der **Belegungen** eines weiteren **Binärvektors**, des **Zustandsvektors** Q :


$$S \leftrightarrow \{ Q_k \} \quad \text{mit} \quad |S| \leq 2^r \quad \text{bei} \quad Q = (q_r, \dots, q_1)$$

→ **Zustandskodierung**, λ und δ werden als **Schaltnetze** abgebildet

- **Spezifikation von Schaltwerken:** **Automatengraphen** und **Automatentafeln**
→ entsprechende Automatenelemente werden durch ihre binäre Äquivalente ersetzt

Weiterhin: **formal** eingeführte **Indizierung v** der **zeitlichen Ordnung** muss nun in technische Realisierung überführt werden

 → **Rückführung** der **Zustände** über einen **Speicher**:




- **Schaltwerke**, bei denen **Rückführungen** direkt wirksam werden, heißen **asynchron** → sie sind schwieriger zu entwerfen

Also: ein **Speicher** wird benötigt, der die Schwierigkeit der unmittelbar wirksamen Rückkopplung vermeidet, indem nur zu **bestimmten Zeitpunkten** die am Speicher anliegenden **Werte übernommen** werden

Als zusätzliches informationsfreies Binärsignal, wird der sogenannte *Takt c* benötigt

 - **Auftrennung** und **partielle Weiterleitung** des **Zustandes** bzw. **Folgezustandes** → **Zustandsspeicher** in zwei Teilspeicher zerlegen



Funktion:

c = 0: (Teilspeicher 1) = S^{v+1}

c = 1: (Teilspeicher 2) = (Teilspeicher 1)

immer: S^v = (Teilspeicher 2)



Tor 1 und Tor 2 sind nie gleichzeitig aktiv

- Schaltwerke mit taktgesteuerten Speichern werden **getaktet betrieben** genannt
→ **Takte** an allen Schaltungsteilen **gleichzeitig** aktiv → **synchrones Schaltwerk**



Mealy-Automat: Änderung der **Eingabe** bewirkt **asynchrone Ausgabenberechnung**
 → die **Zählung** des **Indexes v** muss aus dem **Taktsignal abgeleitet** werden

Steuerungsarten des Taktes:



pegelgesteuert:

  



pegelgesteuert:

  

flankengesteuert:

  

flankengesteuert:

  

Binärspeicher (FlipFlops)

Binärspeicher werden zur Speicherung von **Zuständen** der **Schaltwerke** benötigt

→ Ist $|S|$ die Zahl der **Zustände**, berechnet sich die Größe des **Binärvektors** Q zu:

$$r = \lceil \lg |S| \rceil \quad \text{mit } Q = (q_r, \dots, q_k, \dots, q_1)$$

mit q_k einer beliebigen **Zustandsvariable** des **Zustandsvektors**

- einzelne **Zustandsvariablen** q_k werden **rekursiv** mit δ berechnet
 - eine **zwei Werte speichernde Einheit** wird als **Binärspeicher** bezeichnet: FlipFlop
 - ein **Speicher** mit r **FlipFlops** kann 2^r unterschiedliche **Zustände** speichern
- grundsätzliche Funktionen eines Binärspeichers:
- muss wahlweise eine **0** oder **1** **einspeichern** können (**schreiben**)
 - der **Wert im Speicher** muss extern **zur Verfügung** stehen (**lesen**)
 - Vorhandensein eines Taktes: **Rekursion** ($v+1 \Rightarrow v$) muss vom **Binärspeicher** unter **Einwirkung** des **Taktes** verwirklicht werden

Also: verschiedene Varianten der **Binärspeicher** diskutieren

Binärspeicher (FlipFlops)

Binärspeicher- Varianten:

Fall 1: RS-FlipFlop

Lesesignal $\triangleq$ Zustandswert:

$$q_k \in \{0,1\}$$

Schreiben einer 0, **Rücksetzen:**

$$R \in \{0,1\} \quad \begin{array}{l} 0 \triangleq \text{inaktiv} \\ 1 \triangleq \text{Schreiben 0} \end{array}$$

Schreiben einer 1, **Setzen:**

$$S \in \{0,1\} \quad \begin{array}{l} 0 \triangleq \text{inaktiv} \\ 1 \triangleq \text{Schreiben 1} \end{array}$$

Fall 2: D-FlipFlop

Lesesignal $\triangleq$ Zustandswert:

$$q_k \in \{0,1\}$$

Datensignal $\triangleq$ Zustandswert neu:

$$D \in \{0,1\}$$

Schreiben des **Wertes** von **D**:

$$W \in \{0,1\} \quad \begin{array}{l} 0 \triangleq \text{inaktiv} \\ 1 \triangleq \text{Schreiben} \end{array}$$

→ das **gleichzeitige Schreiben** von **0** und **1** ($R=1, S=1$) bei **RS-FlipFlop** ist **unzulässig**

Funktionstabellen:

q_k^{alt}	R	S	q_k^{neu}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	-
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	-

q_k^{alt}	D	W	q_k^{neu}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Binärspeicher (FlipFlops)

Funktionstabellen:

q_k^{alt}	R	S	q_k^{neu}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	-
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	-

q_k^{alt}	D	W	q_k^{neu}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Übertragung der zeitlichen Indizes v und $v+1$ auf die Schaltnetzgrößen:

$$q_k^{\text{alt}} = q_k^v, \quad q_k^{\text{neu}} = q_k^{v+1}, R^v, S^v, D^v, W^v$$

- Überföhrungsfunktion zur Bildung von q_k^{v+1} für beide Fälle:

S^v

	0	1	1	1
R^v	0	-	-	0

q_k^v

W^v

	0	0	0	1
D^v	0	1	1	1

q_k^v

- die charakteristischen Gleichungen lauten:

$$q_k^{v+1} = S^v \vee (q_k^v \& \overline{R^v}), \text{ mit } S^v \& R^v = 0$$

$$q_k^{v+1} = (D^v \& W^v) \vee (q_k^v \& \overline{W^v})$$

Binärspeicher (FlipFlops)

Zusammenhang für einen bestimmten Werteübergang: $q_k^v \rightarrow q_k^{v+1}$

→ gibt die sogenannte **Ansteuerfunktion** an:

Beispiele:

q^v	q^{v+1}	R^v	S^v
0	0	-	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	-

q^v	q^{v+1}	D^v	W^v
0	0	-	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	-	0

daraus ergibt sich:

$$R^v = \overline{q_k^{v+1}}$$

$$S^v = q_k^{v+1}$$

$$D^v = q_k^{v+1}$$





$$W^v = q_k^{v+1} \neq q_k^v$$

oder: $D^v = \overline{q_k^v}$

- neben der formalen Behandlung des **Binärspeicherverhaltens** ist die **technische Realisierung** solcher Elemente von Bedeutung

Binärspeicher (FlipFlops)

Symbole

    

Charakteristische Gleichungen

RS-FlipFlop

$$q^{v+1} = S \vee (q^v \& \bar{R})$$

D-FlipFlop

$$q^{v+1} = D$$

T-FlipFlop

$$q^{v+1} = (T \& \bar{q}^v) \vee (T \& q^v)$$

JK-FlipFlop

$$q^{v+1} = (\bar{K} \& q^v) \vee (J \& \bar{q}^v)$$

Ansteuerfunktionen

q^v	q^{v+1}	R	S
0	0	-	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	-

q^v	q^{v+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

q^v	q^{v+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

q^v	q^{v+1}	K	J
0	0	-	0
0	1	-	1
1	0	1	-
1	1	0	-

Beschreibung des Automatenverhaltens:

→ nicht alle Komponenten des **Eingabevektors** beim Übergang zum **Folgezustand** sind relevant und müssen berücksichtigt werden


■ **Schaltwerkstafel** bzw. **Schaltwerksgraph** sind als **Beschreibungsmittel** oftmals **ungünstig**

Daher: an dieser Stelle werden das **Ablaufdiagramm** bzw. die **Ablauftabelle** eingeführt, die sich durch eine **platzsparendere** und **effizientere Beschreibungsform** auszeichnen

Ablaufdiagramm und Ablauftabelle


Ablaufdiagramm:

1) Zustandsübergang

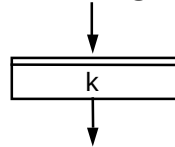


Übergang in den Zustand k ,
Ausgelöst
durch das Taktsignal

2) Abfrage (Verzweigung)

 


Abfrage der im aktuellen Zustand k
relevanten Eingangsvariablen auf
ihre Werte $X_R = (x_{Rv}, \dots, x_{R2}, x_{R1})$

3) Ausgabe

 

Wert des Ausgangsvektors
 $Y = (y_m, \dots, y_1)$ im
aktuellen Zustand

4) Markierung des Anfangszustands

 

Ablaufdiagramm und Ablauftabelle


Mealy- und **Moore-Schaltwerke** werden entsprechend der **Abhängigkeiten**

$$Y^v = \lambda(Q^v, X^v) \quad \text{bzw.} \quad Y^v = \lambda(Q^v)$$

durch die **Reihenfolge** der **Symbole für Verzweigungen** und **Ausgabe berücksichtigt**

→ **Definition des Ablaufschrittes:**

 - **Tripel** aus **Zustandsübergang**, **Ausgabe** und **Verzweigung**, das jeweils zu einem **Wert des Index v** gehört



Ablaufdiagramm und Ablauftabelle

Komplexere Schaltwerksbeschreibungen: größere Zustandsanzahl

→ es eignet sich eine tabellenorientierte Darstellung besser:

Ablauftabelle:

Q^v	$X_R(k)$	Q^{v+1}	$Y(k)$
k			

- die **Ablauftabelle** setzt sich aus **Teiltabellen für jeden Ablaufschritt** zusammen
→ **Teiltabellen** bestehen aus je **vier Spalten**:
 - für den **momentanen Zustand** Q^v
 - für die **Eingabeblocks** der jeweils relevanten Eingabevariablen $X_R(k)$
 - für den **Folgezustand** Q^{v+1}
 - für die **Ausgabeblocks** $Y(k)$
- Zustände sind in Ablauftabellen i.a. nicht kodiert

Ablaufdiagramm und Ablauftabelle

Beispiel:

Q^v	$X_R(3)$				Q^{v+1}	$Y(3)$
	x_6	x_4	x_3	x_1		
l_1	0	-	0	1	l_1	Y_1
	0	1	0	0	l_2	
	0	1	1	1	l_2	
	1	1	0	1	l_2	
	1	0	-	-	l_3	
	-	0	1	1	l_3	
	1	1	1	0	l_4	

l_1, l_2, l_3, l_4

seien Folgezustände zum Zustand l_1 ,

Y_1 die Ausgabe gemäß Schaltwerkstyp (hier Moore).

Schaltwerkentwurf gliedert sich in folgende Schritte:

- 1. Schritt:** Definition der Ein- und Ausgabevariablen
- 2. Schritt:** Wahl des Schaltwerktyps und Erstellen des Ablaufdiagramms bzw. der Ablauftabelle gemäß Aufgabenstellung
- 3. Schritt:** Zustandskodierung
- 4. Schritt:** Wahl des FlipFlop-Typs und Aufstellen der Ansteuerfunktionen
- 5. Schritt:** Entwurf des Schaltnetzes für die Überföhrungsfunktion auf der Basis der Ansteuerfunktionen
- 6. Schritt:** Entwurf des Schaltnetzes für die Ausgabefunktion
- 7. Schritt:** Eventuell Umformung der logischen Ausdröcke in geeignete Strukturausdröcke
- 8. Schritt:** Umsetzen in das Schaltbild des Schaltwerkes

Beispiel: Verbale Aufgabenstellung

Eine **Schaltung** für einen sehr **einfachen Anrufbeantworter** soll zunächst ein Klingelzeichen des Telefons abwarten. Wenn bis zum Beginn des zweiten Klingelzeichens der Hörer nicht abgenommen wurde, soll der **Anrufbeantworter eingeschaltet** werden. Dieser **spielt** dann seine **Mitteilung ab**, egal wie lange der Anrufer tatsächlich zuhört. Erst wenn das Band vollständig abgespielt ist, wird der Anrufbeantworter wieder ausgeschaltet. Der Ausschaltvorgang beinhaltet ein automatisches Rückspulen des Bandes.

1. Schritt: **Eingabevariablen:** Klingelzeichen: **K = 1**

Klingelpause: **K = 0**

Timeout, d.h. Klingelpause dauert zu lange;
Anrufer hat **nach dem ersten Klingelzeichen**

aufgelegt: **T = 1**

sonst: **T = 0**

Bandende: **B = 1**

sonst: **B = 0**


Ausgabevariablen: Anrufbeantworter ein: **A = 1**

Anrufbeantworter aus: **A = 0**

2. Schritt:

Schaltwerkstyp: Moore

Ablaufdiagramm:

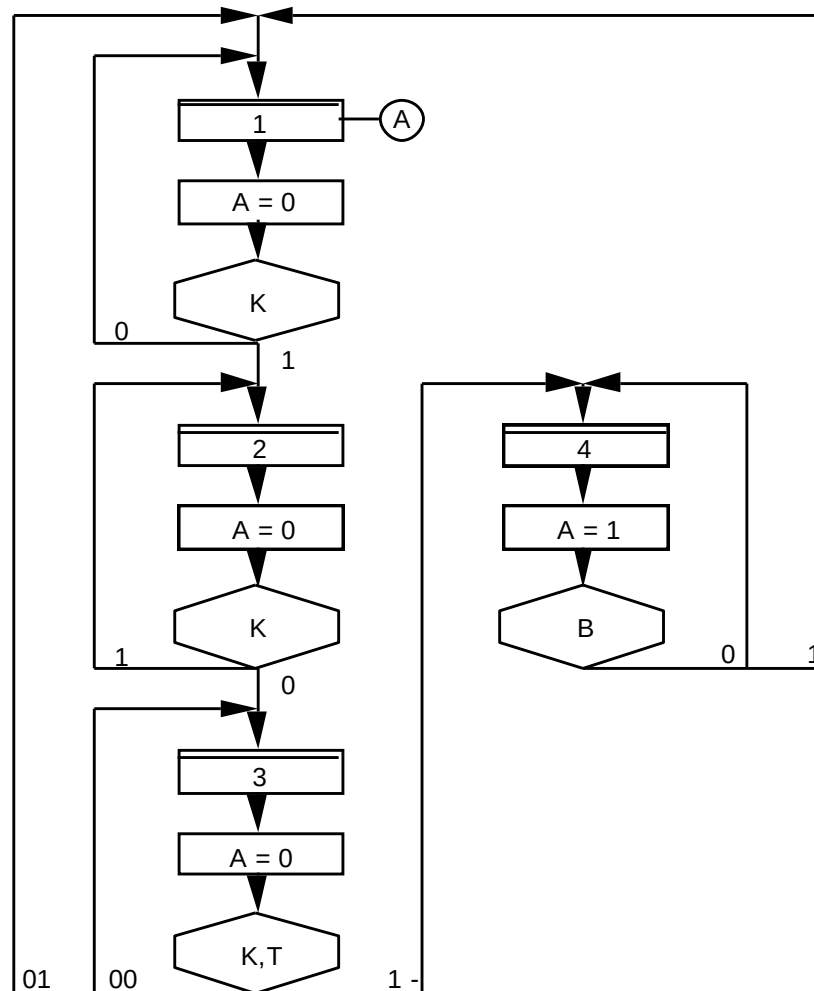

3. + 4. Schritt:

Für **4 Zustände** werden **2 Zustandsvariablen** (q_2, q_1) benötigt.

Erstellen der **kodierten Ablauftabelle**.

Die Kodierung wird willkürlich, z.B. als sogenannte Zählerkodierung ausgeführt.


Kodierte Ablauftabelle:

Q^v $q_2^v \quad q_1^v$		Q^{v+1} $q_2^{v+1} \quad q_1^{v+1}$	Y A
0 0	$X_{R(1):K}$		
	0 1	0 0 0 1	0
0 1	$X_{R(2):K}$		
	0 1	1 0 0 1	0
1 0	$X_{R(3):K,T}$		
	0 0 1 - 0 1	1 0 1 1 0 0	0
1 1	$X_{R(4):B}$		
	0 1	1 1 0 0	1

	q_2	q_1
Zustand 1	0	0
Zustand 2	0	1
Zustand 3	1	0
Zustand 4	1	1

Es sollen **D-Flipflops** verwendet werden,
d.h. $q_2 \hat{=} D_2$ und $q_1 \hat{=} D_1$

5. Schritt:

 

Symmetriediagramme
für Ansteuerfunktionen

$$D_2 = \overline{q_2^v} q_1^v \overline{K} \vee q_2^v \overline{q_1^v} T \vee q_2^v q_1^v K \vee q_2^v q_1^v \overline{B}$$

$$D_1 = q_2^v K \vee q_2^v \overline{q_1^v} K \vee q_2^v q_1^v \overline{B}$$

6. Schritt: Aus der **Ablauftabelle** folgt sofort: $A = q_2^v q_1^v$

7. Schritt: Wenn zum Beispiel ausschließlich **Gatter** mit **2 Eingängen** zur Verfügung stehen


→ man muss man eine **entsprechende Umformung** vornehmen:

$$D_2 = \left[\overline{q_2^v} (q_1^v \overline{K}) \vee q_2^v (\overline{q_1^v} \overline{T}) \right] \vee q_2^v (\overline{q_1^v} K \vee q_1^v \overline{B})$$

$$D_1 = \overline{q_2^v} K \vee q_2^v (\overline{q_1^v} K \vee q_1^v \overline{B})$$

$$A = q_2^v q_1^v$$

 8. Schritt: Blockschema (Schaltbild) des Schaltwerkes



Analog zu den Schaltnetzen:

- es besteht die Möglichkeit **zweistufige Logik** in **programmierbare integrierte Schaltungen** einzubetten
 - dies kann ebenso **bei Schaltwerken** geschehen
 - anhand des **Bausteins AmPAL16R6** soll dies **für das Beispiel** gezeigt werden
- **Wegen negierter Ausgänge des Bausteins** muss unsere **Lösung umgeformt** werden:

$$A = q_2^v q_1^v = \overline{\overline{q_2^v q_1^v}} = \overline{\overline{q_2^v}} \vee \overline{\overline{q_1^v}}$$

- **Ansteuerfunktionen** für **D₁** und **D₂** können Schritt 5 entnommen werden

Einbettung in einen AmPAL16R6:

