

Aufgabe (1)


a)	$I_1(p)$	$I_2(p)$	$I_3(p)$	$U_{w1}(p)$	$U_{w2}(p)$	=
	$R_1 + R_2 + pL_1 + pL_2$	$-pL_2$	$-R_2$	0	0	$U_e(p)$
	$-pL_2$	pL_2	0	1	0	0
	$-R_2$	0	$R_2 + R_3 + pL_3 + \frac{1}{pC_1}$	0	-1	0
	0	0	0	1	$-\frac{w_1}{w_L}$	0
	0	w_2	w_3	0	0	0

Fluss ~~denk~~

$$\frac{U_a(p)}{U_e(p)} = \frac{I_3(p) \cdot \frac{1}{pC_1}}{U_e(p)} = \frac{\det(I_3) \cdot \frac{1}{pC_1}}{\det I \cdot U_e(p)} //$$

b) ?

c)

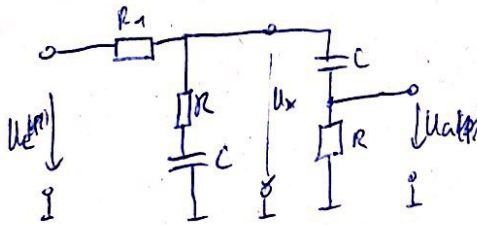

$$F(w) = \frac{U_a}{U_e} = \frac{U_a}{U_x} \cdot \frac{U_x}{U_e}$$

$$\Rightarrow \frac{U_a}{U_x} = \frac{R}{R + \frac{1}{jwC}} = \frac{jwCR}{1 + jwCR}$$

$$\Rightarrow \frac{U_x}{U_e} = \frac{Z}{R + Z} \quad \text{mit } Z = \left(R + \frac{1}{jwC} \right) \parallel \left(R + \frac{1}{jwC} \right)$$

$$Z = \frac{1}{2} \left(R + \frac{1}{jwC} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{U_x}{U_e} = \frac{\frac{1}{2} \left(R + \frac{1}{jwC} \right)}{R + \frac{1}{2} \left(R + \frac{1}{jwC} \right)} = \frac{R + \frac{1}{jwC}}{2R + R + \frac{1}{jwC}} = \frac{1 + jwCR}{1 + jwC[R + 2R_1]}$$

somit $F(w) = \frac{U_a}{U_x} \cdot \frac{U_x}{U_e} = \frac{jwCR}{1 + jwCR} \cdot \frac{1 + jwCR}{1 + jwC[R + 2R_1]} = \frac{jwCR}{1 + jwC[R + 2R_1]}$

$$\Rightarrow \alpha = 0 \quad \beta = wCR \quad \gamma = 1 \quad \delta = wC[R + 2R_1]$$

d) $|F(w)| = \frac{wCR}{\sqrt{1 + (wC[R + 2R_1])^2}}$

$$e) \varphi(\omega) = 90^\circ - \tan^{-1}(\omega C [R + 2R_1])$$

$$\Rightarrow \varphi(\omega_0) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow 1 \stackrel{!}{=} \omega_0 [R + 2R_1] \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{C [R + 2R_1]}$$

Aufgabe ②.

$$a) I_M = U_Y \cdot e^{j\omega t} [G_R + G_S \cdot e^{-j\frac{2\pi}{3}} + G_T \cdot e^{-j\frac{4\pi}{3}}] \stackrel{!}{=} 0$$

$$G_R + G_S \cdot e^{-j\frac{2\pi}{3}} + G_T \cdot e^{-j\frac{4\pi}{3}} \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{mit } G_S = 0, \text{ da Leerlauf}$$

$$G_R + G_T \cdot e^{-j\frac{4\pi}{3}} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow G_R = \frac{1}{R_1 + j\omega L_1} \quad G_T = \frac{1}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{j\omega C_1}{1 + j\omega R_2 C_1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_1 + j\omega L_1} + \frac{j\omega C_1}{1 + j\omega R_2 C_1} \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0 \quad \leftarrow \hat{=} \text{wird der Parallelschaltung, also hier rechnen...}$$

$$1 + j\omega R_2 C_1 + j\omega L_1 [R_1 + j\omega L_1] \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0$$

$$1 + j\omega R_2 C_1 + (j\omega L_1 R_1 - \omega^2 L_1^2) \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0$$

$$1 + j\omega R_2 C_1 - \frac{1}{2} j\omega L_1 R_1 + \frac{1}{2} \omega^2 L_1^2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \omega L_1 R_1 - j\omega^2 L_1^2 \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

$$\textcircled{I} \quad 1 + \frac{1}{2} \omega^2 L_1^2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \omega L_1 R_1 = 0$$

$$\textcircled{II} \quad \omega L_1 R_2 - \frac{1}{2} \omega L_1 R_1 - \omega^2 L_1^2 \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

$$\text{aus } \textcircled{I} \quad R_1 = \frac{2 + \omega^2 L_1^2}{\sqrt{3} \omega L_1} \quad \text{in } \textcircled{II} \quad \omega L_1 R_2 + \frac{1}{2} \omega L_1 \frac{2 + \omega^2 L_1^2}{\sqrt{3} \omega L_1} - \omega^2 L_1^2 \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \omega L_1 R_2 + \frac{\omega C_1}{\sqrt{3} \omega C_1} + \frac{1}{2} \frac{\omega^3 L_1^2}{\sqrt{3} \omega L_1} - \omega^2 L_1^2 \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \cancel{L_1} \left[\frac{\omega^2 C_1}{2\sqrt{3}} - \omega^2 C_1 \frac{\sqrt{3}}{2} \right] + \omega L_1 R_2 + \frac{1}{\sqrt{3}} = 0$$

$$\Rightarrow L_1 = - \frac{\omega L_1 R_2 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{\omega^2 C_1}{2\sqrt{3}} - \omega^2 L_1 \frac{\sqrt{3}}{2}} = - \frac{\omega L_1 R_2 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{-\frac{\sqrt{3}}{2} C_1} = \frac{2\omega L_1 R_2 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3} C_1}$$

$$R_1 = \frac{2 + \omega^2 \frac{2\omega L_1 R_2 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3} C_1} C_1}{\sqrt{3} \omega C_1} = \frac{2 + \omega^2 \frac{2}{\sqrt{3}} \omega R_2 + \frac{1}{3}}{\sqrt{3} \omega C_1}$$

vereinfacht??

Elektroenergiesysteme - Gedächtnisprotokoll (2.)

Aufgabe (2.)

$$a) \quad Z_1 = R_1 \parallel j\omega L_1 = \frac{j\omega L_1 R_1}{R_1 + j\omega L_1} \Rightarrow \frac{1}{Z_1} = \frac{R_1 + j\omega L_1}{j\omega L_1 R_1} \quad G_2 = 0$$

$$Z_2 = R_2 \parallel \frac{1}{j\omega L_1} = \frac{\frac{R_2}{j\omega L_1}}{R_2 + \frac{1}{j\omega L_1}} = \frac{R_2}{1 + j\omega L_1 R_2} \Rightarrow \frac{1}{Z_2} = \frac{1 + j\omega L_1 R_2}{R_2}$$

$$I_M \stackrel{!}{=} 0 \quad I_M = u_Y \cdot e^{j\omega t} [G_R + G_S \cdot e^{-j\frac{4\pi}{3}} + G_T \cdot e^{-j\frac{4\pi}{3}}] \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow 0 = G_R + G_T \cdot e^{-j\frac{4\pi}{3}} = \frac{R_1 + j\omega L_1}{j\omega L_1 R_1} + \frac{1 + j\omega L_1 R_2}{R_2} \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\Rightarrow 0 = -\frac{j R_1}{\omega L_1 R_1} + \frac{\omega L_1}{\omega L_1 R_1} - \frac{1}{2R_2} - \frac{\sqrt{3} \omega L_1 R_2}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2R_2} - j \frac{\omega L_1 R_2}{2R_2}$$

$$0 = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{2R_2} - \frac{\sqrt{3} \omega L_1 R_2}{2} + j \left(\frac{\sqrt{3}}{2R_2} - \frac{\omega L_1 R_2}{2R_2} - \frac{R_1}{\omega L_1 R_1} \right)$$

$$\textcircled{I} \quad \frac{1}{R_1} - \frac{1}{2R_2} - \frac{\sqrt{3} \omega L_1 R_2}{2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \frac{1}{R_1} = \frac{1}{2R_2} + \frac{\sqrt{3} \omega L_1 R_2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_1} = \frac{1 + \sqrt{3} \omega L_1 R_2^2}{2R_2} \Rightarrow R_1 = \frac{2R_2}{1 + \sqrt{3} \omega L_1 R_2^2} > 0 \checkmark$$

$$\textcircled{II} \quad \frac{\sqrt{3}}{2R_2} - \frac{\omega L_1}{2} - \frac{1}{\omega L_1} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \frac{1}{\omega L_1} = \frac{\omega L_1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2R_2} = \frac{R_2 \omega L_1 - \sqrt{3}}{2R_2}$$

$$\Rightarrow \omega L_1 = \frac{2R_2}{R_2 \omega L_2 - \sqrt{3}} \Rightarrow L_1 = \frac{2R_2}{R_2 \omega^2 L_2 - \sqrt{3} \omega}$$

die Lösung für L_1 ist nicht plausibel, da wenn $\sqrt{3} \omega > R_2 \omega^2 L_2$ also $\sqrt{3} > R_2 \omega L_2$ die Induktivität negativ wäre, dies ist physikalisch nicht möglich.

$$b) \quad S_Y = (G_R^* + G_S^* + G_T^*) u_Y^2 = \left[\left(\frac{R_1 + j\omega L_1}{j\omega L_1 R_1} \right)^* + \left(\frac{1 + j\omega L_1 R_2}{R_2} \right)^* \right] u_Y^2$$


$$S_Y = \left[\frac{-\omega L_1 + R_1}{\omega L_1 R_1} + \frac{1 - j\omega L_1 R_2}{R_2} \right] u_Y^2$$

c)


$$\begin{aligned} I_R &= \frac{U_R}{Z_Y} \cdot e^{j\omega t} = \frac{U_R}{R+j\omega L} \cdot e^{j\omega t} \\ I_S &= \frac{U_S}{Z_Y} \cdot e^{j\omega t} = \frac{U_S}{R+j\omega L} \cdot e^{j(\omega t - \frac{2\pi}{3})} \\ I_T &= \frac{U_T}{Z_Y} \cdot e^{j\omega t} = \frac{U_T}{R+j\omega L} \cdot e^{j(\omega t - \frac{4\pi}{3})} \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} U_S &= U_T = U_R = \frac{U_Y}{R+j\omega L} e^{j(\omega t - \frac{2\pi}{3})} \\ &= \frac{U_Y}{R+j\omega L} e^{j(\omega t - \frac{4\pi}{3})} \end{aligned} \right\}$$

$$U_{NN} = \frac{U_Y \frac{1}{R+j\omega L} (1 + e^{-j\frac{2\pi}{3}} + e^{-j\frac{4\pi}{3}}) e^{j\omega t}}{3 \cdot (\frac{1}{R+j\omega L})} = 0 // \quad (\text{da symmetrische Last.})$$

Aufgabe ③

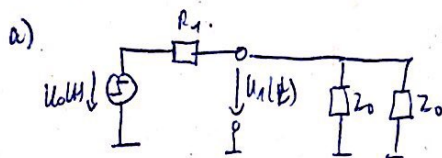
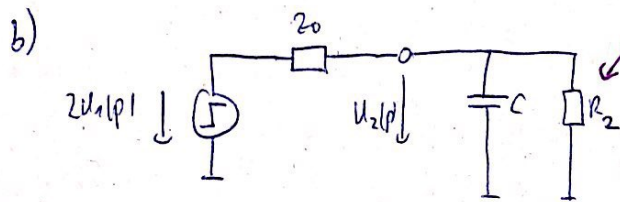
$$X_1(p) = \frac{U_1(p)}{U_0(p)} = \frac{\frac{1}{2} Z_0}{\frac{1}{2} Z_0 + R_1} = \frac{Z_0}{Z_0 + 2R_1}$$



immer hier
hinten 2x parallel
Z_0?

$$Z_A = \frac{1}{\frac{1}{C} \parallel R_2} = \frac{\frac{R_2}{pC}}{R_2 + \frac{1}{pC}} = \frac{R_2}{1 + pCR_2}$$

$$\frac{U_2(p)}{2U_1(p)} = \frac{Z_A}{Z_0 + Z_A} \Rightarrow U_2(p) = \frac{Z_A}{Z_0 + Z_A} \cdot 2U_1(p)$$

mit $U_1(p) = \frac{Z_0}{Z_0 + 2R_1} U_0(p) = \frac{Z_0 U_0}{p(Z_0 + 2R_1)}$ folgt

$$U_2(p) = \frac{\frac{R_2}{1 + pCR_2}}{Z_0 + \frac{R_2}{1 + pCR_2}} \cdot 2 \cdot \frac{Z_0 U_0}{p(Z_0 + 2R_1)} = \frac{2R_2}{Z_0 + R_2 + pCR_2 Z_0} \cdot \frac{Z_0 U_0}{p(Z_0 + 2R_1)}$$

$$U_2(p) = \frac{2R_2 Z_0 U_0}{p^2 (Z_0 + 2R_1) (CR_2 Z_0 + p(Z_0 + 2R_1)(Z_0 + R_2))} = \frac{2R_2 Z_0 U_0}{(Z_0 + 2R_1)(CR_2 Z_0)} \cdot \frac{1}{p^2 + p \frac{Z_0 + R_2}{CR_2 Z_0}}$$

$$U_2(t) = \frac{2R_2 Z_0 U_0}{(Z_0 + 2R_1)(CR_2 Z_0)} \cdot \frac{e^{-\frac{Z_0 + R_2}{CR_2 Z_0} t} - 1}{\frac{Z_0 + R_2}{CR_2 Z_0}} \quad \text{oder} \quad U_2(t) = \frac{2R_2 Z_0 U_0}{(Z_0 + 2R_1)(Z_0 + R_2)} \left(e^{-\frac{Z_0 + R_2}{CR_2 Z_0} t} - 1 \right) \cdot U_0$$

Elektroenergiesysteme - Gedächtnisprotokoll (2)

4. Aufgabe (3)

0) $U_{V3}(p)$ gegeben

$$U_{r3}(p) = B_3(p) \cdot U_{V3}(p) = \frac{Z_{A,3} - Z_0}{Z_{A,3} + Z_0} U_{V3} \quad \text{mit } Z_{A,3} = \infty, \text{ da Leerlauf folgt}$$

$$U_{r3}(p) = \frac{1 - \frac{Z_0}{Z_{A,3}}}{1 + \frac{Z_0}{Z_{A,3}}} U_{V3} \rightarrow 1 - U_{V3} \quad \text{für } Z_{A,3} \rightarrow \infty$$

$U_{r4}(p)$ gegeben

$$U_{r4}(p) = B_4(p) \cdot U_{4V} = \frac{Z_{A,4} - Z_0}{Z_{A,4} + Z_0} U_{4V} \quad \text{mit } Z_{A,4} = 0, \text{ da Kurzgeschlossene Leitung folgt}$$

$$U_{r4}(p) = \frac{0 - Z_0}{0 + Z_0} U_{4V} = -U_{4V} //$$

Aufgabe (4)

a) gegeben: $\omega(p)$, $4\text{polig} \rightarrow Z=p, S_N, u_N, L_0, L_h \rightarrow X_h = 2\pi f (L_0 + L_h)$

$$\hookrightarrow p = \omega^{-1}(\omega(p))$$

$$P = \operatorname{Re}\{S_N\}$$

$$Q = \operatorname{Im}\{S_N\}$$

$$n = \frac{Q}{P}$$

hat man f gegeben?

$$\text{oder: } P = S \cdot \omega(p)$$


$$Q = S \cdot \sin(\phi)$$

$$K_N = \frac{P}{S} = \frac{P}{2\pi n} \quad \text{hier n oder f}$$

$$b) \underline{U}_p = \underline{U}_s + \underline{X}_h \cdot \underline{I}_s = \underline{U}_s + j \underline{X}_h \cdot \underline{I}_s^* \quad \|\underline{U}_s = U_s \text{ da rein reell}\|$$

$$\text{mit } \underline{I}_s = \left(\frac{S_1}{\sqrt{3} \cdot U_1} \right)^* = \left(\frac{S_1}{\sqrt{3} \cdot U_N} \right)^*$$

$$\underline{U}_p = U_s + j \underline{X}_h \cdot \left(\frac{S_1}{\sqrt{3} \cdot U_N} \right)^* \quad U_p = |\underline{U}_p| \quad \theta = \angle(\underline{U}_p)$$

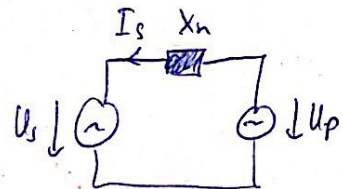

c) I_L reduzieren bis $Q=0 \Leftrightarrow U_p$ verringern bis $Q=0$

$$Q \stackrel{!}{=} 0 \rightarrow \textcircled{I} \quad \frac{U_1 U_{p, \text{neu}} \cos(\theta_{\text{neu}})}{X_d} = \frac{U_1^2}{X_d}$$


P bleibt $P_{\text{alt}} \quad \textcircled{II} \quad P_{\text{alt}} = 3 \cdot \frac{U_1 \cdot U_{p, \text{neu}}}{X_d} \cdot \sin(\theta_{\text{neu}})$

aus $\textcircled{I} \quad U_{p, \text{neu}} = \frac{U_1}{\cos(\theta_{\text{neu}})}$ in $\textcircled{II} \quad P_{\text{alt}} = 3 \cdot \frac{U_1^2}{X_d} \cdot \tan(\theta_{\text{neu}})$

$$\rightarrow \theta_{\text{neu}} = \tan^{-1} \left(\frac{P_{\text{alt}} \cdot X_d}{3 U_1^2} \right)$$

$$\rightarrow U_{p, \text{neu}} = \frac{U_1}{\cos \left(\tan^{-1} \left(\frac{P_{\text{alt}} \cdot X_d}{3 U_1^2} \right) \right)}$$

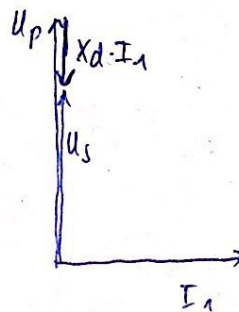d) $Q=0 \rightarrow U_p$ muss ~~Rechen~~Recht in Phase zu U_1 damit keine W. Leistungsübertragung. Zudem muss I_1 um -90° verschoben zu U_p & U_1 , da Induktivität & $I_1 \cdot X_d$ muss rein reell da X_d rein komplex muss I_1 rein komplex:



← stimmt das ??


Aufgabe ⑤

a) da $Z_k = (U_{kr} + j U_{kx}) \cdot \frac{U_{os}^2}{S_N}$ & $u_{kr} + j u_{kx} = 0 + j0$ folgt

$$Z_k = 0$$

b) Dreieckverbräucher in Sternverbräucher transformieren.

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3}$$

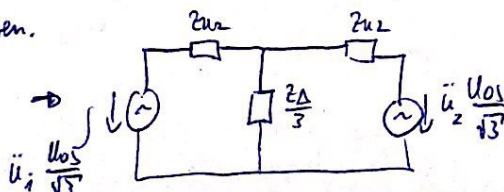

c)

$$I_A = \frac{\ddot{u}_2 - \ddot{u}_1}{Z_{\Delta 1} + Z_{\Delta 2}} = \frac{U_{os}}{\sqrt{3}}$$

$$\text{mit } \ddot{u}_2 = \frac{U_{os}}{U_{os}} \cdot e^{j330^\circ} \quad \ddot{u}_1 = \frac{U_{os}}{U_{os}} \cdot e^{j60^\circ}$$