
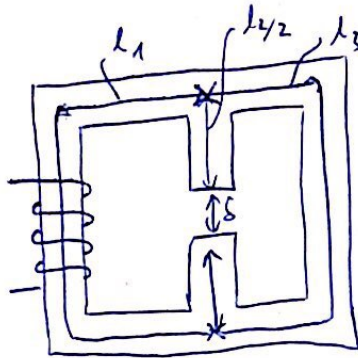


Aufgabe (1)

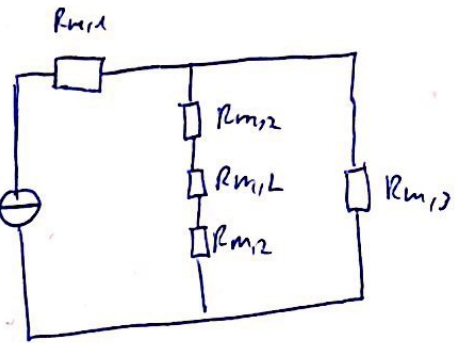

Ersatzschaltbild: $NI \uparrow$



$$\hat{R}_{m,2} = 2R_{m,2} + R_{m,L} = \frac{2 \frac{l_2}{2} + \delta \mu r}{A \cdot \mu_0 \mu_r}$$

$$R_{m,3} = \frac{l_3}{\mu_0 \mu_r A}$$

$$R_{m,1} = \frac{l_1}{\mu_0 \mu_r A}$$

$$R_{ges} = R_{m,1} + (\hat{R}_{m,2} \parallel R_{m,3})$$

$$R_{ges} = \frac{l_1}{\mu_0 \mu_r A} + \frac{\frac{(l_2 + \delta \mu r) l_3}{A^2 \mu_0^2 \mu_r^2}}{\frac{l_2 + l_3 + \delta \mu r}{A \mu_0 \mu_r}}$$

$$R_{ges} = \frac{(l_2 + \delta \mu r) l_3}{(l_2 + l_3 + \delta \mu r) A \mu_0 \mu_r} + \frac{l_1}{\mu_0 \mu_r A}$$

$$\Rightarrow R_{m,ges} = \frac{(l_2 + \delta \mu r) l_3 \mu_0 \mu_r A + l_1 (l_2 + l_3 + \delta \mu r) A \mu_0 \mu_r}{(l_2 + l_3 + \delta \mu r) \mu_0^2 \mu_r^2 A^2}$$

$$R_{m,ges} = \frac{(l_2 + \delta \mu r) l_3 + l_1 (l_2 + l_3 + \delta \mu r)}{(l_2 + l_3 + \delta \mu r) \mu_0 \mu_r A}$$

$$\Rightarrow \Phi = B \cdot A \quad \& \quad \Phi_1 \cdot R_{m,ges} = -N \cdot i \Rightarrow \Phi = -N \cdot i / R_{ges}$$

$$\Rightarrow B = \frac{\Phi}{A} = - \frac{N \cdot i}{R_{m,ges} \cdot A} = - \frac{N \cdot i (l_2 + \delta \mu r) l_3 + l_1 (l_2 + l_3 + \delta \mu r)}{(l_2 + l_3 + \delta \mu r) \mu_0 \mu_r A^2}$$


$$B = - \frac{(l_2 + l_3 + \delta \mu r) \mu_0 \mu_r}{(l_2 + \delta \mu r) l_3 + l_1 (l_2 + l_3 + \delta \mu r)} \cdot N \cdot i$$

b) mit $N \frac{d\Phi}{dt} = L \frac{di}{dt}$

$$N \cdot \frac{d\Phi}{dt} = N \cdot \frac{d}{dt} \frac{N \cdot i \mu}{R_{\text{ges}}} = N \cdot \frac{\mu}{R_{\text{ges}}} \cdot \frac{di}{dt} = \frac{N^2}{R_{\text{ges}}} \frac{di}{dt} \stackrel{!}{=} L \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow L = \frac{N^2}{R_{\text{ges}}} = N^2 \cdot \frac{\mu_0 (\mu_r l_2 + l_3) \mu_0 \mu_r A}{(l_2 + \mu_r l_3) l_3 \mu_r + l_1 (l_2 + l_3 + \mu_r l_3)}$$

c)

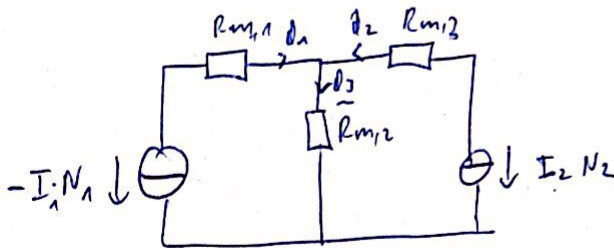

gesucht i_2 , so dass $\Phi_1 = 0$

$$\Phi_3 = \Phi_1 + \Phi_2 \quad \Phi_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \Phi_2 = \Phi_3$$

$$\Rightarrow N_1: -I_1 N_1 = R_{m,1} \Phi_1 + \Phi_3 \cdot \tilde{R}_{m,2} = \Phi_3 \tilde{R}_{m,2} = \Phi_2 \cdot \tilde{R}_{m,2}$$

$$I_2 N_2 = R_{m,3} \Phi_2 + \Phi_3 \cdot \tilde{R}_{m,2} = \Phi_2 (R_{m,3} + \tilde{R}_{m,2})$$

$$\text{mit } \Phi_2 = -\frac{I_1 N_1}{\tilde{R}_{m,2}} \quad \& \quad \Phi_2 = \frac{I_2 N_2}{\tilde{R}_{m,2} + R_{m,3}}$$


$$\Rightarrow -\frac{I_1 N_1}{\tilde{R}_{m,2}} = \frac{I_2 N_2}{\tilde{R}_{m,2} + R_{m,3}} \Rightarrow i_2(t) = -\frac{\tilde{R}_{m,2} + R_{m,3}}{\tilde{R}_{m,2}} \cdot \frac{N_1}{N_2} i_1(t)$$

$$\sim \tilde{R}_{m,2} + R_{m,3} = \frac{l_2 + \mu_r l_3}{\mu_0 \mu_r A} + \frac{l_3}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{l_2 + l_3 + \mu_r l_3}{\mu_0 \mu_r A}$$

$$\Rightarrow -\frac{\tilde{R}_{m,2} + R_{m,3}}{R_{m,3}} = -\frac{l_2 + l_3 + \mu_r l_3}{l_3}$$

$$\Rightarrow \boxed{i_2(t) = -\frac{l_2 + l_3 + \mu_r l_3}{l_3} \frac{N_1}{N_2} i_1(t)}$$

Aufgabe ②

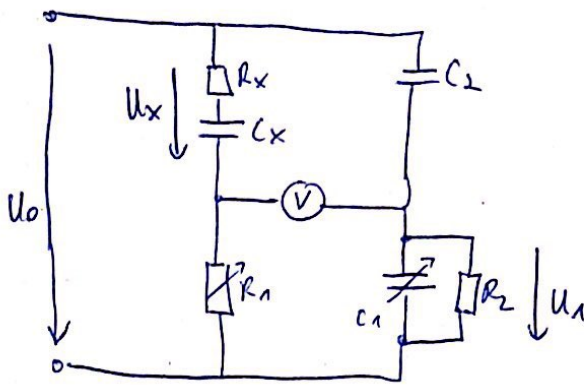

a) → hoher Innenwiderstand:

$$\rightarrow U_x = \frac{R_x + \frac{1}{j\omega C_x}}{R_x + R_1 + \frac{1}{j\omega C_x}} U_0 = \frac{1 + j\omega C_x R_x}{1 + j\omega C_x (R_x + R_1)} U_0$$

$$\rightarrow U_1 = \frac{Z}{Z + \frac{1}{j\omega C_1}} \cdot U_0$$

$$\text{mit } Z = \frac{R_2 - \frac{1}{j\omega C_1}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{R_2}{1 + j\omega C_1 R_2}$$

$$\Rightarrow U_1 = \frac{\frac{R_2}{1 + j\omega C_1 R_2}}{\frac{R_2}{1 + j\omega C_1 R_2} + \frac{1}{j\omega C_2}} U_0 = \frac{R_2}{R_2 + \frac{1 + j\omega C_1 R_2}{j\omega C_2}} U_0 = \frac{j\omega C_2 R_2}{j\omega C_2 R_2 + 1 + j\omega C_1 R_2} U_0$$

$$U_1 = \frac{j\omega C_2 R_2}{1 + j\omega R_2 (C_1 + C_2)} U_0$$

b) $U_1 \stackrel{!}{=} U_x$ wie laufen C_x & R_x

$$\rightarrow \frac{j\omega C_2 R_2}{1 + j\omega R_2 (C_1 + C_2)} = \frac{1 + j\omega C_x R_x}{1 + j\omega C_x (R_x + R_1)}$$

$$\rightarrow j\omega C_2 R_2 (1 + j\omega C_x (R_x + R_1)) = (1 + j\omega C_x R_x) (1 + j\omega R_2 (C_1 + C_2))$$

$$\rightarrow j\omega C_2 R_2 - \omega^2 C_2 R_2 C_x (R_x + R_1) = 1 - \omega^2 C_x R_x R_2 (C_1 + C_2) + j\omega C_x R_x + j\omega R_2 (C_1 + C_2)$$

$$\textcircled{I} -\omega^2 C_2 R_2 C_x (R_x + R_1) = 1 - \omega^2 C_x R_x R_2 (C_1 + C_2)$$

$$\textcircled{II} \omega C_2 R_2 = j\omega C_x R_x + \omega R_2 (C_1 + C_2)$$

$$\text{aus } \textcircled{II} C_x = \frac{\omega C_2 R_2 - \omega R_2 (C_1 + C_2)}{\omega R_x} = \frac{R_2 (C_2 - C_1 - C_2)}{R_x} = -C_1 \frac{R_2}{R_x}$$

wie kann das negativ sein

$$\Rightarrow \text{in } \textcircled{I} +\omega^2 C_2 R_2 \cdot \frac{R_2}{R_x} C_1 (R_x + R_1) = 1 + \omega^2 R_2^2 C_1 (C_1 + C_2)$$

$$\Rightarrow \omega^2 C_2 R_2^2 C_1 R_x + \omega^2 C_2 R_2^2 C_1 R_1 = R_x + \omega^2 R_2^2 C_1 (C_1 + C_2) R_x$$

$$\Rightarrow R_x [\omega^2 C_2 R_2^2 C_1 - \omega^2 R_2^2 C_1 (C_1 + C_2) - 1] = -\omega^2 C_2 R_2^2 C_1 R_1$$

$$R_x = \frac{\omega^2 C_2 R_2^2 C_1 R_1}{\omega^2 C_2 R_2^2 C_1 - \omega^2 R_2^2 C_1 (C_1 + C_2) - 1}$$

$$\text{somit } C_X = -C_1 R_2 \cdot \frac{\omega^2 C_2 R_2^2 C_1 - \omega^2 R_2 C_1 (C_1 + C_2) - 1}{\omega^2 C_2 R_2^2 C_1 R_1}$$

$$C_X = \frac{\omega^2 R_2 C_1 [C_1 + C_2] + 1 - \omega^2 C_2 R_2^2 C_1}{\omega^2 C_2 R_2 R_1}$$

$$u_0(t) = \begin{cases} u_0 & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -u_0 & \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases}$$

$$\rightarrow U_0(p) = \int_0^{\infty} u_0(t) e^{-pt} dt = \int_0^{\frac{T}{2}} u_0 e^{-pt} dt - \int_{\frac{T}{2}}^T u_0 e^{-pt} dt$$

$$\begin{aligned} U_0(p) &= \left[-\frac{u_0}{p} e^{-pt} \right]_0^{\frac{T}{2}} + \left[\frac{u_0}{p} e^{-pt} \right]_{\frac{T}{2}}^T \\ &= -\frac{u_0}{p} e^{-p\frac{T}{2}} + \frac{u_0}{p} + \frac{u_0}{p} e^{-pT} - \frac{u_0}{p} e^{-p\frac{T}{2}} \\ &= \frac{u_0}{p} [1 - 2e^{-p\frac{T}{2}} + e^{-pT}] \end{aligned}$$

d) $G(p) = \frac{k_1}{\beta p + \gamma} = \tilde{u}_1$ Insturung mit $U_0(p)$

$$U_1(p) = G(p) \cdot U_0(p) = \frac{k_1}{\beta p + \gamma} \cdot \frac{u_0}{p} [1 - 2e^{-p\frac{T}{2}} + e^{-pT}]$$

$$U_1(p) = \frac{k_1 u_0}{p(\beta p + \gamma)} - \frac{2k_1 u_0}{p(\beta p + \gamma)} e^{-p\frac{T}{2}} + \frac{k_1 u_0}{p(\beta p + \gamma)} e^{-pT}$$

$$U_1(p) = \frac{k_1 u_0}{\beta} \frac{1}{p(p + \frac{\gamma}{\beta})} - \frac{2k_1 u_0}{\beta} \frac{1}{p(p + \frac{\gamma}{\beta})} e^{-p\frac{T}{2}} + \frac{k_1 u_0}{\beta} \frac{1}{p(p + \frac{\gamma}{\beta})} e^{-pT}$$

$$U_1(p) = \frac{k_1 u_0}{\beta} \frac{e^{-\frac{\gamma}{\beta} t} - 1}{\frac{\gamma}{\beta}} - \frac{2k_1 u_0}{\beta} \frac{e^{-\frac{\gamma}{\beta} (t - \frac{T}{2})} - 1}{\frac{\gamma}{\beta}} + \frac{k_1 u_0}{\beta} \frac{e^{-\frac{\gamma}{\beta} (t - T)} - 1}{\frac{\gamma}{\beta}}$$

$$U_1(t) = \frac{k_1 u_0}{\gamma} e^{-\frac{\gamma}{\beta} t} - \frac{2k_1 u_0}{\gamma} e^{-\frac{\gamma}{\beta} (t - \frac{T}{2})} + \frac{k_1 u_0}{\gamma} e^{-\frac{\gamma}{\beta} (t - T)}$$

Elektroenergiesysteme - Beobachtungsprotokoll (3.)

zu Nr. (2.)

e) U_{RM} nun periodisch → wie ging das nochmal?

j. Durch seine Impulsantwort, also durch Anregung mit einem idealen Pulz;
d.h. einem Diracstoß.

Aufgabe (3.)

I_R & U_{RM} sollen in Phase sein, da U_{RM} die Phase 0° aufweist,
muss I_R reell sein (wie U_{RM})

da N & M nicht verbunden: $I_R + I_S + I_T \stackrel{!}{=} 0 \rightarrow I_S = -I_R - I_T$ & $U_{RM} = U_{SM}$

$$I_T = \frac{U_{TM}}{\frac{1}{j\omega L}} = j\omega L U_{TM} \quad I_R = \frac{U_{RM}}{R_R + j\omega L_R}$$

$$I_S = -j\omega L U_{TM} - \frac{1}{R_R + j\omega L_R} U_{RM} = (-j\omega L \cdot U_Y e^{-j\frac{4\pi}{3}} - \frac{1}{R_R + j\omega L_R} U_Y e^{j0}) e^{j\omega t}$$

→ $I_S =$

$$I_R = \frac{U_{SM} - U_{RM}}{Z_R} = \frac{U_{SM} - U_{SM}}{Z_R} = \frac{U_Y (1 - e^{-j\frac{2\pi}{3}}) e^{j\omega t}}{R_R + j\omega L_R}$$

$$I_R = \frac{U_Y (1 - (-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2})) [\cos(\omega t) + j\sin(\omega t)] [R_R - j\omega L_R]}{R_R^2 + (\omega L)^2}$$

$\text{Im}\{I_R\} \stackrel{!}{=} 0$

$$I_R = \frac{U_Y}{R_R^2 + (\omega L)^2} (1.5 + j\frac{\sqrt{3}}{2}) [\cos(\omega t) R_R - j\omega L_R \cos(\omega t) + j R_R \sin(\omega t) + \omega L_R \sin(\omega t)]$$

$$\underline{I}_R = (1.5 + j\frac{\sqrt{3}}{2}) (\omega L R + \omega L R \sin \omega t) + j [R R \sin \omega t - \omega L R \cos \omega t] \cdot \frac{u_y}{R R^2 + (\omega L)^2}$$

Damit $\underline{I}_R$ in Phase zu $\underline{u}_{RM}$ sein sollen:


$$\angle(\underline{I}_R) = \angle(\underline{I}_R \cdot e^{j\omega t}) = \angle(\underline{u}_{RM}) = \angle(\underline{u}_{RM} \cdot e^{j\omega t})$$

$$\rightarrow \underline{I}_R = \frac{u_{RM} - u_{SM}}{R R + j\omega L R} = \frac{u_y (1 - e^{-j\frac{2\pi}{3}})}{R R + j\omega L R} = u_y \cdot \frac{(1 - e^{-j\frac{2\pi}{3}})(R R - j\omega L R)}{R R^2 + (\omega L)^2}$$

$$\underline{I}_R = \frac{u_y}{R R^2 + (\omega L)^2} (1.5 - \frac{\sqrt{3}}{2} j) (R R + j\omega L R)$$

$$\operatorname{Im}\{\underline{I}_R\} \stackrel{!}{=} 0 \rightarrow 0 = -\frac{\sqrt{3}}{2} R R + 1.5 \omega L R$$
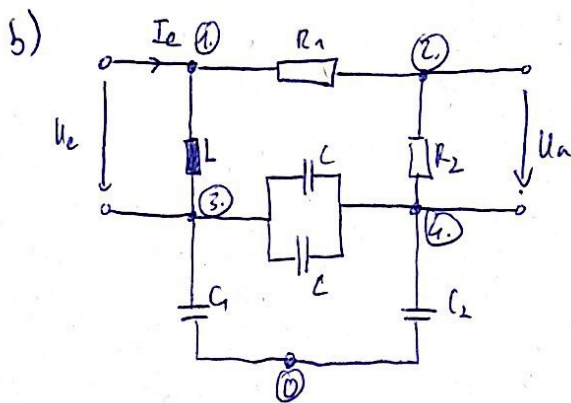
$$\rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} R R = 1.5 \omega L R \rightarrow \boxed{R R = \sqrt{3} \omega L R}$$



$u_1(p)$	$u_2(p)$	$u_3(p)$	$u_4(p)$	=
$-(\frac{1}{pL} + \frac{1}{R_1})$	$\frac{1}{R_1}$	$\frac{1}{pL}$	0	$-I_e(p)$
$\frac{1}{R_1}$	$-(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})$	0	$\frac{1}{R_2}$	0
$\frac{1}{pL}$	0	$-(\frac{1}{pL} + \frac{1}{2pC}) + \frac{1}{pC_1}$	$(\frac{1}{2pC})^{-1}$	0
0	$\frac{1}{R_2}$	$(\frac{1}{2pC})^{-1}$	$-(\frac{1}{R_2} + (\frac{1}{2pC}) + \frac{1}{pC_2})$	0

mit $\frac{1}{\frac{1}{pC} + \frac{1}{\frac{1}{2pC}}} = z$

$$z = \frac{\frac{1}{pC}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{pC}} = \frac{1}{2pC}$$

c) Verwenden der Cramer'schen Regel:

$$\frac{u_1(p)}{u_e(p)} = \frac{u_2(p) - u_4(p)}{u_1(p) - u_3(p)} = \frac{\det(u_2) - \det(u_4)}{\det(u_1) - \det(u_3)}$$

Zur Nummer (3)

d)

$I_1(p)$	$I_2(p)$	
$pL + R_2 + \frac{1}{pC}$	$-\frac{1}{pC}$	$U_e(p)$
$-\frac{1}{pC}$	$\frac{1}{pC} + pL + R_2$	0

$$U_0(p) = I_2(p) R_2 = \frac{\det I_2}{\det I} R_2$$

$$\rightarrow F(p) = \frac{U_0(p)}{U_e(p)} = \frac{I_2(p) R_2}{U_e(p)} = \frac{\det(I_2) R_2}{\det I - U_e(p)}$$

$$\det(I_2) = \begin{vmatrix} pL + R_2 + \frac{1}{pC} & U_e(p) \\ -\frac{1}{pC} & 0 \end{vmatrix} = \frac{U_e(p)}{pC}$$

$$\det(I_1) = \begin{vmatrix} pL + R_2 + \frac{1}{pC} & -\frac{1}{pC} \\ -\frac{1}{pC} & \frac{1}{pC} + pL + R_2 \end{vmatrix} = \left(\frac{1}{pC} + pL + R_2\right)^2 - \frac{1}{p^2 C^2}$$

$$\left(\frac{1}{pC} + pL + R_2\right)\left(\frac{1}{pC} + pL + R_2\right)$$

$$= \frac{1}{p^2 C^2} + \frac{L}{C} + \frac{R_2}{pC} + \frac{L}{C} + p^2 L^2 + pLR_2 + \frac{R_2}{pC} + pLR_2 + R_2^2 - \frac{1}{p^2 C^2}$$

$$= p^2 L^2 + p(2LR_2) + \left(\frac{2L}{C} + R_2^2\right) + \frac{1}{p}\left(2\frac{R_2}{C}\right)$$

$$\rightarrow F(p) = \frac{\frac{U_e(p)}{pC} \cdot R_2}{U_e(p) \left[p^2 L^2 + p(2LR_2) + \left(\frac{2L}{C} + R_2^2\right) + \frac{1}{p}\left(2\frac{R_2}{C}\right) \right]}$$

$$F(p) = \frac{R_2}{p^3 L^2 C + p^2 2LR_2 C + p[2L + CR_2^2] + 2R_2}$$

$$\leadsto A = R_2 \quad B = L^2 C \quad C = 2LR_2 \quad D = 2L + CR_2^2 \quad E = 2R_2$$

e) $|F(j\omega)| = \left| \frac{R_2}{-j\omega^3 L^2 C - \omega^2 2LR_2 C + j\omega[2L + CR_2^2] + 2R_2} \right|$

$$= \left| \frac{R_2}{2R_2 - \omega^2 2LR_2 C + j\omega[2L + CR_2^2 - \omega^2 L^2 C]} \right|$$

$$= \frac{R_2}{\sqrt{(2R_2 - \omega^2 2LR_2 C)^2 + \omega^2 [2L + CR_2^2 - \omega^2 L^2 C]^2}}$$

$$|F(j\omega)| = \frac{R_2}{\sqrt{(2R_2 - 2\omega^2 L R_2^2)^2 + \omega^2 [2L + CR_2^2 - \omega^2 L^2 C]^2}}$$

$$F(j \frac{1}{\sqrt{LC}}) = \frac{R_2}{\sqrt{(2R_2 - \frac{2}{LC} L R_2^2)^2 + \frac{1}{LC} [2L + CR_2^2 - \frac{1}{LC} L^2 C]^2}}$$

$$= \frac{R_2}{\sqrt{(2R_2 - \frac{2R_2^2}{C})^2 + [\frac{2}{LC} + \frac{R_2^2}{CL^2} - \frac{1}{LC^2}]^2}} \quad \frac{C^2 L R_2}{C^2 L^2}$$

$$= \frac{R_2 C^2 L^2}{\sqrt{(2C^2 R_2^2 L^2 - 2R_2^2 L^2 C)^2 + [2LC + R_2 C - L]^2}}$$

vereinfacht sich nicht??

$$\arg F(j\omega) = -\tan^{-1} \left(\frac{\omega [2L + CR_2^2 - \omega^2 L^2 C]}{2R_2 - \omega^2 \cdot 2 \cdot L \cdot R_2} \right)$$


Aufgabe (4)

$$b) \quad Z_{u1} = U_{u1} \cdot \frac{U_{u1}^2}{S_{u1}} = 21,62 \text{ m}\Omega$$

$$Z_{u2} = U_{u2} \cdot \frac{U_{u2}^2}{S_{u2}} = 19,13 \text{ m}\Omega$$

$$c) \rightarrow \text{Verbraucher in Sternschaltung umwandeln} \rightarrow Z_{\Delta} = 3Z_Y \rightarrow Z_Y = \frac{1}{3}Z_{\Delta} = Z$$

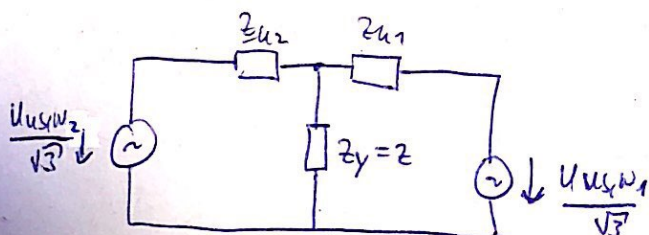Ersatzschaltbild (laut Skript Seite 197) (einfach)



Elektroenergiesysteme - bedingtesprotokoll (3)

zu Nummer (4)

$$c) \quad \underline{I}_A = \frac{\underline{\ddot{u}}_2 - \underline{\ddot{u}}_1}{Z_{u1} + Z_{u2}} \cdot \frac{U_L}{\sqrt{3}}$$

$$\underline{\ddot{u}}_2 = \frac{U_{os,2}}{U_{us,2}} e^{j 11.30^\circ} = \frac{270}{0.4} \cdot e^{j 330^\circ}$$

$$\underline{\ddot{u}}_1 = \frac{U_{os,1}}{U_{us,1}} e^{j 2.30^\circ} = \frac{270}{0.4} \cdot e^{j 60^\circ}$$

$$\underline{I}_A = \frac{\frac{270}{0.4} (e^{j 330^\circ} - e^{j 60^\circ})}{21.62 m\Omega + 19.13 m\Omega} \cdot \frac{100 \mu V}{\sqrt{3}} = (350 - j 1306) \mu A$$

?