
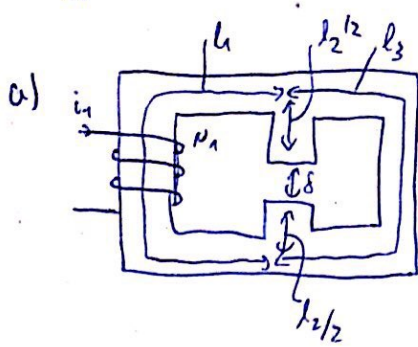



Aufgabe 1.

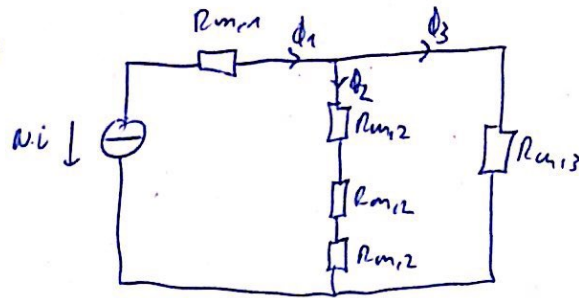

① ESB:



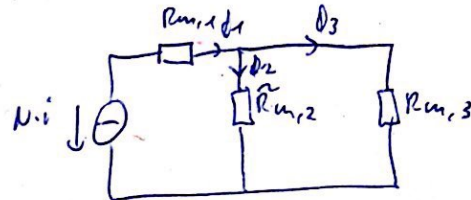mit $\tilde{R}_{m,2} = 2R_{m,2} + R_{m,1}$ folgt




$$\phi_1 = \frac{N_1 i_1}{R_{m,ges}} \quad \text{mit} \quad R_{m,1} = \frac{l_1}{\mu_0 \mu_r A} \quad \tilde{R}_{m,2} = \frac{l_2 + \delta \mu_r}{\mu_0 \mu_r A} \quad R_{m,3} = \frac{l_3}{\mu_0 \mu_r A}$$

$$R_{m,ges} = R_{m,1} + \tilde{R}_{m,2} \parallel R_{m,3} = \frac{l_1}{\mu_0 \mu_r A} + \frac{\frac{(l_2 + \delta \mu_r) l_3}{(\mu_0 \mu_r A)^2}}{\frac{l_2 + \delta \mu_r + l_3}{\mu_0 \mu_r A}} = \frac{(l_2 + \delta \mu_r + l_3) l_3}{(l_2 + \delta \mu_r + l_3) \mu_0 \mu_r A}$$

$$\phi_1 = \frac{N_1 i_1}{\frac{(l_2 + \delta \mu_r + l_3) \mu_0 \mu_r A}{(l_2 + \delta \mu_r + l_3) \mu_0 \mu_r A}} = \frac{(l_2 + \delta \mu_r + l_3) \mu_0 \mu_r A}{(l_2 + \delta \mu_r) l_3} N_1 i_1$$

weil: $B_{links} = B_{re} = \frac{\phi_1}{A} \Rightarrow B_{re} = \frac{(l_2 + \delta \mu_r + l_3) \mu_0 \mu_r}{(l_2 + \delta \mu_r) l_3} N_1 i_1$


b) wenn:

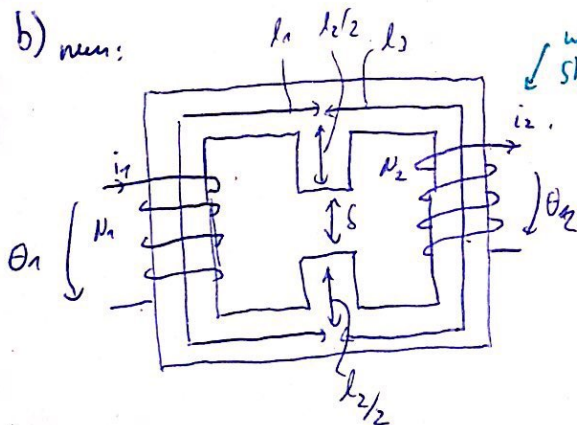

wie muss hier
Strom (Richtung)
(Richtung?)

ESB →

Wie groß muss N_2 , damit $\phi_1 = 0$

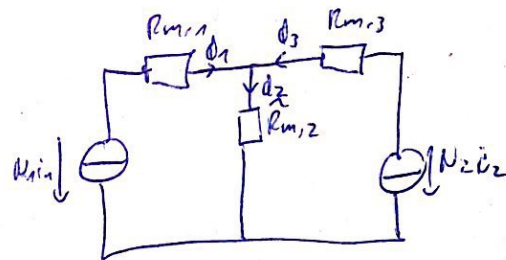

$$\begin{aligned} \text{I} \quad N_1 i_1 &= R_{m,1} \phi_1 + \tilde{R}_{m,2} \phi_2 \quad \phi_1 = 0 \Rightarrow N_1 i_1 = R_{m,2} \phi_2 \\ \text{II} \quad N_2 i_2 &= R_{m,3} \phi_3 + \tilde{R}_{m,2} \phi_2 \Rightarrow N_2 i_2 = R_{m,3} \phi_3 + \tilde{R}_{m,2} \phi_2 \\ \text{III} \quad \phi_1 + \phi_3 &= \phi_2 \Rightarrow \phi_3 = \phi_2 \end{aligned}$$

$$① \quad U_1 i_1 = \tilde{R}_{m,2} \Phi_2$$

& Φ_2 gesucht.

$$② \quad N_2 i_2 = R_{m,3} \Phi_3 + \tilde{R}_{m,2} \Phi_2$$

$$\text{aus } ① \quad \Phi_2 = \Phi_3 = \frac{N_1 i_1}{\tilde{R}_{m,2}} \quad (*)$$

$$③ \quad \Phi_3 = \Phi_2$$

$$③ \text{ in } ② \quad N_2 i_2 = (R_{m,3} + \tilde{R}_{m,2}) \Phi_2 \quad (**)$$

$$\text{nen } * \text{ in } ** \quad N_2 i_2 = \frac{R_{m,3} + \tilde{R}_{m,2}}{\tilde{R}_{m,2}} \cdot N_1 i_1$$


$$\rightarrow N_2 = \frac{R_{m,3} + \tilde{R}_{m,2}}{\tilde{R}_{m,2}} \cdot \frac{i_1}{i_2} \cdot N_1 = \boxed{\frac{l_3 + l_2 + \delta \mu_r}{l_2 + \delta \mu_r} \cdot \frac{i_1}{i_2} N_1 = N_2}$$

für $i_1 = i_2$

$$N_2 = \frac{l_3 + l_2 + \delta \mu_r}{l_2 + \delta \mu_r} N_1$$

wie kommt es auf $N_1 = N_2$, dafür müsste $R_{m,3} = 0$ laut meiner Lösung.

Aufgabe ②

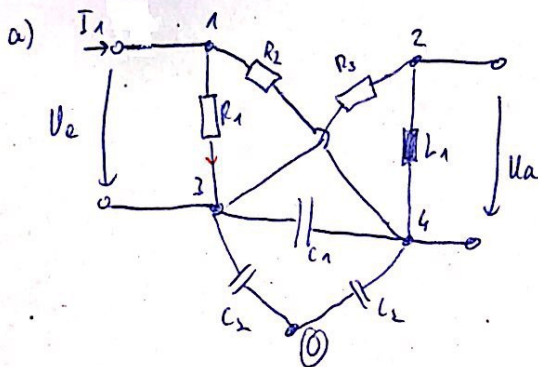

$U_1(p)$	$U_2(p)$	$U_3(p)$	$U_4(p)$	=
$-(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})$	0	$\frac{1}{R_1}$	$\frac{1}{R_2}$	$-I_1(p)$
0	$-(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{pL_1})$	$\frac{1}{R_3}$	$\frac{1}{pL_1}$	0
$\frac{1}{R_1}$	$\frac{1}{R_3}$	$-(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + pC_1 + pC_2)$	pC_1	0
$\frac{1}{R_2}$	$\frac{1}{pL_1}$	pC_1	$-(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{pL_1} + pC_1 + pC_2)$	0

b) Ansatz für $F(p) = \frac{U_a(p)}{U_e(p)} \rightarrow$ nach der Cramer'schen Regel, das gilt:


$$U_a(p) = U_2(p) - U_4(p) \quad \& \quad U_e(p) = U_1(p) - U_3(p)$$

$$\text{zudem gilt: } U_2(p) = \frac{\det U_2}{\det U}, \quad U_4(p) = \frac{\det U_4}{\det U}, \quad U_1(p) = \frac{\det U_1}{\det U}, \quad U_3(p) = \frac{\det U_3}{\det U}$$

$$\text{und somit: } \frac{U_a(p)}{U_e(p)} = \frac{\det(U_2) - \det(U_4)}{\det(U_1) - \det(U_3)}$$

Elektronengiesysteme bedüchtisprotokoll ⑤

zu Aufgabe ②

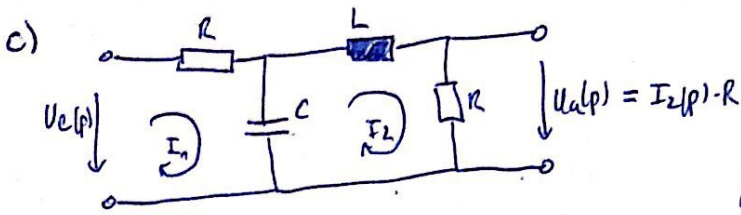

$$\frac{U_a(p)}{U_e(p)} = \frac{I_2(p) \cdot R}{U_e(p)} = \frac{\det(I_2) \cdot R}{\det(I) \cdot U_e(p)}$$

$$\det I_2 = \begin{vmatrix} R + \frac{1}{pC} & U_e(p) \\ -\frac{1}{pC} & 0 \end{vmatrix} = U_e(p) \cdot \frac{1}{pC}$$

$I_1(p)$	$I_2(p)$	=
$R + \frac{1}{pC}$	$-\frac{1}{pC}$	$U_e(p)$
$-\frac{1}{pC}$	$R + \frac{1}{pC} + pL$	0

$$\det I = \begin{vmatrix} R + \frac{1}{pC} & -\frac{1}{pC} \\ -\frac{1}{pC} & R + \frac{1}{pC} + pL \end{vmatrix}$$

$$\det I = \left(R + \frac{1}{pC}\right)\left(R + \frac{1}{pC} + pL\right) - \left(\frac{1}{pC}\right)^2$$

es folgt: $\frac{U_a(p)}{U_e(p)} = \frac{\frac{1}{pC} \cdot R}{\left(R + \frac{1}{pC}\right)\left(R + \frac{1}{pC} + pL\right) + \left(\frac{1}{pC}\right)^2} = \frac{R}{(pCR + 1)\left(R + \frac{1}{pC} + pL\right) - \frac{1}{pC}}$

$$\frac{U_a(p)}{U_e(p)} = \frac{R}{pCR^2 + R + p^2CRL + R + \frac{1}{pC} + pL - \frac{1}{pC}} = \frac{R}{p^2(CRL) + p[L + CR^2] + 2R}$$

d) $p = j\omega$ $F(\omega) = \frac{R}{2R - \omega^2 CRL + j\omega[L + CR^2]}$

$$|F(\omega)| = \frac{R}{\sqrt{(2R - \omega^2 CRL)^2 + (\omega[L + CR^2])^2}}$$

bei $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ $F(\omega_0) = \frac{R}{2R - R + j\omega_0\left[\sqrt{\frac{L}{C}} + \sqrt{\frac{1}{L}}R^2\right]}$

$$|F(\omega_0)| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\sqrt{\frac{L}{C}} + \sqrt{\frac{1}{L}}R^2\right)^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(2R^2 + \frac{L}{C} + \frac{C}{L}R^4\right)}} = \frac{R}{\sqrt{3R^2 + \frac{C}{L}R^4 + \frac{L}{C}}}$$

hätte besprochen
mache ich schon
zum next falsch

??

Zu Aufgabe 2

a) Analyse mit DGL??

$$\textcircled{I} \quad u_e(t) = iR + u_{CL} \quad \text{mit} \quad i = i_L + C \cdot \frac{du_{CL}}{dt}$$

$$\textcircled{II} \quad R \cdot i_L + L \cdot \frac{di_L}{dt} + u_{CL} = 0 \rightarrow u_{CL} = -R i_L - L \cdot \frac{di_L}{dt}$$

$$\textcircled{III} \quad R \cdot i_L = u_{CL}$$

in $\textcircled{I} \quad u_e(t) = R \cdot i_L + R C \frac{du_{CL}}{dt} + u_{CL}$

$$u_e(t) = R \cdot i_L + R^2 C \cdot \frac{di_L}{dt} + R L C \frac{d^2 i_L}{dt^2} + R \cdot i_L + L \cdot \frac{di_L}{dt}$$

$$\rightarrow u_e(t) = \frac{d^2 i_L}{dt^2} [R L C] + \frac{di_L}{dt} [R^2 C + L] + i_L [R + R]$$


$$u_e(t) = \frac{d^2 i_L}{dt^2} (-R L C) + \frac{di_L}{dt} (-R^2 C - L) + i_L \cdot 2R$$

$\rightarrow$ Lösung für i_L finden

dann $u_{CL} = R \cdot i_L$

Aufgabe ③

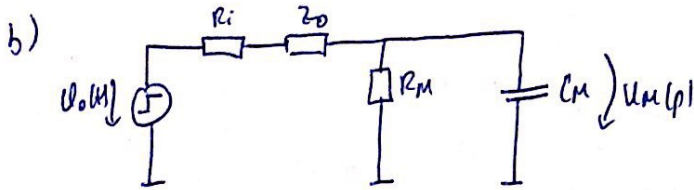a) $z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$ wenn $\frac{L'}{C'}$ gegeben.




$$X(p) = \frac{\tilde{z}_L(p)}{\tilde{z}_0 + \tilde{z}_L(p)} \quad \text{mit} \quad \tilde{z}_L = z_0 \quad \& \quad \tilde{z}_0 = R_i$$


für Anpassung gilt: $X(p) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{z_0}{R_i + z_0} \Rightarrow \frac{1}{2} R_i + \frac{1}{2} z_0 = z_0$

$$\frac{1}{2} R_i = \frac{1}{2} z_0 \Rightarrow \boxed{R_i = z_0}$$

c) 2. Möglichkeit: ①

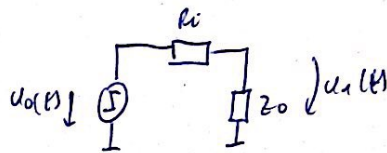
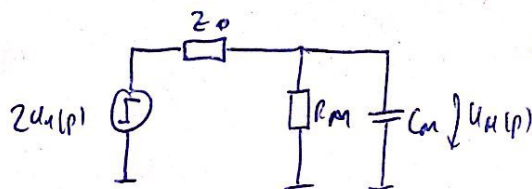
$$u_1(p) = u_0(p) \cdot \frac{R_i}{R_i + z_0} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u_0}{p} = \frac{u_0}{2p}$$



$$\Rightarrow u_M(p) = 2u_1(p) \cdot \frac{z_A}{z_A + z_0}$$

$$\text{mit } z_0 = \frac{R_M \cdot \frac{1}{pC}}{R_M + \frac{1}{pC}} = \frac{R_M}{1 + pCR_M}$$

$$u_M(p) = 2 \cdot \frac{u_0}{2p} \cdot \frac{R_M}{1 + pCR_M} \cdot \frac{1}{z_0 + \frac{R_M}{1 + pCR_M}} = \frac{u_0}{p} \cdot \frac{R_M}{R_M + z_0 + pCR_M z_0}$$

2. Möglichkeit:

$$u_1(p) = X(p) \cdot u_0(p) = \frac{1}{2} \frac{u_0}{p}$$

$$u_M(p) = X(p) u_0(p) \cdot C(p) = \frac{1}{2} \frac{u_0}{p} \cdot 2 \cdot \frac{R_M}{R_M + z_0 + pCR_M z_0} = \frac{u_0}{p} \cdot \frac{R_M}{R_M + z_0 + pCR_M z_0}$$

Aufgabe (6)

a) → Trupo Design in H14 → noch mal genauer durchgehen

b) $M_p = 3 \frac{P}{\omega_s} \frac{U_{p1} U_{p2}}{X_d} \sin \theta$ vermutlich vorher U_f berechnen & θ .

c) $M_{neu} = 0,8 M_{alt}$

↳ U_f bleibt const., aber θ ändert sich. aus

$$M_{neu} = \underline{0,8 M_{alt}} = 3 \frac{P}{\omega_s} \cdot \frac{U_{f,alt} \cdot U_{f,alt}}{X_d} \sin(\theta_{neu})$$

θ_{neu} berechnen.

neu mit θ_{neu} P_{neu} & Q_{neu} berechnen

$$\rightarrow S_{neu} = P_{neu} + j Q_{neu}$$

d) Phasen schiefe bricht $\Leftrightarrow \theta \stackrel{!}{=} 0$, $P=0$

Aufgabe (5)

Feranti - Effekt

GIS → Skript Seite 229 laut Inhaltsverzeichnis