0 Einführung

0.1 komplexe Wechselstromrechnung

a) Zeigerdiagramm

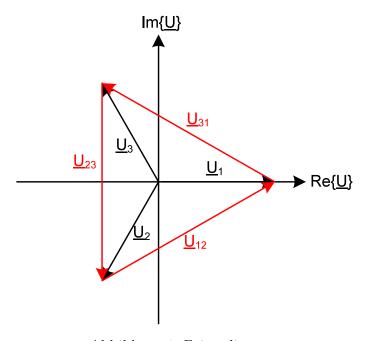


Abbildung 1: Zeigerdiagramm

Die rein reelle Größe $\underline{U}_1 = U_0 = 230 \,\mathrm{V}$ kann sofort eingezeichnet werden. Die komplexe Exponentialfunktion dreht den Zeiger um 120° bzw. 240° in der komplexen Ebene. Die Leiterspannungen entsprechen den Verbindungsvektoren der einzelnen Strangspannungen.

b) Gegeben

- $U_0 = 230 \,\mathrm{V}$ (Effektivwert der Strangspannung)
- $U_1 = U_0$
- $\underline{U}_2 = U_0 \cdot e^{-j \cdot \frac{2\pi}{3}}$
- $U_3 = U_0 \cdot e^{-j \cdot \frac{4\pi}{3}}$

$\underline{\mathbf{U}}_{12}$ ausrechnen:

Die Leiterspannung entspricht der Differenz der beiden zugehörigen Strangspannungen. Durch Anwenden der Euler'schen Formel kann die Exponentialfunktion vereinfacht werden.

$$\underline{U}_{12} = \underline{U}_1 - \underline{U}_2 \tag{0.1}$$

$$= U_0 - U_0 \cdot e^{-j\frac{2\pi}{3}} \tag{0.2}$$

$$= U_0 \cdot \left[1 - \underbrace{\left(\cos(-\frac{2\pi}{3}) + j\sin(-\frac{2\pi}{3})\right)\right]}_{\text{Euler}}$$
(0.3)

$$= U_0 \cdot \left(\frac{3}{2} + j \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \tag{0.4}$$

Nun müssen Betrag und Phase des komplexen Zeigers berechnet werden

$$|\underline{U}_{12}| = \sqrt{(\frac{3}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \cdot U_0 \tag{0.5}$$

$$=\sqrt{3}\cdot U_0\tag{0.6}$$

$$\angle \underline{U}_{12} = \arctan(\frac{\operatorname{Im}[\underline{U}_{12}]}{\operatorname{Re}[\underline{U}_{12}]}) \tag{0.7}$$

$$=\frac{\pi}{6}\tag{0.8}$$

$$\underline{U}_{12} = \sqrt{3} \cdot U_0 \cdot e^{j \cdot \frac{\pi}{6}} \tag{0.9}$$

$$\approx 398 \,\mathrm{V} \cdot e^{j \cdot \frac{\pi}{6}} \tag{0.10}$$

$\underline{\mathbf{U}}_{\mathbf{31}}$ ausrechnen:

$$\underline{U}_{31} = \underline{U}_3 - \underline{U}_1 \tag{0.11}$$

$$= U_0 \cdot e^{-j\frac{4\pi}{3}} - U_0 \tag{0.12}$$

$$= U_0 \cdot \left(-\frac{3}{2} + j \cdot \frac{1}{2} \sqrt{3} \right) \tag{0.13}$$

In polaren Koordinaten:

$$\underline{U}_{31} = \sqrt{3} \cdot U_0 \cdot e^{j \cdot \frac{5\pi}{6}} \tag{0.14}$$

$$\approx 398 \,\mathrm{V} \cdot e^{j \cdot \frac{5\pi}{6}} \tag{0.15}$$

\mathbf{c} Gegeben

- $U_0 = 230 \,\mathrm{V}$
- $\underline{U}_1 = U_0$
- $Z = 115 \Omega + j \cdot 115 \Omega$

Zur Bestimmung des Stroms reicht es, das einphasige Ersatzschaltbild des Systems zu betrachten. Der Strom \underline{I}_1 lässt sich dann mit Hilfe der Maschenregel berechnen.

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}} \tag{0.16}$$

$$=\frac{U_0}{Z}\tag{0.17}$$

$$= \frac{\overline{U_0}}{Z}$$

$$= \frac{230 \text{ V}}{115 \Omega + j \cdot 115 \Omega} \cdot \underbrace{\frac{115 \Omega - j \cdot 115 \Omega}{115 \Omega - j \cdot 115 \Omega}}_{\text{komplex konjugiert Erweitern}}$$
(0.17)

$$= (1 - j)A \tag{0.19}$$

Gegeben / bereits berechnet

- $U_0 = 230 \,\mathrm{V}$
- $\underline{U}_{12} = U_0 \cdot (\frac{3}{2} + j \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3})$
- $U_{31} = U_0 \cdot \left(-\frac{3}{2} + j \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3}\right)$
- $Z = 115 \Omega + i \cdot 115 \Omega$

Zur Berechnung des Stroms \underline{I}_1 gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wird die Schaltung mit den Kirchhoff'schen Gleichungen analysiert oder der bekannte Zusammenhang zwischen Stern- und Dreiecksschaltung wird angewendet.

Analyse der Schaltung

Im Schaltbild ist zu erkennen, dass \underline{I}_1 sich aus den Strömen \underline{I}_{11} und \underline{I}_{12} zusammensetzt. Diese beiden Ströme lassen sich aus den bekannten bzw. berechneten Größen ermitteln.

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{11} + \underline{I}_{12} \tag{0.20}$$

$$=\frac{U_{12}}{Z} - \frac{U_{31}}{Z} \tag{0.21}$$

$$= \frac{U_0 \cdot (\frac{3}{2} + j \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3}) - U_0 \cdot (-\frac{3}{2} + j \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3})}{\underline{Z}}$$
(0.22)

$$=\frac{3\cdot U_0}{Z}\tag{0.23}$$

$$= 3 \cdot (1 - j) A \tag{0.24}$$

Alternativ: Stern-Dreieck-Umformung

Allgemein gilt der aus LEN bekannte Zusammenhang: $\underline{Z}_{\Delta}=3\cdot\underline{Z}_{*}$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{\Delta}} \tag{0.25}$$

$$=\frac{230V}{3\cdot Z_*}\tag{0.26}$$

$$= 3 \cdot (1 - j) A \tag{0.27}$$

e) Hinweis

In der Fachliteratur findet sich sowohl die Definition

$$u(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \sin(\omega t + \varphi_U) \tag{0.28}$$

als auch die Definition

$$u(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \cos(\omega t + \varphi_U) \tag{0.29}$$

In der Energietechnik ist hauptsächlich die zweite Variante verbreitet. In EMS wird daher auch die Darstellung $u(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \cos(\omega t + \varphi_U)$ gewählt.

Wir erhalten damit:

$$\underline{U} = U \cdot e^{j \cdot \varphi_U} \qquad \qquad u(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \cos(\omega t + \varphi_U) \qquad (0.30)$$

$$\underline{I} = I \cdot e^{j \cdot \varphi_I} \qquad \qquad i(t) = \sqrt{2} \cdot I \cdot \cos(\omega t + \varphi_I) \qquad (0.31)$$

$$\varphi = \varphi_U - \varphi_I \tag{0.32}$$

Aus der Formelsammlung: $\cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) = \frac{1}{2} \cdot [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$ Zeitlicher Verlauf der Leistung:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) \tag{0.33}$$

$$= 2 \cdot U \cdot I \cdot \cos(\omega t + \varphi_U) \cdot \cos(\omega t + \varphi_I) \tag{0.34}$$

$$= U \cdot I \cdot \left[\cos\left(\varphi_U - \varphi_I\right) + \cos\left(2\omega t + \varphi_U + \varphi_I\right)\right] \tag{0.35}$$

(0.36)

Aus Aufgabenteil c) ist der Strom \underline{I}_1 bekannt. Die Spannung \underline{U}_1 ist gegeben. Für Betrag und Phase des Stroms erhalten wir:

$$\angle \underline{I}_1 = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}[\underline{I}_1]}{\operatorname{Re}[\underline{U}_1]}\right) = -\frac{\pi}{4} = +\frac{7\pi}{4} \tag{0.37}$$

$$|\underline{I}_1| = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2} A = \sqrt{2} A$$
 (0.38)

$$p_1(t) = 230 \,\mathrm{V} \cdot \sqrt{2} \mathrm{A} \cdot \left[\cos \left(-\frac{7\pi}{4} \right) + \cos \left(2\omega t + \frac{7\pi}{4} \right) \right] \tag{0.39}$$

Mittelwert der Leistung:

Durch die Substitution von $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$ lässt sich das Integral berechnen:

$$P = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T p(t) dt \tag{0.40}$$

$$= \frac{\omega}{2\pi} \cdot \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} p(t) dt \tag{0.41}$$

$$= \frac{\omega}{2\pi} \cdot \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} U \cdot I \cdot \left[\cos\left(\varphi_U - \varphi_I\right) + \cos\left(2\omega t + \varphi_U + \varphi_I\right)\right] dt \tag{0.42}$$

$$=U\cdot I\cdot\cos\left(\varphi_{U}-\varphi_{I}\right)\tag{0.43}$$

$$P_1 = 230 \,\mathrm{V} \cdot \sqrt{2} A \cdot \cos\left(0 - \frac{7\pi}{4}\right) \tag{0.44}$$

$$= 230 \,\mathrm{W}$$
 (0.45)

f) Scheinleistung

$$S_1 = U_1 \cdot I_1 \tag{0.46}$$

$$= 230 \,\mathrm{V} \cdot \sqrt{2} \mathrm{A} \tag{0.47}$$

$$\approx 325 \,\mathrm{VA}$$
 (0.48)

Blindleistung:

$$Q_1 = \sqrt{S_1^2 - P_1^2} \tag{0.49}$$

$$= \sqrt{(325 \,\text{VA})^2 - (325 \,\text{W})^2} \tag{0.50}$$

$$= 230 \,\mathrm{var}$$
 (0.51)

Hinweis: In der Energietechnik wird die Wirkleistung mit der Einheit Watt [W], die Scheinleistung mit Voltampere [VA] und die Blindleistung mit Var [var] bezeichnet.

g) symmetrisches Drehspannungssystem, symmetrischer Verbraucher

Durch Einsetzten der gegebenen Größen \underline{U}_1 , \underline{U}_2 und \underline{U}_3 in die bekannte Definition der zeitabhängigen Spannung u(t) (bzw. i(t) für den zeitabhängigen Strom) aus Aufgabenteil e) erhält man:

$$u_1(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \cos(\omega t) \tag{0.52}$$

$$u_{2}(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \tag{0.53}$$

$$u_3(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) \tag{0.54}$$

$$i_1(t) = \sqrt{2} \cdot I \cdot \cos(\omega t - \varphi) \tag{0.55}$$

$$i_2(t) = \sqrt{2} \cdot I \cdot \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3} - \varphi\right) \tag{0.56}$$

$$i_3(t) = \sqrt{2} \cdot I \cdot \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3} - \varphi\right)$$
 (0.57)

Zeitlicher Verlauf der Leistung:

Den zeitlichen Verlauf der Gesamtleistung erhält man durch Addition der Einzelverläufe:

$$p(t) = u_1(t) \cdot i_1(t) + u_2(t) \cdot i_2(t) + u_3(t) \cdot i_3(t)$$

$$(0.58)$$

$$= 2 \cdot U \cdot I \cdot \cos(\omega t) \cdot \cos(\omega t - \varphi) \tag{0.59}$$

$$+2 \cdot U \cdot I \cdot \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3} - \varphi\right) \tag{0.60}$$

$$+2 \cdot U \cdot I \cdot \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3} - \varphi\right)$$
 (0.61)

$$= U \cdot I \cdot [\cos(\varphi) + \cos(2\omega t - \varphi)] \tag{0.62}$$

$$+U \cdot I \cdot \left[\cos(\varphi) + \cos\left(2\omega t - \frac{4\pi}{3} - \varphi\right)\right]$$
 (0.63)

$$+U \cdot I \cdot \left[\cos(\varphi) + \cos\left(2\omega t - \frac{8\pi}{3} - \varphi\right)\right]$$
 (0.64)

(0.65)

Aus der Formelsammlung: $\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2 \cdot \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$

$$p(t) = U \cdot I \cdot \left[3 \cdot \cos(\varphi) + \cos(2\omega t - \varphi) + 2 \cdot \cos\left(\frac{4\omega t - \frac{12\pi}{3} - 2\varphi}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\frac{4\pi}{3}}{2}\right) \right]$$

$$(0.66)$$

$$= U \cdot I \cdot [3 \cdot \cos(\varphi) + \cos(2\omega t - \varphi) - \cos(2\omega t - \varphi - 2\pi)] \tag{0.67}$$

$$= 3 \cdot U \cdot I \cdot \cos(\varphi) \tag{0.68}$$

Zahlenwerte einsetzen:

$$p(t) = 3 \cdot 230 \,\mathrm{V} \cdot \sqrt{2} A \cdot \cos\left(-\frac{7\pi}{4}\right) \tag{0.69}$$

$$= 690 \,\mathrm{W}$$
 (0.70)

0.2Drehstrommotor

a) Drehmoment ausrechnen

Da die Nennleistung des Motors der mechanischen Leistung entspricht und die Nenndrehzahl gegeben ist, lässt sich die Gleichung $P_{\text{mech}} = P_{\text{N}} = M_{\text{N}} \cdot \Omega_{\text{N}}$ aus der Formelsammlung nach dem Nennmoment umstellen.

$$M_{\rm N} = \frac{P_{\rm N}}{\Omega_{\rm N}} \tag{0.71}$$

$$= \frac{3 \text{ kW}}{2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{60 \frac{\text{s}}{\text{min}}} \cdot 2890 \,\text{min}^{-1}}$$
 (0.72)

$$= 9.91 \,\mathrm{Nm}$$
 (0.73)

Wirkungsgrad ausrechnen

Der Wirkungsgrad eines Systems ist definiert als die abgegebene Leistung geteilt durch die zugeführte Leistung:

$$P_{\rm zu} = \sqrt{3} \cdot U_{\rm N} \cdot I_{\rm N} \cdot \cos(\varphi) \tag{0.74}$$

$$\eta = \frac{P_{\rm ab}}{P_{\rm zu}} \tag{0.75}$$

$$= \frac{P_{\text{zu}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{N}} \cdot I_{\text{N}} \cdot \cos(\varphi)}$$

$$= \frac{3 \text{ kW}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 6 \text{ A} \cdot 0,85}$$

$$(0.76)$$

$$= \frac{3 \text{ kW}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 6 \text{ A} \cdot 0.85} \tag{0.77}$$

$$=0,85$$
 (0.78)

1 Gleichstrommaschine

1.1 Fremderregte, kompensierte Gleichstrommaschine

a) $c\phi_{\rm N}$ aus Leerlaufdrehzahl

Bei der fremderregten Gleichstrommaschine ist die Erregung $c\phi$ konstant. Im Leerlauf ist der Ankerstrom $I_A = 0$. Die Ankerspannungsgleichung liefert dann

$$U_{\rm AN} = \underbrace{I_{\rm A} \cdot R}_{=0} + c\phi_{\rm N}\Omega_{\rm 0N} \tag{1.1}$$

$$\Omega_{0N} = 2\pi \cdot n_{0N} = 157,08 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{1.2}$$

$$c\phi_{\rm N} = \frac{U_{\rm AN}}{\Omega_{\rm 0N}} = 1,5915\,{\rm V\,s}$$
 (1.3)

b) Ankerwiderstand aus Nennbetrieb

Aus den gegebenen Daten zum Nennbetrieb und $c\phi_N$ (=const) aus Teilaufgabe a) kann der Ankerwiderstand berechnet werden.

$$U_{\rm AN} = R_{\rm A} I_{\rm AN} + c\phi_{\rm N} \Omega_{\rm N} \tag{1.4}$$

$$\Omega_{\rm N} = 2\pi \cdot n_{\rm N} = 151,84\,{\rm s}^{-1} \tag{1.5}$$

$$R_{\rm A} = \frac{U_{\rm AN} - c\phi_{\rm N} \,\Omega_{\rm N}}{I_{\rm AN}} = 104,17 \,\mathrm{m}\Omega$$
 (1.6)

c) Mechanische Leistung und Wirkungsgrad im Nennpunkt

Die elektrische Leistung im Nennpunkt kann durch die Nennspannung und den Nennstrom berechnet werden. Da Eisen- und Reibungsverluste laut Aufgabenstellung vernachlässigt werden können, unterscheiden sich elektrische - und mechanische Leistung nur durch die ohm'schen Verluste am Ankerwiderstand.

$$P_{\rm el,N} = U_{\rm AN} I_{\rm AN} = 20 \,\text{kW}$$
 (1.7)

$$P_{\rm V} = R_{\rm A} I_{\rm AN}^2 = 666,67 \,\rm W \tag{1.8}$$

$$P_{\text{mech,N}} = P_{\text{el,N}} - P_{\text{V}} = 19{,}333 \,\text{kW}$$
 (1.9)

Alternative:

$$P_{\text{mech,i}} = U_{i} \cdot I_{A} = c\phi_{N} \cdot \Omega_{N} \cdot I_{A} = 19,333 \,\text{kW}$$

$$(1.10)$$

Wirkungsgrad:

$$\eta = \frac{P_{\text{mech,N}}}{P_{\text{el,N}}} = 96,67\% \tag{1.11}$$

d) Ankerstrom und Ankerspannung im angegebenen Betriebspunkt

Laut Aufgabenstellung entspricht die Drehzahl im Betriebspunkt der Nenndrehzahl. Das innere Moment der Gleichstrommaschine hängt vom Ankerstrom und $c\phi$ ab, woraus sich der benötigte Ankerstrom berechnen lässt.

$$M_L = \frac{M_{\rm N}}{3} = \frac{c\phi_{\rm N} \cdot I_{\rm AN}}{3} = c\phi_{\rm N} \cdot \underbrace{\frac{I_{\rm AN}}{3}}_{=I_{\rm A1}}$$

$$\tag{1.12}$$

$$I_{\rm A1} = \frac{I_{\rm AN}}{3} = 26,67\,\mathrm{A}$$
 (1.13)

$$U_{\rm A1} = R_{\rm A} I_{\rm A1} + c\Phi_{\rm N} \Omega_{\rm N} = 244,44 \,\rm V \tag{1.14}$$

e) Anfahren an Nennspannung mit Vorwiderstand

Durch den vorgeschalteten Ankervorwiderstand ändert sich die Ankerspannungsgleichung zu:

$$U_{\rm AN} = (R_{\rm A} + R_{\rm V}) I_{\rm A} + c\Phi_{\rm N} \Omega \tag{1.15}$$

Der Ankerstrom soll im Bereich $0,5I_{\rm AN} \leq I_{\rm A} \leq 1,5I_{\rm AN}$ liegen. Der Ankervorwiderstand dient dazu, den Ankerstrom nach oben zu begrenzen, wohingegen die untere Grenze durch die Drehzahl bestimmt wird. Dazu muss Gleichung 1.15 nach $R_{\rm V}$ bzw. Ω umgestellt werden.

Zuschalten der nächsten Widerstandsstufe, wenn: $I_{\rm A}=1, \dots I_{\rm AN}=I_{\rm A,max}=120\,{\rm A}$

$$R_{\text{Vx}} \ge \frac{U_{\text{AN}} - c\Phi_{\text{N}}\Omega_{\text{u}}}{1, \dots I_{\text{AN}}} - R_{\text{A}}$$

$$\tag{1.16}$$

Umschalten auf die nächste Stufe, wenn $I_{\rm A}=0, 5\cdot I_{\rm AN}=I_{\rm A,min}=40\,{\rm A}$

$$\Omega_{\text{u,x+1}} = \frac{U_{\text{AN}} - (R_{\text{A}} + R_{\text{Vx}}) \, 0, 5 \cdot I_{\text{AN}}}{c \Phi_{\text{N}}} \tag{1.17}$$

1. Stufe:

Zu Beginn steht die Maschine still, dadurch kann die erste Widerstandsstufe berechnet werden:

$$\Omega_{\rm u1} = 0 \,\rm s^{-1}$$
 (1.18)

$$R_{\rm V1} = \frac{U_{\rm AN}}{1, 5 \cdot I_{\rm AN}} - R_{\rm A} = 1,9792 \,\Omega \tag{1.19}$$

2. Stufe:

Die Umschaltdrehzahl auf zweite Stufe erhält man, durch Einsetzten der ersten Widerstandsstufe:

$$\Omega_{\rm u2} = \frac{U_{\rm AN} - (R_{\rm A} + R_{\rm V1}) \, 0.5 \cdot I_{\rm AN}}{c\Phi_{\rm N}} = 104.72 \,\rm s^{-1}$$
(1.20)

Mit dieser Drehzahl kann der zugehörige Widerstandswert bestimmt werden:

$$R_{\rm V2} = 590.3 \,\mathrm{m}\Omega$$
 (1.21)

3. Stufe:

$$\Omega_{\rm u3} = 139,63\,\rm s^{-1}$$
 (1.22)

$$R_{\rm V3} = 127.3 \,\mathrm{m}\Omega$$
 (1.23)

4. Stufe:

$$\Omega_{14} = 151,26 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{1.24}$$

Wird der Vorwiderstand jetzt überbrückt, so wird $\Omega_{\rm N}$ erreicht:

$$R_{V4} = 0\,\Omega\tag{1.25}$$

Es bleibt zu prüfen, ob der maximale Ankerstrom nicht überschritten wird.

$$I_{4,\text{max}} = \frac{U_{\text{AN}} - c\Phi_{\text{N}}\Omega_{\text{u}4}}{R_{\text{A}}} = 88,89 \,\text{A} \le I_{\text{A,max}}$$
 (1.26)

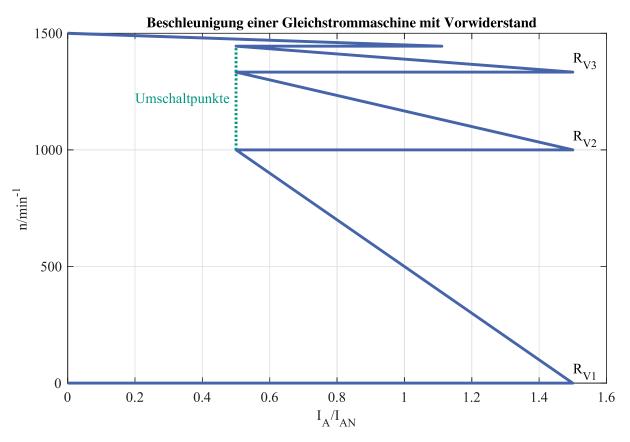


Abbildung 2: Hochfahren der Gleichstrommaschine mit Vorwiderständen

1.2 Stellantrieb mit einer fremderregten Gleichstrommaschine

a) Zeit des Verstellvorgangs

Als Ansatz für diese Aufgabe dient der physikalische Zusammenhang zwischen dem Winkel φ und der Winkelbeschleunigung $\dot{\Omega}$.

$$\dot{\Omega} = \frac{M_{\rm i} - M_L}{J} = \underbrace{\frac{M_{\rm i}}{J}}_{M_{\rm L}=0} \tag{1.27}$$

Da das innere Moment M_i und das Trägheitsmoment J konstant sind, kann die Winkelgeschwindigkeit durch Integration bestimmt werden. Dabei gilt für die Integrationsgrenzen: $\Omega_0 = 0$ (Anfangsdrehzahl) und $t_0 = 0$ (Startzeit) aus physikalischen Gründen.

$$\Omega - \Omega_0 = \frac{M_i}{J} (t - t_0) \tag{1.28}$$

$$\dot{\varphi} = \Omega = \frac{M_{\rm i}}{J} \cdot t \tag{1.29}$$

Den Winkel φ erhält man durch erneute Integration nach der Zeit.

$$\varphi = \frac{M_{\rm i}t^2}{2J} \tag{1.30}$$

Es sollen z=20 Umdrehungen in möglichst kurzer Zeit durchgeführt werden. Bis $\frac{z}{2}$ wird mit maximalen Moment beschleunigt, und anschließend mit maximalem Moment verzögert.

Daraus kann auf den Winkel φ_1 geschlossen werden, bis zu dem beschleunigt wird:

$$\varphi_1 = 2\pi \cdot \frac{z}{2} = 20\pi \tag{1.31}$$

Die Ankernennspannung lässt sich aus den angegebenen Leerlaufdaten bestimmen:

$$U_{\rm AN} = c\phi_{\rm N}\Omega_{\rm 0N} = c\phi_{\rm N} \cdot 2\pi \cdot n_{\rm 0N} \tag{1.32}$$

$$=439.82\,\mathrm{V}$$
 (1.33)

Aus der Leistungsgleichung kann der Ankernennstrom ermittelt werden:

$$I_{\rm AN} = \frac{P_{\rm el}}{U_{\rm AN}} = 11,368\,\mathrm{A}$$
 (1.34)

$$I_{\text{A.max}} = 1, 5 \cdot I_{\text{AN}} = 17,052 \,\text{A}$$
 (1.35)

Nun sind alle Größen bekannt, die zum Ermitteln der Zeit t
 benötigt werden. Gleichung 1.30 für den Winkel φ kann nach t umgestellt werden, wodurch man die Zeit
dauer des Beschleunigungsvorgangs erhält.

$$t_{1v} = \sqrt{\frac{2J}{M_i}\varphi} = \sqrt{\frac{2J}{\frac{c\phi_N I_{A,\text{max}}}{\text{maximales Moment}}}} = 1,3246 \,\text{s}$$
(1.36)

Da anschließend mit maximalem Moment verzögert wird, gilt für die Zeitdauer:

$$t_v = 2 \cdot t_{1v} = 2,6492 \,\mathrm{s} \tag{1.37}$$

b) Verläufe von Winkelgeschwindigkeit, Ankerstrom und Ankerspannung

Bei dieser Aufgabe müssen die gesuchten Größen jeweils in Beschleunigungs- und Bremsvorgang getrennt betrachtet werden.

Beschleunigungsvorgang: $0 \le t \le t_{1v}$

$$\Omega_1(t) = \frac{M_i}{J}t\tag{1.38}$$

$$i_{\mathcal{A}}(t) = I_{\mathcal{A},\text{max}} \tag{1.39}$$

$$U_{\mathcal{A}}(t) = R_{\mathcal{A}} I_{\mathcal{A},\text{max}} + c\phi_{\mathcal{N}} \Omega_{1}(t)$$
(1.40)

(1.41)

Verzögerungsvorgang: $t_{1v} \leq t \leq t_v$

$$\Omega_2(t) = \frac{M_i}{J} t_{1v} - \frac{M_i}{J} (t - t_{1v})$$
(1.42)

$$i_{\mathcal{A}}(t) = -I_{\mathcal{A},\text{max}} \tag{1.43}$$

$$U_{\rm A}(t) = -R_{\rm A}I_{\rm A,max} + c\phi_{\rm N}\Omega_2(t)$$

$$(1.44)$$

(1.45)

c) Reduzieren des Hauptfluss

Eine Änderung des Hauptfluss wirkt sich auf das maximale Drehmoment aus:

$$M_{\rm i} = \underbrace{\frac{c\phi_{\rm N}}{2}}_{\text{Drehmoment halbiert sich}} \cdot I_{\rm A,max} \tag{1.46}$$

Das Drehmoment wirkt sich direkt auf die Zeitdauer und die maximale Winkelgeschwindigkeit aus:

$$t = \sqrt{\frac{2J}{\mathbf{M}_{i}}}\varphi \qquad \Omega = \frac{\mathbf{M}_{i}}{J} \cdot t \tag{1.47}$$

Also wird die Zeitdauer um den Faktor $\sqrt{2}$ größer, die Winkelgeschwindigkeit wird um den Faktor $\sqrt{2}$ kleiner.

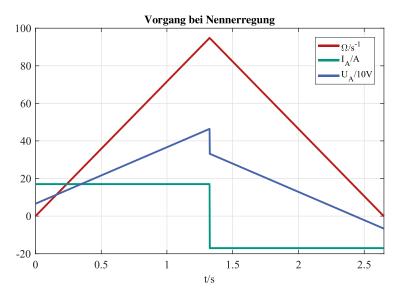


Abbildung 3: Vorgang bei Nennerregung $\phi_{\rm N}$

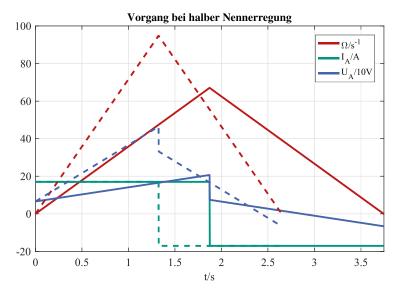


Abbildung 4: Vergleich des Verhaltens bei Erregung $\phi_{\rm N}$ und $\frac{\phi_{\rm N}}{2}$

1.3 Fremderregte, kompensierte Gleichstrommaschine im Parallelbetrieb

a) Bedingungen für die inneren Momente

Die beiden Motoren sind mit derselben Drehrichtung zusammen gekoppelt. Das von beiden Maschinen gemeinsam abgegebene Drehmoment ist die Summe der Einzeldrehmomente der beiden Maschinen. Der Maschinensatz ist unbelastet.

Die beiden Maschinen befinden sich im quasi-stationären Betrieb, das heißt ihre Drehzahl ändert sich nicht.

$$\dot{\Omega} = \frac{M_{\rm i} - M_L}{J} = 0 \,\text{s}^{-2} \quad \to \quad M_{\rm i} = M_1 + M_2 = 0 \,\text{Nm}$$
 (1.48)

Also gilt für die inneren Momente der Maschinen:

$$M_1 = -M_2 (1.49)$$

b) Bestimmen der Ankerströme

Setzt man in die Bedingung der inneren Momente aus Aufgabenteil a) ein, erhält man für das Verhältnis der Ankerströme:

$$c\phi_1 I_{A1} = -c\phi_2 I_{A2} \tag{1.50}$$

$$I_{A2} = -\frac{c\phi_1}{c\phi_2} I_{A1} \tag{1.51}$$

Da es sich um 2 baugleiche Maschinen handelt, sind die Ankerwiderstände und die Ankernennspannung gleich. Aufgrund der mechanischen Kopplung, muss die Drehzahl der Maschinen identisch sein:

$$U_{\rm AN} = R_{\rm A} I_{\rm A1} + c\phi_1 \Omega \tag{1.52}$$

$$U_{\rm AN} = R_{\rm A} I_{\rm A2} + c\phi_2 \Omega \tag{1.53}$$

Durch Umstellen und Gleichsetzten beider Gleichungen nach der Winkelgeschwindigkeit Ω erhält man:

$$U_{\text{AN}} \cdot c\phi_2 - R_{\text{A}} I_{\text{A1}} c\phi_2 = U_{\text{AN}} \cdot c\phi_1 - R_{\text{A}} I_{\text{A2}} c\phi_1 \tag{1.54}$$

Setzt man den gefundenen Zusammenhang zwischen I_{A1} und I_{A2} ein, lässt sich die Gleichung nach I_{A1} auflösen. Als Unbekannte bleiben noch die beiden Hauptflüsse $c\phi_1$ und $c\phi_2$.

$$I_{A1} = \frac{U_{AN}}{R_{A}} \frac{1 - \frac{c\phi_{1}}{c\phi_{2}}}{1 + \left(\frac{c\phi_{1}}{c\phi_{2}}\right)^{2}}$$
(1.55)

 $c\Phi_1$ und $c\Phi_2$ lassen sich mit der Ankernennspannung und den jeweiligen Leerlaufdrehzahlen berechnen. Im Leerlauf $(I_A=0)$ gilt:

$$U_{\rm AN} = c\phi \,\Omega_0 \tag{1.56}$$

$$c\phi_1 = \frac{U_{\rm AN}}{\Omega_{01}} = 1,3467 \,\mathrm{V}\,\mathrm{s}$$
 (1.57)

$$c\phi_2 = \frac{U_{\rm AN}}{\Omega_{02}} = 1,2505 \,\mathrm{V}\,\mathrm{s}$$
 (1.58)

Mit den bekannten Größen lassen sich jetzt die Ankerströme ermitteln:

$$I_{A1} = \frac{U_{AN}}{R} \frac{1 - \frac{c\phi_1}{c\phi_2}}{1 + \left(\frac{c\phi_1}{c\phi_2}\right)^2} = -52,241 \,A \tag{1.59}$$

$$I_{A2} = -\frac{c\phi_1}{c\phi_2}I_{A1} = 56,26 \,\text{A} \tag{1.60}$$

c) Bestimmen der Drehzahl

$$\Omega_{\rm AP} = \frac{U_{\rm AN} - R I_{\rm A1}}{c\phi_1} = 169,18 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{1.61}$$

$$n = \frac{\Omega_{\rm AP}}{2\pi} \cdot 60 \, \frac{\rm s}{\rm min} = 1616 \, \rm min^{-1} \tag{1.62}$$

d) Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie

Die Gleichung M(n) kann aus den beiden Grundgleichungen, analog zum Skript hergeleitet werden.

$$U_{\mathcal{A}} = R_{\mathcal{A}} \cdot I_{\mathcal{A}} + c\phi \,\Omega \tag{1.63}$$

$$M_{\rm i} = c\phi I_{\rm A} \tag{1.64}$$

$$M_{i1}(\Omega) = \left(\frac{c\phi_1 U_{AN}}{R} - \frac{(c\phi_1)^2}{R}\Omega\right)$$
(1.65)

$$M_{i2}(\Omega) = \left(\frac{c\phi_2 U_{AN}}{R} - \frac{(c\phi_2)^2}{R}\Omega\right)$$
(1.66)

Charakteristische Werte:

$$M_{i1}(0) = 1,975 \,\mathrm{kNm}$$
 (1.67)

$$M_{i2}(0) = 1,834 \,\mathrm{kNm}$$
 (1.68)

$$n_{01} = 1560 \,\mathrm{min}^{-1} \tag{1.69}$$

$$n_{02} = 1680 \,\mathrm{min}^{-1} \tag{1.70}$$

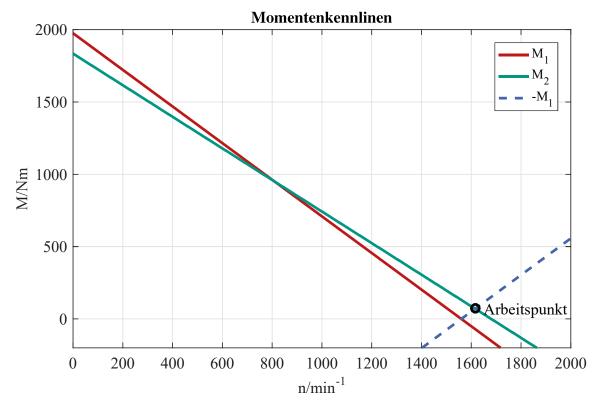


Abbildung 5: Kennlinien der Gleichstrommaschinen

e) Aufgenommene Leistung

Die aufgenommene Leistung ist gleich der Summe der Verlustleistungen an den Ankerwiderständen, da die Reibung vernachlässigt wird und keine Last anliegt.

$$P = R_{\rm A} I_{\rm A1}^2 + R_{\rm A} I_{\rm A2}^2 = 884,15 \,\rm W$$

1.4 Fremderregte, kompensierte Gleichstrommaschine in Serienschaltung

Vorüberlegungen:

Da die beiden Ankerkreise der Maschinen in Serie geschaltet sind, gelten für die gesamte Aufgabe folgende Zusammenhänge:

$$U_{\rm q} = U_{\rm A1} + U_{\rm A2} \tag{1.71}$$

$$I_{A} = I_{A1} = I_{A2} \tag{1.72}$$

$$\Omega_1 = \Omega_2 = \Omega_{AP} \tag{1.73}$$

a) Drehzahl bei unbelastetem Maschinensatz

Die Maschengleichung des Systems liefert

$$U_{q} = U_{A1} + U_{A2}$$

$$= R_{A} I_{A} + c\Phi_{1} \Omega_{AP,1} + R_{A} I_{A} + c\Phi_{2} \Omega_{AP,1}$$

$$= 2 R_{A} I_{A} + \Omega_{AP,1} (c\Phi_{1} + c\Phi_{2})$$
(1.74)

Berechnen der Erregungen aus den Leerlaufdrehzahlen der Einzelmaschinen (im Leerlauf gilt $I_A = 0A$):

$$\Omega_{01} = \frac{n_{01}}{60 \frac{s}{\min}} \cdot 2\pi$$
 = 190,59 s⁻¹ (1.75)

$$\Omega_{02} = \frac{n_{02}}{60 \frac{s}{\min}} \cdot 2\pi$$
 = 219,91 s⁻¹ (1.76)

$$c\phi_1 = \frac{U_{\rm AN}}{\Omega_{01}} = 1,3117\,{\rm V\,s}$$
 (1.77)

$$c\phi_2 = \frac{U_{\rm AN}}{\Omega_{02}} = 1{,}1368\,{\rm V\,s}$$
 (1.78)

Um Gleichung 1.74 nach $\Omega_{AP,1}$ auflösen zu können, muss der Ankerstrom berechnet werden. Der Maschinensatz befindet sich in stationärem Zustand. Es tritt also kein Beschleunigungsmoment auf.

$$J\dot{\Omega} = M_B = (M_{i1} + M_{i2}) - M_L = 0 \tag{1.79}$$

In Aufgabenteil a) ist der Maschinensatz unbelastet. Die Reibung wird vernachlässigt. Es gilt also:

$$M_L = 0 ag{1.80}$$

$$(M_{i1} + M_{i2}) = 0 (1.81)$$

$$I_{\rm A} \left(c\Phi_1 + c\Phi_2 \right) = 0 \tag{1.82}$$

Für den Ankerstrom erhält man daraus:

$$I_{\mathcal{A}} = 0A \tag{1.83}$$

Damit vereinfacht sich Gleichung 1.74 zu:

$$U_q = (c\phi_1 + c\phi_2) \Omega_{\text{AP},1} \tag{1.84}$$

Und die Drehzahl kann berechnet werden.

$$\Omega_{\text{AP},1} = \frac{U_q}{c\phi_1 + c\phi_2} = 204,21 \,\text{s}^{-1}$$
(1.85)

$$n_{\rm AP.1} = 1950\,\rm min^{-1}$$
 (1.86)

b) Ankerspannung beider Maschinen

Allgemein gilt für die Ankerspannung bei der Gleichstrommaschine der Zusammenhang:

$$U_{\rm A} = R_{\rm A} I_{\rm A} + c\phi\Omega \tag{1.87}$$

mit dem Ankerstrom $I_{\rm A}=0\,{\rm A}$ aus Teilaufgabe a) gilt für die beiden Maschinen:

$$U_{\rm A1} = c\phi_1 \Omega = 267,86 \,\text{V} \tag{1.88}$$

$$U_{\rm A2} = c\phi_2 \Omega = 232,14 \,\text{V} \tag{1.89}$$

c) Verhältnis der Ankerverlustleistungen

Die ohm'schen Verluste an den Ankerwiderständen werden berechnet durch:

$$P_{\rm V1} = R I_{\rm A}^2$$
 (1.90)

$$P_{\rm V2} = R I_{\rm A}^2 \tag{1.91}$$

Da $I_{\rm A} = 0$ A, ist die Verlustleistung leicht zu bestimmen.

$$P_{V1} = P_{V2} = 0 \,\text{W} \tag{1.92}$$

Und für das Verhältnis ist:

$$P_{V1}: P_{V2} = 1:1 \tag{1.93}$$

d) Ankerströme für den belasteten Maschinensatz

Nun muss das gemeinsame innere Moment des Maschinensatzes dem Lastmoment entsprechen. Das gemeinsame innere Moment setzt sich aus den inneren Momenten der Einzelmaschinen zusammen.

$$M_{\rm i} = M_{\rm i1} + M_{\rm i2} = M_L \tag{1.94}$$

$$M_{i1} + M_{i2} = (c\phi_1 + c\phi_2)I_A \tag{1.95}$$

$$I_{\rm A} = \frac{M_L}{(c\phi_1 + c\phi_2)} = 40,841\,{\rm A}$$
 (1.96)

e) Entnommene Leistung

Die benötigte Leistung kann mit der bekannten Leistungsgleichung berechnet werden:

$$P_{\rm el} = U_q I_{\rm A} = 20,421 \,\text{kW} \tag{1.97}$$

f) Verlustleistung

Durch die Serienschaltung fließt durch die identischen Ankerwiderstände der gleiche Strom

$$P_V = P_{V1} + P_{V2} = 2RI_A^2 = 1001 \,\text{W} \tag{1.98}$$

g) Drehzahl des Maschinensatzes

Um die sich einstellende Drehzahl zu berechnen kann wie bei Teilaufgabe a) vorgegangen werden. Allerdings muss beachtet werden dass in 1.74 $I_A \neq 0$ ist.

$$U_q = R I_A + c\phi_1 \Omega + R I_A + c\phi_2 \Omega \tag{1.99}$$

Umstellen nach Ω liefert:

$$\Omega = \frac{U_q - 2RI_A}{c\phi_1 + c\phi_2} = 194.2 \,\mathrm{s}^{-1} \quad \to 1855 \,\mathrm{min}^{-1} \tag{1.100}$$

h) Ankerspannungen

Durch Einsetzen aller bekannten bzw. berechneten Größen in die Ankerspannungsgleichung erhält man:

$$U_{\rm A1} = R I_{\rm A} + c\phi_1 \Omega = 266,98 \,\text{V} \tag{1.101}$$

$$U_{\rm A2} = R I_{\rm A} + c\phi_2 \Omega = 233,02 \,\text{V} \tag{1.102}$$

Drehmomentensprung an einer fremderregten, kompensier-1.5 ten Gleichstrommaschine

Bestimmen des Grenzwerts

Gesucht wird der Ankerstrom ab dem Zeitpunkt, in dem sich die Gleichstrommaschine wieder in einem quasi-stationären Zustand befindet, das heißt, dass sich die Drehzahl nicht mehr ändert.

Die mechanische Gleichung liefert:

$$J \cdot \dot{\Omega} = M_B = M_i - M_L \stackrel{!}{=} 0 \tag{1.103}$$

Das Lastmoment entspricht nach dem Drehmomentensprung genau dem negativen Nennmoment der Maschine.

$$M_L = -M_N = M_i$$
 (1.104)

Da die Erregung konstant bleibt, muss für den stationären Endwert des Ankerstroms gelten:

$$M_{\rm i} = c\Phi \lim_{t \to \infty} i_{\rm A}(t) \stackrel{!}{=} -M_{\rm N} = -c\phi I_{\rm AN}$$

$$\tag{1.105}$$

$$M_{\rm i} = c\Phi \lim_{t \to \infty} i_{\rm A}(t) \stackrel{!}{=} -M_{\rm N} = -c\phi I_{\rm AN}$$
 (1.105)
 $\lim_{t \to \infty} i_{\rm A}(t) = I_{\rm A} = -I_{\rm AN} = -68 \,\text{A}$ (1.106)

Nenndrehzahl aus Nenndaten

Die Nenndrehzahl kann aus der Ankerspannungsgleichung ermittelt werden.

$$U_{\rm AN} = R I_{\rm AN} + c\phi_{\rm N}\Omega_{\rm N} \tag{1.107}$$

Die Erregung $c\phi_N$ wird aus der Leerlaufdrehzahl berechnet:

$$c\phi_{\rm N} = \frac{U_{\rm AN}}{\Omega_{\rm 0N}} = 1,0961 \,\rm V\,s$$
 (1.108)

$$\Omega_{\rm N} = \frac{U_{\rm AN} - R I_{\rm AN}}{c\phi_{\rm N}} = 209,47 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{1.109}$$

$$n_{\rm N} = 2000\,\rm min^{-1} \tag{1.110}$$

\mathbf{c} Drehzahlverlauf

Die Maschine wird an Nennspannung betrieben. Die Ankerspannung bleibt demnach konstant, zeitabhängig sind der Strom und die Drehzahl:

$$U_{\rm AN} = R i_{\rm A} (t) + c \phi_{\rm N} \Omega (t) \tag{1.111}$$

Gesucht wird eine Gleichung für $i_A(t)$. Die mechanische Gleichung liefert

$$J \cdot \dot{\Omega(t)} = M_B = \underbrace{M_i}_{c\Phi_N i_A(t)} - M_L \tag{1.112}$$

$$i_{A}(t) = \frac{J \cdot \dot{\Omega}(t) + M_{L}}{c\Phi_{N}}$$
(1.113)

eingesetzt in Gleichung 1.111 ergibt sich

$$\dot{\Omega}(t) + \frac{(c\phi_{N})^{2}}{RJ}\Omega(t) = \frac{c\phi_{N}}{RJ}U_{AN} - \frac{1}{J}M_{L}$$
(1.114)

Die Gleichung 1.114 ist eine inhomogene Differentialgleichung 1. Ordnung der Form

$$y' + a \cdot y = b \tag{1.115}$$

Die Lösung einer solchen Differentialgleichung setzt sich zusammen aus der Lösung der homogenen Gleichung (b=0) y_h und einer partikulären Lösung y_p . Für die Lösung gilt damit: $y=y_h+y_p$.

Ansatz für die partikuläre Lösung Der Ansatz für die partikuläre Lösung kann allgemein bei konstanten Koeffizienten mit $y_p(x) = \frac{b}{a}$ gewählt werden. Der Ansatz liefert hier

$$\Omega_p(t) = \frac{c\Phi_N U_{AN} - M_L R_A}{c\Phi_N^2}$$
(1.116)

$$= \frac{c\Phi_{\rm N} U_{\rm AN} - c\Phi_{\rm N} I_{\rm A} R_{\rm A}}{c\Phi_{\rm N}^2} \text{ mit } I_{\rm A} = -I_{\rm AN}$$
(1.117)

$$=\frac{U_{\rm AN} + I_{\rm AN} R_{\rm A}}{c\Phi_{\rm N}} \tag{1.118}$$

Lösung der homogenen Gleichung Die Lösung der homogenen Gleichung $y' + a \cdot y = 0$ liefert den zweiten Teil der Gesamtlösung.

$$\dot{\Omega}_h(t) + \frac{c\Phi_N^2}{R_A J} \Omega_h(t) = 0 \tag{1.119}$$

Als Ansatz wird

$$\Omega_h(t) = C e^{-\frac{c\Phi_N^2}{R_A J}t}$$
(1.120)

gewählt.

Die Gesamtlösung Die Gesamtlösung setzt sich aus den Teillösungen zusammen:

$$\Omega(t) = \Omega_h(t) + \Omega_p(t) = C e^{-\frac{c\Phi_N^2}{R_A J}t} + \underbrace{\frac{U_{AN} + I_{AN} R_A}{c\Phi_N}}_{\Omega_\infty}$$
(1.121)

Die Konstante C wird duch Einsetzen der Randbedingungen errechnet. Zum Zeitpunkt $t=0\,\mathrm{s}$ dreht sich die Maschine mit Nenndrehzahl

$$\Omega(t=0) = C + \Omega_{\infty} = \Omega_{N} \tag{1.122}$$

$$C = \Omega_{\rm N} - \Omega_{\infty} \tag{1.123}$$

Definiert man die Zeitkonstante τ zu

$$\tau := \frac{R_{\mathcal{A}} J}{c\Phi_{\mathcal{N}}^2} \tag{1.124}$$

so gilt für den zeitlichen Verlauf der Drehzahl nach dem Drehmomentensprung

$$\Omega(t) = \Omega_{\infty} - (\Omega_{\infty} - \Omega_{N}) e^{-\frac{t}{\tau}}$$
(1.125)

$$n(t) = \frac{60 \frac{\text{s}}{\text{min}}}{2 \pi} \cdot \left[\Omega_{\infty} - (\Omega_{\infty} - \Omega_{\text{N}}) e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$
(1.126)

$$= n_{\infty} - (n_{\infty} - n_{\rm N}) e^{-\frac{t}{\tau}}$$
 (1.127)

mit

$$n_{\rm N} = 2000\,\rm min^{-1} \tag{1.128}$$

$$n_{\infty} = 2356 \,\mathrm{min}^{-1} \tag{1.129}$$

$$\tau = 3.0 \,\mathrm{s}$$
 (1.130)

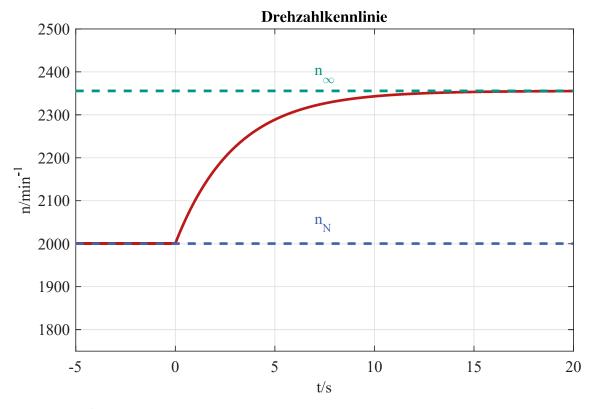


Abbildung 6: Zeitverlauf der Drehzahl beim Momentensprung

1.6 Gleichstromreihenschlussmaschine

a) Widerstand der Ankerwicklung

Der Ankerwiderstand kann über die Verlustleistung berechnet werden, da der Strom im Nennpunkt bekannt ist. Bei dieser Aufgabe ist der Widerstand der Feldwicklung nicht vernachlässigbar!

Für die Verlustleistung gilt:

$$P_{\text{Verlust}} = (R_{\text{A}} + R_{\text{F}}) I_{\text{M}}^2 \tag{1.131}$$

$$P_{\text{Verlust}} = P_{\text{el}} - P_{\text{mech}} = U_M \cdot I_M - P_{\text{mech}} \tag{1.132}$$

Gleichsetzen und Umstellen nach dem Ankerwiderstand liefert:

$$R_{\rm A} = \frac{U_{\rm MN} \cdot I_{\rm MN} - P_{\rm mechN}}{I_{\rm MN}^2} - R_{\rm F} = 2,21\,\Omega \tag{1.133}$$

b) Nennmoment berechnen

Da keine Sättigungseffekte auftreten, ist die Erregung proportional zum fließenden Strom $\Rightarrow c\Phi \sim I_{\rm M}$. Aus diesem Grund muss zunächst die Erregung im gegebenen Arbeitspunkt bestimmt werden. Die Ankerspannungsgleichung liefert

$$c\Phi_1 = \frac{U_{\rm M1} - (R_{\rm A} + R_{\rm F}) I_{\rm M1}}{2\pi \cdot n_1} = 0.158 \,\rm V\,s$$
 (1.134)

Anschließend kann die Nennerregung über das Verhältnis der Motorströme ermittelt werden

$$c\Phi_{\rm N} = \frac{I_{\rm MN}}{I_{\rm M1}}c\Phi_{\rm 1} = 0.232\,{\rm V\,s}$$
 (1.135)

Für das Drehmoment gilt

$$M_{\rm N} = c\Phi_{\rm N}I_{\rm MN} = 2{,}02\,{\rm N\,m}$$
 (1.136)

c) Nenndrehzahl

Für die mechanische Leistung gilt allgemein: $P_{\text{mech}} = \Omega \cdot M$. Durch Umstellen und Umrechnen der Winkelgeschwindigkeit kann die Drehzahl bestimmt werden.

$$n_{\rm N} = \frac{P_{\rm mechN}}{2\pi \cdot M_{\rm N}} = 8509\,\rm min^{-1} \tag{1.137}$$

d) Drehzahl bei geändertem Moment

Für das Moment gilt:

$$M_2 = c\Phi_2 \cdot I_{M2}$$
 mit $c\Phi_2 = \frac{c\Phi_N}{I_{MN}} I_{M2}$ und $M_2 = 0, 3 \cdot M_N$ (1.138)

Einsetzten und Umstellen liefert den Strom, mit dessen Verhältnis zum Nennstrom die Erregung im neuen Betriebspunkt bestimmt werden kann.

$$I_{\rm M2} = \sqrt{0, 3 \cdot M_{\rm N} \frac{I_{\rm MN}}{c\Phi_{\rm N}}} = 4,77 \,\mathrm{A} \Rightarrow c\Phi_2 = 0,127 \,\mathrm{V}\,\mathrm{s}$$
 (1.139)

Mit Gleichung 1.134 aus Teilaufgabe:

$$n_2 = \frac{U_{\rm MN} - (R_{\rm A} + R_{\rm F}) I_{\rm M2}}{2\pi \cdot c\Phi_2} = 16339,96 \,\mathrm{min}^{-1} \tag{1.140}$$

2 Synchronmaschine

2.1 Synchrongenerator

a) Einphasiges Ersatzschaltbild

Bei einem Turboläufer ist die Luftspaltbreite zwischen Stator und Läufer richtungsunabhängig. Für die wirksame Synchronreaktanz gilt: $L_S = L_d = L_q$

Außerdem kann der Wicklungswiderstand vernachlässigt werden, da es sich um eine verlustfreie Maschine handelt.

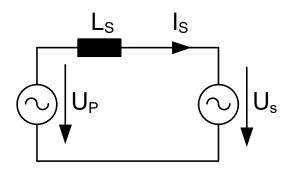


Abbildung 7: Generatorersatzschaltbild

b) Nennstrom und Nennmoment

Der Nennstrom lässt sich bei gegebener Nennscheinleistung und Nennspannung ermitteln.

$$S_{\rm N} = 3 \cdot U_{\rm S} I_{\rm N} = \sqrt{3} \cdot U_{\rm N} I_{\rm N} \tag{2.1}$$

$$I_{\rm N} = \frac{S_{\rm N}}{\sqrt{3}U_{\rm N}} = 72,169\,\mathrm{A}$$
 (2.2)

Die Synchronmaschine ist verlustlos. Elektrische Wirkleistung und mechanische Leistung sind gleich.

$$P_{\rm el} = P_{\rm mech} = P_{\rm N} = S_{\rm N} \cos(\varphi) = 45 \,\text{kW} \tag{2.3}$$

Aus der mechanischen Leistung kann das Drehmoment bestimmt werden.

$$P_{\text{mech}} = M \cdot \Omega \tag{2.4}$$

$$f_{\rm N} = 50 \,\mathrm{Hz} \quad \to \quad \Omega = \frac{2\pi \, f_{\rm N}}{p} = 314,16 \,\mathrm{s}^{-1}$$
 (2.5)

$$M_{\rm N} = \frac{P_{\rm N}}{\Omega} = 143,24 \,\rm N \,m$$
 (2.6)

c) Zeigerdiagramm im Nennbetrieb

Bevor das Zeigerdiagramm gezeichnet werden kann, müssen Strangspannung und der Winkel zwischen Strom und Spannung berechnet werden. Der Polradwinkel ϑ ist gegeben.

$$U_{\rm S} = \frac{U_{\rm N}}{\sqrt{3}} = 230,94 \,\rm V$$
 (2.7)

Da $cos(\varphi)$ gegeben ist, lässt sich mit dem arccos der Winkel bestimmen:

$$\varphi = \arccos\left(0, 9\right) = 25,842^{\circ} \tag{2.8}$$

Der Polradwinkel $\vartheta=34\,^\circ$ ist der Winkel zwischen Strang- und Polradspannung.

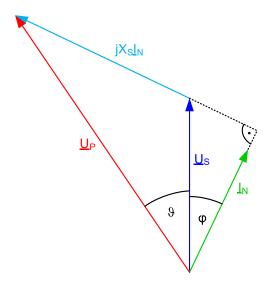


Abbildung 8: Zeigerdiagramm

d) Synchroninduktivität

Die Spannung über der Synchronreaktanz lässt sich aus den Winkelbeziehungen im Zeigerdiagramm herleiten. Mit den zusätzlich definierten Hilfswinkeln α und α' (siehe Abbildung 9) lässt sich der Sinussatz anwenden:

Bestimmen der Hilfswinkel:

$$\alpha' = \pi - \frac{\pi}{2} - \varphi \tag{2.9}$$

$$\alpha = \pi - \alpha' \tag{2.10}$$

$$=\frac{\pi}{2}+\varphi\tag{2.11}$$

$$\frac{jI_{\rm N}X_{\rm S}}{\sin(\vartheta)} = \frac{U_{\rm S}}{\sin(180^{\circ} - (90 + \varphi) - \vartheta)}$$
(2.12)

$$jI_{\rm N}X_{\rm S} = \sin\left(\vartheta\right) \frac{U_{\rm S}}{\sin\left(90\,^{\circ} - \varphi - \vartheta\right)} = 257,04\,\mathrm{V} \tag{2.13}$$

$$jX_{\rm S} = \frac{I_{\rm N}X_{\rm S}}{I_{\rm N}} = 3,5616\,\Omega$$
 (2.14)

$$jX_{\rm S} = j\omega L_{\rm S} \tag{2.15}$$

$$L_{\rm S} = \frac{X_{\rm S}}{2\pi f_{\rm N}} = 11,337 \,\text{mH}$$
 (2.16)

2.2 Synchrongenerator als Turboläufer

a) Strangstrom bestimmen

Da Nennspannung, elektrische Wirkleistung und der Leistungsfaktor $\cos(\varphi)$ gegeben sind, lässt sich der Nennstrangstrom durch Umstellen der Leistungsbilanz bestimmen:

$$P_{\rm el_N} = \sqrt{3}U_{\rm N}I_{\rm N}\cos\left(\varphi\right) \tag{2.17}$$

$$I_{\rm SN} = I_{\rm N} = \frac{P_{\rm el_N}}{\sqrt{3}U_{\rm N}\cos(\varphi)} = 54{,}339\,{\rm A}$$
 (2.18)

b) Polradspannung

Die Polradspannung ist proportional zum Erregerstrom. Im Leerlauf gibt es keinen Spannungsabfall über der Synchronreaktanz (da $I_{\rm S}=0\,{\rm A}$) und die Polradspannung ist gleich der Strangspannung $U_{\rm P0}=U_{\rm S}$

$$U_{\rm S} = \frac{U_{\rm N}}{\sqrt{3}} = 230,94 \,\rm V$$
 (2.19)

$$\frac{U_{\rm P}}{U_{\rm S}} = \frac{I_{\rm f}}{I_{\rm f0}} \tag{2.20}$$

$$U_{\rm P} = \frac{I_{\rm f}}{I_{\rm f0}} \cdot U_{\rm S} = 346,41 \,\text{V} \tag{2.21}$$

c) Synchronreaktanz

Über die geometrischen Beziehungen aus Abbildung 9 lassen sich die Winkel α' und α bestimmen.

$$\alpha' = \pi - \frac{\pi}{2} - \varphi \tag{2.22}$$

$$\alpha = \pi - \alpha' \tag{2.23}$$

$$=\frac{\pi}{2}+\varphi\tag{2.24}$$

Den Ansatz zur Bestimmung des Spannungsabfalls über der Synchronreaktanz liefert der Cosinussatz $c^2 = a^2 + b^2 - 2 a b \cos(\gamma)$

$$U_{\rm P}^2 = U_{\rm S}^2 + (X_{\rm S} I_{\rm N})^2 - 2X_{\rm S} I_{\rm N} U_{\rm S} \cos(90^{\circ} + \varphi)$$
(2.25)

$$(X_{\rm S}I_{\rm N})^2 + 2X_{\rm S}I_{\rm N}U_{\rm S}\sin(\varphi) - U_{\rm P}^2 + U_{\rm S}^2 = 0$$
(2.26)

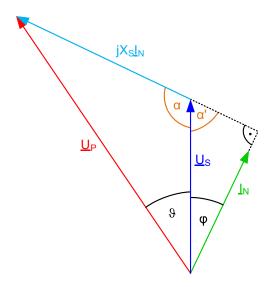


Abbildung 9: Skizze des Zeigerdiagramms

$$(X_{\rm S} I_{\rm N})_{1,2} = \frac{-2U_{\rm S} \sin(\varphi) \pm \sqrt{(2U_{\rm S} \sin(\varphi))^2 - 4(U_{\rm S}^2 - U_{\rm P}^2)}}{2}$$
 (2.27)

$$(X_{\rm S} I_{\rm N})_1 = \frac{-2U_{\rm S} \sin(\varphi) + \sqrt{(2U_{\rm S} \sin(\varphi))^2 - 4(U_{\rm S}^2 - U_{\rm P}^2)}}{2}$$
(2.28)

$$(X_{\rm S} I_{\rm N})_1 = -U_{\rm S} \sin(\varphi) + \sqrt{(U_{\rm S} \sin(\varphi))^2 - (U_{\rm S}^2 - U_{\rm P}^2)} = 163,77 \,\text{V}$$
 (2.29)

$$X_{\rm S} = \frac{X_{\rm S} I_{\rm N}}{I_{\rm N}} = 3,0138 \,\Omega \tag{2.30}$$

d) Polradwinkel

Der Polradwinkel kann über den Sinussatz berechnet werden

$$\frac{\sin(\vartheta)}{X_{\rm S} I_{\rm N}} = \frac{\sin(90\,^{\circ} + \varphi)}{U_{\rm P}} \tag{2.31}$$

$$\vartheta = \sin^{-1}\left(\frac{\cos\left(\varphi\right)}{U_{\rm P}}X_{\rm S}I_{\rm N}\right) = 23,694^{\circ} \tag{2.32}$$

e) Polradwinkel bei verringerter Last

Der Polradwinkel ist proportional zum inneren Drehmoment der Maschine und dadurch auch zum Lastmoment.

$$\sin\left(\vartheta\right) \sim M_{\rm i}$$
 (2.33)

$$M_{\rm el} = 3 \cdot p \cdot \frac{U_{\rm S} \cdot U_{\rm P} \cdot \sin \vartheta}{\omega_{\rm Netz} \cdot X_{\rm S}} \tag{2.34}$$

$$\sin\left(\vartheta_2\right) = \sin\left(\vartheta_1\right) \frac{70}{100} \tag{2.35}$$

$$\vartheta_2 = \sin^{-1}\left(\sin\left(\vartheta_1\right)\frac{70}{100}\right) = 16,338^{\circ}$$
(2.36)

2.3 Synchrongenerator am starren Netz

a) Nennerregerstrom

Das Verhältnis von Nennerregerstrom zu Leerlauferregerstrom ist das Verhältnis zwischen Polradspannung und Strangspannung. Die Polradspannung kann durch die Winkelbeziehungen am Zeigerdiagramm bestimmt werden.

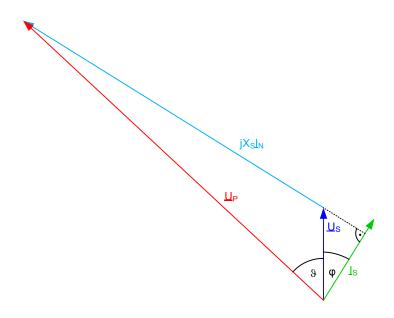


Abbildung 10: Zeigerdiagramm

$$\frac{I_{\rm fN}}{I_{\rm f0}} = \frac{U_{\rm PN}}{U_{\rm SN}}$$
 (2.37)

$$U_{\rm SN} = \frac{U_{\rm N}}{\sqrt{3}} = 288,68 \,\mathrm{V}$$
 (2.38)

$$\varphi = \arccos 0,85 = 31,788^{\circ}$$
 (2.39)

Cosinussatz

$$U_{\rm PN}^2 = U_{\rm S}^2 + (X_{\rm SN}I_{\rm N})^2 - 2U_{\rm S}X_{\rm SN}I_{\rm N}\cos(90^{\circ} + \varphi)$$
(2.40)

$$U_{\rm PN}^2 = U_{\rm S}^2 + (X_{\rm SN}I_{\rm N})^2 + 2U_{\rm S}X_{\rm SN}I_{\rm N}\sin(\varphi)$$
(2.41)

$$U_{\rm PN} = \sqrt{U_{\rm S}^2 + (X_{\rm SN}I_{\rm N})^2 + 2U_{\rm S}X_{\rm SN}I_{\rm N}\sin(\varphi)} = 1276.9\,\mathrm{V}$$
 (2.42)

$$\frac{I_{\rm fN}}{I_{\rm f0}} = \frac{U_{\rm PN}}{U_{\rm SN}} = 4,423 \tag{2.43}$$

b) Polradwinkel

Den Polradwinkel erhält man aus dem Zeigerdiagramm mit Hilfe des Sinussatzes.

$$\frac{\sin(90^{\circ} + \varphi)}{U_{\rm P}} = \frac{\sin(\vartheta)}{X_{\rm SN}I_{\rm N}} \tag{2.44}$$

$$\sin\left(\vartheta\right) = \cos\left(\varphi\right) \frac{X_{\rm SN} I_{\rm N}}{U_{\rm P}} \tag{2.45}$$

$$\vartheta = 47,131^{\circ} \tag{2.46}$$

c) Betriebszustand

Da die Polradspannung proportional zum Erregerstrom ist, gilt nun: $U_{\rm P}=0,2\,U_{\rm SN}$. Die Maschine ist untererregt. $(\varphi=\frac{-\pi}{2})$

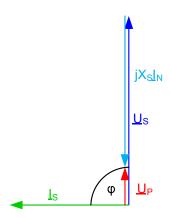


Abbildung 11: Zeigerdiagramm zu Aufgabe 2.3 c) (anderer Maßstab als in a)

d) Abgegebene Blindleistung

Für $\cos(\varphi) = 0$ gibt die Maschine keine Wirkleistung sondern nur Blindleistung ab. Man spricht bei diesem Betriebszustand vom Phasenschieberbetrieb. Da die Maschine untereregt wird, ist der Winkel $\varphi = -90^{\circ}$.

$$Q = \sqrt{3} \cdot I_{\rm S} U_{\rm N} \cdot \sin\left(-90^{\circ}\right) \tag{2.47}$$

Zunächst muss der Strom berechnet werden:

$$X_{\rm SN} \cdot I_{\rm S} = U_{\rm SN} - U_{\rm P} = 0,8 U_{\rm SN} = 230,94 \,\text{V}$$
 (2.48)

$$I_{\rm S} = \frac{X_{\rm SN}I_{\rm S}}{X_{\rm SN}} = 62,926\,\mathrm{A}$$
 (2.49)

$$Q = -\sqrt{3} \cdot I_{\rm S} U_{\rm N} = -54,496 \, kvar \tag{2.50}$$

2.4 Synchronmaschine

a) Zeigerdiagramme für den generatorischen Betrieb

Im generatorischen Betrieb wird Leistung an das speisende Netz abgegeben(positives Vorzeichen). Der Winkel ϑ ist größer als 0° .

$$U_{\rm S} = \frac{U_{\rm N}}{\sqrt{3}} = 230,94 \,\rm V$$
 (2.51)

$$\varphi = \arccos(0, 9) = \pm 25,842^{\circ}$$
 (2.52)

$$X_{\rm SN}I_{\rm N} = 2\pi f L_{\rm SN}I_{\rm N} = 125,66 \,\text{V}$$
 (2.53)

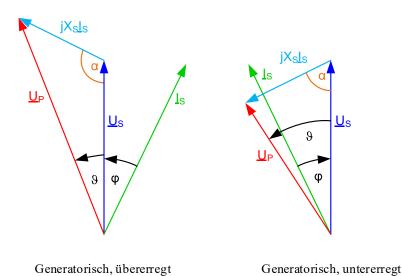


Abbildung 12: Zeigerdiagramm zu Aufgabe 2.4 a)

b) Zeigerdiagramme für den motorischen Betrieb

Motorischer Betrieb bedeutet negative Leistung im Erzeugerzählpfeilsystem. ϑ ist dabei kleiner als 0°.

$$\varphi = \arccos(-0.85) = \pm 148.21^{\circ}$$
 (2.54)

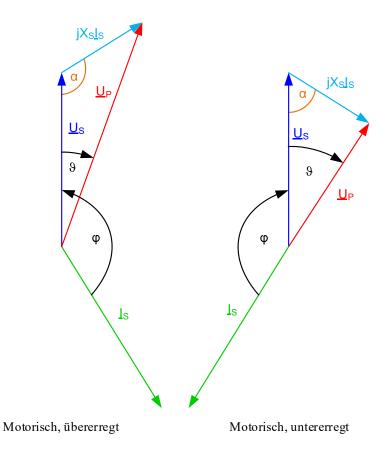


Abbildung 13: Zeigerdiagramm zu Aufgabe 2.4 b)

c) Polradwinkel

Im generatorischen Fall ist der Polradwinkel ϑ positiv, im motorischen Fall negativ. Um den jeweiligen Polradwinkel zu berechnen, können Cosinussatz und Sinussatz herangezogen werden. Für alle Zeigerdiagramme muss der Hilfswinkel α bestimmt werden. Über den Cosinussatz kann die Polradspannung berechnet werden. Der Sinussatz liefert anschließend den Polradwinkel ϑ . Die Vorzeichen können aus den Diagrammen abgelesen werden. Allgemein gilt:

$$U_{\rm P} = \sqrt{U_{\rm S}^2 + (X_{\rm SN}I_{\rm N})^2 - 2U_{\rm S}X_{\rm SN}I_{\rm N}\cos(\alpha)}$$
 (2.55)

$$\vartheta = \arcsin\left(\frac{(X_{\rm SN}I_{\rm N})}{U_{\rm P}}\sin\alpha\right) \tag{2.56}$$

Damit ergeben sich folgende Polradspannungen und Polradwinkel:

• Generatorisch, übererregt, $|\cos(\varphi)| = 0, 9$:

$$\varphi_{a1} = 25,94^{\circ}$$
 (2.57)

$$\vartheta_{\rm al} > 0 \tag{2.58}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} + \varphi \tag{2.59}$$

und damit

$$U_{\text{P.a1}} = 307,29\,\text{V} \tag{2.60}$$

$$\vartheta_{a1} = 21, 1^{\circ} \tag{2.61}$$

• Generatorisch, untererregt, $|\cos(\varphi)| = 0, 9$:

$$\varphi_{a2} = -25,94^{\circ}$$
 (2.62)

$$\vartheta_{a2} > 0 \tag{2.63}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \varphi \tag{2.64}$$

und damit

$$U_{\rm P,a2} = 209,34\,\mathrm{V} \tag{2.65}$$

$$\vartheta_{a2} = 31,9^{\circ} \tag{2.66}$$

• Motorisch, übererregt, $|\cos(\varphi)| = 0.85$:

$$\varphi_{\rm b1} = 148, 21^{\circ} \tag{2.67}$$

$$\vartheta_{\rm b1} < 0 \tag{2.68}$$

$$\alpha = \frac{3\pi}{2} - \varphi \tag{2.69}$$

und damit

$$U_{\rm P,b1} = 315,75\,\text{V} \tag{2.70}$$

$$\vartheta_{\rm b1} = -19, 4^{\circ} \tag{2.71}$$

• Motorisch, untererregt, $|\cos(\varphi)| = 0.85$:

$$\varphi_{\rm b2} = -148, 21^{\circ}$$
(2.72)

$$\vartheta_{\rm b2} < 0 \tag{2.73}$$

$$\alpha = -\frac{\pi}{2} + \varphi \tag{2.74}$$

und damit

$$U_{\rm P,b2} = 196,34\,\text{V} \tag{2.75}$$

$$\vartheta_{\rm b2} = -31, 2^{\circ} \tag{2.76}$$

2.5 Synchrongenerator mit Xd ungleich Xq

a) Polradwinkel

Die wirksame Reaktanz einer Synchronmaschine mit Xd ungleich Xq ist Abhängig von deren Richtung. Die Richtung der Polradspannung kann bei unsymmetrischen Maschinen über die Hilfsgröße j ($X_{\rm q}I_{\rm N}$) bestimmt werden. $U_{\rm P}'$ ist dabei eine weitere notwendige Hilfsgröße, die mit Hilfe des Cosinus-Satzes ermittelt wird. Dadurch kann der Polradwinkel ϑ mit dem Sinussatz berechnet werden.

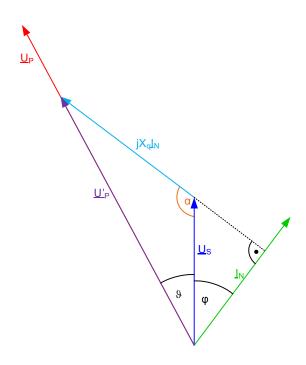


Abbildung 14: Zeigerdiagramm zur Bestimmung des Polradwinkels

$$U_{\rm S} = \frac{U_{\rm N}}{\sqrt{3}} = 230,94\,\rm V$$
 (2.77)

$$\varphi = \arccos\left(0, 8\right) = 36,87^{\circ} \tag{2.78}$$

Cosinus-Satz

$$U_{\rm P}^{\prime 2} = U_{\rm S}^2 + (X_{\rm q}I_{\rm N})^2 - 2U_{\rm S}X_{\rm q}I_{\rm N}\cos(90^{\circ} + \varphi)$$
(2.79)

$$U_{\rm P}^{\prime 2} = U_{\rm S}^2 + (X_{\rm q}I_{\rm N})^2 + 2U_{\rm S}X_{\rm q}I_{\rm N}\sin(\varphi)$$
 (2.80)

$$U_{\rm P}' = \sqrt{U_{\rm S}^2 + (X_{\rm q}I_{\rm N})^2 + 2U_{\rm S}X_{\rm q}I_{\rm N}\sin(\varphi)} = 439.3\,\mathrm{V}$$
 (2.81)

Sinus-Satz

$$\frac{\sin(90^{\circ} + \varphi)}{U_{\rm P}'} = \frac{\sin(\vartheta)}{X_{\rm q}I_{\rm N}} \tag{2.82}$$

$$\sin\left(\vartheta\right) = \cos\left(\varphi\right) \frac{X_{\mathbf{q}} I_{\mathbf{N}}}{U_{\mathbf{P}}'} \tag{2.83}$$

$$\vartheta = 28,26^{\circ} \tag{2.84}$$

b) Verhältnis von Nennerregerstrom zu Leerlauferregerstrom

Leerlauferregung liegt vor, wenn bei Nenndrehzahl die Erregung so eingestellt wird, dass kein Strom fließt: $(U_{P0} = U_{SN})$.

$$\frac{U_{\rm PN}}{U_{\rm P0}} = \frac{U_{\rm PN}}{U_{\rm SN}} = \frac{I_{\rm fN}}{I_{\rm f0}} \tag{2.85}$$

Um das Verhältnis zu berechnen, muss die Polradspannung im Nennbetrieb ermittelt werden. Dazu kann das Zeigerdiagramm aus a) ergänzt werden. Die q-Achse der Maschine liegt genau in Richtung der Polradspannung, die d-Achse senkrecht dazu. Damit können die Stromanteile $I_{\rm d}$ und $I_{\rm q}$ über geometrische Verhältnisse im rechtwinkligen Dreieck berechnet werden.

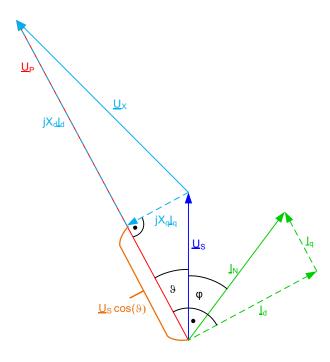


Abbildung 15: Zeigerdiagramm zur Bestimmung der Polradspannung

$$U_{\rm PN} = U_{\rm SN}\cos\left(\vartheta\right) + X_{\rm d}I_{\rm d} \tag{2.86}$$

$$I_{\rm d} = I_{\rm N} \cdot \cos(90^{\circ} - (\varphi + \vartheta)) = 90{,}726\,{\rm A}$$
 (2.87)

$$U_{\rm PN} = U_{\rm SN} \cos(\theta) + X_{\rm d} I_{\rm d} = 566.32 \,\text{V}$$
 (2.88)

$$\frac{I_{\rm fN}}{I_{\rm f0}} = \frac{U_{\rm PN}}{U_{\rm SN}} = 2,45 \tag{2.89}$$

c) Spanning bei $I_S = 0$

Die Spannung an den Klemmen bei vollkommener Entlastung ist durch die Polradspannung $U_{\rm P}$ bestimmt, welche von der Erregung $I_{\rm F}$ abhängt. Die Polradspannung muss auf die, an einer Klemme anliegende, Strangspannung umgerechnet werden.

$$U_{\rm L} = \sqrt{3} \cdot U_{\rm P} \tag{2.90}$$

d) Nenndrehmoment

Durch den Ansatz einer verlustfreien Maschine sind mechanische und elektrische Leistung gleich.

$$P_{\rm V} = 0 \, {\rm W} \Rightarrow P_{\rm el} = P_{\rm mech}$$

$$P_{\rm elN} = 3U_{\rm SN}I_{\rm N}cos\varphi_{\rm N} = \sqrt{3}U_{\rm N}I_{\rm N}cos\varphi_{\rm N} = M_{\rm N}\Omega_{\rm N}$$
(2.91)

$$M_{\rm N} = \frac{\sqrt{3}U_{\rm N}I_{\rm N}cos\varphi_{\rm N} \cdot p}{2\pi f_{\rm N}} = 1058,55\,{\rm N\,m}$$
 (2.92)

2.6 Synchronmotor in Schenkelpolbauweise

a) Nenndrehzahl

$$f_{\rm N} = \frac{f_{\rm Netz}}{p} = 12.5 \,\text{Hz} \to n_{\rm N} = 750 \,/\text{min}$$
 (2.93)

b) Polradwinkel

Zur Bestimmung des Polradwinkels können die Winkelbeziehungen im Zeigerdiagramm genutzt werden. Im motorischen Betrieb ist der Winkel ϑ kleiner als 0°. Die Richtung der Polradspannung und damit der Winkel ϑ wird durch die Hilfsgröße j (X_qI_N) festgelegt.

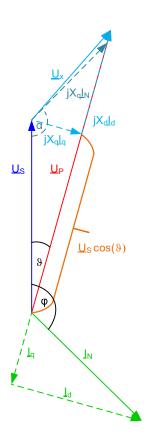


Abbildung 16: Zeigerdiagramm eines übererregten Schenkelpolmotors

$$U_{\rm S} = \frac{U_{\rm N}}{\sqrt{3}} = 3,00 \,\text{kV}$$
 (2.94)

$$\varphi = \cos^{-1}(-0,7) = 134,43^{\circ} \tag{2.95}$$

Bestimmen von $U'_{\rm P}$ durch den Cosinussatz:

$$U_{\rm P}^{\prime 2} = U_{\rm S}^2 + (X_{\rm q}I_{\rm N})^2 - 2U_{\rm S}X_{\rm q}I_{\rm N}\cos(180^{\circ} - \varphi + 90^{\circ})$$
(2.96)

$$U_{\rm P}^{\prime 2} = U_{\rm S}^2 + (X_{\rm q}I_{\rm N})^2 - 2U_{\rm S}X_{\rm q}I_{\rm N}\cos(270\,^{\circ} - \varphi)$$
 (2.97)

$$U_{\rm P}^{\prime 2} = U_{\rm S}^2 + (X_{\rm q}I_{\rm N})^2 + 2U_{\rm S}X_{\rm q}I_{\rm N}\sin(\varphi)$$
 (2.98)

$$U_{\rm P}' = \sqrt{U_{\rm S}^2 + (X_{\rm q}I_{\rm N})^2 + 2U_{\rm S}X_{\rm q}I_{\rm N}\sin(\varphi)} = 4{,}3613\,\rm kV$$
 (2.99)

Durch Anwenden des Sinussatzes erhält man den Winkel ϑ :

$$\frac{\sin\left(\vartheta\right)}{X_{\rm q}I_{\rm N}} = \frac{\sin\left(180^{\circ} - \varphi + 90^{\circ}\right)}{U_{\rm P}'} \tag{2.100}$$

$$\vartheta = \sin^{-1} \left(\frac{\sin (180^{\circ} - \varphi + 90^{\circ})}{U_{P}'} X_{d} I_{N} \right) = 15,644^{\circ} \text{ motorisch}$$
(2.101)

c) Berechnen der Stromanteile in q- und d-Richtung

Wird der Nennstrom im Zeigerdiagramm in seine Anteile aufgetrennt, können diese über die auftretenden Winkel ermittelt werden.

$$I_{\rm q} = I_{\rm N} \cos (180^{\circ} - (\varphi - \vartheta)) = 57,785 \,\text{A}$$
 (2.102)

$$I_{\rm d} = I_{\rm N} \sin \left(180^{\circ} - (\varphi - \vartheta)\right) = 105,17 \,\text{A}$$
 (2.103)

d) Polradspannung

Auch die Polradspannung kann durch das Zeigerdiagramm berechnet werden.

$$U_{\rm P} = U_{\rm S}\cos(\theta) + I_{\rm d}X_{\rm d} = 4,5716\,\text{kV} \tag{2.104}$$

$$\frac{I_{\rm F}}{I_{\rm F0}} = \frac{U_{\rm P}}{U_{\rm S}} = 1,5239 \tag{2.105}$$

e) Polradspannung bei reiner Wirkleistungsaufnahme

Soll nur Wirkleistung aufgenommen werden, muss der Leistungsfaktor $\cos(\varphi) = 1$ sein. Dies ist bei einem Winkel von $\varphi = 0^{\circ}$ oder $\varphi = 180^{\circ}$ der Fall. Da es sich um einen Motor handelt muss $|\cos(\varphi)|$ größer als 90° sein. Damit ist: $\varphi = 180^{\circ}$. Durch j ($X_{\rm q}I_{\rm N}$) ist der

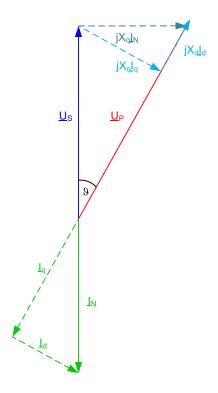


Abbildung 17: Zeigerdiagramm für $\cos{(\varphi)}=1$

Winkel ϑ festgelegt.

$$\tan \left(\vartheta\right) = \frac{I_{\rm N} X_{\rm q}}{U_{\rm S}} \rightarrow \vartheta = 29{,}249^{\circ} \text{ motorisch}$$
 (2.106)

$$\frac{I_{\rm d}}{I_{\rm N}} = \sin(\theta) \quad \to \quad I_{\rm d} = \sin(\theta) I_{\rm N} = 58,633 \,\mathrm{A} \tag{2.107}$$

$$U_{\rm P} = U_{\rm S}\cos(\vartheta) + I_{\rm d}X_{\rm d} = 3,5556\,\mathrm{kV}$$
 (2.108)

$$\frac{I_{\rm F}}{I_{\rm F0}} = \frac{U_{\rm P}}{U_{\rm S}} = 1,1852 \tag{2.109}$$

f) Drehmoment bei reiner Wirkleistungsaufnahme

Das abgegebene Drehmoment kann durch den Ansatz eines verlustfreien Synchronmotors über die elektrische Leistung bestimmt werden:

$$P = 3U_{\rm S}I_{\rm N}\cos(\varphi) = \sqrt{3}U_{\rm N}I_{\rm N}\underbrace{\cos(\varphi)}_{\cos(\varphi)=1} = 1,08\,\text{MW (motorisch)}$$
(2.110)

$$M = \frac{P}{\Omega} \tag{2.111}$$

$$\Omega = 2\pi \, n = 78,54 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{2.112}$$

$$M = \frac{P}{\Omega} = 13,751 \,\text{kN m}$$
 (2.113)

g) Zeigerdiagramm für den neuen Betriebszustand

Liegen Strom und Polradspannung stets in Phase, ist der Anteil des Ständerstroms in d-Richtung verschwindend ($I_d = 0$). Der Nennstrom liegt also in q-Richtung ($I_N = I_q$).

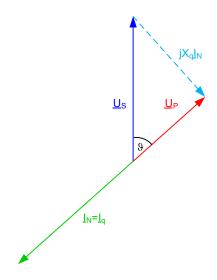


Abbildung 18: Zeigerdiagramm für $I_d=0$

Alle in den folgenden Teilaufgaben gesuchten Größen lassen sich aus den Winkelbeziehungen im Zeigerdiagramm ermitteln:

h) Polradwinkel

$$\tan \left(\vartheta\right) = \underbrace{\frac{I_{\text{N}} X_{\text{q}}}{U_{\text{P}}}}_{=\frac{U_{\text{S}}}{2}} \quad \Rightarrow \quad \vartheta = 48,22^{\circ} \text{ motorisch}$$
(2.114)

i) Leistungsfaktor

$$\varphi = 180^{\circ} + \vartheta \tag{2.115}$$

$$\left|\cos\left(\varphi\right)\right| = 0,666\tag{2.116}$$

j) Strangspannung

$$U_{\rm S} = \frac{U_{\rm P}}{\cos(\vartheta)} = 2252,94\,\mathrm{V}$$
 (2.117)

k) Drehmoment

Das Drehmoment kann mit dem Ansatz aus Teilaufgabe f) berechnet werden.

$$P = 3U_{\rm S}I_{\rm N}\cos(\varphi) = \sqrt{3}U_{\rm N}I_{\rm N}\underbrace{\cos(\varphi)}_{\cos(\varphi)=0,666} = 540,16\,\mathrm{kW}$$
(2.118)

$$P = M\Omega \tag{2.119}$$

$$M = \frac{P}{\Omega} = 6,88 \,\mathrm{kN} \,\mathrm{m}$$
 (2.120)

2.7Synchrongenerator am starren Netz (F2016, A2)

a) Polradwinkel im Nennbetrieb

Zeigerdiagramm (Zeichnung nicht gefordert):

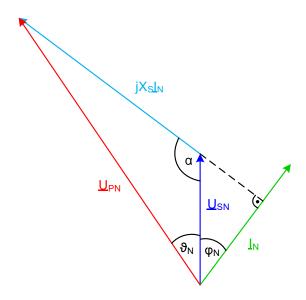


Abbildung 19: Zeigerdiagramm des Synchrongenerators im Nennbetrieb

Durch die geometrischen Beziehungen im Zeigerdiagramm aus Abbildung 19 lässt sich der Hilfswinkel $\alpha=90^{\circ}+\varphi_{\rm N}=126,8699^{\circ}$ bestimmen. Über den Cosinus-Satz lässt sich der Betrag der Polradspannung $\underline{U}_{\rm PN}$ bestimmen:

$$U_{\rm PN}^2 = U_{\rm SN}^2 + (X_{\rm S}I_{\rm N})^2 - 2U_{\rm SN}X_{\rm S}I_{\rm N} \cdot \cos(\alpha)$$
(2.121)

$$U_{\rm PN}^2 = U_{\rm SN}^2 + (X_{\rm S}I_{\rm N})^2 - 2U_{\rm SN}X_{\rm S}I_{\rm N} \cdot \cos(\alpha)$$

$$U_{\rm PN} = \sqrt{\left(\frac{U_{\rm N}}{\sqrt{3}}\right)^2 + (X_{\rm S}I_{\rm N})^2 - 2U_{\rm SN}X_{\rm S}I_{\rm N} \cdot \cos(90^\circ + \varphi_{\rm N})} = 42,7029\,\text{kV}$$
(2.121)

Mit Hilfe des Sinussatzes lässt sich der Polradwinkel $\vartheta_{\rm N}$ bestimmen:

$$\frac{\sin \theta_{\rm N}}{X_{\rm S}I_{\rm N}} = \frac{\sin \alpha}{U_{\rm PN}} \tag{2.123}$$

$$\vartheta_{N} = \arcsin\left(\frac{X_{S}I_{N}}{U_{PN}} \cdot \sin(\alpha)\right) = 0.5968 \,\text{rad} = 34.1958^{\circ}$$
(2.124)

b) Verluste in der Erregerwicklung

Die Verluste der Erregerwicklung werden über die elektrische Leistung errechnet. Bei Synchronmaschinen ist die Erregerwicklung stets eine Gleichspannungswicklung.

$$P_{\rm V} = U_{\rm fN} \cdot I_{\rm fN} = 4.5 \,\rm MW$$
 (2.125)

c) Nenn- und Kippmoment

Da der Synchrongenerator als verlustfrei angenommen wird, gilt $P_{\text{mechN}} = P_{\text{elN}}$

$$P_{\text{mechN}} = P_{\text{elN}} = \sqrt{3}U_{\text{N}}I_{\text{N}} \cdot \cos(\varphi_{\text{N}}) = M_{\text{N}} \cdot \Omega_{\text{N}} = M_{\text{N}} \cdot \frac{2\pi f_{\text{N}}}{p}$$
(2.126)

$$M_{\rm N} = \sqrt{3}U_{\rm N} \cdot I_{\rm N} \cdot \cos(\varphi_{\rm N}) \cdot \frac{p}{2\pi f_{\rm N}} = 2,6464 \,\mathrm{MN\,m}$$
(2.127)

Das Kippmoment wird genau dann erreicht, wenn für den Polradwinkel gilt $\vartheta_{\rm K} = 90^{\circ} = \frac{\pi}{2}$ rad. Die Maschine wird am starren Netz betrieben. Der Generator ist fremderregt. Es gilt $\underline{U}_{\rm SK} = \underline{U}_{\rm SN}$ und $\underline{U}_{\rm PK} = \underline{U}_{\rm PN}$. Für das resultierende Moment $M_{\rm K}$ gilt (Formel aus Formelsammlung):

$$M_{\rm K} = 3p \cdot \frac{U_{\rm S} \cdot U_{\rm PN} \cdot \sin(\theta_{\rm K})}{\omega_{\rm N} \cdot X_{\rm S}}$$
 (2.128)

$$M_{\rm K} = 3p \cdot \frac{U_{\rm N} \cdot U_{\rm PN} \cdot \sin(\frac{\pi}{2})}{\sqrt{3} \cdot 2\pi \cdot f_{\rm N} \cdot X_{\rm S}} = 4,7087 \,\text{MN m}$$
 (2.129)

d) Zeigerdiagramm an der Kippgrenze

Mit den Bedingungen $\underline{U}_{SK} = \underline{U}_{SN}$ und $\underline{U}_{PK} = \underline{U}_{PN}$ lässt sich unter Verwendung des Satz des Pythagoras der Spannungsabfall $I_K X_S$ über der Reaktanz berechnen:

$$I_{\rm K}X_{\rm S} = \sqrt{U_{\rm S}^2 + U_{\rm PN}^2} = \sqrt{\left(\frac{U_{\rm N}}{\sqrt{3}}\right)^2 + U_{\rm PN}^2} = 46,0819 \,\rm kV$$
 (2.130)

Das resultierende Zeigerdiagramm:

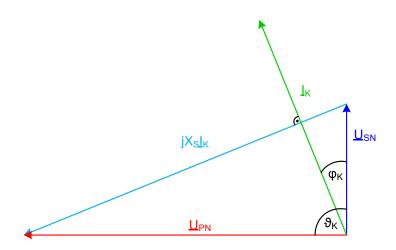


Abbildung 20: Zeigerdiagramm des Synchrongenerators bei Nennerregung und Belastung mit Kippmoment

e) Effektivwert des Netzstroms

Mit Gleichung (2.130) lässt sich der Maschinenstrom \underline{I}_{SK} bei Belastung mit Kippmoment berechnen und in Abbildung 20 einzeichnen.

$$I_{\rm K} = \frac{I_{\rm K} X_{\rm S}}{X_{\rm S}} \tag{2.131}$$

$$= 30,7212 \,\mathrm{kA} \tag{2.132}$$

f) Betriebspunkt durch Erregerstrom stabilisieren

Vom Kipppunkt aus gesehen, muss der Erregerstrom vergrößert werden, um den Arbeitspunkt des Synchrongenerators in den stabilen Bereich zu verschieben (vgl. Gleichung (2.128)).

3 Asynchronmaschine

3.1 Drehstromasynchronmotor

a) Stabiler Arbeitspunkt

Bei einem stabilen Arbeitspunkt darf das Drehmoment durch eine Erhöhung der Drehzahl nicht niedriger werden, da sonst die Maschine aus dem Arbeitspunkt beschleunigt wird. Das heißt, die Ableitung des Drehmoments nach der Drehzahl muss negativ sein.

$$M_{\rm B} = M_{\rm i} - M_{\rm L} \tag{3.1}$$

$$\frac{dM_{\rm B}}{d\Omega} < 0 \tag{3.2}$$

b) Diagramm

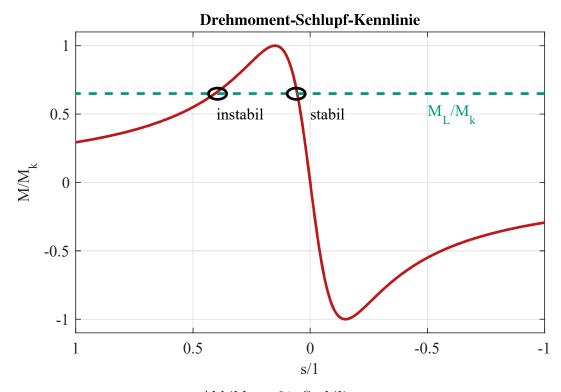


Abbildung 21: Stabilität

c) Anlauf

Der Motor läuft nicht selber an, da das Lastmoment im Stillstand (s=1) größer ist als das Antriebsmoment des Motors. Daraus folgt, dass das Beschleunigungsmoment kleiner Null ist.

3.2 Drehstromasynchronmaschine mit Kurzschlussläufer

a) Nennleistung, Nennverlustleistung und Wirkungsgrad

Elektrische Nennleistung:

$$P_{\rm el.N} = \sqrt{3}U_{\rm N}I_{\rm N}\cos(\varphi) = 6{,}7723\,{\rm kW}$$
 (3.3)

Die Nennverlustleistung ergibt sich aus der Differenz zwischen elektrischer und mechanischer Nennleistung:

$$P_{\text{V,N}} = P_{\text{el,N}} - P_{\text{N}} = 1,2723 \,\text{kW}$$
 (3.4)

Der Wirkungsgrad ist definiert als Quotient der abgeführten zur zugeführten Leistung:

$$\eta = \frac{P_{\rm N}}{P_{\rm el,N}} = 81,213\% \tag{3.5}$$

b) Polpaarzahl

Die Synchrondrehzahl lässt sich allgemein bestimmen durch:

$$n_{\rm syn} = \frac{f_{\rm s}}{p} \tag{3.6}$$

Mögliche Synchrondrehzahlen bei 50 Hz sind damit:

р	$n_{ m syn}$
1	$3000{\rm min^{-1}}$
2	$1500{\rm min^{-1}}$
3	$1000{\rm min^{-1}}$
4	$750{\rm min^{-1}}$

Aus der gegebenen Nenndrehzahl von $n=1440\frac{1}{min}$ kann die Polpaarzahl anhand der Tabelle abgelesen werden:

$$\Rightarrow p = 2 \tag{3.7}$$

c) Nennschlupf und Rotorfrequenz im Nennpunkt

Aus der vorherigen Teilaufgabe sind Nenndrehzahl und Synchrondrehzahl bekannt, somit kann der Schlupf berechnet werden:

$$s_{\rm N} = \frac{n_{\rm syn} - n_{\rm N}}{n_{\rm syn}} = 0.04 \tag{3.8}$$

Da der Rotor mit einer anderen Drehzahl als das umlaufende Statordrehfeld rotiert, werden in den Rotorsträngen Ströme induziert. Die Frequenz kann mit dem Schlupf im Nennpunkt berechnet werden:

$$f_{\rm R,N} = s_{\rm N} f_{\rm N} = 2 \,\mathrm{Hz} \tag{3.9}$$

d) Nennmoment

Durch umstellen der Leistungsgleichung erhält man:

$$M_{\rm N} = \frac{P_{\rm N}}{\Omega_{\rm N}} \tag{3.10}$$

Die mechanische Winkelgeschwindigkeit erhält man aus der gegebenen Nenndrehzahl:

$$\Omega_{\rm N} = \frac{n_{\rm N}}{60 \, \frac{\rm s}{\rm min}} \cdot 2\pi = 150.8 \, {\rm s}^{-1} \tag{3.11}$$

Damit ergibt sich das Drehmoment im Nennpunkt zu:

$$M_{\rm N} = \frac{P_{\rm N}}{\Omega_{\rm N}} = 36,473\,{\rm N\,m}$$
 (3.12)

e) Kipp- und Anlaufmoment

Der Ansatz für diese Aufgabe ist die Kloss'sche Formel:

$$\frac{M}{M_{\rm K}} = \frac{2}{\frac{s}{s_{\rm K}} + \frac{s_{\rm K}}{s}} \tag{3.13}$$

$$\frac{M_{\rm N}}{M_{\rm K}} = \frac{2}{\frac{s_{\rm N}}{s_{\rm K}} + \frac{s_{\rm K}}{s_{\rm N}}} \tag{3.14}$$

Stellt man die Gleichung nach dem Kippmoment um, sind alle Größen zu dessen Berechnung bereits bekannt:

$$M_{\rm K} = \frac{\frac{s_{\rm N}}{s_{\rm K}} + \frac{s_{\rm K}}{s_{\rm N}}}{2} M_{\rm N} = 73,25 \,\rm N\,m$$
 (3.15)

Beim Anlaufen des Motors ist die Drehzahl $n_A = 0$ und damit der Schlupf $s_A = 1$. Durch Umstellen lässt sich das Anlaufmoment bestimmen:

$$M_{\rm A} = \frac{2}{\frac{1}{s_{\rm K}} + \frac{s_{\rm K}}{1}} M_{\rm K} = 21,491 \,\rm N \,m$$
 (3.16)

3.3 Polumschaltbare Drehstromasynchronmaschine

a) Drehzahl vor der Polumschaltung

Der Motor befindet sich im Leerlauf und rotiert dadurch synchron zum Drehfeld.

$$n_{\rm p_1} = \frac{f_{\rm N}}{p_1} = 1500\,\rm min^{-1} \tag{3.17}$$

b) Drehzahl nach der Polumschaltung

Die Drehzahl nach der Umschaltung lässt sich mit der neuen Polpaarzahl berechnen.

$$n_{\rm p_2} = \frac{f_{\rm N}}{p_2} = 750\,\rm min^{-1} \tag{3.18}$$

c) Kennlinien vor und nach dem Umschaltvorgang

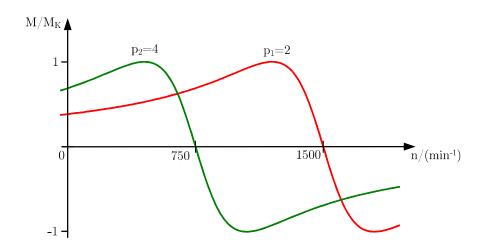


Abbildung 22: Momentenverläufe

d) Ausgetauschte Energie

Die ausgetauschte Energie ist das Zeitintegral über der Leistung:

$$W_{\text{Netz}} = \int_{t_1}^{t_2} P_{\text{S}}(t) \, \mathrm{d}t \tag{3.19}$$

Die Leistung setzt sich aus der Drehfeldleistung und der Verlustleistung im Stator zusammen. Da laut Aufgabenstellung der Statorwiderstand vernachlässigt werden kann, muss nur die Drehfeldleistung berücksichtigt werden.

$$P_{\rm S} = P_{\rm D} + P_{\rm VS} = P_{\rm D} + 3 \underbrace{R_{\rm S}}_{=0 \,\Omega} I_{\rm S}^2$$
 (3.20)

Für die Leistung gilt damit:

$$P_{\rm S} = P_{\rm D} = M_{\rm i} \underbrace{\Omega_{\rm syn}}_{=\Omega_2} \tag{3.21}$$

Das innere Moment der Maschine ist das Produkt aus Trägheit und der Änderung der mechanischen Winkelgeschwindigkeit:

$$M_{\rm i} = J \cdot \dot{\Omega} \tag{3.22}$$

Das Integral ist damit:

$$W_{\text{Netz}} = \int_{t_1}^{t_2} J \cdot \Omega_2 \cdot \dot{\Omega}(t) dt$$
(3.23)

Substitutionsregel: Um das Integral zu lösen, müssen die Integrationsgrenzen und die Integrationsvariable von der Zeit auf die Winkelgeschwindigkeit umgestellt werden:

$$a = u(b) \tag{3.24}$$

Allgemein gilt bei der Substitutionsregel:

$$\int f(a) da = \int f(u(b)) \cdot u'(b) db$$
(3.25)

Also:

$$\int f(\Omega) d\Omega = \int f(\Omega(t)) \cdot \dot{\Omega}(t) dt$$
(3.26)

Damit ergibt sich:

$$W_{\text{Netz}} = \int_{t_1}^{t_2} \underbrace{J \cdot \Omega_2}_{f(\Omega(t))} \cdot \dot{\Omega}(t) dt$$
(3.27)

$$= \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} J \cdot \Omega_2 \, d\Omega \tag{3.28}$$

Mit den Integrationsgrenzen:

$$\Omega_1 = 157,08 \,\mathrm{s}^{-1}$$
 (3.29)

$$\Omega_2 = 78,54 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{3.30}$$

Die mit dem Netz ausgetauschte Energie ist negativ, es wird beim Umschaltvorgang Energie an das Netz abgegeben.

$$W_{\text{Netz}} = J\Omega_2 (\Omega_2 - \Omega_1) = -308,43J$$
 (3.31)

e) Verluste

Verlustenergie beim Umschalten Es treten keine Verluste im Stator der Maschine auf. Für die Verlustleistung des Rotors gilt:

$$P_{\rm VR} = s \cdot P_{\rm D} \tag{3.32}$$

Während des Umschaltvorgangs ändert sich die Drehzahl mit der Zeit. Der Schlupf ist dadurch zeitabhängig:

$$s = \frac{\Omega_2 - \Omega(t)}{\Omega_2} \tag{3.33}$$

Die Drehfeldleistung wurde in der vorherigen Teilaufgabe schon bestimmt:

$$P_{\rm D} = M_{\rm i} \cdot \Omega_2 = J \cdot \Omega_2 \cdot \dot{\Omega(t)} \tag{3.34}$$

Die Verlustenergie ergibt sich erneut aus dem Integral über die Rotorverlustleistung:

$$W_{\rm VR} = \int_{t_1}^{t_2} \underbrace{\left(\Omega_2 - \Omega(t)\right) \cdot J}_{f(\Omega(t))} \cdot \dot{\Omega}(t) dt \tag{3.35}$$

Das Integral lässt sich analog lösen. Nach Substitution erhält man:

$$W_{\rm VR} = J \cdot (\Omega_2^2 - \frac{1}{2}\Omega_2^2 - \Omega_1\Omega_2 + \frac{1}{2}\Omega_1^2)$$
(3.36)

$$= \frac{1}{2}J(\Omega_1 - \Omega_2)^2 \tag{3.37}$$

$$=154, 2J$$
 (3.38)

f) Änderung der gespeicherten kin. Energie

Die kinetische Energie eines rotierenden Körpers ist:

$$W = \frac{1}{2}J\Omega^2 \tag{3.39}$$

Die Änderung der gespeicherten Energie ergibt sich aus der Differenz der kinetischen Energien vor und nach der Polumschaltung:

$$\Delta W_{\rm kin} = W_{\rm kin,2} - W_{\rm kin,1} \tag{3.40}$$

$$=-462,6J$$
 (3.41)

3.4 Drehstromasynchronmaschine als Lüfterantrieb

a) Polpaarzahl

$$p = \frac{f_{\rm N}}{n_{\rm N}} = 2,069 \longrightarrow p = 2 \tag{3.42}$$

b) Nennmoment

Umstellen der mechanischen Leistungsgleichung

$$M_{\rm N} = \frac{P_{\rm N}}{\Omega_{\rm N}} \tag{3.43}$$

Bestimmen der mechanischen Winkelgeschwindigkeit

$$\Omega_{\rm N} = 2\pi \cdot n_{\rm N} = 151,84 \,\mathrm{s}^{-1} \tag{3.44}$$

Einsetzten liefert das Nennmoment des Motors

$$M_{\rm N} = \frac{P_{\rm N}}{\Omega_{\rm N}} = 9,8786 \,\rm N \,m$$
 (3.45)

c) Kippmoment

Das Kippmoment ist in der Aufgabenstellung bereits gegeben, das benötigte Nennmoment wurde in der vorherigen Teilaufgabe bestimmt

$$M_{\rm K} = 2,8M_{\rm N} = 27,66\,{\rm N\,m}$$
 (3.46)

d) Nenn- und Kippschlupf

Aus der in Teilaufgabe a) bestimmten Polpaarzahl und der gegebenen Frequenz lässt sich die Synchrondrehzahl berechnen:

$$n_{\rm Syn} = \frac{f_{\rm N}}{p} = 1500\,\rm min^{-1}$$
 (3.47)

Damit ist der Schlupf im Nennpunkt:

$$s_{\rm N} = \frac{n_{\rm syn} - n_{\rm N}}{n_{\rm syn}} = 0,033\,33\tag{3.48}$$

Der Kippschlupf lässt sich bei bekanntem Nenn- und Kippmoment durch Umstellen der Kloss'schen Formel ermitteln.

$$\frac{M_{\rm N}}{M_{\rm K}} = \frac{2}{\frac{s_{\rm N}}{s_{\rm K}} + \frac{s_{\rm K}}{s_{\rm N}}} \tag{3.49}$$

$$\frac{s_{\rm N}}{s_{\rm K}} + \frac{s_{\rm K}}{s_{\rm N}} = \frac{2}{\frac{M_{\rm N}}{M_{\rm K}}}$$
 (3.50)

$$s_{\rm K}^2 - \frac{2M_{\rm K}}{M_{\rm N}} s_{\rm N} s_{\rm K} + s_{\rm N}^2 = 0 \tag{3.51}$$

Da es sich um eine quadratische Gleichung handelt, erhält man 2 Lösungen:

$$s_{K_{1,2}} = \frac{M_K}{M_N} s_N \pm s_N \sqrt{\left(\frac{M_K}{M_N}\right)^2 - 1} = 0,18049; \quad 0,0061547$$
 (3.52)

Bei der zweiten Lösung wäre der Kippschlupf kleiner als der Nennschlupf. Dies ist nicht sinnvoll. Siehe Verlauf des Drehmoments.

$$s_{\rm K} = 0.18049 \tag{3.53}$$

e) Schlupf-Drehmoment-Kennlinien

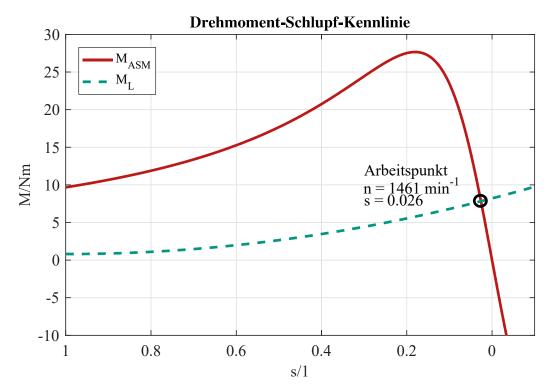


Abbildung 23: Kennlinien des inneren Moments und Lastmoments

f) Berechnen des neuen Arbeitspunkts

Durch den veränderten k-Faktor und das Reibmoment wird der Asynchronmotor durch ein jetzt konstantes Lastmoment belastet.

$$M_{\rm L} = 0 \cdot \Omega^2 + M_{\rm R} = 2.8 \,\text{Nm} = const.$$
 (3.54)

Im Arbeitspunkt muss das abgegebene Moment der Maschine dem Lastmoment entsprechen. Den zugehörigen Schlupf im Arbeitspunkt erhält man aus der Kloss'schen Formel.

$$\frac{M_{\rm R}}{M_{\rm K}} = \frac{2}{\frac{s_{\rm R}}{s_{\rm K}} + \frac{s_{\rm K}}{s_{\rm R}}} \tag{3.55}$$

$$\frac{s_{\rm R}}{s_{\rm K}} + \frac{s_{\rm K}}{s_{\rm R}} = \frac{2}{\frac{M_{\rm R}}{M_{\rm K}}}$$
 (3.56)

$$s_{\rm R}^2 - \frac{2M_{\rm K}}{M_{\rm R}} s_{\rm K} s_{\rm R} + s_{\rm K}^2 = 0 \tag{3.57}$$

$$s_{\rm R_{1,2}} = \frac{M_{\rm K}}{M_{\rm R}} s_{\rm K} \pm s_{\rm K} \sqrt{\left(\frac{M_{\rm K}}{M_{\rm R}}\right)^2 - 1} = 0,00915895433, \quad 3,55568$$
 (3.58)

Ein Schlupf größer als 1 wäre instabil, daher ist:

$$s_{\rm R} = 0,009\,158\,954\,33\tag{3.59}$$

Die zugehörige Drehzahl beträgt

$$n_{\rm R} = n_{\rm syn} \cdot (1 - s_{\rm R}) = 1486,3 \,\rm min^{-1}$$
 (3.60)

Damit ist der Arbeitspunkt vollständig bestimmt.

3.5 Drehstromasynchronmaschine mit Schleifringläufer

a) Vorwiderstand

Zunächst wird die Synchrondrehzahl ermittelt.

$$n_{\rm Syn} = \frac{f_{\rm N}}{p} = 1000\,\rm min^{-1}$$
 (3.61)

Der Schlupf ist damit:

$$s_{\rm NV} = \frac{n_{\rm Syn} + \frac{1}{2}n_{\rm Syn}}{n_{\rm Syn}} = 1,5 \tag{3.62}$$

Den Nennschlupf erhält man aus der Kloss'schen Formel

$$\frac{M}{M_{\rm K}} = \frac{2}{\frac{s}{s_{\rm K}} + \frac{s_{\rm K}}{s}} \tag{3.63}$$

$$\frac{M_{\rm N}}{M_{\rm K}} = \frac{2}{\frac{s_{\rm N}}{s_{\rm K}} + \frac{s_{\rm K}}{s_{\rm N}}} \tag{3.64}$$

$$s_{\rm N}^2 - 2\frac{M_{\rm K}}{M_{\rm N}}s_{\rm K}s_{\rm N} + s_{\rm K}^2 = 0 (3.65)$$

$$s_{\rm N} = \left(\frac{M_{\rm K}}{M_{\rm N}} \pm \sqrt{\left(\frac{M_{\rm K}}{M_{\rm N}}\right)^2 - 1}\right) s_{\rm K} \tag{3.66}$$

Der größere Wert scheidet aus, da dieser Betriebszustand instabil wäre.

$$s_{\rm N} = 0.04019 \tag{3.67}$$

Das Verhältnis zwischen Gesamtwiderstand der Rotorwicklung mit Vorwiderstand und Rotorwicklung ohne zusätzlichen Widerstand ist gleich dem Verhältnis von $s_{\rm NV}$ und $s_{\rm N}$ (aus der Formelsammlung)

$$\frac{s_{\rm N}}{s_{\rm NV}} = \frac{R_{\rm R}}{R_{\rm R} + R_{\rm V}} \tag{3.68}$$

$$R_{\rm V} = R_{\rm R} \left(\frac{s_{\rm NV}}{s_{\rm N}} - 1 \right) \tag{3.69}$$

Einsetzen liefert für das Verhältnis

$$\frac{R_{\rm V}}{R_{\rm R}} = \frac{s_{\rm NV}}{s_{\rm N}} - 1 = 36.5 \tag{3.70}$$

b) Verlustleistungen in Rotor und Vorwiderstand

Die Verluste im Rotor ergeben sich aus der Drehfeldleistung multipliziert mit dem Schlupf. Die Drehfeldleistung der Maschine erhält man aus dem Nennmoment und der synchronen Winkelgeschwindigkeit.

$$P_{\rm VR} = sP_{\rm D} \quad P_{\rm D} = M\Omega_{\rm syn} \quad \text{mit} \quad M = M_{\rm N}$$
 (3.71)

Einsetzen in die Rotorverlustleistung:

$$P_{\rm VR} = sM_{\rm N}\Omega_{\rm syn} \tag{3.72}$$

Aus der Leistungsgleichung lässt sich das Nennmoment bestimmen.

$$P_{\text{mechN}} = P_{\text{N}} = M_{\text{N}} \Omega_{\text{N}} \Rightarrow M_{\text{N}} = \frac{P_{\text{N}}}{\Omega_{\text{N}}} = \frac{P_{\text{N}}}{(1 - s_{\text{N}}) \Omega_{\text{syn}}} = 497,36 \,\text{N m}$$
 (3.73)

Der Schlupf ist aus der vorherigen Teilaufgabe bekannt. Damit ist die Rotorverlustleistung:

$$P_{\rm VR} = 78,125\,\rm kW \tag{3.74}$$

Die Verluste im Rotor setzten sich aus den Verlusten im Vorwiderstand und den Verlusten am Wicklungswiderstand zusammen.

$$P_{\rm VR} = P_{\rm V} + P_{\rm R} \tag{3.75}$$

Das Verhältnis der Leistungen ist gleich dem Verhältnis der Widerstände. (Reihenschaltung)

$$\frac{R_{\rm V}}{R_{\rm R}} = \frac{P_{\rm V}}{P_{\rm R}} = 36, 5 \Rightarrow P_{\rm V} = 36, 5P_{\rm R}$$
 (3.76)

$$P_{\rm R} = \frac{P_{\rm VR}}{37,5} = 2,083 \,\text{kW}$$
 (3.77)

$$P_{\rm V} = P_{\rm VR} - P_{\rm R} = 76,042\,\rm kW \tag{3.78}$$

c) Vorwiderstand für Stillstand

$$\frac{s_{\rm N}}{s_{\rm NV}} = \frac{R_{\rm R}}{R_{\rm R} + R_{\rm V}} \tag{3.79}$$

Für Stillstand gilt: $s_{NV} = 1$.

$$\frac{R_{\rm V}}{R_{\rm R}} = \frac{s_{\rm NV}}{s_{\rm N}} - 1 = 24 \tag{3.80}$$

3.6 Frequenzgesteuerte Drehstromasynchronmaschine

a) Zusammenhang zwischen Spannung und Frequenz

Der Hauptfluss ψ_h soll konstant gehalten werden. Es gilt: $\psi_h \sim I_\mu$. Damit ist die Spannung $U_h = I_\mu \omega_s L_{Sh}$. Die Streuinduktivität $L_{S\sigma}$ ist viel kleiner als L_{Sh} , dadurch kann sie vernachlässigt werden.

$$\frac{U_{\rm S}}{\omega_{\rm s}} = konstant \tag{3.81}$$

Dies ist die Grundlage für die Spannungsfrequenzsteuerung.

b) Frequenz für stabilen Drehzahlwert

Für die Statorleistung gilt:

$$P_{\rm S} = P_{\rm D} + 3R_{\rm S}I_{\rm S}^2 = P_{\rm e}l = 3U_{\rm S}I_{\rm S}\cos(\varphi)$$
 (3.82)

Der Statorwiderstand kann vernachlässigt werden. Die Wirkleistung fällt im Rotor am Widerstand $R'_{\rm R}/s$ ab. Dieser setzt sich aus den Verlusten $R'_{\rm R}$ und dem Ersatzwiderstand $\frac{1-s}{s}R'_{\rm R}$ für die mechanische Leistung zusammen.

Laut Aufgabenstellung sei der Stator verlustfrei. Damit ist:

$$P_{\rm D} = P_{\rm el} \tag{3.83}$$

$$P_{\rm D} = 3\frac{R_{\rm R}'}{s}I_{\rm R}'^2 \tag{3.84}$$

Die mechanische Leistung ergibt sich aus:

$$P_{\text{mech}} = M_{i}\Omega = P_{D}(1 - s) = 3\frac{(1 - s)R'_{R}}{s}I'^{2}_{R}$$
(3.85)

$$P_{\text{mech}} = P_{\text{D}} \left(1 - s \right) \tag{3.86}$$

Ersetzen der Winkelgeschwindigkeit durch die synchrone Winkelgeschwindigkeit mal (1-s)

$$P_{\text{mech}} = M_{i}\Omega = M_{i}\Omega_{S} (1 - s) = P_{D} (1 - s)$$
 (3.87)

$$M_{\rm i}\Omega_{\rm S} = P_{\rm D} \tag{3.88}$$

$$M_{\rm i} = \frac{P_{\rm D}}{\Omega_{\rm S}} \tag{3.89}$$

Einsetzen der Drehfeldleistung:

$$M_{\rm i} = \frac{3\frac{R_{\rm R}'}{s}I_{\rm R}'^2}{\Omega_{\rm S}} \tag{3.90}$$

$$\Omega_{\rm S} = \frac{\omega_{\rm s}}{p} \tag{3.91}$$

$$M_{\rm i} = 3p \frac{R_{\rm R}'}{s} I_{\rm R}^{\prime 2} \tag{3.92}$$

Für den Stillstand der Maschine gilt: s=1

$$M_{\rm i} = 3p \frac{R_{\rm R}' I_{\rm R}'^2}{\omega_{\rm S}} \tag{3.93}$$

Nun muss noch der Strom I_{R}' bzw. dessen Quadrat bestimmt werden:

$$I_{\mu}L_{\rm Sh}\omega_{\rm S} = I_{\rm R}'\sqrt{\left(\omega_{\rm S}L_{\rm R_{\sigma}}'\right)^2 + R_{\rm R}'^2} \tag{3.94}$$

$$I_{\rm R}^{\prime 2} = \frac{\left(I_{\mu} L_{\rm Sh} \omega_{\rm S}\right)^2}{\left(\omega_{\rm S} L_{\rm R}^{\prime}\right)^2 + R_{\rm R}^{\prime 2}} \tag{3.95}$$

Setzt man den Strom in die Gleichung für das innere Moment ein, erhält man den Ausdruck:

$$M_{\rm i} = 3p \frac{R'_{\rm R}\omega_{\rm S} (I_{\mu}L_{\rm Sh})^2}{(\omega_{\rm S}L'_{\rm R_{\sigma}})^2 + R'^{2}_{\rm R}}$$
(3.96)

Durch Umstellen erhält man eine quadratische Gleichung und damit zwei Lösungen für die gesuchte Frequenz.

$$\omega_{\rm S}^2 - \frac{3pR_{\rm R}'}{M_{\rm i}} \left(I_{\mu} \frac{L_{\rm Sh}}{L_{\rm R}'} \right)^2 \omega_{\rm S} + \left(\frac{R_{\rm R}'}{L_{\rm R}'} \right)^2 = 0 \tag{3.97}$$

$$\omega_1 = 693.8 \,\mathrm{s}^{-1} \quad \to \quad f_1 = 110.42 \,\mathrm{Hz}$$
 (3.98)

dies wäre jedoch kein stabiler Betriebspunkt, es muss deshalb

$$\omega_2 = 30.7 \,\mathrm{s}^{-1} \quad \to \quad f_2 = 4.89 \,\mathrm{Hz}$$
 (3.99)

eingestellt werden.

4 Transformator

4.1 Wechselstromtransformator

a) Ohm'sche Last

Kurzschlussersatzschaltbild:

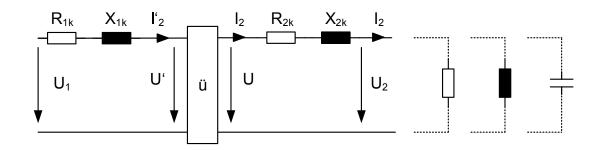


Abbildung 24: Kurzschlussersatzschaltbild des einphasigen Transformators

Das Übersetzungsverhältnis ü ist laut Aufgabenstellung gleich 1:1, da $w_1=w_2$. Damit kann der Übertrager im Ersatzschaltbild entfallen. Außerdem ist $R_{1\mathbf{k}}=R_1+R_2'=0$. Damit entfällt $R_{1\mathbf{k}}$ und $u_{\mathbf{x}}=u_{\mathbf{k}}$.

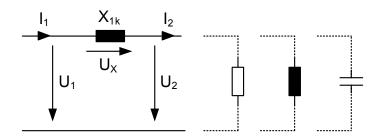


Abbildung 25: vereinfachtes Ersatzschaltbild

 $X_{1\sigma}$ und $X'_{2\sigma}$ werden zusammengefasst:

$$X_{1k} = X_{1\sigma} + X'_{2\sigma} \tag{4.1}$$

Gesucht ist der Spannungsabfall U_x Die relative Kurzschlussspannung ist definiert als:

$$u_{\rm x} = \frac{X_{\rm 1k}}{Z_{\rm 1N}} = \frac{X_{\rm 1k} \cdot I_{\rm 1N}}{U_{\rm 1N}} \tag{4.2}$$

Durch Umstellen nach $X_{1\sigma}$ lässt sich die Spannung durch einsetzten berechnen

$$X_{1k} = u_{\rm x} \cdot \frac{U_{1N}}{I_{1N}}$$
 (4.3)

$$U_{\rm X} = X_{\rm 1k} \cdot I_{\rm 1N} = u_{\rm x} \cdot U_{\rm 1N} = u_{\rm x} \cdot U_{\rm 2N} \tag{4.4}$$

$$U_1^2 = U_X^2 + U_2^2 = U_X^2 + U_{2N}^2$$
(4.5)

$$U_1 = \sqrt{U_X^2 + U_{2N}^2} = \sqrt{u_x^2 \cdot U_{2N}^2 + U_{2N}^2}$$
(4.6)

$$U_1 = U_{2N}\sqrt{1 + u_x^2} = 401,995 \,\text{V} \tag{4.7}$$

b) Induktive Belastung

Die Spannungen U_X und U_2 sind gleichphasig und werden addiert.

$$U_1 = U_{2N} (1 + u_x) = 440 V$$
 (4.8)

c) Kapazitive Belastung

Die Spannungen U_X und U_2 sind gegenphasig und werden voneinander subtrahiert.

$$U_1 = U_{2N} (1 - u_x) = 360 V$$
 (4.9)

4.2 Einphasentransformator

a) Primärseitiges Ersatzschaltbild

Der ohm'sche Widerstand und die Streuinduktivität der Sekundärseite werden auf die Primärseite übertragen.

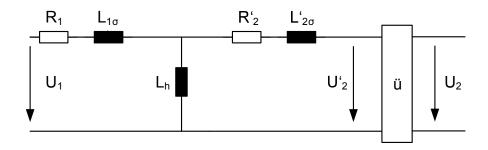


Abbildung 26: Ersatzschaltbild

b) Berechnen der gesuchten Größen

Mit der gegebenen Frequenz lässt sich der Widerstand der primärseitigen Streuinduktivität bestimmen.

$$X_{1\sigma} = 2\pi f L_{1\sigma} = 9.42 \,\Omega \tag{4.10}$$

Die, auf die Primärseite bezogenen Bauelemente müssen mit dem Faktor $\ddot{\mathbf{u}}^2$ übertragen werden.

$$R_2' = \ddot{u}^2 R_2 = 8\,\Omega \tag{4.11}$$

$$X'_{2\sigma} = \ddot{u}^2 2\pi f L_{2\sigma} = 12\,\Omega \tag{4.12}$$

Die übertragene Spannung wird mit dem Faktor ü berechnet.

$$U'_{2N} = U_{1N} = \ddot{u}U_{2N} = 230 \,\text{V}$$
 (4.13)

c) Induktive Belastung

Da der Transformator mit sekundärseitiger Nennspannung betrieben wird, kann der Laststrom aus dem ohm'schen Gesetz ermittelt werden.

$$I_{\rm L} = \frac{U_{\rm 2N}}{Z_{\rm L}} = 2.5 \,\text{A}$$
 (4.14)

Übertragen auf die Primärseite mit dem Faktor ü bzw. ü²

$$I_{\rm L}' = \frac{I_{\rm L}}{\rm ii} = 5\,\rm A$$
 (4.15)

$$Z'_{\rm L} = \ddot{\mathbf{u}}^2 Z_{\rm L} = 46\,\Omega$$
 (4.16)

d) Zeigerdiagramm

Konstruktion:

- $\cos(\varphi) = 0.8 \Rightarrow \varphi = 36.87^{\circ}$
- U'_{2N} , $I'_{L} = I'_{2}$ eintragen
- Beträge von $U'_{\rm R2}$ und $U'_{\rm L2\sigma}$ berechnen:

$$U'_{\rm R2} = I'_{\rm L} \cdot R'_2 = 40 \,\rm V$$

$$U'_{L2\sigma} = I'_{L} \cdot X2\sigma' = 60 \,\mathrm{V}$$

- $U'_{\rm R2}$ parallel zu $I_{\rm L}$ einzeichnen
- $U'_{{\rm L}2\sigma}$ senkrecht zu $U'_{{\rm R}2}$ einzeichnen
- \bullet $U_{\rm h}$ als geometrische Summe der Spannungen $U'_{\rm 2N},$ $U'_{\rm R2}$ und $U'_{\rm L2\sigma}$ einzeichnen und Betrag ablesen

$$\Longrightarrow U_{\rm h} \approx 300 \, {\rm V}$$

• Betrag von $I_{\rm h}$ berechnen:

$$I_{\rm h} = \frac{U_{\rm h}}{X_{\rm h}} = 2\,{\rm A}$$

- $I_{\rm h}$ senkrecht zu $U_{\rm h}$ einzeichnen
- I_1 als geometrische Summe der Ströme $I'_{\rm L}$ und $I_{\rm h}$ einzeichnen und Betrag ablesen $\Longrightarrow I_1 \approx 6.5\,{\rm A}$
- Beträge von $U_{\rm R1}$ und $U_{\rm L1\sigma}$ berechnen:

$$U_{\rm R1} = I_1 \cdot R_1 = 30.6 \,\rm V$$

$$U_{L1\sigma} = I_1 \cdot X1\sigma 1 = 61.2 \,\mathrm{V}$$

- $U_{\rm R1}$ parallel zu I_1 einzeichnen
- $U_{\text{L}1\sigma}$ senkrecht zu $U_{\text{R}1}$ einzeichnen
- \bullet U_1 als geometrische Summe der Spannungen $U_{\rm h},~U_{\rm R1}$ und $U_{\rm L1\sigma}$ einzeichnen und Betrag ablesen

$$\Longrightarrow U_1 \approx 360 \,\mathrm{V}$$

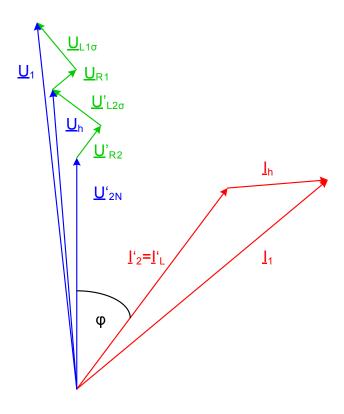


Abbildung 27: Zeigerdiagramm

4.3 Drehstromtransformator

a) Relative Kurzschlussspannungen

Die relative Kurzschlussspannung $u_{\rm r}$ berechnet sich zu $u_{\rm r}=\frac{R_{\rm lk}I_{\rm lN}}{U_{\rm lN}}$. Der Kurzschlusswiderstand $R_{\rm lk}$ kann aus der Verlustleistung im Kurzschlussversuch errechnet werden. Der Nennstrom wird über die Leistungsgleichung der elektrischen Leistung berechnet. Dabei muss beachtet werden, dass es sich um einen Drehstromtransformator handelt.

$$P_{k} = 3R_{1k}I_{k}^{2} = 3(0.3I_{1N})^{2}R_{1k} = 3(0.3)^{2}I_{1N}^{2}R_{1k}$$

$$(4.17)$$

Einsetzten in die Bestimmungsgleichung der relativen Kurzschlussspannung liefert

$$u_{\rm r} = \frac{R_{\rm 1k}I_{\rm 1N}}{U_{\rm 1N}} = \frac{\frac{P_{\rm K}}{3(0,3)^2I_{\rm 1N}}}{U_{\rm 1N}} = \frac{P_{\rm K}}{3(0,3)^2I_{\rm 1N}U_{\rm 1N}}$$
(4.18)

Der Nennstrom lässt sich aus der angegebenen Scheinleistung berechnen.

$$I_{1N} = \frac{S_{N}}{3U_{1N}} \tag{4.19}$$

Damit ist:

$$u_{\rm r} = \frac{P_{\rm K}}{(0,3)^2 S_{\rm N}} \approx 2{,}22\%$$
 (4.20)

Die relative Kurzschlussspannung u_k setzt sich aus den relativen induktiven und ohmschen Spannungen u_x und u_r zusammen

$$u_{\rm k}^2 = u_{\rm x}^2 + u_{\rm r}^2 \tag{4.21}$$

$$u_{\rm x} = \sqrt{u_{\rm k}^2 - u_{\rm r}^2} \approx 9.75 \,\%$$
 (4.22)

b) Berechnen der gesuchten Größen für Ober- und Unterspannungsseite

Die Kurzschlussspannung der Primärseite kann direkt aus den gegebenen bzw. berechneten Daten berechnet werden.

$$U_{1k} = u_k U_{1N} = 577,35 V (4.23)$$

Mit der Scheinleistung kann der Gesamtwiderstand und damit die gesuchten Einzelwiderstände ermittelt werden.

$$S_{\rm N} = 3 U_{1\rm N} I_{1\rm N} \tag{4.24}$$

$$\tilde{Z} := \frac{U_{1N}}{I_{1N}} = \frac{3U_{1N}^2}{S_N} = 200\,\Omega\tag{4.25}$$

folgt

$$R_{1k} = u_{\rm r} \,\tilde{Z} \approx 4.44 \,\Omega \tag{4.26}$$

$$X_{1k} = u_{\rm x} \,\tilde{Z} \approx 19,50 \,\Omega \tag{4.27}$$

$$Z_{1k} = u_k \,\tilde{Z} \approx 20,00 \,\Omega \tag{4.28}$$

Das Übersetzungsverhältnis ist aus den beiden Spannungen zu bestimmt werden: $u=\frac{U_{1\rm N}}{U_{2\rm N}}=25$. Damit können die Widerstands- und Spannungswerte auf die Sekundärseite bezogen werden:

$$R_{2k} = \frac{1}{u^2} R_{1k} \approx 7.11 \,\mathrm{m}\Omega$$
 (4.29)

$$X_{2k} = \frac{1}{u^2} X_{1k} \approx 31,20 \,\mathrm{m}\Omega \tag{4.30}$$

$$Z_{2k} = \frac{1}{u^2} Z_{1k} \approx 32,00 \,\mathrm{m}\Omega$$
 (4.31)

$$U_{2k} = \frac{1}{u} U_{1k} \approx 23,09 \,\text{V} \tag{4.32}$$

c) Klemmenspannung der ASM

Der von der Asynchronmaschine aufgenommene Strangstrom kann aus der Scheinleistung der Maschine berechnet werden.

$$I_{\rm L} = \frac{S_{\rm N,ASM}}{\sqrt{3}U_{\rm N,ASM}} = 577,35\,\mathrm{A}$$
 (4.33)

Für den Spannungsabfall über der Impedanz des Transformators gilt

$$U_{\rm Z} = I_{\rm L} \cdot \sqrt{R_{\rm 2k}^2 + X_{\rm 2k}^2} = I_{\rm L} \cdot Z_{\rm 2k} \approx 18,48 \,\text{V}$$
 (4.34)

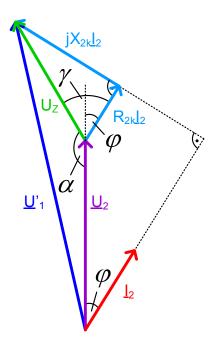


Abbildung 28: Zeigerdiagramm

Im Leerlauf des Trafos gilt:

$$U_2 = U_{2N} = U_1' (4.35)$$

Bei Belastung des Trafos:

$$U_1' = U_{2N}$$
 (4.36)

Für die Winkel im Zeigerdiagramm gilt der geometrische Zusammenhang:

$$\gamma = \arctan\left(\frac{X_{2k} \cdot I_2}{R_{2k} \cdot I_2}\right) = \arctan\left(\frac{X_{2k}}{R_{2k}}\right) \approx 77,16^{\circ}$$
(4.37)

$$\alpha = 180^{\circ} + \varphi - \gamma = 134,63^{\circ} \tag{4.38}$$

Durch Umstellen des Cosinussatzes kann die Spannung U_2 ermittelt werden.

$$U_1^{\prime 2} = U_Z^2 + U_2^2 - 2U_Z U_2 \cos(\alpha)$$
(4.39)

$$U_{2_{1,2}} = U_{\rm Z}\cos(\alpha) \pm \sqrt{U_{\rm Z}^2\cos^2(\alpha) + U_{\rm I}^{\prime 2} - U_{\rm Z}^2}$$
(4.40)

$$U_{2_1} = 217,59 \,\text{V}; \qquad U_{2_2} = -243,54 \,\text{V}$$
 (4.41)

Die quadratische Gleichung hat 2 Lösungen, jedoch ist eine negative Spannung nicht sinnvoll.

Strangspannung am Motor:

$$U_{\rm MS} = 217,59\,\mathrm{V}$$
 (4.42)

Leiterspannung am Motor:

$$U_{\rm ML} = \sqrt{3} \cdot U_{\rm MS} = 376.87 \,\text{V} \tag{4.43}$$

d) Blindleistungskompensation

$$I_{\text{Wirk}} = I_{\text{N}}\cos\left(\varphi\right) = 490,75\,\text{A}\tag{4.44}$$

$$U_{2X} = X_{k2}I_{Wirk} = 15.31 \,\text{V}$$
 (4.45)

$$U_{2R} = R_{k2}I_{Wirk} = 3.49 V (4.46)$$

Da Laststrom und Klemmenspannung bei reiner Wirkleistungsaufnahme in Phase liegen, kann der Spannungsabfall direkt berechnet werden

$$U_{\rm MS} = \sqrt{U_{\rm 2N}^2 - U_{\rm 2N}^2} - U_{\rm 2R} = 226,94 \,\mathrm{V}$$
 (4.47)

$$U_{\rm ML} = \sqrt{3}U_{\rm MS} = 393,08\,\text{V} \tag{4.48}$$

Für die Blindleistungsaufnahme der Maschine gilt

$$Q = S\sin(\varphi) = 210,71 \,\text{kVAr} \tag{4.49}$$

Der Blindstrom in den Kondensator (einphasiges ESB) beträgt

$$I_{\rm C} = \frac{Q}{3U_{\rm MS}} = 309,50\,\mathrm{A}$$
 (4.50)

$$X_{\rm C} = \frac{U_{\rm MS}}{I_{\rm C}} = 733,26 \,\mathrm{m}\Omega$$
 (4.51)

$$C = \frac{1}{\omega X_{\rm C}} = 4{,}3410\,\text{mF}$$
 (4.52)

e) Klemmenspannung bei reiner Wirkstromaufnahme

Siehe vorherige Teilaufgabe

$$U_{\rm ML} = \sqrt{3}U_{\rm MS} = 393,08\,\mathrm{V} \tag{4.53}$$

5 Netzgeführte Stromrichter

5.1 Wechselstromsteller (Dimmer)

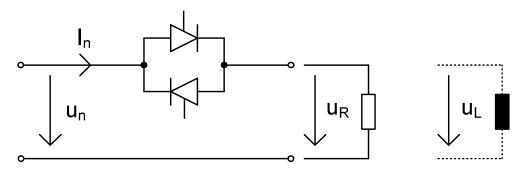


Abbildung 29: Schaltbild: Wechselstromsteller

a) Ohm'sche Belastung

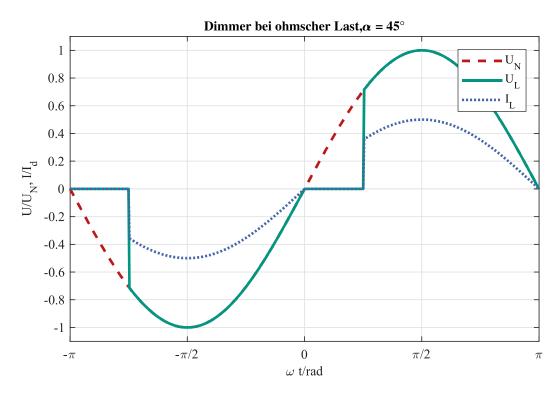


Abbildung 30: Zeitverläufe beim Wechselstromsteller mit ohmscher Belastung; Horizontale Achse: ωt ; Vertikale Achse blau: $u_{\rm n}/\hat{U}_{\rm n}$; Vertikale Achse rot: $i_{\rm n}/2\hat{I}_{\rm n}$

Aus der Formelsammlung erhalten wir für den Effektivwert die Formel:

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} u^2(t) dt}$$

$$(5.1)$$

Aufgrund der Periodizität und der Symmetrie muss lediglich eine Halbschwingung betrachtet werden. Durch Einsetzten der Spannung lässt sich die Effektivspannung bestimmen

$$U_{\rm R} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \left(\sqrt{2}U_{\rm n}\sin\left(\omega t\right)\right)^2 d\omega t}$$
 (5.2)

$$= U_{\rm n} \sqrt{\frac{2}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sin^2(\omega t) \, d\omega t}$$
 (5.3)

mit

$$\int_{0}^{\pi} \sin^{2}(a \cdot x) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4a}\sin(2ax)$$
 (5.4)

folgt für die Spannung über der ohm'schen Belastung:

$$U_{\rm R} = U_{\rm n} \sqrt{\frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{2} \omega t - \frac{1}{4} \sin\left(2\omega t\right) \right]_{\alpha}^{\pi}} \tag{5.5}$$

$$=U_{\rm n}\sqrt{\frac{1}{\pi}\left(\pi-\alpha+\frac{1}{2}\sin\left(2\alpha\right)\right)}\tag{5.6}$$

für $0 \le \alpha < \pi$

b) Induktive Belastung

Bei der induktiven Belastung kann mathematisch identisch vorgegangen werden, allerdings ist die Betrachtung einer Halbschwingung hier nicht zulässig!

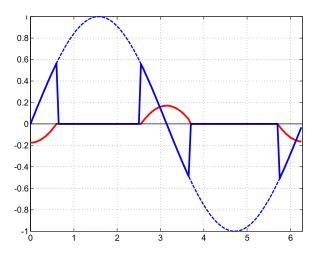


Abbildung 31: Zeitverläufe beim Wechselstromsteller mit induktiver Belastung; Horizontale Achse: ωt ; Vertikale Achse blau gestrichelt: $u_{\rm n}/\hat{U}_{\rm n}$; Vertikale Achse blau: $u_{\rm L}/\hat{U}_{\rm n}$; Vertikale Achse rot: $i_{\rm n}/2\hat{I}_{\rm n}$

$$U_{\rm L} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{2\pi - \alpha} \left(\sqrt{2}U_{\rm n}\sin\left(\omega t\right)\right)^2 d\omega t}$$
 (5.7)

$$= U_{\rm n} \sqrt{\frac{2}{\pi} \int_{\alpha}^{2\pi - \alpha} \sin^2(\omega t) \,d\omega t}$$
 (5.8)

$$=U_{\rm n}\sqrt{\frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{2}\omega t - \frac{1}{4}\sin\left(2\omega t\right)\right]_{\alpha}^{2\pi-\alpha}}\tag{5.9}$$

$$= U_{\rm n} \sqrt{\frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{2} (2\pi - \alpha) - \frac{1}{4} \sin(4\pi - 2\alpha) - \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{4} \sin(2\alpha) \right]}$$
 (5.10)

$$=U_{\rm n}\sqrt{\frac{1}{\pi}\left[2\pi-\alpha-\frac{1}{2}\sin\left(-2\alpha\right)-\alpha+\frac{1}{2}\sin\left(2\alpha\right)\right]}$$
(5.11)

$$=U_{\rm n}\sqrt{\frac{1}{\pi}\left[2\pi-2\alpha+\sin\left(2\alpha\right)\right]}\tag{5.12}$$

für $\pi/2 \le \alpha < \pi$

5 Netzgeführte Stromrichter

5.1 Wechselstromsteller (Dimmer)

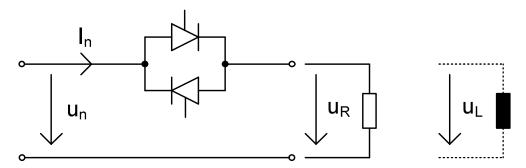


Abbildung 29: Schaltbild: Wechselstromsteller

a) Ohm'sche Belastung

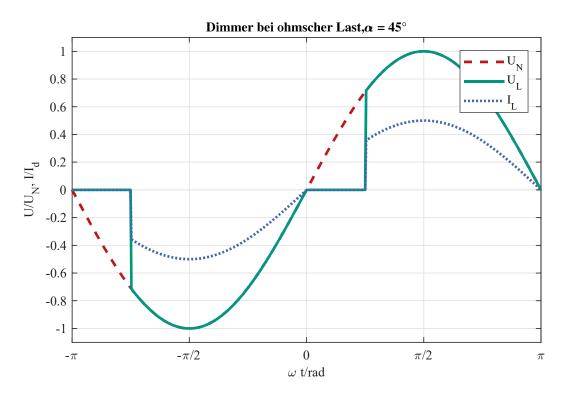


Abbildung 30: Zeitverläufe beim Wechselstromsteller mit ohmscher Belastung; Horizontale Achse: ωt ; Vertikale Achse blau: $u_{\rm n}/\hat{U}_{\rm n}$; Vertikale Achse rot: $i_{\rm n}/2\hat{I}_{\rm n}$

Aus der Formelsammlung erhalten wir für den Effektivwert die Formel:

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} u^2(t) dt}$$

$$(5.1)$$

Aufgrund der Periodizität und der Symmetrie muss lediglich eine Halbschwingung betrachtet werden. Durch Einsetzten der Spannung lässt sich die Effektivspannung bestimmen

$$U_{\rm R} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \left(\sqrt{2}U_{\rm n}\sin\left(\omega t\right)\right)^2 d\omega t}$$
 (5.2)

$$= U_{\rm n} \sqrt{\frac{2}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sin^2(\omega t) \, d\omega t}$$
 (5.3)

mit

$$\int_{0}^{\pi} \sin^{2}(a \cdot x) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4a}\sin(2ax)$$
 (5.4)

folgt für die Spannung über der ohm'schen Belastung:

$$U_{\rm R} = U_{\rm n} \sqrt{\frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{2} \omega t - \frac{1}{4} \sin\left(2\omega t\right) \right]_{\alpha}^{\pi}} \tag{5.5}$$

$$=U_{\rm n}\sqrt{\frac{1}{\pi}\left(\pi-\alpha+\frac{1}{2}\sin\left(2\alpha\right)\right)}\tag{5.6}$$

für $0 \le \alpha < \pi$

b) Induktive Belastung

Bei der induktiven Belastung kann mathematisch identisch vorgegangen werden, allerdings ist die Betrachtung einer Halbschwingung hier nicht zulässig!

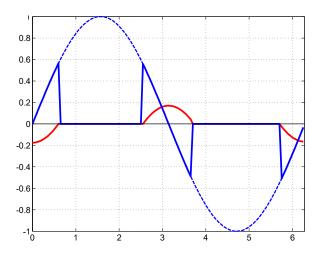


Abbildung 31: Zeitverläufe beim Wechselstromsteller mit induktiver Belastung; Horizontale Achse: ωt ; Vertikale Achse blau gestrichelt: $u_{\rm n}/\hat{U}_{\rm n}$; Vertikale Achse blau: $u_{\rm L}/\hat{U}_{\rm n}$; Vertikale Achse rot: $i_{\rm n}/2\hat{I}_{\rm n}$

$$U_{\rm L} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{2\pi - \alpha} \left(\sqrt{2}U_{\rm n}\sin\left(\omega t\right)\right)^2 d\omega t}$$
 (5.7)

$$= U_{\rm n} \sqrt{\frac{2}{\pi} \int_{\alpha}^{2\pi - \alpha} \sin^2(\omega t) \,d\omega t}$$
 (5.8)

$$=U_{\rm n}\sqrt{\frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{2}\omega t - \frac{1}{4}\sin\left(2\omega t\right)\right]_{\alpha}^{2\pi-\alpha}}\tag{5.9}$$

$$= U_{\rm n} \sqrt{\frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{2} (2\pi - \alpha) - \frac{1}{4} \sin(4\pi - 2\alpha) - \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{4} \sin(2\alpha) \right]}$$
 (5.10)

$$=U_{\rm n}\sqrt{\frac{1}{\pi}\left[2\pi-\alpha-\frac{1}{2}\sin\left(-2\alpha\right)-\alpha+\frac{1}{2}\sin\left(2\alpha\right)\right]}$$
 (5.11)

$$=U_{\rm n}\sqrt{\frac{1}{\pi}\left[2\pi-2\alpha+\sin\left(2\alpha\right)\right]}\tag{5.12}$$

für $\pi/2 \le \alpha < \pi$

5.2 Netzgeführte Wechselstrombrückenschaltung

a) Wirk-, Schein- und Blindleistung mit Leistungsfaktor der vollgesteuerten Brücke

Den Mittelwert der Gleichspannung am Ausgang erhält man mit den Zusammenhängen aus der Formelsammlung:

$$U_{\text{di}\alpha a} = U_{\text{di}}\cos\left(\alpha_{a}\right) \tag{5.13}$$

$$U_{\rm di} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}U_{\rm n} = 207,07\,\rm V \tag{5.14}$$

$$U_{\text{di}\alpha a} = 179,33 \,\text{V}$$
 (5.15)

Da die Brücke laut Aufgabenstellung als verlustlos angenommen werden kann, ist die Wirkleistung auf der Wechselspannungsseite gleich der auf der Gleichspannungsseite.

$$P = P_{\text{ein}} = P_{\text{aus}} = U_{\text{di}\alpha a} \cdot I_{\text{d}} = 2,69 \,\text{kW}$$

$$(5.16)$$

Der Effektivwert einer Rechteckstromform ist gleich der Amplitude.

$$I_{\text{n,eff,a}} = \sqrt{\frac{1}{T/2} \int_{0}^{T/2} I_{\text{d}}^{2} dt} = I_{\text{d}}$$
 (5.17)

Damit ergibt sich für die Scheinleistung:

$$S_{\rm a} = U_{\rm n} I_{\rm n,eff,a} = 3{,}45 \,\rm kVA$$
 (5.18)

Einsetzten der berechneten Werte in die Definition des Leitungsfaktors liefert:

$$\lambda_{\rm a} = \frac{P}{S_{\rm a}} = 0.78 \tag{5.19}$$

b) Wirk-,Schein- und Blindleistung der halbgesteuerten Brücke für gleiche Verbraucherspannung

Zunächst muss der einzustellende Steuerwinkel für die gleiche Ausgangsspannung ermittelt werden. Da es sich um eine halbgesteuerte Brücke handelt ist als obere Integrationsgrenze π zu wählen.

$$U_{\text{di}\alpha b} = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha_b}^{\pi} \sqrt{2} U_{\text{n}} \sin(\omega t) \,d\omega t$$
 (5.20)

$$= \frac{\sqrt{2}U_{\rm n}}{\pi} \left[-\cos\left(\omega t\right) \right]_{\alpha_{\rm b}}^{\pi} \tag{5.21}$$

$$=\frac{\sqrt{2}U_{\rm n}}{\pi}\left(1+\cos\left(\alpha_{\rm b}\right)\right)\tag{5.22}$$

Bedingung: Gleiche Ausgangsspannung:

$$U_{\text{di}\alpha a} = U_{\text{di}\alpha b} \tag{5.23}$$

$$\frac{2\sqrt{2}U_{\rm n}}{\pi}\cos\left(\alpha_{\rm a}\right) = \frac{\sqrt{2}U_{\rm n}}{\pi}\cdot\left(1+\cos\left(\alpha_{\rm b}\right)\right) \tag{5.24}$$

Umstellen nach dem Steuerwinkel liefert:

$$\alpha_{\rm b} = \arccos\left(2\cos\left(\alpha_{\rm a}\right) - 1\right) \tag{5.25}$$

$$=42,94^{\circ}$$
 (5.26)

Die Leistung P ist identisch, da Spannung und Strom auf der Gleichspannungsseite übereinstimmen.

$$P = 2,69 \,\mathrm{kW}$$
 (5.27)

Effektivwert des Netzstroms:

$$I_{\text{n,eff,b}} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha_{\text{b}}}^{\pi} I_{\text{d}}^{2} d\omega t}$$
 (5.28)

$$=I_{\rm d}\sqrt{\frac{1}{\pi}[\omega t]_{\alpha_{\rm b}}^{\pi}}\tag{5.29}$$

$$=I_{\rm d}\sqrt{1-\frac{\alpha_{\rm b}}{\pi}}\tag{5.30}$$

$$= 13,089 \,\mathrm{A}$$
 (5.31)

Analog zur vorherigen Teilaufgabe:

$$S_{\rm b} = U_{\rm n} I_{\rm n,eff,b} = 3.01 \,\text{kVA}$$
 (5.32)

$$\lambda_{\rm b} = 0.89 \tag{5.33}$$

Die Blindleistungsaufnahme der halbgesteuerten Brücke ist geringer als bei der vollgesteuerten Brücke.

c) Grundschwingungsblindleistung am Stromrichtereingang

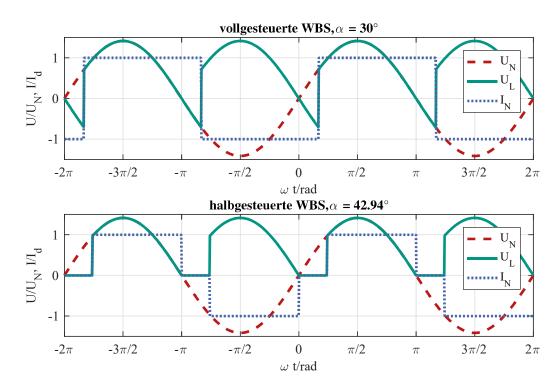


Abbildung 32: Zeitverläufe bei der voll- und halbgesteuerten WBS

Vollgesteuerte Brücke:

$$Q_{1a} = U_{\rm n} I_{\rm n1a} \sin \left(\varphi_{1a}\right) \tag{5.34}$$

$$\varphi_{1a} = \alpha_a \tag{5.35}$$

Aus dem Skript oder der Formelsammlung ist der Effektivwert der Stromgrundschwingung bekannt.

$$I_{\text{nla}} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot I_{\text{d}} \tag{5.36}$$

Damit kann die Blindleistung der Grundschwingung berechnet werden:

$$Q_{1a} = U_{n} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot I_{d} \cdot \sin\left(\alpha_{a}\right) \tag{5.37}$$

$$= 1,55 \,\mathrm{kvar} \tag{5.38}$$

Halbgesteuerte Brücke:

Fourierreihenentwicklung:

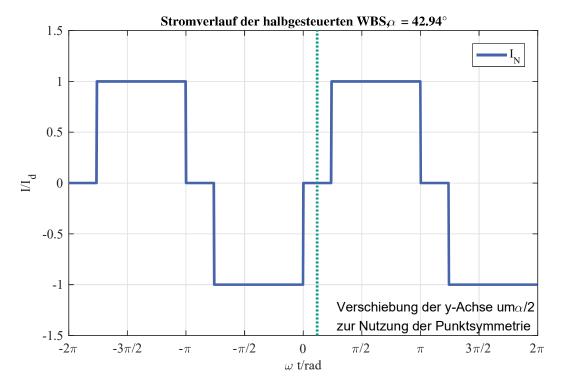


Abbildung 33: Ausnutzen der Punktsymmetrie durch Verschiebung der Bezugsachse

Der Effektivwert der Grundschwingung muss hier über die Fourierreihe berechnet werden. Durch eine Verschiebung um $\alpha/2$ nach links kann die Symmetrie ausgenutzt und damit die Berechnung vereinfacht werden.

$$s(\omega t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{\nu=1}^{\infty} A_{\nu} \cdot \cos(\nu \omega t) + \sum_{\nu=1}^{\infty} B_{\nu} \cdot \sin(\nu \omega t)$$
(5.39)

$$A_0 = 0$$
 (Kein Gleichanteil) (5.40)

$$A_{\nu} = 0$$
 (Punktsymmetrisches Signal) (5.41)

$$B_{\nu} = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{2\pi} f(\omega t) \cdot \sin(\nu \omega t) \cdot d\omega t$$
 (5.42)

(5.43)

Bestimmen des ersten Fourier-Koeffizienten für die Grundschwingung

$$B_1 = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\int_{\frac{\alpha_b}{2}}^{\pi - \frac{\alpha_b}{2}} \sin(\omega t) d\omega t + \int_{\pi + \frac{\alpha_b}{2}}^{2\pi - \frac{\alpha_b}{2}} - \sin(\omega t) d\omega t \right)$$
 (5.44)

$$= \frac{4}{\pi} \cdot \cos\left(\frac{\alpha_{\rm b}}{2}\right) \tag{5.45}$$

Damit ist der Effektivwert der Grundschwingung:

$$\hat{I}_{\text{n1b}} = \frac{4}{\pi} \cdot \cos\left(\frac{\alpha_{\text{b}}}{2}\right) \cdot I_{\text{d}} \tag{5.46}$$

$$I_{\text{nlb}} = \frac{\hat{I}_{\text{nlb}}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \cos\left(\frac{\alpha_{\text{b}}}{2}\right) \cdot I_{\text{d}}$$
 (5.47)

Beim Winkel φ muss die Verschiebung berücksichtigt werden!

$$\varphi_{1b} = \frac{\alpha_b}{2} \tag{5.48}$$

Anschließend kann die Grundschwingungsblindleistung ermittelt werden.

$$Q_{1b} = U_{\rm n} \cdot I_{\rm n1b} \cdot \sin(\varphi_{1b}) \tag{5.49}$$

$$= U_{\rm n} \cdot I_{\rm n1b} \cdot \sin\left(\frac{\alpha_{\rm b}}{2}\right) \tag{5.50}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}I_{\rm d}U_{\rm n}}{\pi}\cos\left(\frac{\alpha_{\rm b}}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha_{\rm b}}{2}\right) \tag{5.51}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}I_{\rm d}U_{\rm n}}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin\left(\alpha_{\rm b}\right) \tag{5.52}$$

$$= 1,058 \,\mathrm{kvar}$$
 (5.53)

d) Bereich der Ausgangsspannungen

Bei idealen Schaltern und vernachlässigter Kommutierung kann sich der Steuerwinkel α im Bereich $0 \le \alpha < \pi$ bewegen.

Vollgesteuert:

$$U_{\rm d,max,a} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_{\rm n} \cdot \cos 0 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_{\rm n}$$
 (5.54)

$$U_{\rm d,min,a} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_{\rm n} \cdot \cos \pi = -\frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_{\rm n}$$
 (5.55)

$$\implies -U_{\rm di} < U_{\rm d,a} \le U_{\rm di} \tag{5.56}$$

Halbgesteuert:

$$U_{\rm d,max,b} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} U_{\rm n} \cdot (1 + \cos 0) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_{\rm n}$$
 (5.57)

$$U_{\rm d,min,b} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} U_{\rm n} \cdot (1 + \cos \pi) = 0 \,\text{V}$$
 (5.58)

$$\implies 0 < U_{\rm d,b} \le U_{\rm di} \tag{5.59}$$

Die halbgesteuerte Brücke belastet das Netz mit weniger Blindleistung, kann aber nur positive Ausgangsspannungen stellen.

5.3 Netzgeführte Drehstrombrückenschaltung

a) Ideelle Gleichspannung

$$U_{\rm di} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi}U_{\rm L} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi}U_{\rm N} = 540,19\,\rm V \tag{5.60}$$

b) Steuerkennlinie für nicht lückenden Betrieb

Durch Umstellen der Formel für die Spannung $U_{\mathrm{di}\alpha}$ erhält man die Steuerkennlinie.

$$U_{\text{di}\alpha} = U_{\text{di}}\cos\left(\alpha\right) \quad \rightarrow \quad \frac{U_{\text{di}\alpha}}{U_{\text{di}}} = \cos\left(\alpha\right)$$
 (5.61)

c) Zündwinkel

Der eingestellte Zündwinkel kann aus dem gegebenen Diagramm abgelesen werden.

$$\alpha = 60^{\circ} \tag{5.62}$$

d) Gleichspannungsanteil

Mit dem Zusammenhang aus der Formelsammlung:

$$U_{\text{di}\alpha} = U_{\text{di}}\cos(60^\circ) = 270 \,\text{V}$$
 (5.63)

e) Betriebsart

Da für die Spannung $u_{\rm d}(t)>0$ erfüllt ist, kann der Strom nicht lücken.

f) Wann leitet welcher Thyristor?

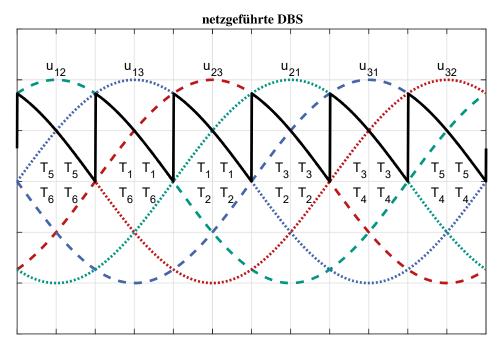


Abbildung 34: leitende Thyristoren bei $\alpha=60^\circ$

g) Thyristorspannung für eine Netzperiode

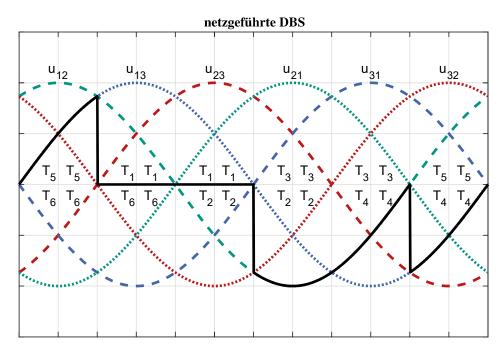


Abbildung 35: Spannung an T1

h) Maximale Blockierspannung

Die maximale Blockierspannung entspricht der Amplitude der Netzspannung

$$U_{\rm T,max} = \sqrt{2}U_{\rm N} = 565,69\,\rm V$$
 (5.64)

i) Abgegebene Wirkleistung und Phasenwinkel

Bei einem ideal glatten Strom gilt für die abgegebene Wirkleistung:

$$P = U_{\mathrm{di}\alpha}I_{\mathrm{d}} = 27\,\mathrm{kW} \tag{5.65}$$

Der Phasenwinkel entspricht dem Steuerwinkel der Thyristoren.

$$\varphi = \alpha = 60^{\circ} \tag{5.66}$$

5.4 Gleichstromantrieb mit netzgeführter DBS

a) Zündwinkel

Die Ausgangsspannung des Stromrichters muss der Ankerspannung der jeweiligen Maschine entsprechen.

$$U_{\text{di}\alpha,\text{M1}} = U_{\text{AN1}} \tag{5.67}$$

$$U_{\text{di}\alpha,\text{M2}} = U_{\text{AN2}} \tag{5.68}$$

Auflösen der allgemeinen Ausgangsspannungsgleichung nach dem Zündwinkel α liefert:

$$\cos\left(\alpha_{\rm M1}\right) = \frac{U_{\rm di\alpha,M1}}{U_{\rm di}}\tag{5.69}$$

$$\cos\left(\alpha_{\rm M2}\right) = \frac{U_{\rm di\alpha, M2}}{U_{\rm di}}\tag{5.70}$$

Für Gleichstrommotor 1:

$$\alpha_{\rm M1} = 64.97^{\circ}$$
 (5.71)

Für Gleichstrommotor 2:

$$\alpha_{\rm M2} = 32,20^{\circ}$$
 (5.72)

b) Leistungsfaktor der Grundschwingung

Die Grundschwingung I_1 ist um den Zündwinkel α verschoben. Es gilt: $\cos(\varphi) = \cos(\alpha)$ Für Gleichstrommotor 1:

$$\cos(\varphi_{1,M1}) = \frac{U_{AN1}}{U_{di}} = \cos(\alpha_{M1}) = 0.423$$
 (5.73)

Für Gleichstrommotor 2:

$$\cos(\varphi_{1,M2}) = \frac{U_{AN2}}{U_{di}} = \cos(\alpha_{M2}) = 0.846$$
 (5.74)

c) Grundschwingungsblindleistung

Allgemein gilt:

$$Q = S \cdot \sin(\varphi) \tag{5.75}$$

$$S = \frac{P}{\cos(\varphi)} \tag{5.76}$$

$$P = U \cdot I \tag{5.77}$$

Setzt man zusätzlich noch den Zusammenhang zwischen φ und α ein, kann die Blindleistung berechnet werden.

Für Gleichstrommotor 1:

$$Q_{1,\text{M1}} = S_{1,\text{M1}} \sin(\alpha_{\text{M1}}) = \frac{P_{\text{M1}}}{\cos(\alpha_{\text{M1}})} \sin(\alpha_{\text{M1}}) = U_{\text{AN1}} I_{\text{AN1}} \tan(\alpha_{\text{M1}}) = 47,12 \,\text{kVAr} \quad (5.78)$$

Für Gleichstrommotor 2:

$$Q_{1,\text{M2}} = S_{1,\text{M2}} \sin{(\alpha_{\text{M2}})} = \frac{P_{\text{M2}}}{\cos{(\alpha_{\text{M2}})}} \sin{(\alpha_{\text{M2}})} = U_{\text{AN2}} I_{\text{AN2}} \tan{(\alpha_{\text{M2}})} = 13,76 \,\text{kVAr} \quad (5.79)$$

d) Grundschwingungsscheinleistung

Einsetzten der Zusammenhänge aus der vorherigen Teilaufgabe.

Für Gleichstrommotor 1:

$$S_{1,M1} = \frac{P_{M1}}{\cos(\alpha_{M1})} = 52 \,\text{kV A}$$
 (5.80)

Für Gleichstrommotor 2:

$$S_{1,M2} = \frac{P_{M2}}{\cos(\alpha_{M2})} = 26 \text{ kV A}$$
 (5.81)

e) Zündwinkel mit Kommutierungsinduktivität

Allgemein gilt bei der netzgeführten Drehstrombrückenschaltung für die Gleichspannung mit Kommutierungsinduktivität:

$$U_{\rm d} = U_{\rm di}\cos\left(\alpha\right) - \frac{3}{\pi}\omega L_{\rm k}I_{\rm d} \tag{5.82}$$

Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom müssen den Werten der jeweiligen Maschine entsprechen.

$$U_{\rm AN} = U_{\rm di}\cos\left(\alpha\right) - \frac{3}{\pi}\omega L_{\rm k}I_{\rm AN} \tag{5.83}$$

Umgestellt nach $\cos(\alpha)$ kann man daraus den Zündwinkel und damit den Leistungsfaktor ermitteln.

$$\cos\left(\alpha\right) = \frac{U_{\rm AN} + \frac{3}{\pi}\omega L_{\rm k}I_{\rm AN}}{U_{\rm di}}\tag{5.84}$$

Für Gleichstrommotor 1:

$$\alpha_{\rm M1} = \varphi_{\rm M1} = 63.87^{\circ}$$
 (5.85)

$$\cos\left(\varphi_{\rm M1}\right) = 0.44\tag{5.86}$$

Für Gleichstrommotor 2:

$$\alpha_{\rm M2} = \varphi_{\rm M2} = 31,26^{\circ}$$
 (5.87)

$$\cos\left(\varphi_{M2}\right) = 0.855\tag{5.88}$$

f) Entscheidung

Da als Auswahlkriterium die Netzbelastung mit Blindleistung entscheidend ist, sollte man sich für Gleichstrommotor 2 entscheiden.

5.5 Blindleistung der WBS (Zusatzaufgabe)

Die aufgenomme Blindleistung der voll- und halbgesteuerten WBS sollens verglichen werden.

a) Vollgesteuerte WBS

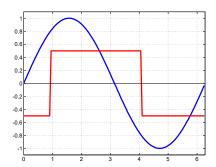


Abbildung 36: Wechselstrombrücke vollgesteuert (A27)

Die Blindleistung ist definiert als:

$$Q_1 = U_{\rm n} I_1 \sin\left(\alpha\right) \tag{5.89}$$

Die Grundschwingung des Stroms muss mit Hilfe der Fourier-Analyse bestimmt werden.

$$S^2 = P^2 + Q^2 = P^2 + Q_1^2 + D^2 (5.90)$$

Das zu analysierende Signal ist:

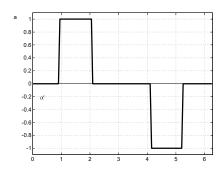


Abbildung 37: Signal (A27)

Aufgrund der Symmetrie lässt sich die Analyse vereinfachen:

$$A_0 = 0(\text{Kein Gleichanteil}) \tag{5.91}$$

$$A_{\nu} = 0(\text{Punktsymmetrie}) \tag{5.92}$$

$$y(x) = \frac{4a}{\pi} \left(\cos(\alpha') \sin(x) + \frac{1}{3} \cos((3\alpha') \sin(3x) + \frac{1}{5} \cdots \right)$$

$$(5.93)$$

Für die vollgesteuerte Brücke ist für I_1 $\alpha'=0$ aber um α verschoben.

$$i_1(t) = \frac{4I_d}{\pi} \sin(\omega t - \alpha) \longrightarrow I_1 = \frac{2\sqrt{2}I_d}{\pi}$$
 (5.94)

$$Q_1 = \frac{2\sqrt{2}I_{\rm d}U_{\rm n}}{\pi}\sin\left(\alpha\right) \tag{5.95}$$

Das Ergebnis lässt sich in die Blindleistung einsetzen.

$$U_{\rm di} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}U_{\rm n} \longrightarrow U_{\rm n} = \frac{U_{\rm di}\pi}{2\sqrt{2}} \tag{5.96}$$

Die Gleichung der Blindleistung hat allerdings noch nicht die geforderte Form. Diese erhält man durch einsetzen von U_n aus:

$$\frac{Q_1}{U_{\rm di}I_{\rm d}} = \sin\left(\alpha\right) \tag{5.97}$$

Für die vollgesteuerte Brücke gilt außerdem:

$$\frac{U_{\mathrm{d}\alpha}}{U_{\mathrm{di}}} = \cos\left(\alpha\right) \tag{5.98}$$

Damit ergibt sich aus dem Additionstheorem der Zusammenhang:

$$\left(\frac{Q_1}{U_{\rm di}I_{\rm d}}\right)^2 + \left(\frac{U_{\rm d\alpha}}{U_{\rm di}}\right)^2 = 1\tag{5.99}$$

Die entspricht einem Halbkreis mit Radius 1 um den Ursprung [0,0]

b) Halbgesteuerte WBS

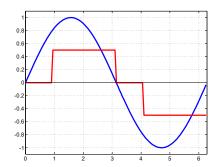


Abbildung 38: Wechselstrombrücke halbgesteuert (A27)

Für die halbgesteuerte Brücke ist für I_1 $2\alpha' = \alpha$ aber um $\alpha/2$ verschoben. Damit ist die Stromgrundschwingung:

$$I_1 = \frac{2\sqrt{2}I_{\rm d}}{\pi}\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \tag{5.100}$$

Einsetzen in die Blindleistung liefert den Zusammenhang:

$$Q_1 = \frac{2\sqrt{2}I_{\rm d}}{\pi}\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \tag{5.101}$$

Für die halbgesteuerte Brücke gilt:

$$\frac{U_{\mathrm{d}\alpha}}{U_{\mathrm{di}}} = \cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \tag{5.102}$$

Und damit wieder:

$$\left(\frac{Q_1}{U_{\rm di}I_{\rm d}}\right)^2 + \left(\frac{U_{\rm d\alpha}}{U_{\rm di}} - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \tag{5.103}$$

Das entspricht einem Halbkreis um den Punkt $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ mit dem Radius $\frac{1}{2}$

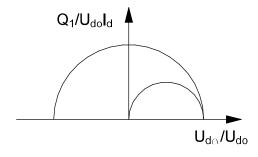


Abbildung 39: Wechselstrombrücke Halb- und vollgesteuert

5.6 Hochspannungs-Gleichstrom- Übertragung (F2012, A4)

a) Maximaler Steuerwinkel

Die Summe aus α und u soll maximal sein, also 180° betragen. Damit lässt sich α_{\max} bestimmen:

$$\cos\left(\alpha_{\text{max}} + u\right) = \cos\alpha_{\text{max}} - \frac{2\omega L_{\text{k2}}I_{\text{dN}}}{\sqrt{2}U_{\text{N2}}} \stackrel{!}{=} -1 \tag{5.104}$$

$$\implies \alpha_{\text{max}} = \arccos\left(\frac{2\omega L_{\text{k2}}I_{\text{dN}}}{\sqrt{2}U_{\text{N2}}} - 1\right) = 151,83^{\circ}$$
(5.105)

Die Gleichspannung $U_{\rm d2}$ beträgt dann

$$U_{\rm d2} = U_{\rm di} \cos \alpha_{\rm max} - \frac{3}{\pi} \cdot \omega L_{\rm k2} I_{\rm dN} \tag{5.106}$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot U_{N2} \cdot \cos \alpha_{\text{max}} - \frac{3}{\pi} \cdot \omega L_{k2} I_{dN} = -571,73 \,\text{kV}$$
 (5.107)

b) Spannung um Nenngleichstrom zu erreichen

Mit dem angegebenen Steuerwinkel von 130° beträgt die Gleichspannung $U_{\rm d2}$

$$U_{\rm d2} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot U_{\rm N2} \cdot \cos 130^{\circ} - \frac{3}{\pi} \cdot \omega L_{\rm k2} I_{\rm dN} = -426,63 \,\text{V}$$
 (5.108)

Um den Nenngleichstrom einzuprägen, muss die Spannung $U_{\rm d1}$ wie folgt eingestellt werden:

$$I_{\rm dN} = \frac{U_{\rm d1} + U_{\rm d2}}{R_{\rm L}} \tag{5.109}$$

$$\implies U_{\rm d1} = I_{\rm dN} R_{\rm L} - U_{\rm d2} = 432,63 \,\text{kV}$$
 (5.110)

c) Verlauf des Stroms an einem Thyristor

Der Thyristor leitet während $\frac{1}{3}$ der Netzperiode $(T=20\,\mathrm{ms},\,\omega\cdot T=2\pi)$. Die Amplitude des rechteckförmigen Stroms entspricht dem Gleichstrom. Der Mittelwert beträgt somit

$$\bar{i}_{\text{T1}} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} I_{\text{dN}} dt = \frac{1}{3} \cdot I_{\text{dN}} = 400 \,\text{A}$$
 (5.111)

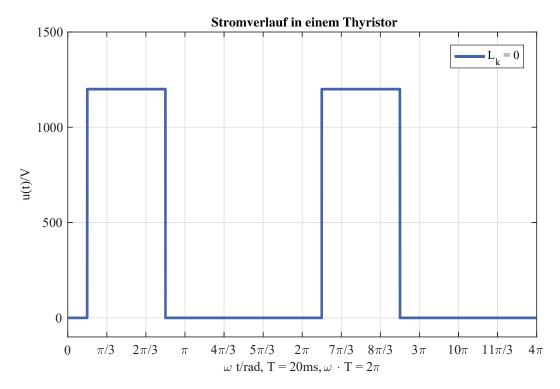


Abbildung 40: Stromverlauf eines Thyristors über zwei Netzperioden (Aufgabe 5.6c)

d) Getroffene Vereinfachungen

- Jedes Thyristor-Schaltsymbol steht für viele in Reihe geschaltete Thyristoren
- es werden 12-pulsige Stromrichterschaltungen genutzt, also zwei DBS in Reihe geschaltet
- es wird jeweils ein komplettes Teilsystem für die positive und negative Spannung gegen Erde benutzt
- der Netzanschluss der Drehstrombrücken geschieht über Transformatoren
- Die Drossel im Gleichstromkreis besteht sowohl im Hin- als auch im Rückleiter
- auf AC- und DC-Seite werden jeweils Saugkreise und Filter, bestehend aus Kondensatoren und Drosseln, eingebaut.

6 Selbstgeführte Stromrichter

6.1 Tiefsetzsteller

a) Zeitlicher Verlauf des Laststroms im quasi stationären Betrieb

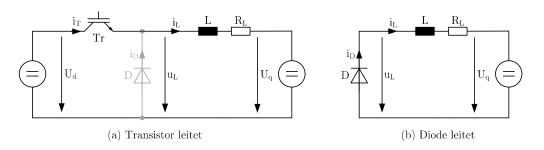


Abbildung 41: Tiefsetzsteller

Die Diodendurchlassspannung wird gleich $0\,\mathrm{V}$ angenommen, da alle Halbleiterbauelemente als ideale Schalter angenommen werden.

Es gilt:

$$u_{\rm L} = R_{\rm L} \cdot i_{\rm L} + L \cdot \dot{i}_{\rm L} + U_{\rm q} \tag{6.1}$$

Es handelt sich um eine lineare Differentialgleichung 1. Ordnung.

$$\dot{i}_{\rm L} + \underbrace{\frac{R_{\rm L}}{L}}_{\rm D(t)} \cdot i_{\rm L} = \underbrace{\frac{u_{\rm L} - U_{\rm q}}{L}}_{\rm E} \tag{6.2}$$

Diese kann mit dem Exponentialansatz gelöst werden:

$$i_{\rm L} = e^{\lambda t} \quad \dot{i_{\rm L}} = \lambda e^{\lambda t}$$
 (6.3)

Das charakteristische Polynom ist damit

$$\lambda + \frac{R_{\rm L}}{L} = 0 \tag{6.4}$$

$$\lambda = -\frac{R_{\rm L}}{L} \tag{6.5}$$

Einsetzen von Lambda liefert die allgemeine Lösung:

$$i_{\rm L} = i_{\rm L\infty} + C \cdot e^{-\frac{R_{\rm L}}{L} \cdot t} \tag{6.6}$$

Bei eingeschaltetem Transistor und $t \to \infty$ gilt:

$$i_{\rm L\infty e} = \frac{U_{\rm d} - U_{\rm q}}{R_{\rm L}} = 200A$$
 (6.7)

Bei ausgeschaltetem Transistor und $t \to \infty$ gilt:

$$i_{L\infty a} = \frac{-U_{\rm q}}{R_{\rm L}} = -300A$$
 (6.8)

Der Stromverlauf ist in zwei Abschnitte unterteilt:

$$i_{\text{Le}} = i_{\text{L}\infty e} + C_{\text{e}} \cdot e^{-\frac{R_{\text{L}}}{L} \cdot t}$$
 Transistor eingeschaltet (6.9)

$$i_{\text{La}} = i_{\text{L}\infty a} + C_{\text{a}} \cdot e^{-\frac{R_{\text{L}}}{L} \cdot (t - T_{\text{e}})}$$
 Transistor ausgeschaltet (6.10)

Im stationären Betrieb entspricht der Strom nach der Einschaltdauer des Transistors dem Startwert des Stromverlaufs während ausgeschaltetem Transistor und umgekehrt:

$$i_{\text{Le}}(t=0) = i_{\text{La}}(t=T)$$
 (6.11)

$$i_{\rm La} (t = T_{\rm e}) = i_{\rm Le} (t = T_{\rm e})$$
 (6.12)

$$T_{\rm a} = T - T_{\rm e} \tag{6.13}$$

$$T = \frac{1}{f} = 1ms \tag{6.14}$$

$$i_{L\infty e} + C_e \cdot e^{-\frac{R_L}{L} \cdot 0} = i_{L\infty a} + C_a \cdot e^{-\frac{R_L}{L} \cdot (T - T_e)}$$

$$(6.15)$$

$$i_{L\infty a} + C_a \cdot e^{-\frac{R_L}{L} \cdot 0} = i_{L\infty e} + C_e \cdot e^{-\frac{R_L}{L} \cdot T_e}$$

$$(6.16)$$

Daraus lassen sich $C_{\rm e}$ und $C_{\rm a}$ berechnen:

$$C_{\rm a} = \frac{U_{\rm d} \cdot \left(1 - e^{-\frac{R_{\rm L}}{L} \cdot T_{\rm e}}\right)}{R_{\rm L} \cdot \left(1 - e^{-\frac{R_{\rm L}}{L} \cdot (T - T_{\rm e})} \cdot e^{-\frac{R_{\rm L}}{L} \cdot T_{\rm e}}\right)} = 418,940A \tag{6.17}$$

$$C_{\rm e} = C_{\rm a} \cdot e^{-\frac{R_{\rm L}}{L} \cdot (T - T_{\rm e})} - \frac{U_{\rm d}}{R_{\rm L}} = -120,928A$$
 (6.18)

Berechnen der Startwerte:

$$i_{\text{Le}}(t=0) = i_{\text{Looe}} + C_{\text{e}} = 79,07A$$
 (6.19)

$$i_{\text{La}} (t = T_{\text{e}}) = i_{\text{L}\infty a} + C_{\text{a}} = 118,94A$$
 (6.20)

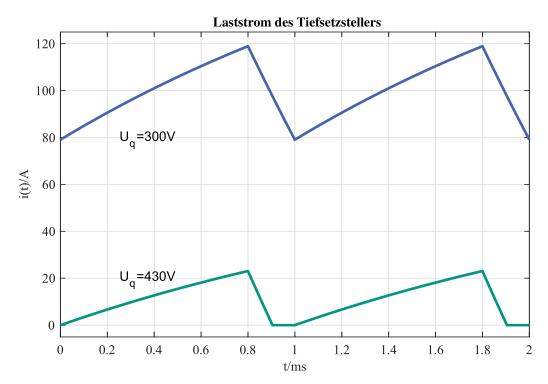


Abbildung 42: Laststrom des Tiefsetzstellers a) und c)

b) Mittelwert des Laststroms und übertragene Leistung

Bei nicht lückendem Strom gilt laut EMS-Formelsammlung die folgende Näherung:

$$\bar{I}_{L} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} i_{L}(t) dt \approx \frac{aU - U_{q}}{R} = 100 A$$
 (6.21)

Leistungsberechnung über die Versorgungsseite:

$$\overline{I}_{d} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T_{e}} i_{Le}(t) dt$$

$$(6.22)$$

$$= \frac{1}{T} \int_{0}^{T_{e}} \left(i_{L\infty e} + C_{e} \cdot e^{-\frac{R_{L}}{L} \cdot t} \right) dt$$

$$(6.23)$$

$$= 80,27 \,\mathrm{A}$$
 (6.24)

$$P = U_{\rm d} \cdot \overline{I}_{\rm d} \tag{6.25}$$

$$=40,13\,\mathrm{kW}$$
 (6.26)

c) Neuer Laststrom

Es muss überprüft werden, ob der Strom lückt. Dafür wird angenommen, dass dies der Fall ist, und berechnet, in welcher Zeit nach Ein- und Ausschalten des Transistors der Strom den Wert Null erreicht. Liegt dieser Zeitpunkt innerhalb einer Taktperiode, so lückt der Strom tatsächlich.

Start bei $i_{\rm L} = 0A$

$$i_{\text{Le}} = i_{\text{L}\infty e2} + C_{e2} \cdot e^{-\frac{R_{\text{L}}}{L} \cdot t}$$
 (6.27)

Für den Endwert gilt:

$$i_{\rm L\infty e2} = \frac{U_{\rm d} - U_{\rm q}}{R_{\rm L}} = 70A$$
 (6.28)

Für t = 0 gilt:

$$i_{\text{Le}}(t=0) = 0 \longrightarrow C_{\text{e}2} = -i_{\text{L}\infty\text{e}2} = -70A$$
 (6.29)

Das Taktverhältnis ist gegeben

$$T_e = a \cdot T = 0.8ms \tag{6.30}$$

Damit ist:

$$i_{\text{Le}}\left(T_{\text{e}}\right) = i_{\text{L}\infty\text{e}2} - i_{\text{L}\infty\text{e}2} \cdot e^{-\frac{R_{\text{L}}}{L} \cdot t} \tag{6.31}$$

$$=23,08A$$
 (6.32)

Koeffzienten ausrechnen:

$$i_{\text{La}} = i_{\text{L} \propto \text{a2}} + C_{\text{a2}} \cdot e^{-\frac{R_{\text{L}}}{L} \cdot (t - T_{\text{e}})}$$
 (6.33)

$$i_{L \infty a2} = \frac{-U_{\rm q}}{R_{\rm L}} = -430A$$
 (6.34)

$$i_{\text{La}}(T_{\text{e}}) = i_{\text{Le}}(T_{\text{e}}) = 23,08A$$
 (6.35)

$$C_{a2} = \frac{i_{La} (T_e) - i_{L \infty a2}}{e^{-\frac{R_L}{L} \cdot (T_e - T_e)}} = 453,08A$$
(6.36)

(6.37)

Prüfen, wann $i_{\rm L}$ null erreicht

$$i_{\rm La}\left(t\right) = 0\tag{6.38}$$

$$0 = i_{L \propto a2} + C_{a2} \cdot e^{-\frac{R_L}{L} \cdot (t - T_e)}$$
(6.39)

$$t = \frac{-ln\left(-\frac{i_{\text{L}\infty a2}}{C_{\text{a2}}}\right) \cdot L}{R_{\text{L}}} + T_{\text{e}}$$
(6.40)

$$t = 0,9046ms < T \tag{6.41}$$

 $i_{\rm L}$ erreicht zum Zeitpunkt t < T den Wert Null. Damit lückt der Strom. Die Zeitdauer, während der der Strom kleiner wird beträgt:

$$T_{\rm a2} = t - T_{\rm e} = 0,1046ms$$
 (6.42)

d) Mittelwert des neuen Laststroms

$$\bar{I}_{L} = \frac{1}{T} \cdot \int_{0}^{T} i_{L}(t) dt \qquad (6.43)$$

$$= \frac{1}{T} \int_{0}^{T_{e}} i_{Le}(t) dt + \frac{1}{T} \int_{T_{e}}^{T_{e}+T_{a2}} i_{La}(t) dt \qquad (6.44)$$

$$= \frac{1}{T} \int_{0}^{T_{e}} \left(i_{L\infty e2} + C_{e2} \cdot e^{-\frac{R_{L}}{L} \cdot t} \right) dt + \frac{1}{T} \int_{T_{e}}^{T_{e}+T_{a2}} \left(i_{L\infty a2} + C_{a2} \cdot e^{-\frac{R_{L}}{L} \cdot (t-T_{e})} \right) dt \qquad (6.45)$$

$$= 11,04A \qquad (6.46)$$

e) Verlauf der Ausgangsspannung

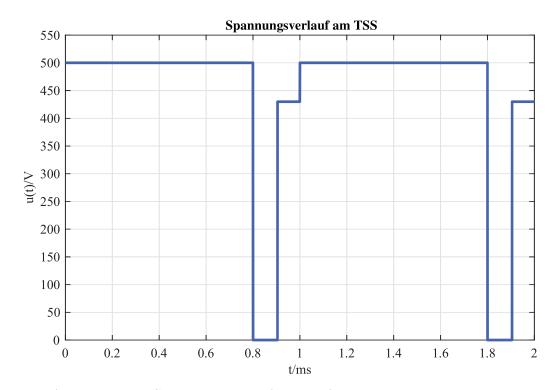


Abbildung 43: Spannungsverlauf am Tiefsetzsteller bei Lückbetrieb

6.2 Schaltnetzteil

a) Taktfrequent für maximale Stromwelligkeit

Wenn der Transistor leitet:

$$\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}}}{\mathrm{d}t} = \frac{U_{\mathrm{d}} - U_{\mathrm{a}}}{L} \tag{6.47}$$

Die Spannung $U_{\rm a}$ kann als konstant angenommen werden \rightarrow Differenzengleichung:

$$\Delta i_{\rm L} = \frac{U_{\rm d} - U_{\rm a}}{L} \cdot T_{\rm e} \tag{6.48}$$

$$T_{\rm e} = \Delta i_{\rm L} \cdot \frac{L}{U_{\rm d} - U_{\rm a}} = 3,6364 \,\mu s$$
 (6.49)

Wenn der Transistor sperrt:

$$\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}}}{\mathrm{d}t} = \frac{-U_{\mathrm{a}}}{L} \tag{6.50}$$

$$\frac{\Delta i_{\rm L}}{T_{\rm a}} = \left| -\frac{U_{\rm a}}{L} \right| \tag{6.51}$$

$$T_{\rm a} = \Delta i_{\rm L} \cdot \frac{L}{U_{\rm a}} = 40 \,\mu\text{s} \tag{6.52}$$

Damit gilt für die Frequenz:

$$f_{\min} = \frac{1}{T_{\rm e} + T_{\rm a}} = 22,917 \,\text{kHz}$$
 (6.53)

b) Zeitverlauf der Ströme

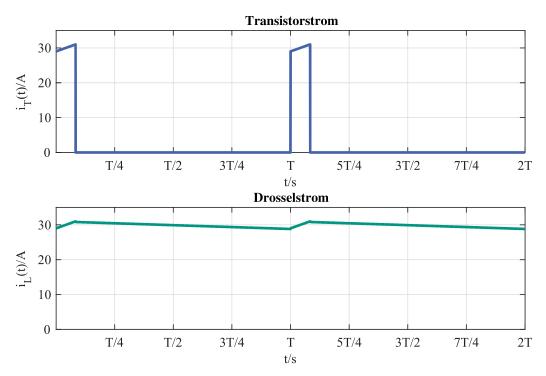


Abbildung 44: Stromverlauf des Schaltnetzteils

c) Mittelwert und Effektivwert des Eingangsstroms

Als obere Grenze für das Integral muss $T_{\rm e}$ gewählt werden, da der Transistor nur in diesem Zeitintervall leitfähig ist. Als Zeitfunktion des Eingangsstroms wird die Funktion aus der vorherigen Teilaufgabe eingesetzt.

$$\bar{i}_{\mathrm{T}} = \frac{1}{T} \cdot \int_{0}^{T_{\mathrm{e}}} i_{\mathrm{T}}(t) dt \tag{6.54}$$

$$= \frac{1}{T} \cdot \int_0^{T_e} \left(i_a + \Delta i_L \cdot \left(\frac{t}{T_e} - \frac{1}{2} \right) \right) dt \tag{6.55}$$

$$= i_{\rm a} \cdot \frac{T_{\rm e}}{T} \tag{6.56}$$

$$= \overline{I}_{\rm L} \cdot \frac{T_{\rm e}}{T} \tag{6.57}$$

$$= 2.5 \,\mathrm{A}$$
 (6.58)

$$I_{T,eff} = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{0}^{T_{e}} i^{2}(t) dt$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{0}^{T_{e}} \left(i_{a} + \Delta i_{L} \cdot \left(\frac{t}{T_{e}} - \frac{1}{2}\right)\right)^{2} dt$$

$$= \sqrt{\frac{T_{e}}{T}} \cdot \left(i_{a}^{2} + \frac{\Delta i_{L}^{2}}{12}\right)$$
(6.60)
$$= \sqrt{\frac{T_{e}}{T}} \cdot \left(i_{a}^{2} + \frac{\Delta i_{L}^{2}}{12}\right)$$
(6.61)

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T_{e}} \left(i_{a} + \Delta i_{L} \cdot \left(\frac{t}{T_{e}} - \frac{1}{2} \right) \right)^{2} dt}$$

$$(6.60)$$

$$=\sqrt{\frac{T_{\rm e}}{T}\cdot\left(i_{\rm a}^2 + \frac{\Delta i_{\rm L}^2}{12}\right)}\tag{6.61}$$

$$= 8,662 \,\mathrm{A}$$
 (6.62)

6.3 Vier-Quadrantensteller

a) Motor- und Generatorbetrieb

In den Quadranten I und III liegt Motorbetrieb vor, in den Quadranten I und IV Generatorbetrieb.

b) Ein-Quadrantenstellerstellung (Quadrant I)

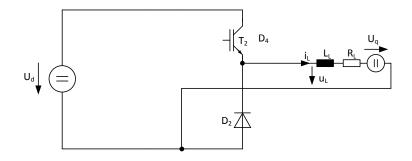


Abbildung 45: Einquadrantensteller für $U_{\rm L}>0,\,I_{\rm L}>0$

c) Ein-Quadrantenstellerstellung (Quadrant II)

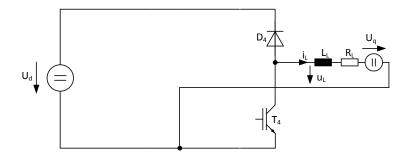


Abbildung 46: Einquadrantensteller für $U_{\rm L}>0,\,I_{\rm L}<0$

d) Zwei-Quadrantenstellerstellung (Quadrant I,II)

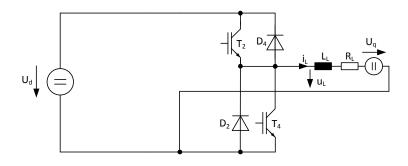


Abbildung 47: Zweiquadrantensteller mit Stromumkehr

e) Zwei-Quadrantenstellerstellung (Quadrant I,IV)

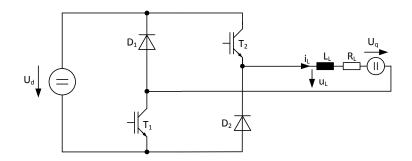


Abbildung 48: Zweiquadrantensteller mit Spannungsumkehr

f) Einschaltdauer

Berechnen der mittleren Spannung an der Last

$$U_{\rm L} = U_{\rm q} + R_{\rm L} \cdot I_{\rm L}$$

$$= 200 \,\text{V}$$
(6.63)
$$(6.64)$$

Die Transistoren T1 und T2 werden gleichzeitig getaktet, die Transistoren T3 und T4 sind dauernd ausgeschaltet.

$$U_{\rm L} = (2a - 1) \cdot U_{\rm d}$$
 (6.65)

$$a = \frac{T_{\rm e1,2}}{T} \tag{6.66}$$

$$a = \frac{T_{e1,2}}{T}$$

$$T = \frac{1}{f_{S}}$$
(6.66)

$$=1000\,\mu s$$
 (6.68)

$$T_{\rm e1,2} = \frac{U_{\rm L} + U_{\rm d}}{2 \cdot U_{\rm d}} \cdot T$$
 (6.69)

$$\approx 750 \,\mu\text{s}$$
 (6.70)

6.4 Pulswechselrichter

a) Erzeugung der Schaltsignale

Um die Verriegelungszeit zu realisieren wird ein Verzögerungsglied benötigt!

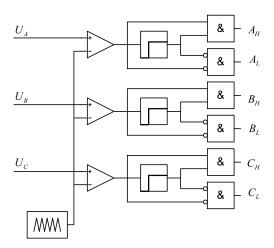


Abbildung 49: Gatesignalerzeugung

b) Dreiphasige IGBT-Brücke mit Synchronmotor in Sternschaltung

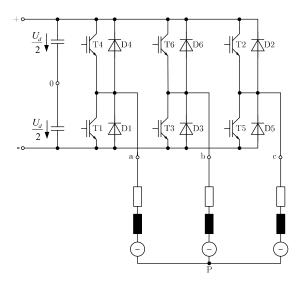


Abbildung 50: Selbstgeführte Drehstrombrückenschaltung

c) Ergänzen der Spannungsverläufe

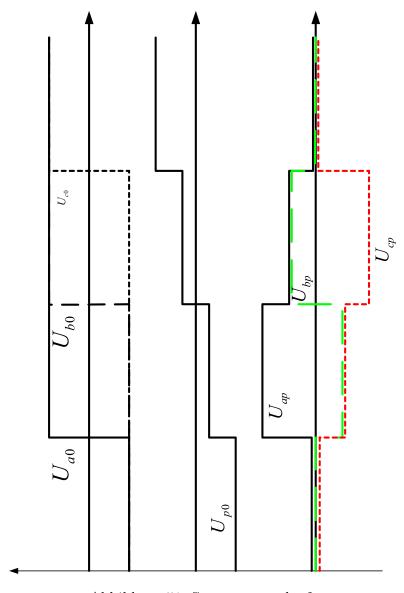


Abbildung 51: Spannungsverläufe

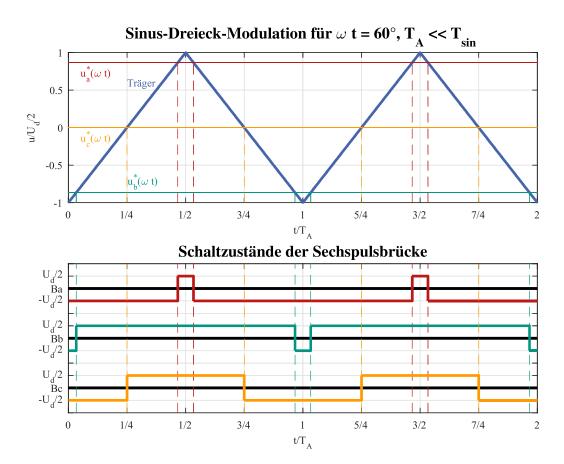


Abbildung 52: Schaltzustände der einzelnen Brückenzweige

6.5 Pulswechselrichter mit Raumzeigermodulation

a) Raumzeiger der selbstgeführten Drehstrombrücke

Es gibt $2^3 = 8$ mögliche Schaltzustände mit $(u_a, u_b, u_c) \in (\frac{u_d}{2}, \frac{-u_d}{2})$ Dabei gilt:

$$\underline{u} = \frac{2}{3}(u_{\mathbf{a}} + \underline{a}u_{\mathbf{b}} + \underline{a}^{2}u_{\mathbf{c}}), \quad mit \, \underline{a} = e^{j\frac{2\pi}{3}}$$

$$(6.71)$$

Die Schaltzustände lassen sich damit bestimmen:

$$\begin{split} & \underline{u}_1 = \frac{2}{3} U_{\rm d} = \hat{U} \\ & \underline{u}_2 = \hat{U} e^{j\frac{\pi}{3}} \\ & \underline{u}_3 = \hat{U} e^{j\frac{2\pi}{3}} \\ & \underline{u}_4 = \hat{U} e^{j\pi} \\ & \underline{u}_5 = \hat{U} e^{j\frac{4\pi}{3}} \\ & \underline{u}_6 = \hat{U} e^{j\frac{5\pi}{3}} \\ & \underline{u}_7 = \underline{u}_8 = 0 \end{split}$$

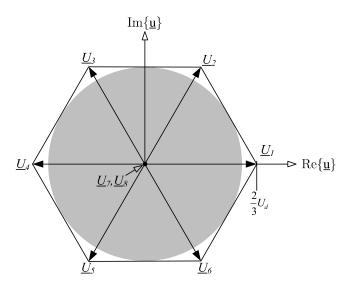


Abbildung 53: mögliche Raumzeiger

b) Aussteuerbereich

Der mit Raumzeigermodulation und sinusförmigem Ausgangsspannungssystem erreichbare Bereich liegt im inneren des Innenkreises, des von den diskreten Raumzeigern aufgespannten Sechsecks (grauer Bereich in obiger Zeichnung).

c) Raumzeiger für das gegebene Spannungssystem

Das Spannungssystem wird beschrieben durch:

$$u_{\rm a} = \hat{U} \cdot \cos\left(\omega t\right) \tag{6.72}$$

$$u_{\rm b} = \hat{U} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \tag{6.73}$$

$$u_{\rm c} = \hat{U} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right) \tag{6.74}$$

(6.75)

Mit den Gleichungen aus der Formelsammlung:

$$\underline{u} = \frac{2}{3} \cdot \left(u_{\rm a} + \underline{a} \cdot u_{\rm b} + \underline{a}^2 \cdot u_{\rm c} \right) \tag{6.76}$$

$$\underline{a} = -\frac{1}{2} + j \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3} \tag{6.77}$$

(6.78)

Kann der Raumzeiger unter Anwendung der Additionstheoreme berechnet werden:

$$\underline{u} = \frac{2}{3}\hat{U}\left[\cos(\omega t) + \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) + \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cos(\omega t - \frac{4\pi}{3})\right]$$
(6.79)

$$= \hat{U} \cdot (\cos(\omega t) + j \cdot \sin(\omega t)) \tag{6.80}$$

$$= \hat{U} \cdot e^{j\omega t} \tag{6.81}$$

d) Gleichspannung für Blocktaktung und RZM

Blocktaktung:

In der EMS-Formelsammlung befindet sich die Formel zum Berechnen der Effektivwerte U_{1ab} , U_{1bc} und U_{1ca} der Grundschwingungen der Leiterspannungen:

$$U_{1ab} = U_{1bc} = U_{1ca} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot U_{d}$$
 (6.82)

Die Formel wird nach $U_{\rm d}$ aufgelöst und die Grundschwingung der Leiterspannungen mit der Nennleiterspannung $U_{\rm N}$ der Asynchronmaschine gleichgesetzt:

$$U_{\rm d,BT} = \frac{\pi}{\sqrt{6}} \cdot U_{\rm 1ab} = \frac{\pi}{\sqrt{6}} \cdot U_{\rm N} \tag{6.83}$$

$$\approx 513,02\,\mathrm{V} \tag{6.84}$$

Raumzeigermodulation: In der EMS-Formelsammlung befindet sich die Formel zum Berechnen des maximalen Effektivwertes der Grundschwingung der Strangspannungen:

$$U_{1\text{max}} = \frac{U_{\text{d}}}{\sqrt{6}} \tag{6.85}$$

Die Formel wird nach $U_{\rm d}$ aufgelöst und die Grundschwingung der Strangspannungen mit der Nennstrangspannung $U_{\rm SN}$ der Asynchronmaschine gleichgesetzt:

$$U_{\rm d} = \sqrt{6} \cdot U_{\rm 1max} = \sqrt{6} \cdot U_{\rm SN} \tag{6.86}$$

$$U_{\rm SN} = \frac{U_{\rm N}}{\sqrt{3}} \tag{6.87}$$

$$U_{\rm d,RZM} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} \cdot U_{\rm N} \tag{6.88}$$

$$\approx 565,69 \,\mathrm{V} \tag{6.89}$$

e) Einschaltdauer der diskreten Schaltzustände

Berechnung des Raumzeigers:

$$\hat{U} = \sqrt{2} \cdot U_{\rm SN} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cdot U_{\rm N} \tag{6.90}$$

$$=326.6 \,\mathrm{V}$$
 (6.91)

$$\underline{u} = \hat{U} \cdot e^{j\frac{\pi}{12}} \tag{6.92}$$

Zeichnung:

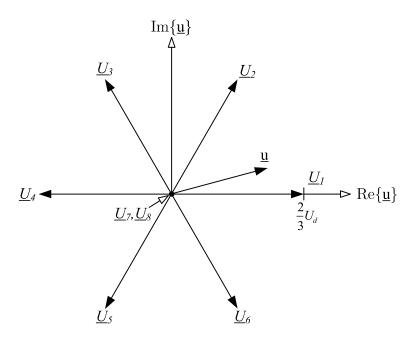


Abbildung 54: Raumzeiger

Zur Modulation werden die Raumzeiger 1 und 2, sowie die Nullraumzeiger 7 und 8 verwendet.

Bei einer symmetrischen Modulation mit beiden Nullraumzeigern ergibt sich folgende Reihenfolge: $8\to 1\to 2\to 7\to 2\to 1\to 8$

Die Zeitdauern berechnen sich wie folgt:

$$\frac{t_1}{T} = \frac{\hat{U}}{U_d} \cdot \sqrt{3} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \gamma\right) \tag{6.93}$$

$$\frac{t_2}{T} = \frac{\hat{U}}{U_d} \cdot \sqrt{3} \cdot \sin\left(\gamma\right) \tag{6.94}$$

$$\gamma = \frac{\pi}{12} \tag{6.95}$$

$$T = \frac{1}{f_{\rm p}} = 100 \,\mu \text{s} \tag{6.96}$$

$$t_1 \approx 61,54\,\mu\text{s} \tag{6.97}$$

$$t_2 \approx 22.54 \,\mu\text{s}$$
 (6.98)

$$t_7 + t_8 = T - t_1 - t_2 \approx 15,94 \,\mu\text{s} \tag{6.99}$$

$$T_7 = t_8 = \frac{t_7 + t_8}{2} \approx 7.97 \,\mu\text{s}$$
 (6.100)

Zusätzliches Rechenbeispiel Gegeben sei der Raumzeiger $u*=100\,\mathrm{V}\cdot e^{j\frac{3\pi}{2}}$:

- Die Raumzeiger 5,6,7,8 werden verwendet (Skizze anfertigen und ablesen)
- Die relativen Einschaltzeiten sind wie folgt:

$$\gamma = \angle \left\{ \underline{u} * \right\} - \angle \left\{ \underline{U}_5 \right\} \tag{6.101}$$

$$= \frac{3\pi}{2} - \frac{4\pi}{3}$$

$$= \frac{\pi}{6}$$

$$\hat{U} = 100 \,\text{V}$$
(6.102)
(6.103)

$$=\frac{\pi}{6}\tag{6.103}$$

$$\hat{U} = 100 \,\mathrm{V} \tag{6.104}$$

$$\frac{t_5}{T} = \frac{\hat{U}}{U_d} \cdot \sqrt{3} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \gamma\right) \approx 13.3\% \tag{6.105}$$

$$\frac{t_6}{T} = \frac{\hat{U}}{U_d} \cdot \sqrt{3} \cdot \sin\left(\gamma\right) \approx 13.3\% \tag{6.106}$$

$$\frac{t_7 + t_8}{T} = 1 - \frac{t_5}{T} - \frac{t_6}{T} \approx 73.4\% \tag{6.107}$$

– Ende zusätzliches Rechenbeispiel –

f) Zeitverläufe der Spannungen über 2 Modulationsperioden

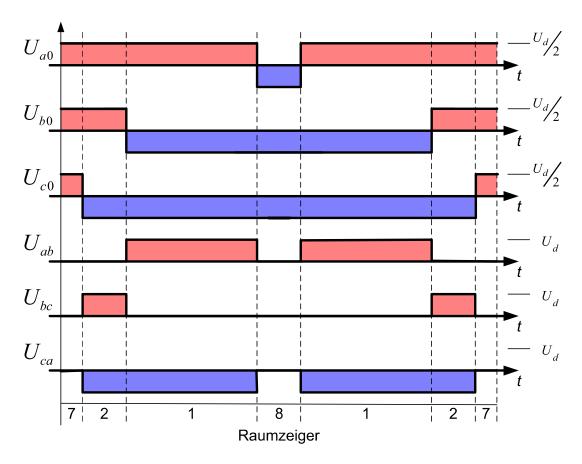


Abbildung 55: Zeitverläufe

6.6 Synchronmotor am Umrichter

a) Nenndrehzahl

$$n_{\rm N} = \frac{f_{\rm N}}{p} \cdot 60 \,\frac{\rm s}{\rm min} = 900 \,\rm min^{-1}$$
 (6.108)

b) Polradspannung im Nennbetrieb

 $\varphi_{\rm N}$ für den übererregten Fall im Erzeugerzählpfeilsystem berechnen:

$$\cos(\varphi_{N}) = -0.85 \Rightarrow \varphi_{N} = 148.2^{\circ} \tag{6.109}$$

 $U_{\rm PN}$ kann anschließend mit dem Cosinussatz berechnet werden

$$U_{\rm PN}^2 = U_{\rm SN}^2 + (X_{\rm SN}I_{\rm N})^2 - 2 \cdot U_{\rm SN} \cdot X_{\rm SN}I_{\rm N} \cdot \cos(270^\circ - \varphi_{\rm N})$$
(6.110)

$$U_{\rm PN} = 990.6 \,\mathrm{V}$$
 (6.111)

c) Zeigerdiagramm für Nennbetrieb

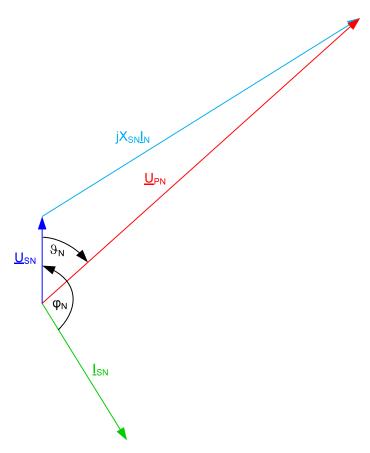


Abbildung 56: Zeigerdiagramm

d) Speisefrequenz

Bei halber Drehzahl soll das Drehmoment und die Strangspannung den Nennwerten entsprechen.

$$f_2 = 30 \,\mathrm{Hz}$$
 (6.112)

e) Polradwinkel, Phasenwinkel und Statorstrom im neuen Betriebspunkt

Bei halber Drehzahl wird die Maschine mit halber Speisefrequenz $f_2 = 30 \,\text{Hz}$ betrieben. Damit ändert sich der Wert der Synchronreaktanz:

$$X_{\rm S} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_{\rm S} \tag{6.113}$$

$$X_{\rm S} \sim f \tag{6.114}$$

$$\frac{X_{\rm S2}}{X_{\rm SN}} = \frac{f_2}{f_{\rm N}} \tag{6.115}$$

$$X_{\rm S2} = 2.5\,\Omega$$
 (6.116)

Durch die Proportionalität zwischen der Polradspannung und der Drehzahl ergibt sich $U_{\rm P2}$ zu:

$$U_{\rm P2} = \frac{1}{2} \cdot U_{\rm PN} = 495.3 \,\mathrm{V}$$
 (6.117)

Die abgegebene Leistung ist bei halber Drehzahl und gleichen Moment gegenüber der Nennleistung halbiert. Da die Strangspannung gleich bleibt, halbiert sich damit der Wirkanteil des Statorstroms.

$$I_{\text{S2,Wirk}} = \frac{1}{2} \cdot I_{\text{SN,Wirk}} = \frac{1}{2} \cdot I_{\text{SN}} \cdot |\cos \varphi_{\text{N}}| = 72,25 \,\text{A}$$
 (6.118)

Die Spannung, die aufgrund des Wirkstroms über der Synchronreaktanz abfällt, beträgt:

$$X_{\rm S2} \cdot I_{\rm S2,Wirk} = 180,6 \,\mathrm{V}$$
 (6.119)

Der Polradwinkel ergibt sich dann zu:

$$\sin \theta_2 = \frac{X_{\text{S2}} \cdot I_{\text{S2,Wirk}}}{U_{\text{P2}}} \tag{6.120}$$

$$\vartheta_2 = 21.39^{\circ}$$
 (6.121)

Die Spannung, die aufgrund des Blindstroms über der Synchronreaktanz abfällt, beträgt:

$$X_{S2} \cdot I_{S2,Blind} = U_{P2} \cdot \cos\theta_2 - U_{SN} = 231,2 \text{ V}$$
 (6.122)

Damit kann der Phasenwinkel berechnet werden:

$$I_{\text{S2,Blind}} = \frac{X_{\text{S2}} \cdot I_{\text{S2,Blind}}}{X_{\text{S2}}} = 92,48 \,\text{A}$$
 (6.123)

$$\tan\left(180^{\circ} - \varphi_2\right) = \frac{I_{\text{S2,Blind}}}{I_{\text{S2,Wirk}}} \tag{6.124}$$

$$\varphi_2 = 128^{\circ} \tag{6.125}$$

Der Statorstrom ergibt sich zu:

$$I_{\rm S2} = \sqrt{I_{\rm S2,Wirk}^2 + I_{\rm S2,Blind}^2} = 117.4 \,\mathrm{A}$$
 (6.126)

f) Zeigerdiagramm für neuen Betriebspunkt

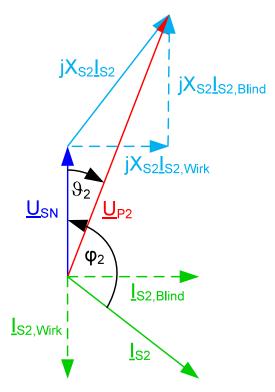


Abbildung 57: Zeigerdiagramm

6.7 Umrichtergespeister Synchronmotor (permanentmagneterregt) mit rotororientierter Steuerung

a) Abgegebene Leistung und Drehmoment im Nennpunkt

Laut Aufgabenstellung liegt der Zeiger \underline{U}_{PN} bei der rotororientierten Steuerung genau in Gegenphase zum Zeiger \underline{I}_{SN} . Damit kann die Leistung wie folgt berechnet werden:

$$P_{\rm N} = 3 \cdot U_{\rm PN} \cdot I_{\rm SN} = 37.8 \,\text{kW}$$
 (6.127)

Berechnung des Drehmoments:

$$\Omega_{\rm N} = \frac{\omega_{\rm SN}}{p} \tag{6.128}$$

$$=209.4\frac{1}{8} \tag{6.129}$$

$$M_{\rm N} = \frac{P_{\rm N}}{\Omega_{\rm N}} = 180,48 \,\rm Nm$$
 (6.130)

b) Statorspannung, Spannungsabfall über der Synchronreaktanz und Zeigerdiagramm

Berechnung des Spannungsabfalls über der Synchronreaktanz:

$$X_{\rm SN} \cdot I_{\rm SN} = \omega_{\rm SN} \cdot L_{\rm S} \cdot I_{\rm SN} \tag{6.131}$$


$$= 131,95 \,\mathrm{V}$$
 (6.132)

(6.133)

Berechnung von $U_{\rm SN}$ mit dem Satz des Pythagoras:

$$U_{\rm SN} = \sqrt{U_{\rm PN}^2 + (X_{\rm SN} \cdot I_{\rm SN})^2} = 223,18 \,\text{V}$$
 (6.134)

Zeigerdiagramm:

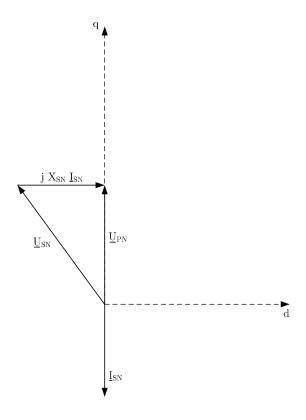

c) Statorstrom, Polradspannung, Spannungsabfall und Strangspannung

Eine Verdoppelung der Drehzahl führt zu folgenden Größen:

$$\omega_{\rm S2} = 2 \cdot \omega_{\rm SN} \tag{6.135}$$

$$X_{\rm S2} = \omega_{\rm S2} \cdot L_{\rm S} \tag{6.136}$$

$$=3,77\,\Omega\tag{6.137}$$

$$U_{\rm P2} = 2 \cdot U_{\rm PN} = 360 \,\text{V} \tag{6.138}$$

Da gleichzeitig das Drehmoment halbiert wird, bleibt die Leistung unverändert.

$$P_2 = P_{\rm N} \tag{6.139}$$


Berechnen von I_{Sq2} , $X_{S2} \cdot I_{S2}$ und U_{S2} :

$$I_{\text{Sq2}} = \frac{P_2}{3 \cdot U_{\text{P2}}} = 35 \,\text{A}$$
 (6.140)

$$X_{\rm S2} \cdot I_{\rm Sq2} = 131,95 \,\mathrm{V}$$
 (6.141)

$$U_{\rm S2} = \sqrt{U_{\rm P2}^2 + (X_{\rm S2} \cdot I_{\rm Sq2})^2} = 383,42 \,\text{V}$$
(6.142)

Zeigerdiagramm:

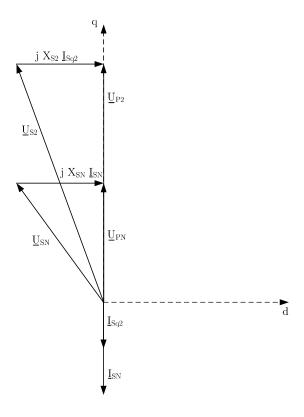

d) Berechnen der zusätzlichen Stromkomponente

Die Hilfsspannung $U_{\rm Hilf}$ entspricht der Abbildung von $\underline{U}_{\rm SN}$ auf die q-Achse:

$$U_{\text{Hilf}} = \sqrt{U_{\text{SN}}^2 - (X_{\text{S2}} \cdot I_{\text{Sq2}})^2}$$
(6.143)

$$= 180 \,\mathrm{V}$$
 (6.144)

(6.145)


 $X_{\rm S2} \cdot I_{\rm SD2}$ ist damit die Differenz zwischen $U_{\rm P2}$ und $U_{\rm Hilf}$

$$X_{\rm S2} \cdot I_{\rm Sd2} = U_{\rm P2} - U_{\rm Hilf}$$
 (6.146)

$$= 180 \,\mathrm{V}$$
 (6.147)

$$I_{\rm Sd2} = 47,75 \,\mathrm{A}$$
 (6.148)

Zeigerdiagramm:

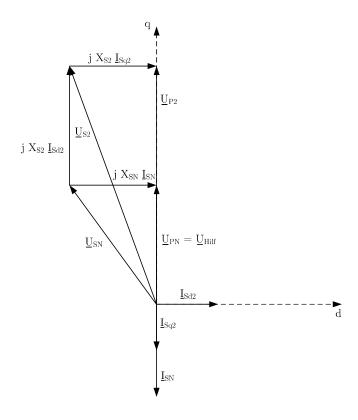

e) Wird der Nennstrom des Motors überschritten?

$$I_{S2} = \sqrt{I_{Sq2}^2 + I_{Sd2}^2}$$
 (6.149)
= 59,2 A (6.150)

Der Strom $I_{\rm S2}$ ist kleiner als der Nennstrom $I_{\rm SN}.$