

# Musterlösung

Probeklausur ES 2010

## Lösung Aufgabe 1

### 1.1



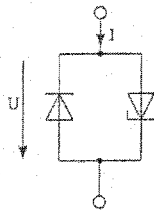


Bild 1.1

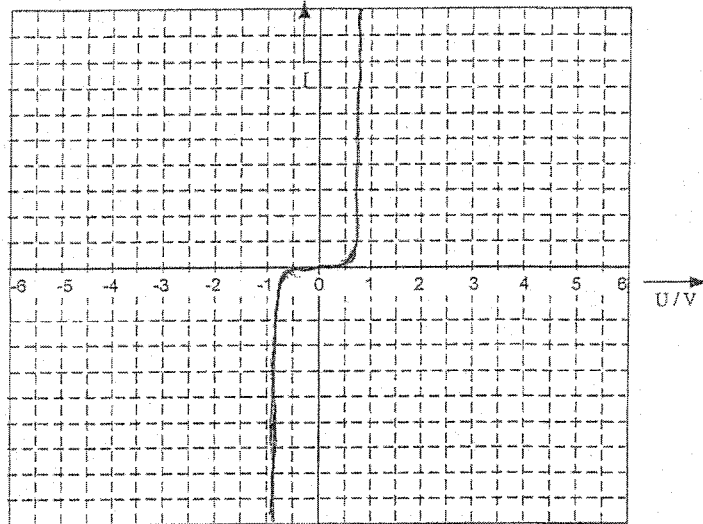

### 1.2

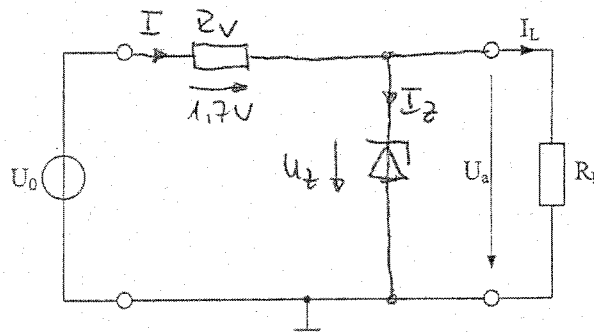

$$R_L = \frac{U_a}{I_L} = 66\Omega$$

$$\Rightarrow E24: 68\Omega$$

$$\Rightarrow I_L = 48,5\text{mA}$$

$$I_{\min} = 48,5\text{mA} + 2\text{mA} \text{ und } I_{\max} = 48,5\text{mA} + 6\text{mA}$$

$$\frac{1,7\text{V}}{54,5\text{mA}} < R_v < \frac{1,7\text{V}}{50,5\text{mA}}$$


$$31,2\Omega < R_v < 33,66\Omega$$

$$\rightarrow E24: R_v = 33\Omega$$


## Lösung Aufgabe 2

### 2.1 Basisschaltung

2.2

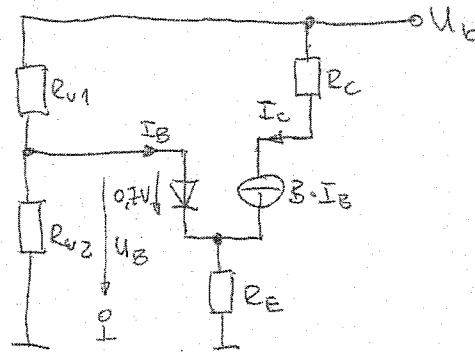

2.3

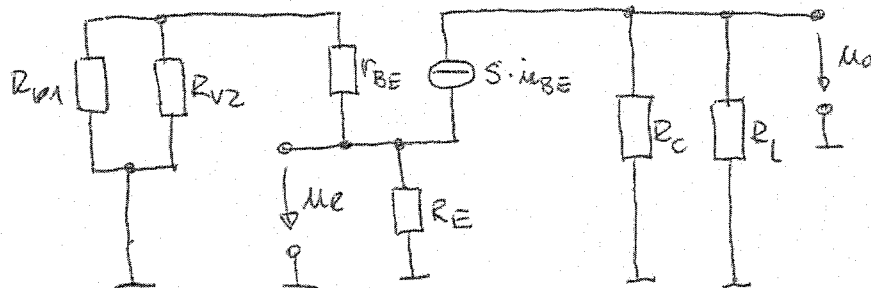

2.4

$$U_B = R_{v2} \frac{U_b}{R_{v1} + R_{v2}} = 6V$$

$$U_E = U_B - 0,7V = 5,3V$$

$$I_E = \frac{U_E}{R_E} = \frac{5,3V}{1k\Omega} = 5,3mA = I_{c,A}$$

$$I_B = \frac{I_{c,A}}{\beta} = 13,25\mu A$$

$$U_{CE;A} = U_b - I_{c,A} \cdot (R_C + R_E) = 24V - 5,3mA \cdot (1,6k\Omega + 1k\Omega) = 10,22V$$

$$S = \frac{I_{c,A}}{U_T} = \frac{5,3mA}{26mV} = 204mS$$

2.5

$$r_e = R_E \parallel \left( \frac{1}{S} + \frac{R_{BV}}{\beta} \right)$$

$$R_{BV} = \frac{R_{v1} \cdot R_{v2}}{R_{v1} + R_{v2}} = 2,25k\Omega$$

$$r_e = 1k\Omega \parallel \left( \frac{1}{204mS} + \frac{2,25k\Omega}{400} \right) \approx 10,5\Omega$$

$$r_a = R_C \parallel R_L = \frac{1,6k\Omega \cdot 30k\Omega}{1,4k\Omega + 30k\Omega} = 1,519k\Omega$$

$$A = \frac{\beta \cdot r_a}{r_{BE} + R_{BV}} = \frac{400 \cdot 1519\Omega}{1960\Omega + 2250\Omega} = 144,3$$


$$r_{BE} = \frac{\beta}{S} = \frac{400}{204mS} = 1,96k\Omega$$

### Lösung Aufgabe 3

#### 3.1 Sourceschaltung mit (Gleich-)Stromgegenkopplung

3.2  $I_{D0} = 12\text{mA}$

3.3

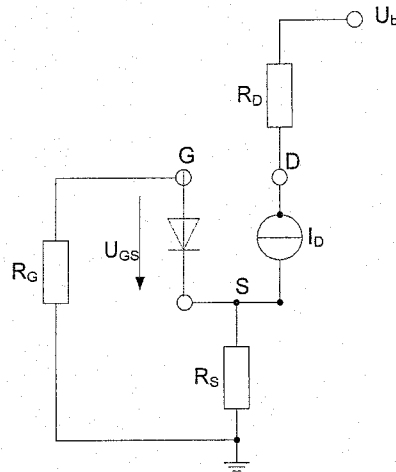

3.4

$$\beta = \frac{2I_{D0}}{U_{th}^2} = \frac{24\text{mA}}{16\text{V}^2} = 1,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$I_D = \frac{\beta}{2}(U_{GS} - U_{th})^2 = 0,75 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} (-1,5\text{V} - (-4\text{V}))^2 = 4,69\text{mA}$$


$$R_S = \frac{-U_{GS}}{I_D} = \frac{1,5\text{V}}{4,69\text{mA}} = 320\Omega$$

$$U_{DS} = U_b - (R_S + R_D)I_D = 20\text{V} - 2120\Omega \cdot 4,69\text{mA} = 10,05\text{V}$$

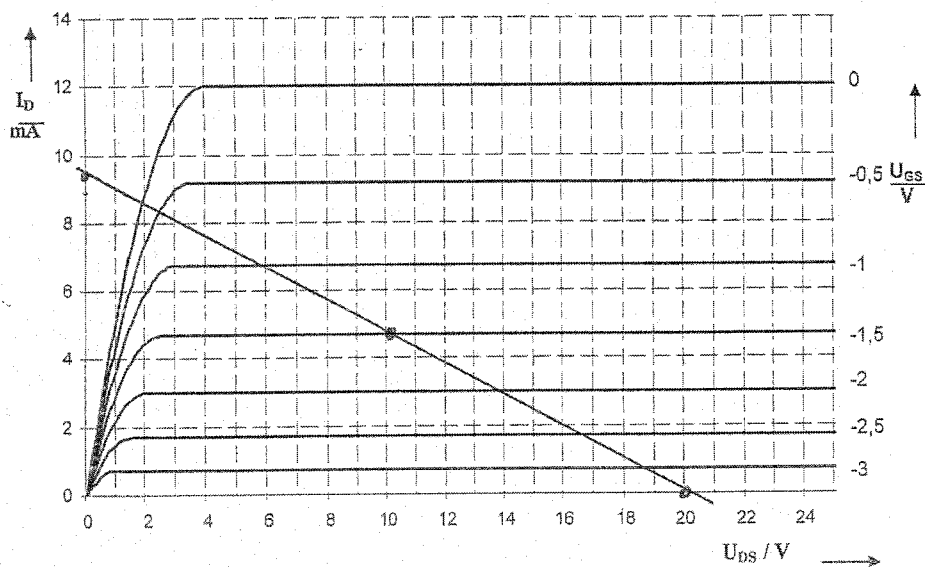
**Lastgerade:**

$$I_D = 0 \rightarrow U_{DS} = 20\text{V}$$

$$U_{DS} = 0 \rightarrow I_D = \frac{U_b}{R_D + R_S} = 9,43\text{mA}$$



3.5

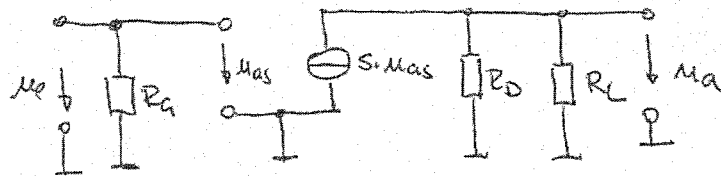

3.6

$$r_E = R_G = 1\text{M}\Omega$$


$$S = \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} = 2 \frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_{th}) = 1,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \cdot (-1,5\text{V} - (-4)) = 3,75\text{mS}$$

$$A = -S(R_D \parallel R_L) \approx -S \cdot R_D = -6,75$$


Da  $R_L \gg R_D$

### Lösung Aufgabe 4

4.1

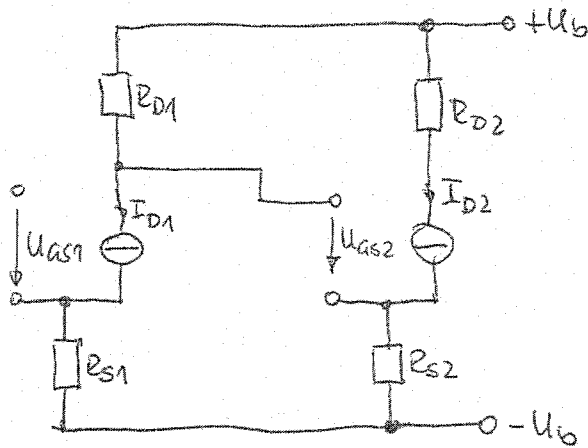

4.2

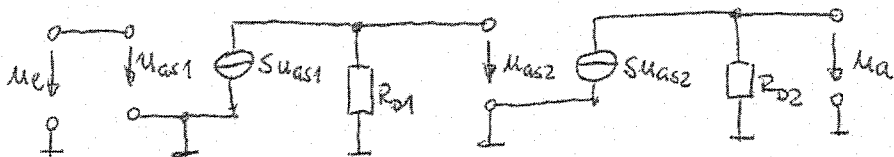

#### 4.3

$$I_{D1} = \frac{\beta}{2}(U_{GS1} - U_{th})^2 = \frac{1,39mA}{2V^2}(7V - 4V)^2 = 6,255mA$$

$$R_{S1} = \frac{5V}{I_{D1}} = 799,3\Omega \approx 800\Omega$$

$$U_{DS1} = 24V - I_{D1}(R_{D1} + R_{S1}) = 24V - I_{D1}(R_{D1} + R_{S1}) = 9,62V$$

$$I_{D2} = \frac{1,39mA}{2V^2}(9,62V - 4V)^2 = 21,95mA$$

$$R_{S2} = \frac{5V}{21,95mA} = 229\Omega$$

$$R_{D2} = \frac{12V}{21,95mA} = 546\Omega$$

#### 4.4

$$A_{ges} = A_1 \cdot A_2$$

$$A_1 = -S_1 R_{D1} = -\beta(U_{GS1} - U_{th}) \cdot R_{D1} = -1,39 \frac{mA}{V^2} \cdot 3V \cdot 1500\Omega = -6,255$$

$$A_2 = -S_2 \cdot R_{D2} = -\beta(U_{GS2} - U_{th}) R_{D2} = -1,39 \frac{mA}{V^2} \cdot 5,62V \cdot 546\Omega = -4,265$$

$$A_{ges} = -6,255 \cdot (-4,265) = 26,7$$

#### 4.5

Ja, da  $U_{DS2} = 7V > (U_{GS2} - U_{th}) = 5,62V$  ist

### Lösung Aufgabe 5

#### 5.1

Eingangswiderstand gegen unendlich.

Ausgangswiderstand gegen 0.

Leerlaufverstärkung gegen unendlich.

#### 5.2

OP1: invertierender Integrierer

OP2: nichtinvertierender Verstärker


OP3: Subtrahierer

#### 5.3

$$u_{a1}(t) = -\frac{1}{R_1 C_1} \int u_e dt + u_{a1}(t=0) \quad \text{Mit } \frac{1}{R_1 C_1} = \frac{1}{200 \mu s}$$

$$u_{a2}(t) = \frac{R_2}{2R_2} \left( \frac{R_2}{R_2} + 1 \right) u_e = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot u_e = u_e$$
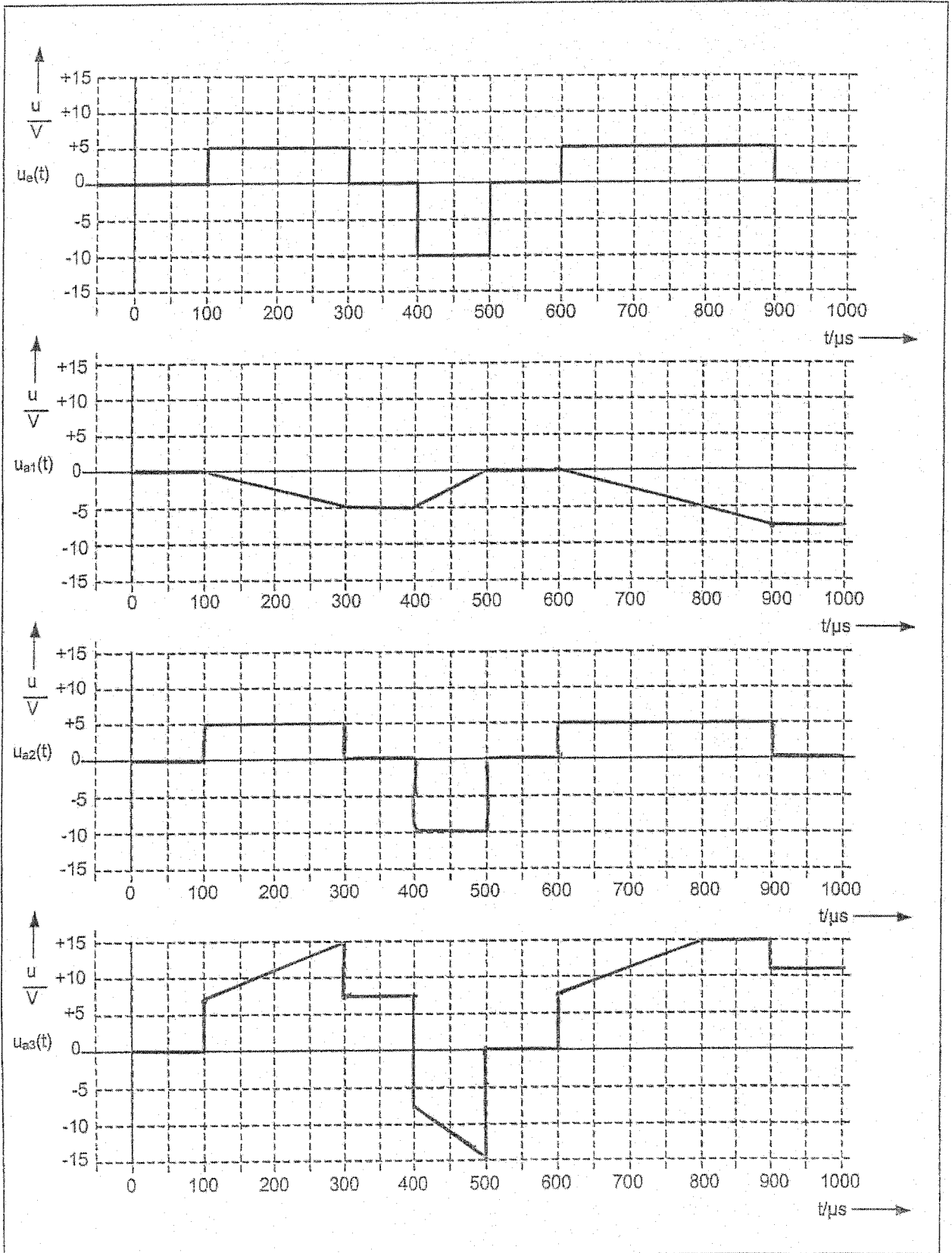
$$u_{a3}(t) = \frac{R_4}{R_3} (u_{a2} - u_{a1}) = 1,5(u_{a2} - u_{a1})$$



## Lösung Aufgabe 6

6.1 Nichtinvertierender Schmitt-Trigger

6.2

$$\text{Eingangssseite: } R_1 \cdot I + U_D - u_e = 0 \Rightarrow I = \frac{u_e}{R_1}$$

$$\text{Ausgangssseite: } R_2 \cdot I + u_a = 0 \Rightarrow I = -\frac{u_a}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{u_e}{R_1} = -\frac{u_a}{R_2} \Rightarrow u_e = -\frac{R_1}{R_2} u_{a \max}$$

$$u_e = -\frac{R_1}{R_2} \cdot (\pm u_{\max}) = -\frac{1}{2} \cdot (\pm 12V) = \mp 6V$$

6.3

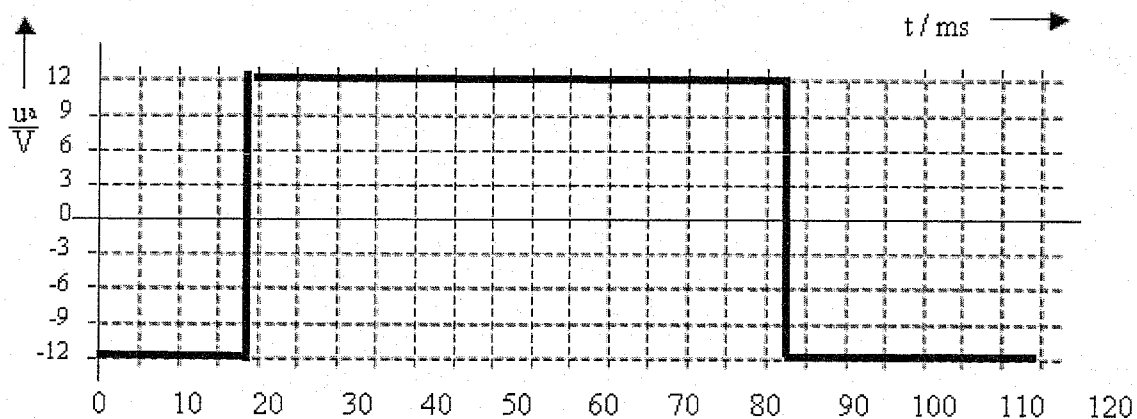


Bild 6.2

6.4

