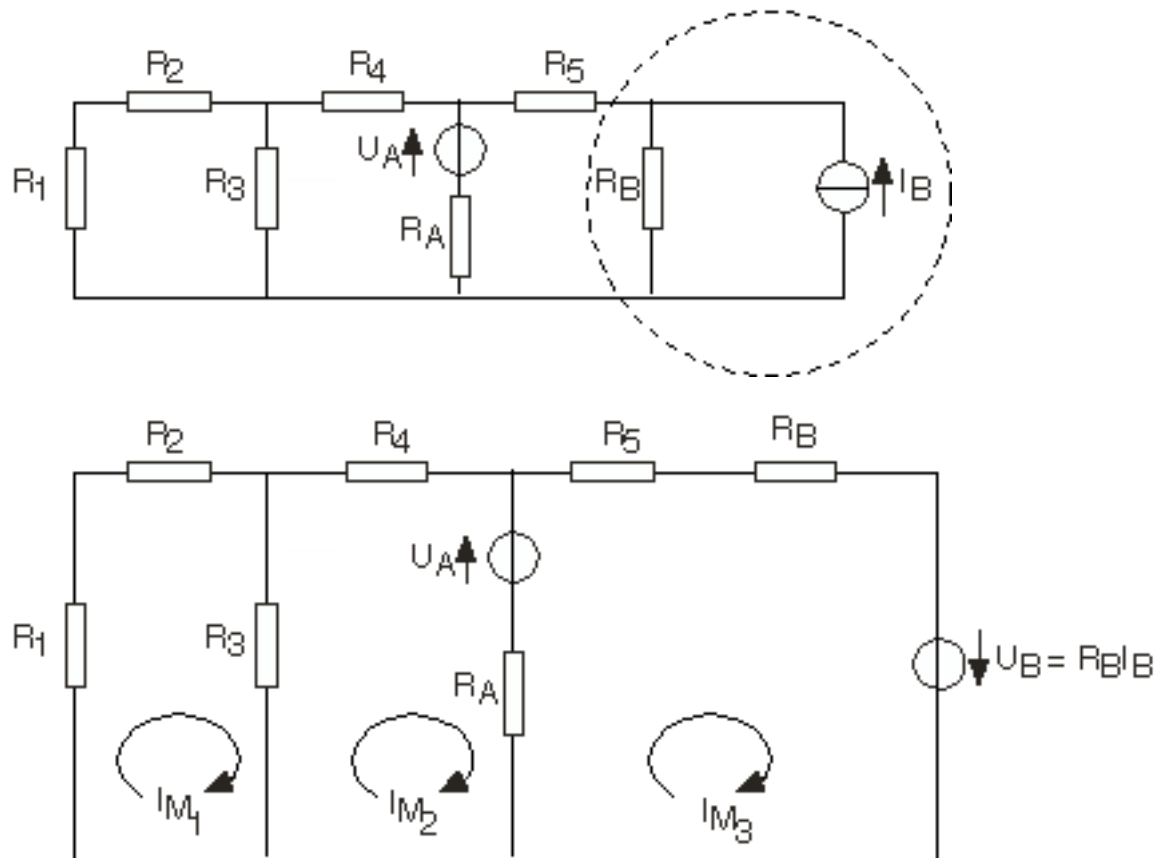


LEN Lösungen SS 2004

Lösung Aufgabe 1a


Siehe Abb.1.1:



$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_3 & 0 \\ -R_3 & R_3 + R_4 + R_A & -R_A \\ 0 & -R_A & R_A + R_5 + R_B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ U_A \\ -(U_A + R_B I_B) \end{bmatrix}$$

Lösung Aufgabe 1b

Siehe Abb.1.1:

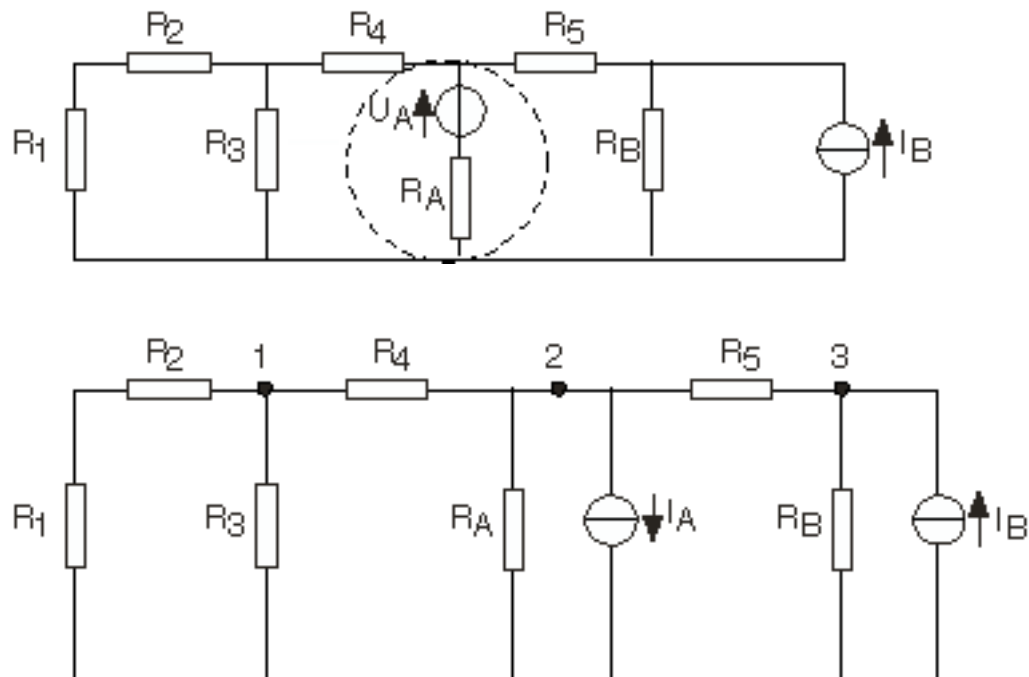

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1+R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} & 0 \\ -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_5} \\ 0 & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -I_A \\ I_B \end{bmatrix}$$

Lösung Aufgabe 1c

Werte in Matrix aus Aufgabe 1a) einsetzen:

$$\begin{array}{l} 1 \left[\begin{array}{ccc|c} 50 & -30 & 0 & I_{M1} \end{array} \right] \\ 2 \left[\begin{array}{ccc|c} -30 & 55 & -10 & I_{M2} \end{array} \right] \\ 3 \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -10 & 35 & I_{M3} \end{array} \right] \end{array} = \begin{array}{l} \left[\begin{array}{c} 0 \\ 2,5 \\ -5 \end{array} \right] \end{array}$$

aus 1:

$$\begin{aligned} 50I_{M1} &= 30I_{M2} \\ \Rightarrow I_{M1} &= \frac{3}{5}I_{M2} \end{aligned}$$

aus 2:

$$\begin{aligned} (-30)\left(\frac{3}{5}\right)I_{M2} + 55I_{M2} - 10I_{M3} &= 2,5 \\ \Leftrightarrow (-18 + 55)I_{M2} - 10I_{M3} &= 2,5 \\ \Leftrightarrow 37I_{M2} - 10I_{M3} &= 2,5 \\ \Leftrightarrow I_{M3} &= 3,7I_{M2} - 0,25 \end{aligned}$$

aus 3:

$$\begin{aligned} -10I_{M2} + 35(3,7I_{M2} - 0,25) &= -5 \\ \Leftrightarrow 119,5I_{M2} &= 3,75 \\ \Leftrightarrow I_{M2} &= 0,0314A \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_{M3} = -0,1339A$$

$$\Rightarrow I_{M1} = 0,0188A$$

LEN Lösungen SS 2004

Lösung Aufgabe 2a)

(2.1)

$$\frac{U_a}{U_e} = - \frac{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}}{R_1} = - \frac{1 + j\omega C_1 R_1}{j\omega C_1 R_1}$$

$$\omega_{01} = \frac{1}{C_1 R_1} \quad \Omega_1 = \frac{\omega}{\omega_{01}}$$

(2.2)

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{j\omega R_2 C_2}{1 + j\omega R_2 C_2}$$

$$\omega_{02} = \frac{1}{R_2 C_2} \quad \Omega_2 = \frac{\omega}{\omega_{02}}$$


(2.3)

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{\frac{1}{j\omega C_3}}{R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}} = \frac{1}{1 + j\omega R_3 C_3}$$


$$\omega_{03} = \frac{1}{R_3 C_3} \quad \Omega_3 = \frac{\omega}{\omega_{03}}$$

Lösung Aufgabe 2b)


2.1

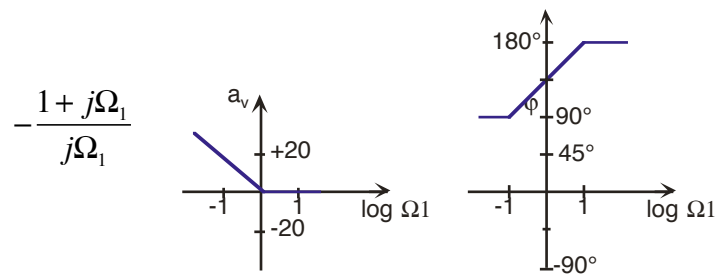

2.2

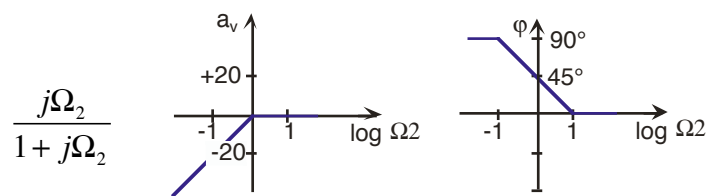


2.3

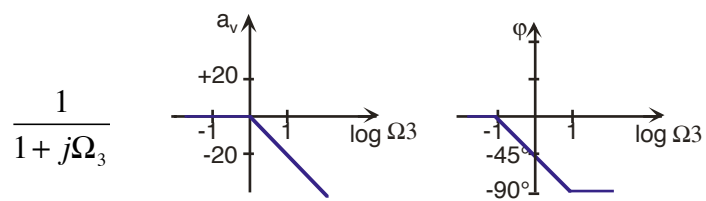

Lösung Aufgabe 2c)

1)


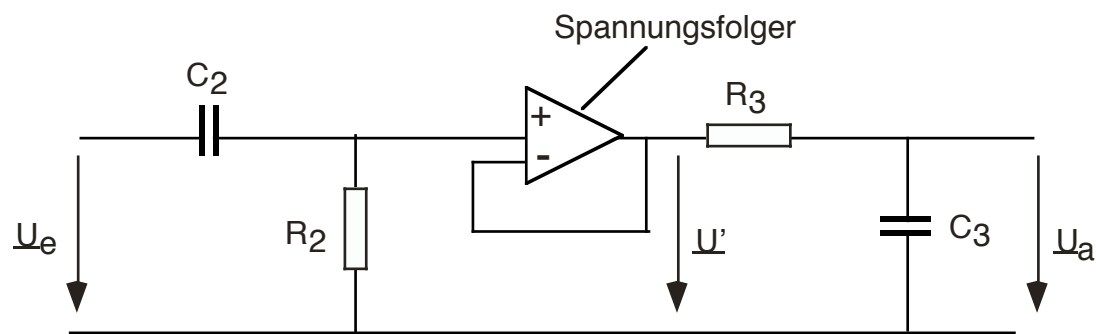


$$\Omega_2 = \Omega_x \cdot 10^{-2}$$

$$\Omega_3 = \Omega_x \cdot 10^{-4}$$

$$\frac{\underline{U}'}{\underline{U}_e} = \frac{j10^{-2}\Omega_x}{1 + j10^{-2}\Omega_x} \quad \frac{\underline{U}_a}{\underline{U}'} = \frac{1}{1 + j10^{-4}\Omega_x}$$
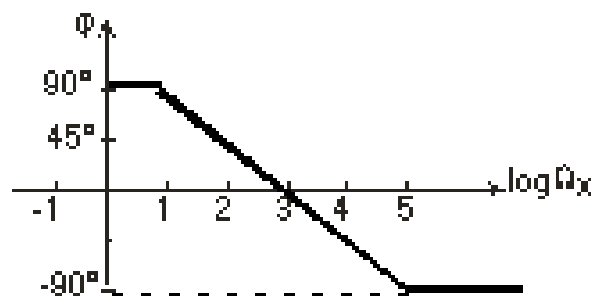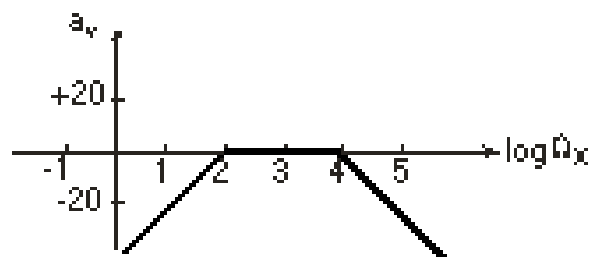
$$\frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e} = \frac{j10^{-2}\Omega_x}{(1 + j10^{-2}\Omega_x)(1 + j10^{-4}\Omega_x)}$$



LEN Lösungen SS 2004

3.a)

Gesamtimpedanz:

$$\underline{Z} = \left(R_1 + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right) \parallel R_2$$

$$= \frac{R_1 R_2 + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) R_2}{R_1 + R_2 + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}$$

$$= \frac{\left[R_1 R_2 + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) R_2 \right] \left[(R_1 + R_2) - j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right]}{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

$$= \left\{ \frac{R_1 R_2 (R_1 + R_2) + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 R_2}{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \right\} + j \left\{ \frac{(R_1 + R_2) R_2 \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) - R_1 R_2 \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \right\}$$

Resonanzfrequenz ω_0 gegeben wenn $\text{Im}\{\underline{Z}\} = 0$

$$\Rightarrow 0 = \frac{(R_1 + R_2)R_2 \left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} \right) - R_1 R_2 \left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} \right)}{(R_1 + R_2)^2 + \left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} \right)^2}$$

$$\Leftrightarrow 0 = (R_1 + R_2)R_2 \left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} \right) - R_1 R_2 \left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} \right)$$

$$\Leftrightarrow 0 = \left[(R_1 + R_2)R_2 - R_1 R_2 \right] \left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} \right)$$

$$\Leftrightarrow 0 = \omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C}$$


$$\Leftrightarrow \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

$$\Leftrightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\Leftrightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

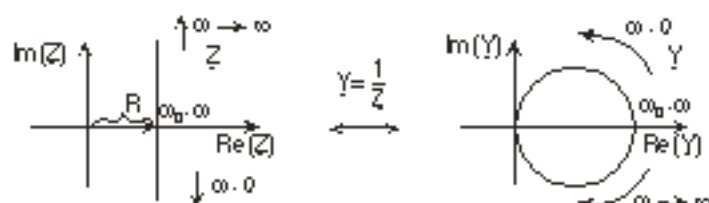
3.b-c)

Ortskurve $\underline{Z}$ und $\underline{Y}$:




Man muss eine Spiegelung am Einheitskreis durchführen.

3.d)

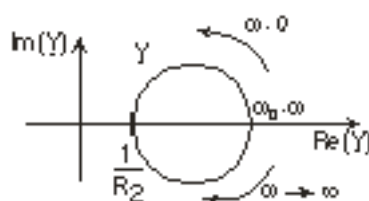

LEN Lösungen SS 2004

Lösung Aufgabe 4a-c)

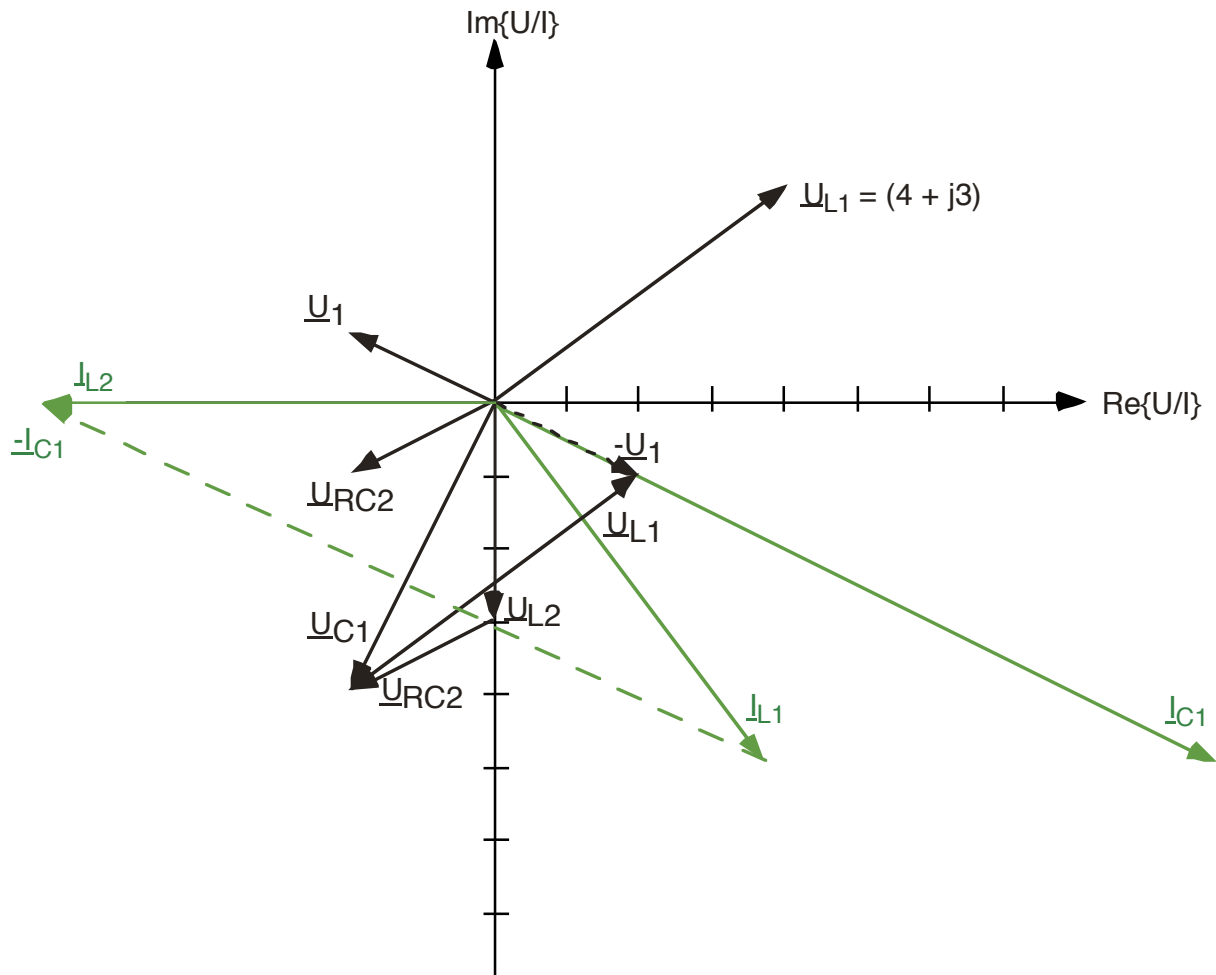

Lösung Aufgabe 4a)

$$\underline{U}_1 + \underline{U}_{L1} + \underline{U}_{C1} = 0 \Rightarrow \underline{U}_{L1} = 4 + j3$$

$$\underline{U}_1 + \underline{U}_{L1} + \underline{U}_{L2} + \underline{U}_{RC2} = 0 \Rightarrow \underline{U}_{RC2} = -2 - j1$$

Lösung Aufgabe 4b)

$\underline{I}_{L1}$ muss $\underline{U}_{L1}$ um 90° nachlaufen.
 $\underline{I}_{C1}$ muss $\underline{U}_{C1}$ um 90° voraneilen.

Lösung Aufgabe 4c)

$$\underline{I}_{L1} - \underline{I}_{C1} - \underline{I}_{L2} = 0$$

Lösung Aufgabe 4d)

$$\varphi_{ui} = -\frac{\pi}{2} \text{ bzw. } -90^\circ$$

Der Strom durch eine Induktivität läuft immer der Spannung um 90° hinterher.

Lösung Aufgabe 4e)

$$\underline{U}_1 = (-2 + j1) \quad \underline{U}_{RC2} = (-2 - j1)$$

$$\varphi_{URC2} = \pi + \arctan\left(\frac{-1}{-2}\right) = \pi + 0,4636 = 3,6052$$


$$\varphi_{U1} = \pi + \arctan\left(\frac{1}{-2}\right) = \pi - 0,4636 = 2,6779$$

$$\varphi_d = \varphi_{U1} - \varphi_{URC2} = 0,9273 \text{ bzw. } 53,1^\circ$$

LEN Lösungen SS 2004

Lösung Aufgabe 5.a)

Ausgehend vom invertierenden Addierer:

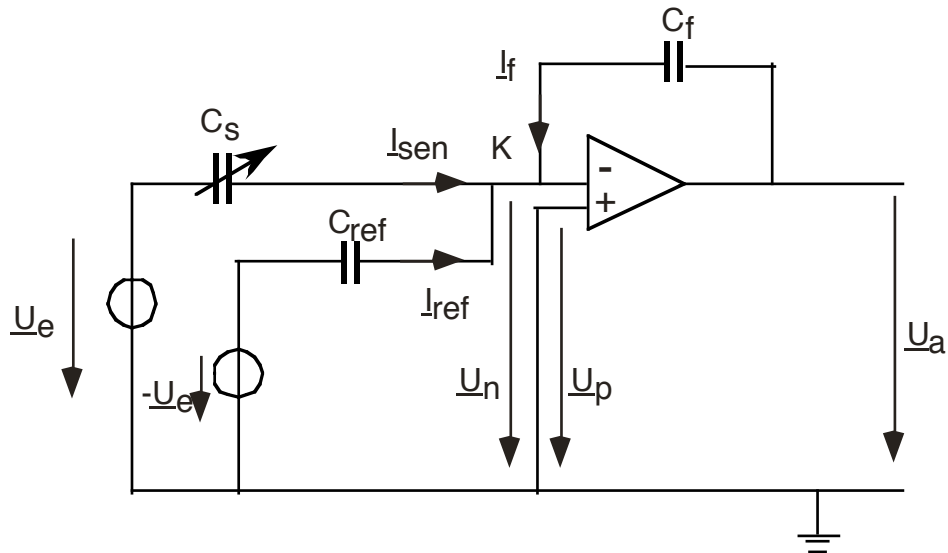

Idealer Operationsverstärker: $\underline{U}_n = \underline{U}_p = 0$

$$I_{sen} + I_{ref} + I_f = 0$$

$$I_{sen} = j\omega C_{sen} \underline{U}_e$$

$$I_{ref} = -j\omega C_{ref} \underline{U}_e$$

$$I_f = j\omega C_f \underline{U}_a$$

$$j\omega C_s \underline{U}_e - j\omega C_{ref} \underline{U}_e = -j\omega C_f \underline{U}_a$$

$$\Rightarrow -\underline{U}_a = \left(\frac{C_s}{C_f} - \frac{C_{ref}}{C_f} \right) \underline{U}_e$$

Lösung Aufgabe 5.b)

Bei 0 bar $C_s = 100\text{pF}$,

$$\Rightarrow -\underline{U}_a = \frac{100\text{pF} - C_{ref}}{C_f} \cdot \underline{U}_e \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow C_{ref} = 100\text{pF}$$

Damit $\underline{U}_a = 0$ bei 0 bar wird, muß C_{ref} zu 100 pF gewählt werden.

Lösung Aufgabe 5.c)

$$\frac{C_{\text{senlbar}}}{C_f} - \frac{C_{\text{ref}}}{C_f} = 1$$

$$C_{\text{senlbar}} - C_{\text{ref}} = C_f$$

$$C_f = 110\text{pF} - 100\text{pF} = 10\text{pF}$$