
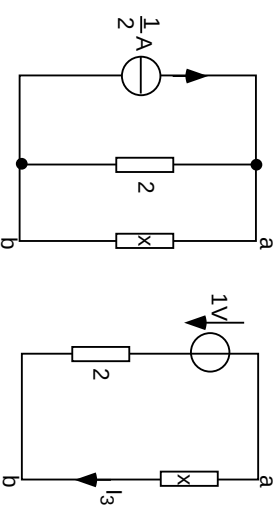
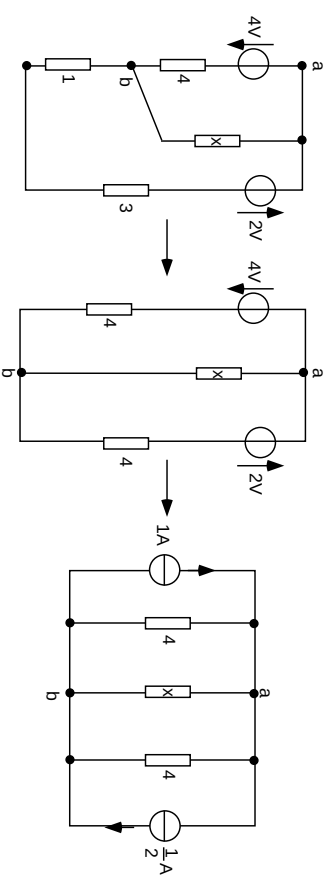
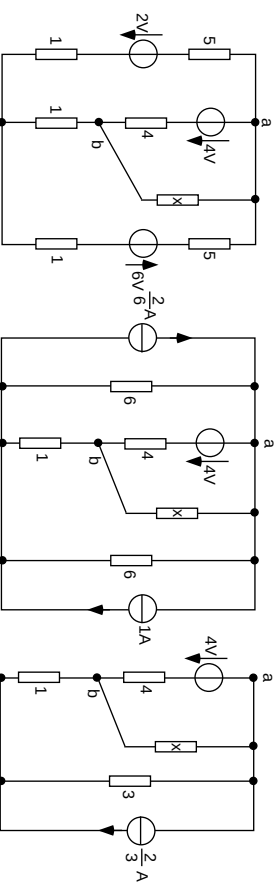
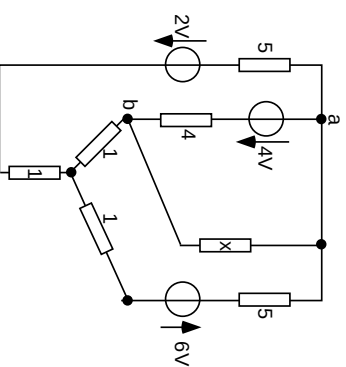
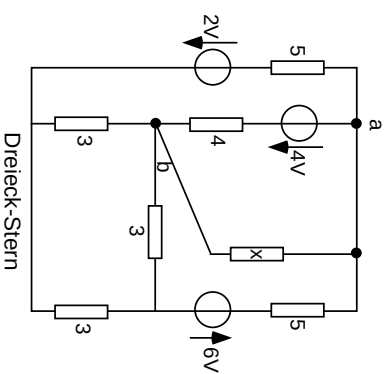


Lösung 1a)

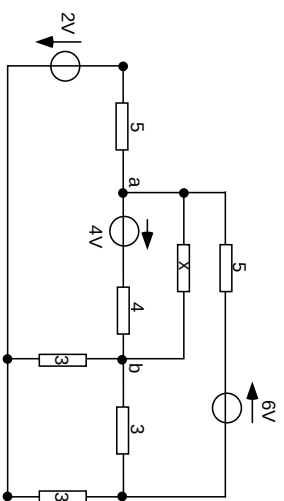

1b)


$$U = R \cdot I$$

$$\frac{U}{I} = 2 + x = 4 \Rightarrow x = 2$$

$$R_3 = 2\Omega$$

Lösung 2

1. Umwandlung $U \rightarrow I$

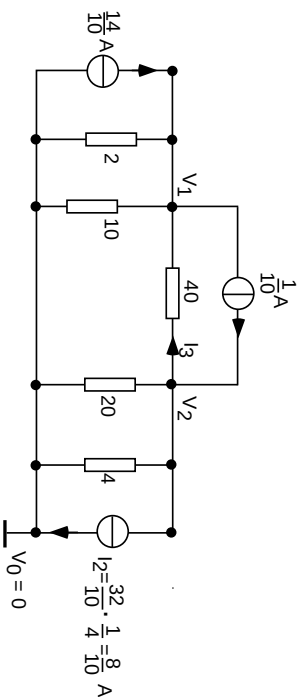

Knotenpotentialverfahren

1. Alle Spannungsquellen in Stromquellen wandeln
2. ein Punkt auf 0 Potential $\rightarrow V_0$
3. Knoten bezeichnen
4. Matrix aufstellen

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{10} + \frac{1}{40} & -\frac{1}{40} \\ -\frac{1}{40} & \frac{1}{40} + \frac{1}{20} + \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{14}{10} - \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} - \frac{8}{10} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{25}{40} & -\frac{1}{40} \\ \frac{1}{40} & \frac{13}{40} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{13}{10} \\ \frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{40} & -\frac{1}{40} \\ -\frac{1}{40} & \frac{13}{40} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{13}{10} \\ \frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

Gauss-Verfahren:

$$\begin{array}{cc|c} 25 & -1 & 13 \\ 40 & -1 & 10 \\ 40 & 13 & 7 \end{array} \quad \begin{array}{c} |40 \\ \rightarrow -1 \\ |40 \end{array} \quad \begin{array}{c} 25 & -1 & 52 \\ -1 & 13 & -28 \\ 25 & \uparrow + & -1 \end{array} \quad \begin{array}{c} |40 \\ \rightarrow -1 \\ |13 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0 & 324 & -648 \\ 13 & -28 & -10 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 13 & -28 \end{array} \quad \begin{array}{c} |13 \\ \downarrow - \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} V_1 = 2 \\ V_2 = -2 \end{array}$$

$$U_3 = V_2 - V_1 = -2 - 2 = -4$$

$$\frac{U_3}{R_3} = I_3 = -\frac{4}{40} = -\frac{1}{10}$$

$$I_3 = -\frac{1}{10} \text{ A}$$

Lösung 3)

$$Z_L = j\omega L = j2\Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\Omega$$

$$Z_{R1} = Z_{R2} = 1\Omega$$



$$Z_{R1} = 1 + j2$$

$$Z_{RC} = 1 - j$$

$$I_L = \frac{U}{Z_{RL}} = \frac{-6 + j3}{1 + j2} = \frac{-6 + j3 + 12j + 6}{5} = \frac{15j}{5} = 3j$$



$$I_{RC} = \frac{U}{Z_{RC}} = \frac{-6 + j3}{1 - j} = \frac{-6 + j3 - 6j - 3}{2} = \frac{-9 - j3}{2} = -4,5 - j1,5$$

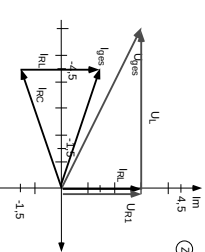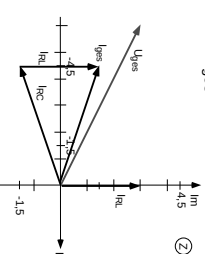Die Teilströme einzeichnen und eine Vektoraddition durchführen. Daraus ergibt sich I_{ges} .



Durch R_2 fließt I_{RC} . Somit ergibt sich U_{R2} . Mit U_{ges} und U_{R2} kann U_C konstruiert werden.

Vollständiges Zeigerdiagramm:

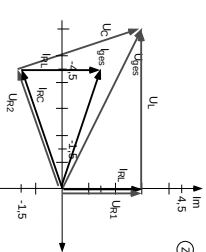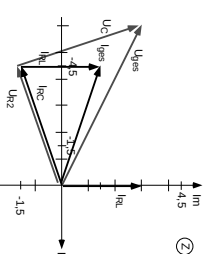

Zur Ergänzung hier die Rechnung (war nicht gefragt):

$$U_L = I_L \cdot Z_L = \frac{-6 + j3}{1 + j2} \cdot j2 = \frac{(-j12 - 6)(1 - j2)}{1 + 4} = \frac{-j12 - 6 - 24 + j12}{5} = \frac{-30}{5} = -6$$

$$U_{R1} = I_{RL} \cdot Z_{R1} = \frac{-6 + j3}{1 + j2} \cdot 1 = \frac{(-6 + j3)(1 - j2)}{5} = \frac{-6 + j3 + 12j + 6}{5} = \frac{j15}{5} = j3$$

$$U_C = I_{RC} \cdot Z_C = \frac{-6 + j3}{1 - j} \cdot (-j) = \frac{+j6 + 3}{1 - j} = \frac{(6 + j3)(1 + j)}{2} = \frac{j6 + 3 - 6 + j3}{2} = \frac{-3 + j9}{2} = -1,5 + j4,5$$


$$U_{R2} = I_{RC} \cdot Z_{R2} = \frac{-6 + j3}{1 - j} \cdot 1 = \frac{(-6 + j3)(1 + j)}{2} = \frac{-6 + j3 - 6j - 3}{2} = \frac{-9 - j3}{2} = -4,5 - j1,5$$

3d)

- Für große Frequenzen fällt die Amplitude mit 20 dB pro Dekade bis zu einer charakteristischen Frequenz. Ab dort fällt die Amplitude mit 40 dB pro Dekade.
- Für kleine Frequenzen steigt die Amplitude mit 20 dB pro Dekade. Da der OP nur eine maximale Ausgangsspannung (=Versorgungsspannung) liefern kann, steigt die Verstärkung im realen Fall nicht linear bis unendlich, sondern läuft in die Sättigung.

Lösung 4

a)

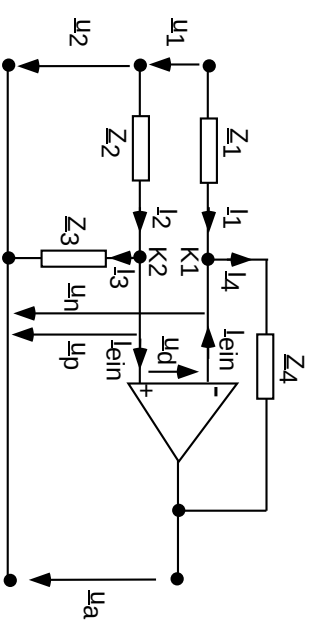

Idealer OP
 $\Rightarrow U_a' = 0 \rightarrow U_n = U_p$
 $I_{ein} = 0$

Knotenpotentialverfahren

$$K_1: \begin{matrix} I_1 & - & I_4 & = & 0 \\ \frac{(U_1 + U_2) - U_n}{Z_1} - \frac{U_n - U_a}{Z_4} = 0 \end{matrix}$$

$$K_2: \begin{matrix} I_2 - I_3 & = & 0 \\ \frac{U_2 - U_p}{Z_2} - \frac{U_p}{Z_3} = 0 \end{matrix}$$

$$U_n = U_p$$

$$K_1^*: \frac{U_1}{Z_1} + \frac{U_2}{Z_1} - \frac{U_n}{Z_1} - \frac{U_n}{Z_4} + \frac{U_a}{Z_4} = 0$$

$$\left(\frac{U_1}{Z_1} + \frac{U_2}{Z_1} + \frac{U_a}{Z_4} \right) = U_n \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_4} \right)$$

$$\left(\frac{U_1}{Z_1} + \frac{U_2}{Z_1} + \frac{U_a}{Z_4} \right) \left(\frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_4}} \right) = U_n$$

$$K_2^*: \frac{U_2}{Z_2} = U_n \left(\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right)$$

$$\frac{U_2}{Z_2} \left(\frac{1}{\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}} \right) = U_n$$

$$K_1^* = K_2^* \quad \frac{U_2}{Z_2} \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right)} \right) = \left(\frac{U_1}{Z_1} + \frac{U_2}{Z_1} + \frac{U_a}{Z_4} \right) \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_4} \right)} \right)$$

$$\frac{1}{Z_2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}} = \frac{U_2}{Z_2} \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + Z_4} - \frac{U_2}{Z_1} - \frac{U_a}{Z_4} = \frac{U_a}{Z_4} \quad \left| \cdot Z_4 \text{ mit } Z_4 \neq 0 \right.$$

$\left(\frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_4}} - \frac{1}{Z_1} \right) \cdot U_2 - \frac{Z_4}{Z_1} \cdot U_1 = U_a$	$\frac{Z_1 Z_3 - Z_2 Z_4}{Z_1 (Z_2 + Z_3)} \cdot U_2 - \frac{Z_4}{Z_1} \cdot U_1 = U_a$
--	---

b) $U_a(U_1) \Rightarrow$ Faktor vor U_2 muss 0 sein

$$\Rightarrow \frac{Z_1 Z_3 - Z_2 Z_4}{Z_1 (Z_2 + Z_3)} = 0$$

$$Z_1 Z_3 - Z_2 Z_4 = 0$$



$$Z_3 = Z_2 \cdot \frac{Z_4}{Z_1} = j\omega L_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_4} = \frac{1}{\omega C_4 R_1 + j\omega L_1}$$

$$= j\omega L_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_4 (R_1 + j\omega L_1)}$$

$$= \frac{L_2}{C_4} \cdot \frac{1}{R_1 + j\omega L_1}$$

$$Z_3 = \frac{1}{\frac{C_4 R_1 + j\omega L_1}{L_2}}$$

Mögliche Kombinationen aus 2 Bauteilen:

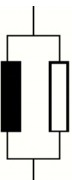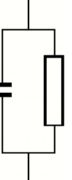- | | | |
|--|---|------------|
| 1.  | $\rightarrow Z = R + j\omega L$ | geht nicht |
| 2.  | $\rightarrow Z = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L}}$ | geht nicht |
| 3.  | $\rightarrow Z = R + \frac{1}{j\omega C}$ | geht nicht |
| 4.  | $\rightarrow Z = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C}$ | geht! |

Vgl. mit $Z_3 \Rightarrow$

$$\frac{1}{R_3 + j\omega C_3} = \frac{1}{\frac{C_4 R_1}{L_2} + j\omega \frac{C_4 L_1}{L_2}}$$

Koeffizientenvergleich:

$$\frac{1}{R_3} = \frac{C_4 R_1}{L_2} \quad \text{und} \quad C_3 = \frac{C_4 L_1}{L_2}$$


Werte einsetzen:

$$\frac{1}{R_3} = \frac{1\mu F \cdot 1k\Omega}{5mH} = 0,2S \quad C_3 = \frac{1\mu F \cdot 10mH}{5mH} = 2\mu F$$

$$R_3 = 5\Omega \quad C_3 = 2\mu F$$

Parallelschaltung aus Kondensator und Widerstand

c) $U_2=0$

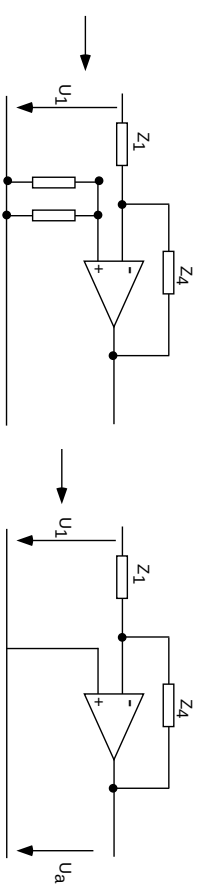

$$\frac{U_a}{U_1} = -\frac{Z_4}{Z_1} \quad (\text{oder aus a)})$$

$$= -\frac{1}{j\omega C_4} \cdot \frac{1}{R_1 + j\omega L_1}$$

$$= -\frac{1}{j\omega C_4} \cdot \frac{1}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega \frac{L_1}{R_1}}$$

nicht ausmultiplizieren!

$$= -\frac{1}{j\omega C_4 R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega \frac{L_1}{R_1}}$$

1) Normierung auf: $\omega_0 = \frac{1}{C_4 R_1} \rightarrow \Omega = \frac{\omega}{\omega_0}$

$$= -\frac{1}{j\Omega} \cdot \frac{1}{1 + j\Omega} \cdot \frac{1}{C_4 R_1} \cdot \frac{L_1}{R_1}$$


NR: $\frac{L_1}{C_4 \cdot R_1^2} = \frac{10mH}{1\mu F \cdot 10^6 \Omega^2} = 10^{-2}$

$$= -\frac{1}{j\Omega} \cdot \frac{1}{1 + j\Omega 10^{-2}}$$

$$a_v = 20 \log \left| \frac{1}{j\Omega} \cdot \frac{1}{1 + \Omega 10^{-2}} \right|$$

$$a_v = 20 \log \left| \frac{1}{j\Omega} \right| + 20 \log \left| \frac{1}{1 + \Omega 10^{-2}} \right|$$


$$= -20 \log |\Omega| - 20 \log |1 + j\Omega 10^{-2}|$$

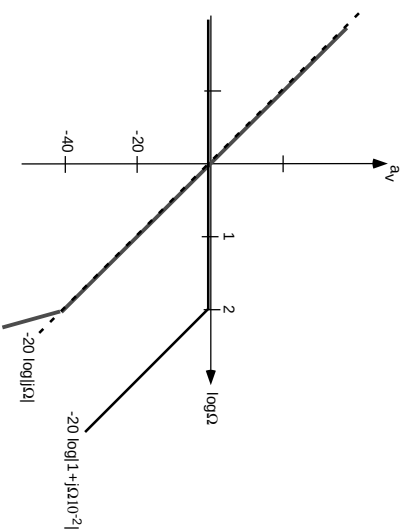

$$\varphi: -1 \rightarrow \varphi = \pm k \cdot \pi = \pi$$

$$\frac{1}{j\Omega} \rightarrow \varphi = \arg\left(\frac{1}{j\Omega}\right) = -\arg(j\Omega) = -\frac{\pi}{2}$$
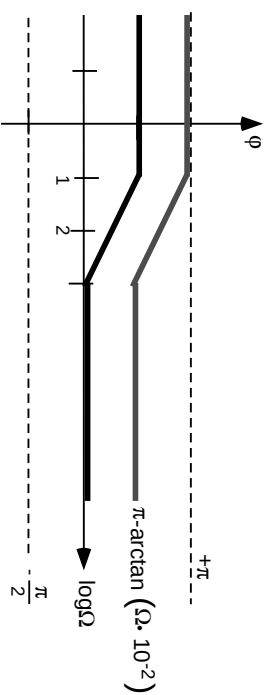
$$\frac{1}{1 + j\Omega 10^{-2}} \rightarrow \varphi = \arg\left(\frac{1}{1 + j\Omega 10^{-2}}\right) = -\arg(1 + j\Omega 10^{-2}) = -\arctan\left(\frac{\Omega 10^{-2}}{1}\right)$$



$$2) \text{ Normierung auf } \omega_0 = \frac{R_1}{L_1} \rightarrow \Omega = \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$= -\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1 + j\Omega} \quad \text{NR:}$$

$$j\Omega \cdot \frac{R_1^2}{L_1} \cdot C_4 \quad C_4 \cdot \frac{R_1^2}{L_1} = \mu F \cdot \frac{(k\Omega)^2}{10mH} = 100 = 10^2$$


$$= -\frac{1}{j\Omega 10^2} \cdot \frac{1}{1 + j\Omega}$$

$$a_v = 20 \log \left| \frac{1}{j\Omega 10^2} \cdot \frac{1}{1 + j\Omega} \right|$$

$$= -20 \log |j\Omega 10^2| - 20 \log |1 + j\Omega|$$

$$= -20 \log |\Omega| - 20 \log |10^2| - 20 \log |1 + j\Omega|$$


$$= -20 \log |\Omega| - 40 - 20 \log |1 + j\Omega|$$

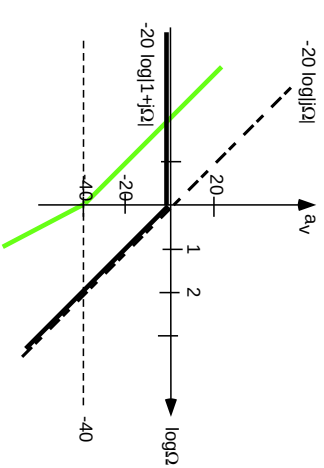

$$\varphi: -1 \rightarrow \varphi = \pm k\pi = \pi$$

$$\frac{1}{j\Omega 10^2} \rightarrow \varphi = \arg\left(\frac{1}{j\Omega 10^{-2}}\right) = -\arg(j\Omega 10^{-2}) = -\frac{\pi}{2}$$
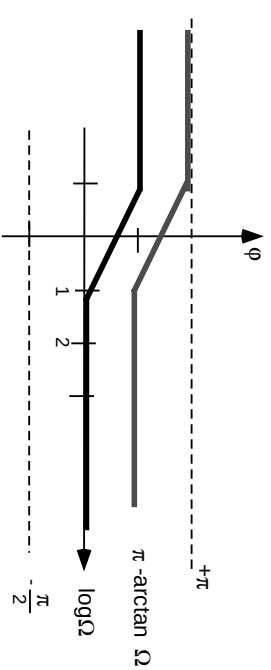
$$\frac{1}{1 + j\Omega} \rightarrow \varphi = -\arctan \frac{\Omega}{1}$$



5)

Schalter offen:

$$Z_{\text{ges}} = R_1 + j\omega L$$

$$U = \frac{U}{Z_{\text{ges}}}$$

$$I = \frac{1}{R_1 + j\omega L} \cdot U$$

Schalter geschlossen:

$$Z_{\text{ges}} = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L}}$$

$$U = \frac{U}{Z_{\text{ges}}}$$

$$I = \frac{1}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L}}} \cdot U$$

$$|I| = |I|$$

↓

Quadrate vergleichen

$$\frac{|I|^2}{|R_1 + j\omega L|^2} \cdot |U|^2 = \frac{1}{2} |U|^2$$

$$\left| R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L}} \right|^2$$

$$|R_1 + j\omega L|^2 = \left| R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L}} \right|^2$$

$$R_1^2 + \omega^2 L^2 = \left| R_1 + \frac{jR_2 \omega L}{R_2 + j\omega L} \right|^2 = \left| \frac{R_1 R_2 + j\omega L R_1 + jR_2 \omega L}{R_2 + j\omega L} \right|^2 = \left| \frac{R_1 R_2 + j\omega L (R_1 + R_2)}{R_2 + j\omega L} \right|^2$$

$$R_1^2 + \omega^2 L^2 = \frac{R_1^2 R_2^2 + \omega^2 L^2 (R_1 + R_2)^2}{R_2^2 + \omega^2 L^2}$$

$$R_1^2 R_2^2 + \omega^2 L^2 R_2^2 + R_1^2 \omega^2 L^2 + \omega^4 L^4 - R_1^2 R_2^2 - \omega^2 L^2 (R_1^2 + 2R_1 R_2 + R_2^2) = 0$$

$$\omega^4 L^4 - \omega^2 L^2 2R_1 R_2 = 0$$

$$\omega^4 L^4 = \omega^2 L^2 2R_1 R_2$$

$$| : \omega^2 L^2$$

$$\omega^2 L^2 = 2R_1 R_2$$

$$R_2 = \frac{\omega^2 L^2}{2R_1}$$


b)

$$Z_{\text{ges}}: \quad R = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L}}$$

Parallelschaltung

$$Y_p = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{R_2} - j \frac{1}{\omega L} \rightarrow$$

(Y)

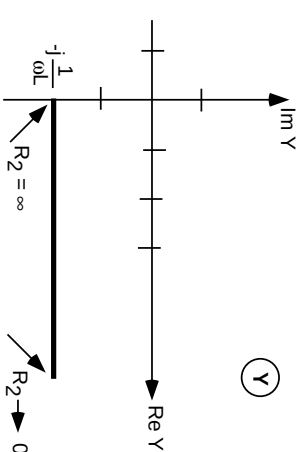
Inversion am Einheitskreis

→ Gerade ⇒ Kreis

$$Z_p = \frac{1}{\frac{1}{R_2} - j \frac{1}{\omega L}}$$

$$Y(R_2 \rightarrow \infty) = -j \frac{1}{\omega L} \Rightarrow Z(R_2 \rightarrow \infty) = j\omega L$$
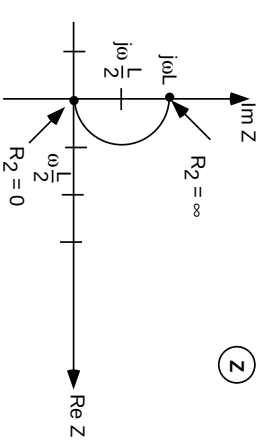
$$Y(R_2 \rightarrow 0) = \infty - j \frac{1}{\omega L} \Rightarrow Z(R_2 \rightarrow 0) = 0$$




(Z)


$$Y(R_2 = a) = \frac{1}{a} - j \frac{1}{\omega L} \Rightarrow Z(R_2 = a) = \frac{a\omega L}{\omega L - ja}$$

$$= \frac{a\omega L(\omega L + ja)}{\omega^2 L^2 + a^2} \Rightarrow \text{positive reelle und positive imaginäre Zahl}$$

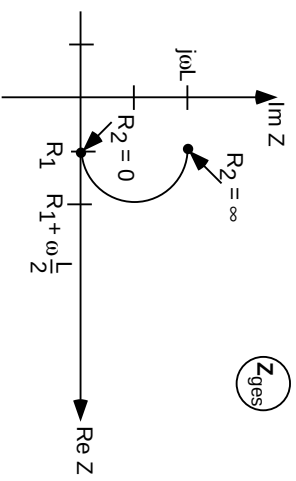 $Z_{\text{ges}} = R_1 + Z_p \rightarrow$ verschieben der Kurve nach rechts



c)

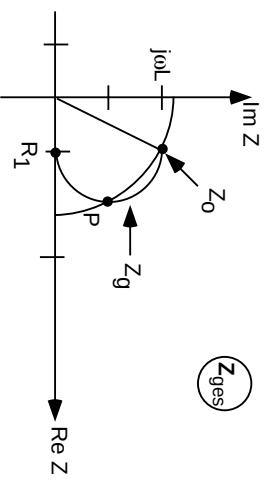

$$Z_0 = R_1 + j\omega_L$$

Kreis um den Ursprung mit Radius $|R_1 + j\omega_L|$ geschnitten mit $Z_g \Rightarrow P$