

Bachelorprüfung: Lineare elektrische Netze
02. April 2012

Lösung

Aufgabe 1



Ortskurve

(21 Punkte)

$$\text{a) } \underline{Y}_A(\omega) = \frac{1}{2R} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{2R} - j\frac{1}{\omega L}$$

$$\underline{Z}_A(\omega) = \frac{1}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{j\omega L}} = \frac{2R \cdot j\omega L}{2R + j\omega L}$$

b) , e)

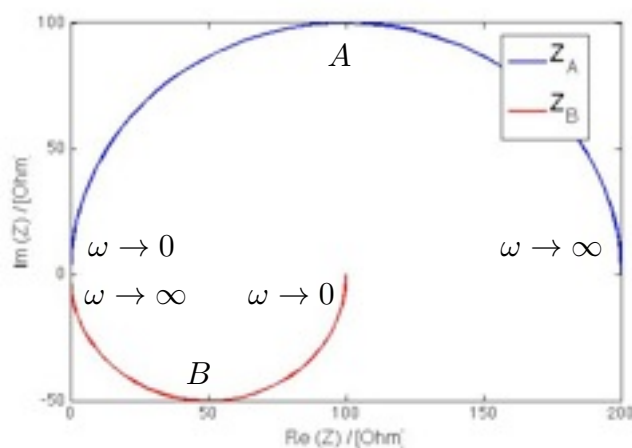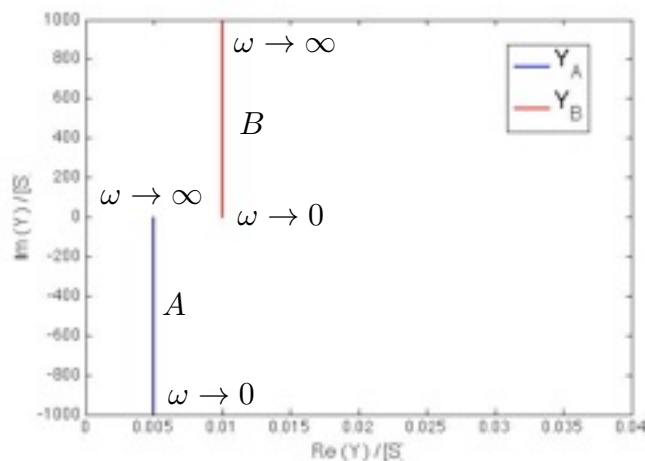

$$\text{c) } \underline{Y}_B(\omega) = \frac{1}{R} + j\omega C$$

$$\underline{Z}_B(\omega) = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\text{d) } \underline{Z}_B(\omega = 0) = R$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \underline{Z}_B(\omega) = 0$$

e) siehe oben.

$$\text{f) } \underline{Z}_B(\omega) = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} = \frac{\frac{1}{R} - j\omega C}{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (\omega C)^2} = \frac{R}{1 + \omega^2 R^2 C^2} - j \frac{\omega C}{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (\omega C)^2} = \frac{R}{1 + \omega^2 R^2 C^2} - j \frac{\omega R^2 C}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$$

$$\text{g) } \underline{Z}_B(\omega) = \frac{\frac{1}{R} - j\omega C}{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (\omega C)^2} = \frac{\frac{1}{R}}{N} - j \frac{\omega C}{N}$$

$$\left(\frac{\frac{1}{R}}{N} - \frac{R}{2}\right)^2 + \left(\frac{\omega C}{N}\right)^2 = \frac{R^2}{4}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{(RN)^2} - 2\frac{R}{2RN} + \frac{R^2}{4} + \left(\frac{\omega C}{N}\right)^2 = \frac{R^2}{4}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{(RN)^2} - \frac{1}{N} + \left(\frac{\omega C}{N}\right)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{R^2} + (\omega C)^2 = N$$


q.e.d.

Aufgabe 2

Netzwerk

(14 Punkte)

a)

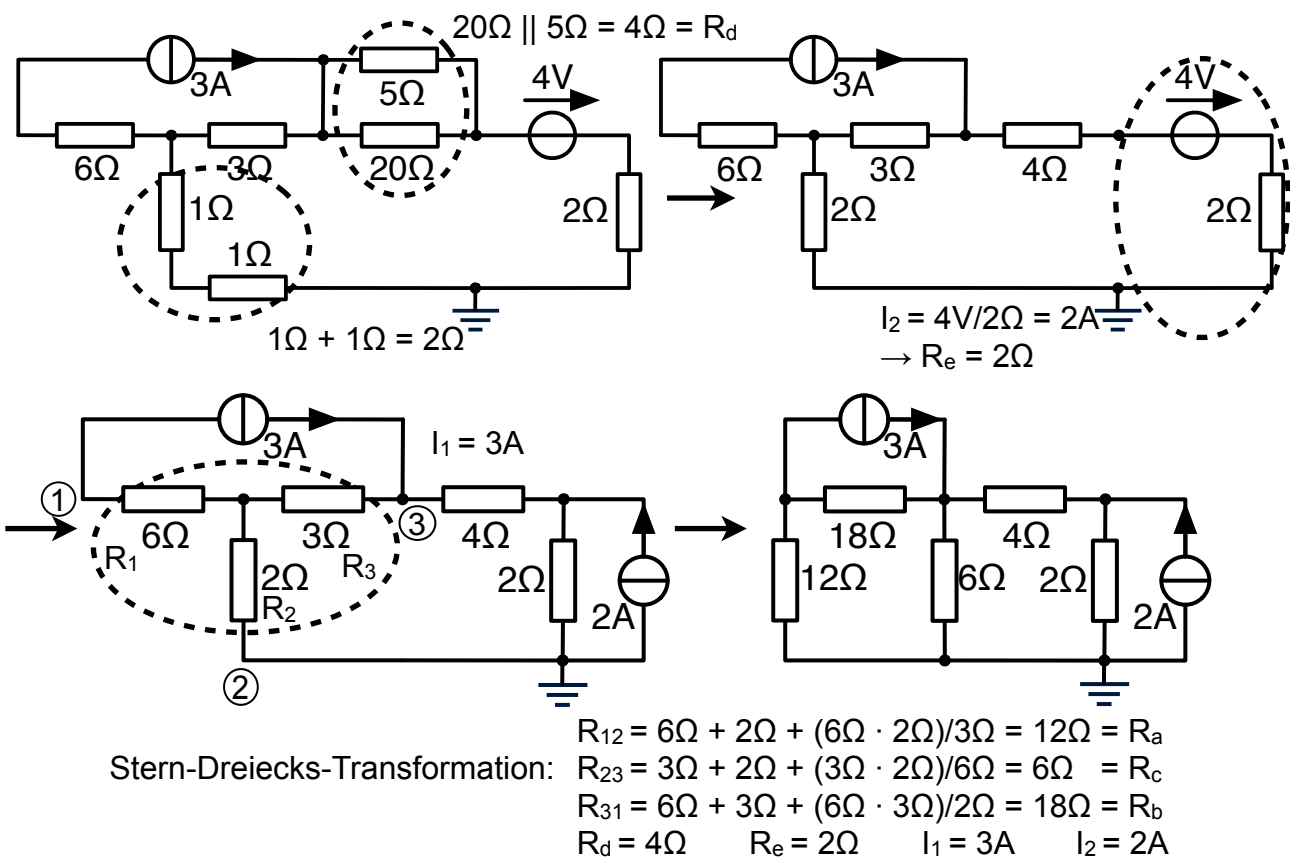


b)

$$\left(\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b}\right)V_1 - \frac{1}{R_b}V_2 = -I_1$$

$$-\frac{1}{R_b}V_1 + \left(\frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c} + \frac{1}{R_d}\right)V_2 - \frac{1}{R_d}V_3 = I_1$$

$$-\frac{1}{R_d}V_2 + \left(\frac{1}{R_d} + \frac{1}{R_e}\right)V_3 = I_2$$

c)

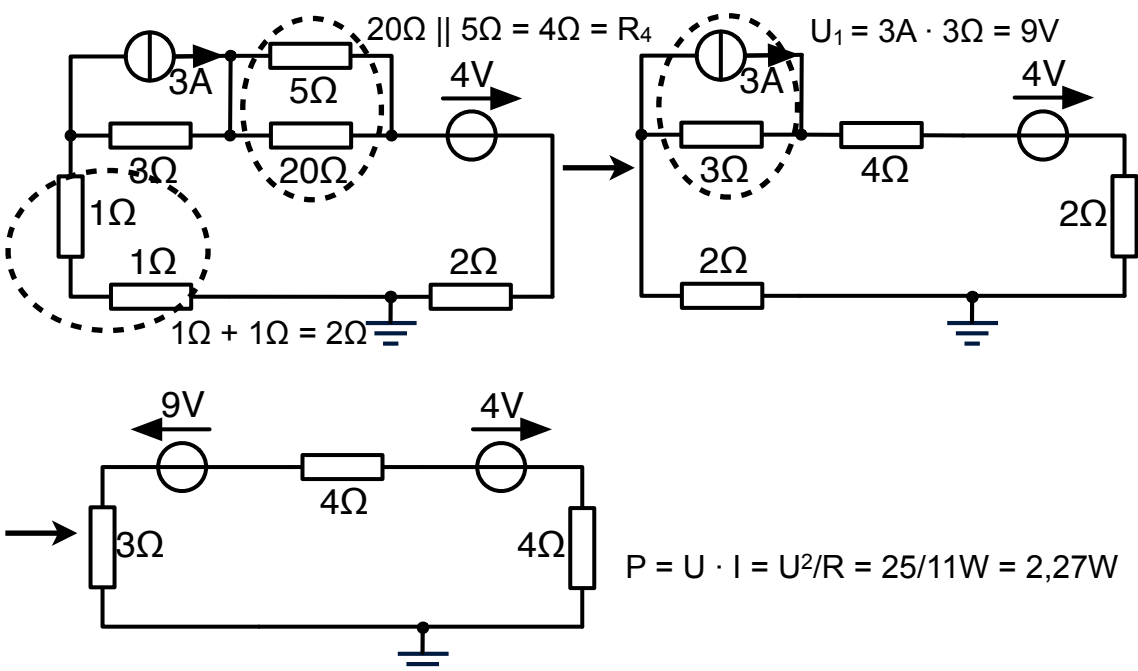

Aufgabe 3



Zeigerdiagramm

(15 Punkte)


$$\text{a) } \underline{I}_{res}(\underline{U}_S) = \left(\frac{1}{2\Omega} + j\frac{2}{\Omega} \right) \underline{U}_S = \left(\frac{1}{2} \text{ S} + j2 \text{ S} \right) \underline{U}_S$$

$$\underline{U}_{res}(\underline{I}_0) = (2\Omega - j2\Omega) \cdot \underline{I}_0$$

b)

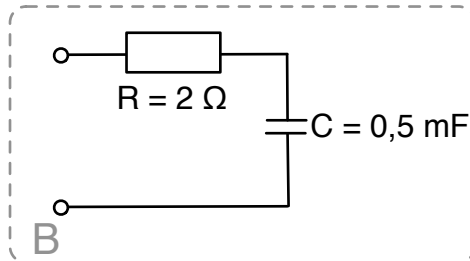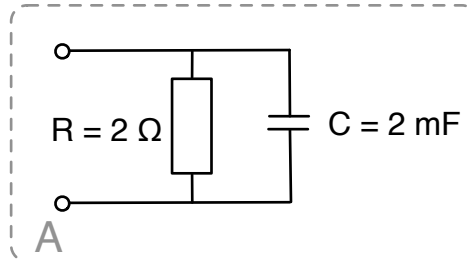


c) Schaltung vereinfachen:

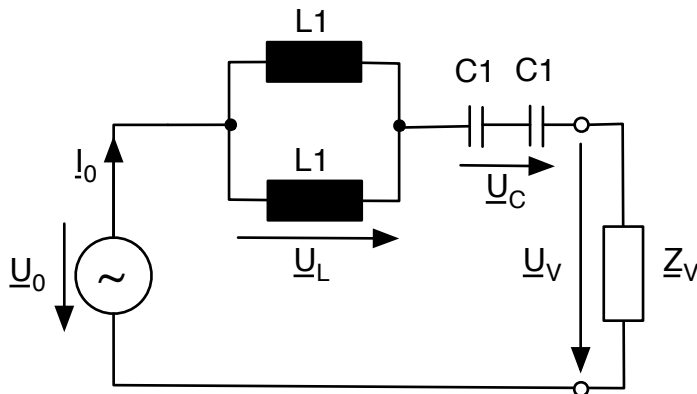


$$\frac{1}{\frac{1}{j\omega L1} + \frac{1}{j\omega L1}} = j\frac{1}{2}\omega L1$$
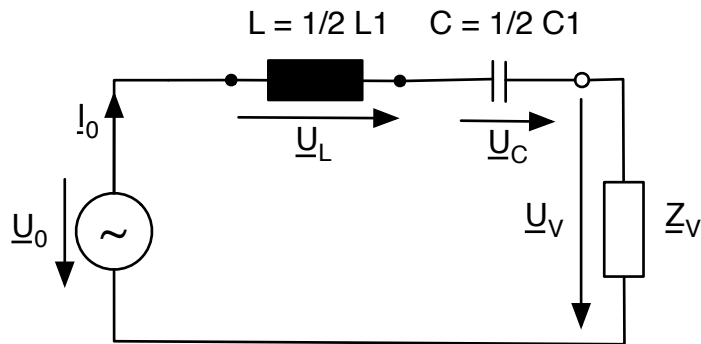
$$\frac{1}{j\omega C1} + \frac{1}{j\omega C1} = \frac{1}{j\omega \frac{1}{2}C1}$$



$$\underline{U}_L = j\omega L \underline{I}_0 = j\omega \frac{1}{2} L1 \underline{I}_0 = j \frac{2\pi}{2\pi} \text{ kHz mH A} = j1 \text{ V}$$
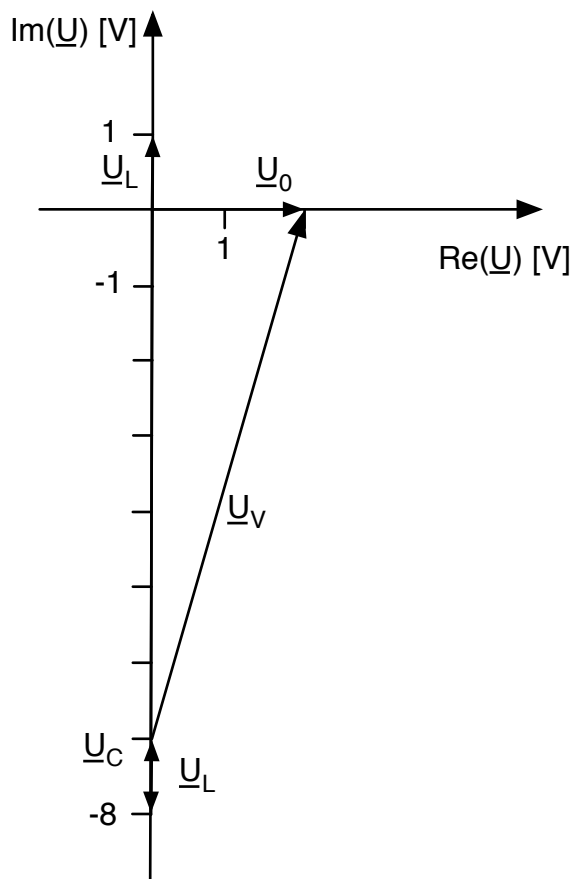
$$\underline{U}_C = \frac{1}{j\omega \frac{1}{2} C1} \underline{I}_0 = -j \frac{1 \text{ A}}{2\pi 1 \text{ kHz} \frac{1}{2} \frac{1}{8\pi} \text{ mF}} = -j8 \text{ V}$$



$$\underline{U}_V = (2 + j7) \text{ V}$$

$$\text{d) } \underline{Z}_V = \frac{\underline{U}_V}{\underline{I}_0} = (2 + j7) \frac{\text{V}}{\text{A}} = (2 + j7) \Omega$$

Aufgabe 4**Bodediagramm**

(26 Punkte)

- a) Schaltung A: nichtinvertierender Spannungsverstärker;
 Schaltung B: passiver Tiefpass oder RC-Tiefpass;
 Schaltung C: passiver Hochpass oder RC-Hochpass;

b)

$$\frac{u_{a,A}}{u_{e,A}} = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

$$\frac{u_{a,B}}{u_{e,B}} = \frac{\frac{1}{j\omega C_1}}{R_3 + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{1}{1 + j\omega C_1 R_3}$$

$$\frac{u_{a,C}}{u_{e,C}} = \frac{R_4}{R_4 + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{j\omega C_2 R_4}{1 + j\omega C_2 R_4}$$

c)

$$\frac{a_v}{\text{dB}} = 20 \log \left| \frac{u_a}{u_e} \right| \quad \varphi = \arctan \left(\frac{\text{Im} \left(\frac{u_a}{u_e} \right)}{\text{Re} \left(\frac{u_a}{u_e} \right)} \right)$$

$$\frac{a_{v,A}}{\text{dB}} = 20 \log \left| \frac{R_1 + R_2}{R_2} \right| \quad \varphi_A = \arctan \left| \frac{0}{\frac{R_1 + R_2}{R_2}} \right| = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{v,B}}{\text{dB}} &= 20 \log \left| \frac{1}{1 + j\omega C_1 R_3} \right| = 20 \log |1| - 20 \log |1 + j\omega C_1 R_3| = \\ &= -20 \log |1 + j\omega C_1 R_3| \end{aligned}$$

$$\varphi_B = 0 - \arctan \left(\frac{\omega C_1 R_3}{1} \right) = -\arctan(\omega C_1 R_3)$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{v,C}}{\text{dB}} &= 20 \log \left| \frac{j\omega C_2 R_4}{1 + j\omega C_2 R_4} \right| = 20 \log |j\omega C_2 R_4| - 20 \log |1 + j\omega C_2 R_4| = \\ &= 20 \log(\omega C_2 R_4) - 20 \log |1 + j\omega C_2 R_4| \end{aligned}$$

$$\varphi_B = \arctan \left(\frac{\omega C_2 R_4}{0} \right) - \arctan \left(\frac{\omega C_2 R_4}{1} \right) = 90^\circ - \arctan(\omega C_2 R_4)$$

d) Normierung Schaltung C:

$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_c} \quad \omega_c = \frac{1}{R_4 C_2} \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi R_4 C_2} = 1 \text{ kHz} \Rightarrow \frac{u_{a,C}}{u_{e,C}} = \frac{j\Omega}{1 + j\Omega}$$


e) Normierung Schaltung B:

$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_c} \quad \omega_B = \frac{1}{R_3 C_1} \Rightarrow f_B = \frac{1}{2\pi R_3 C_1} = 10 \text{ kHz} \Rightarrow \frac{u_{a,B}}{u_{e,B}} = \frac{1}{1 + j10^{-1}\Omega}$$


Verschiebung um 1 Dekade $\Rightarrow \omega_B = 10\omega_c$

f)

Amplitudengang:

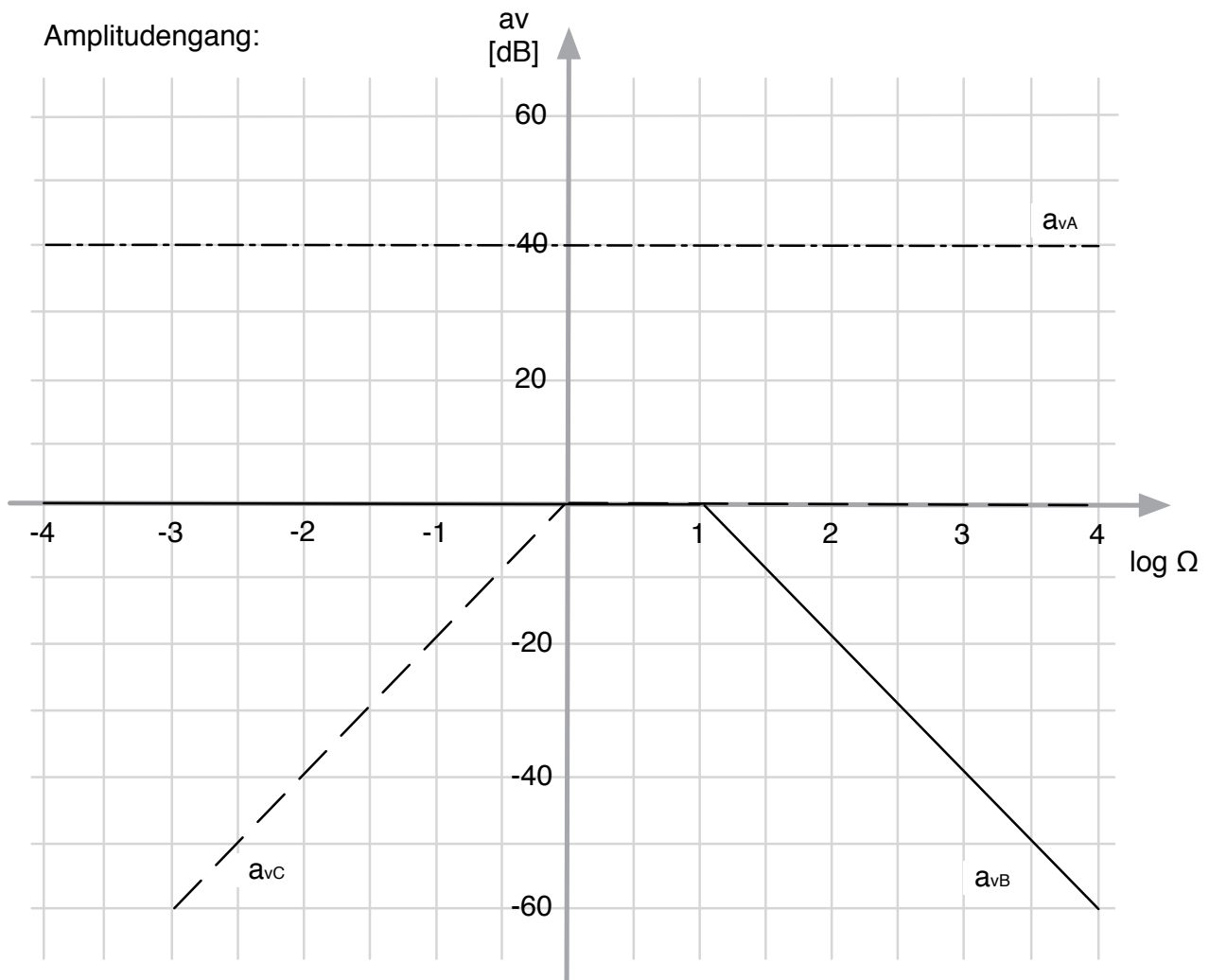

$$\frac{a_{v,A}}{\text{dB}} = 20 \log \left| \frac{100k\Omega + 1k\Omega}{1k\Omega} \right| \approx 40$$

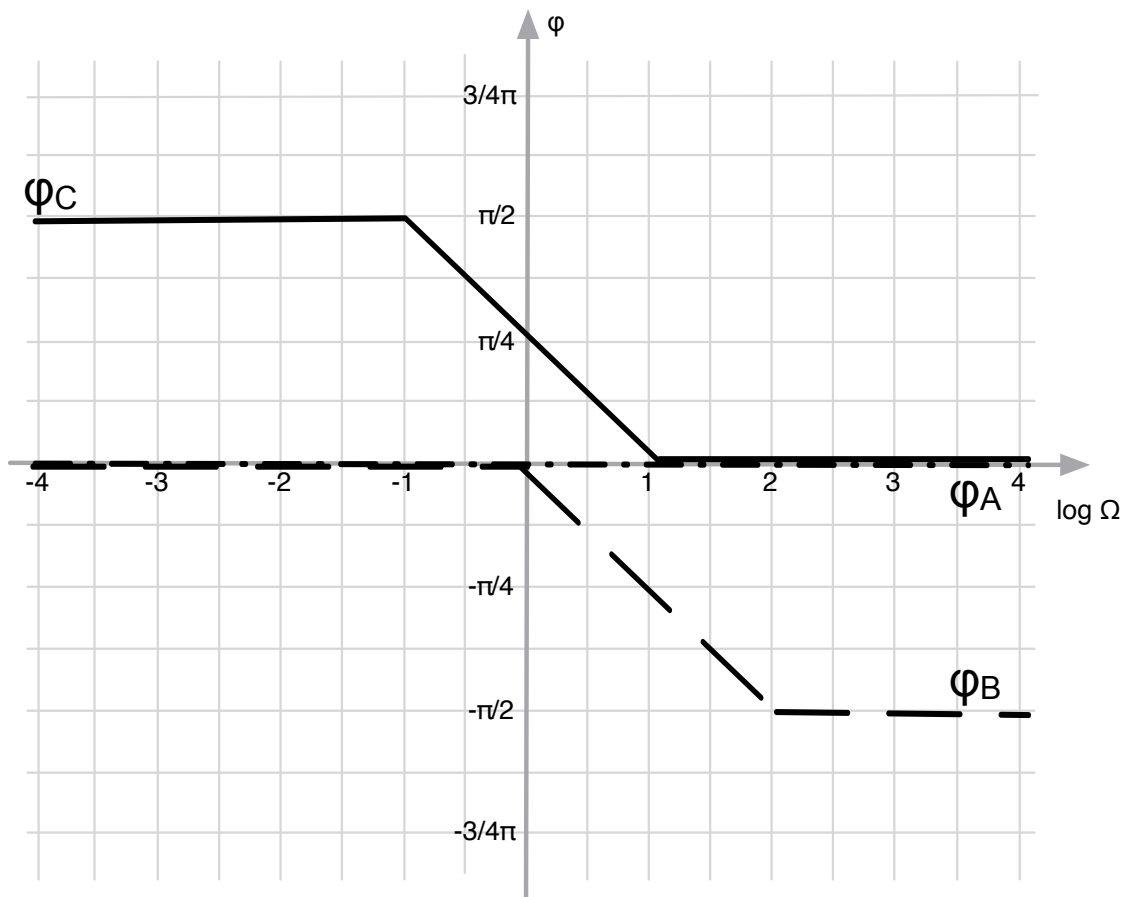


Aufgabe 5

Operationsverstärker

(14 Punkte)

a)

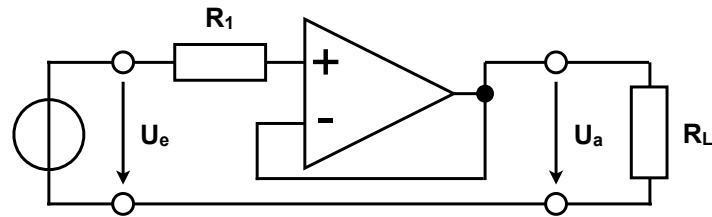

b) Durch die Betriebsspannung. Die Ausgangsspannung kann nicht größer sein als die Betriebsspannung.

c) Invertierender Addierer

d) Knotengleichung

$$(U_{e1} - U_n)/R_1 + (U_{e2} - U_n)/R_2 + (U_a - U_n)/R_3 = 0 \quad U_n \approx 0$$

$$\rightarrow -U_a = R_3/R_1 \cdot U_{e1} + R_3/R_2 \cdot U_{e2}$$

e) $R_3/R_1 = 2$

$$R_3/R_2 = 3$$

$$(R_3/R_2)/(R_3/R_1) = R_1/R_2 = 3/2$$

f) $U_{e1} = -R_4/R_5 \cdot U_{e1'}$

Gesamübertragungsfunktion:

$$U_a = 6 \cdot U_{e1} - 3 \cdot U_{e2}$$

Daraus folgt die Bedingung:

$$-R_4/R_5 = -3$$

$$R_4 = 3 \cdot R_5$$

