

Vorlesung 3

- Rückkopplung – nichtinvertierender Verstärker
- Impedanzen und RK
- Integrator (Millereffekt)
- Bode-Diagramm und Stabilität (Nyquistkriterium)
- **CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation**, R. Jacob Baker, John Wiley & Sons, 2008



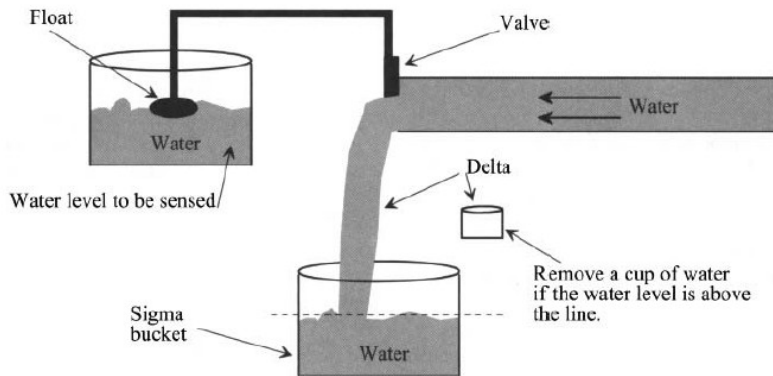


Figure 17.2 Changing the water height (pressure or voltage) into a water flow (current) using the float and valve. The delta comes from the difference in the number of cups we remove from the bucket with the water we add to the bucket. The sigma (sum) is the storage of the difference in the bucket.

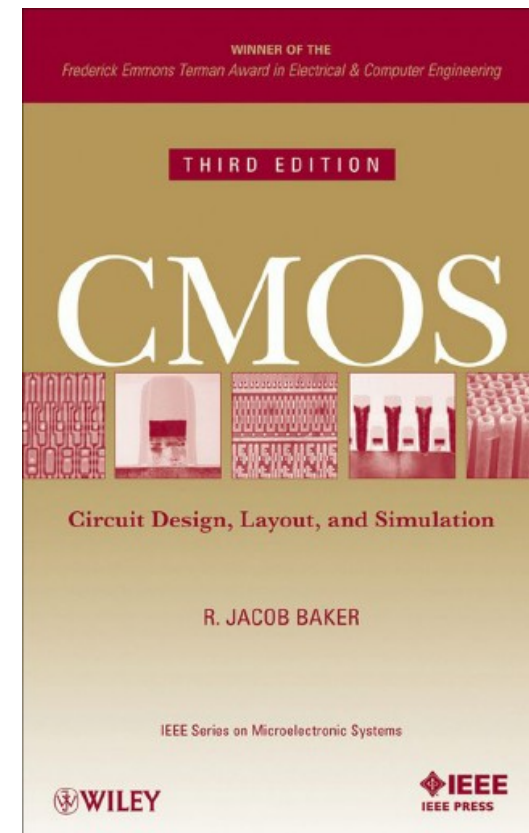



Rückkopplung

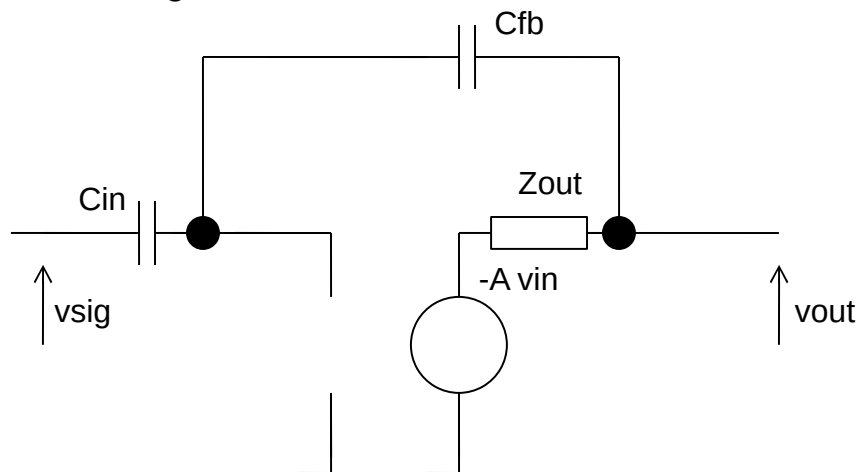
- A_f – Kreisverstärkung (Verstärkung mit RK)
- FF – feed forward (Vorwärtsverstärkung)
- A_{in} – Verstärkung im Addierer
- A_{ol} – open loop gain (Leerlaufverstärkung)
- βA – Schleifenverstärkung




$$A_F \equiv \frac{v_O}{v_S} = \frac{FF + A_{IN} A_{OL}}{1 - \beta A}$$


$$\beta A = \beta \cdot A_{OL}$$

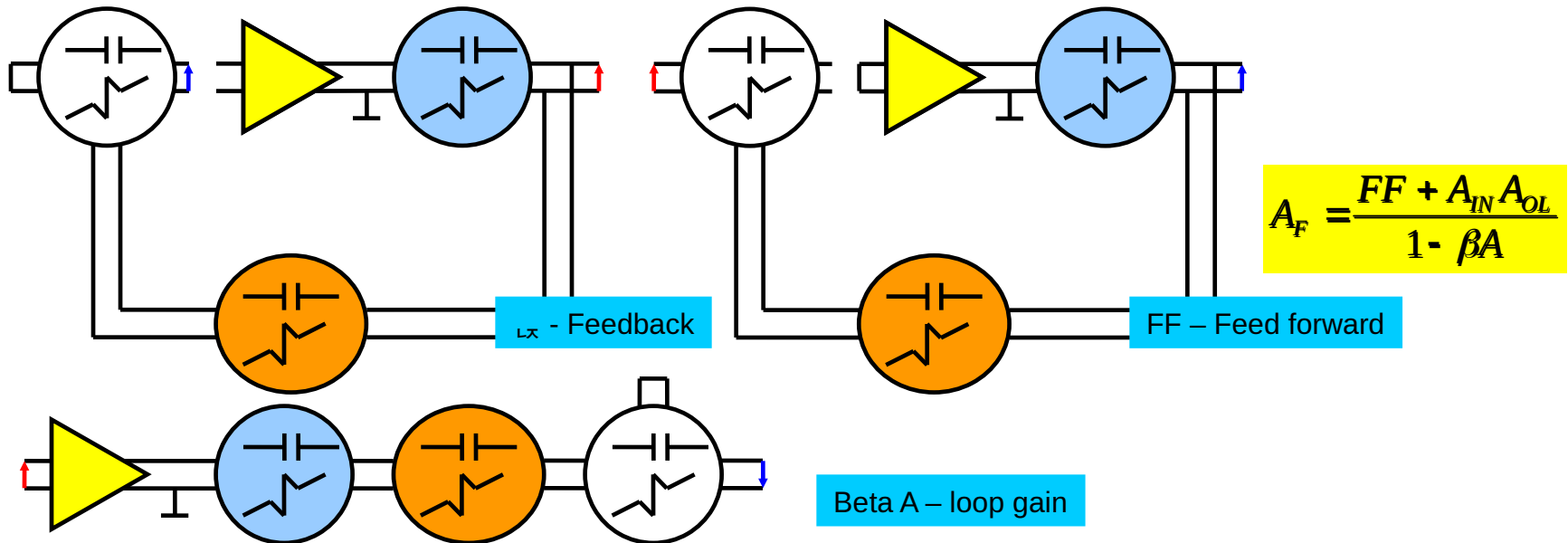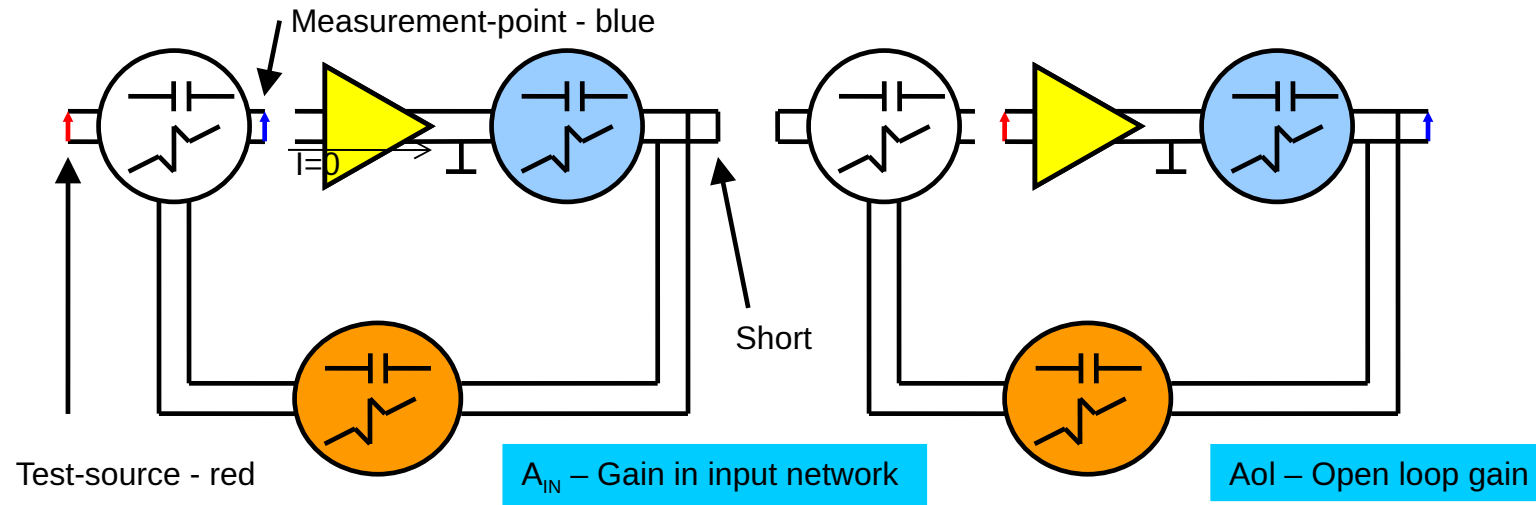


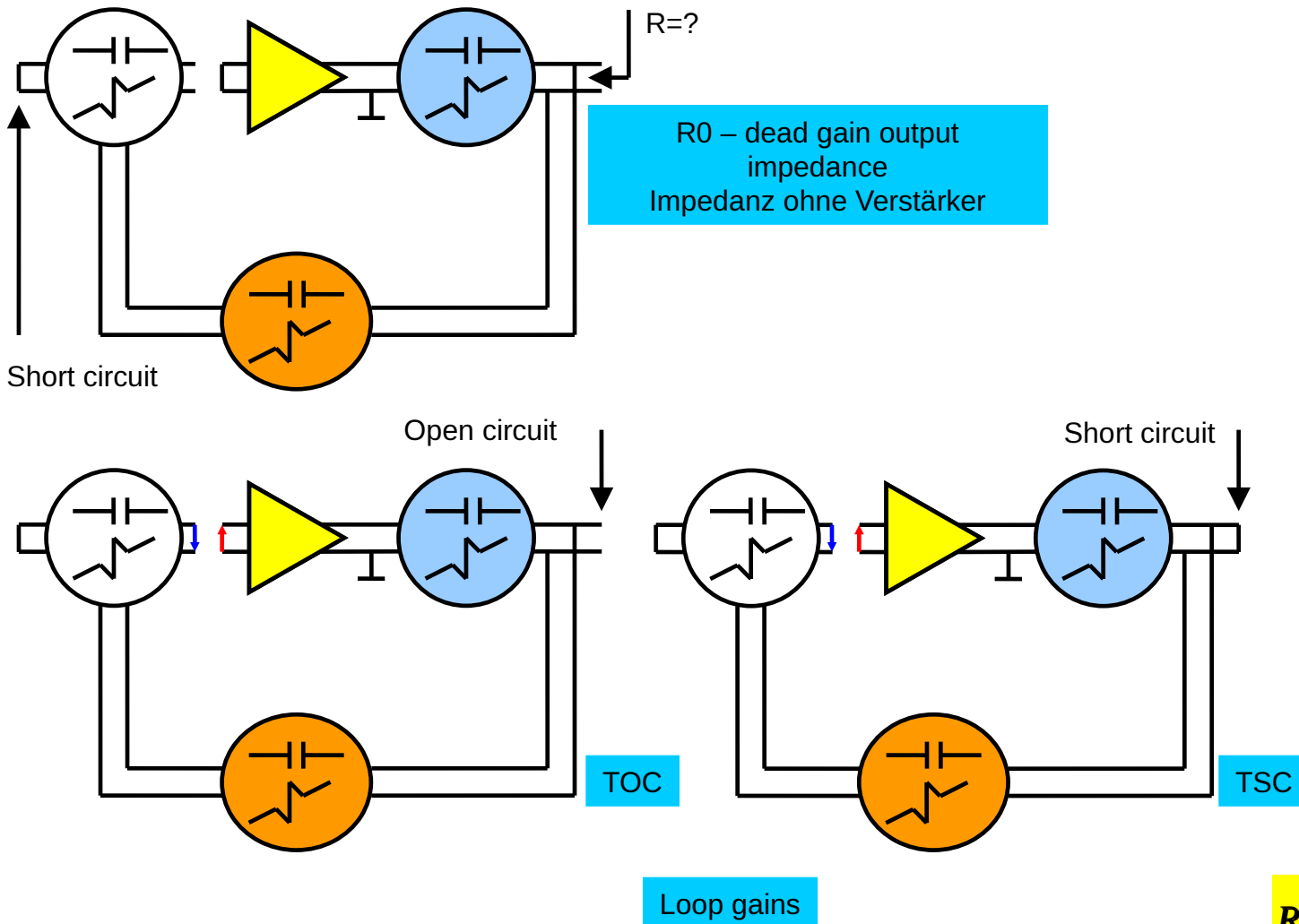



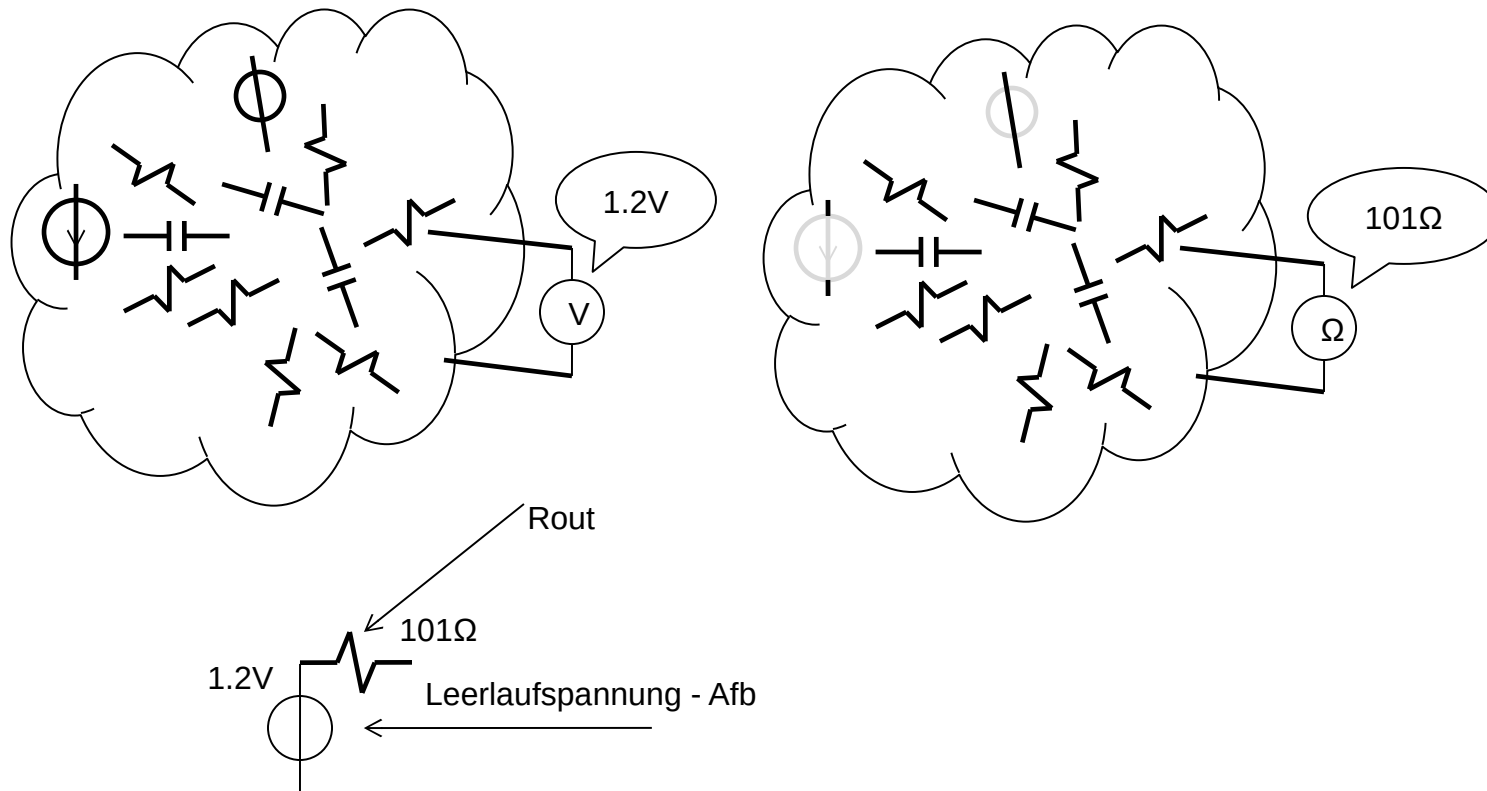
$$R_{OUT} = R_0 \frac{1 - \beta A_{SC}}{1 - \beta A_{OC}}$$



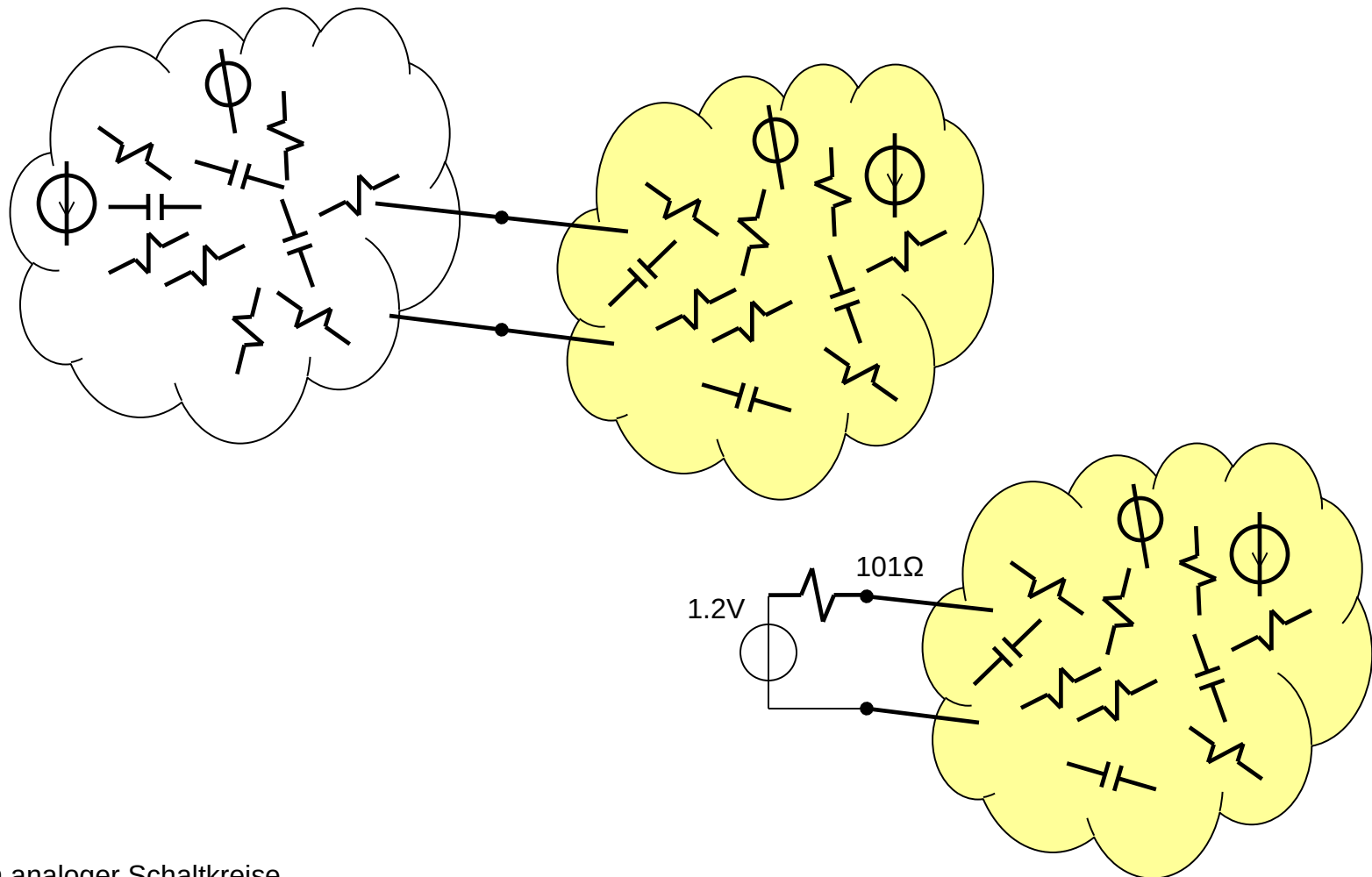



Noninverting amplifier

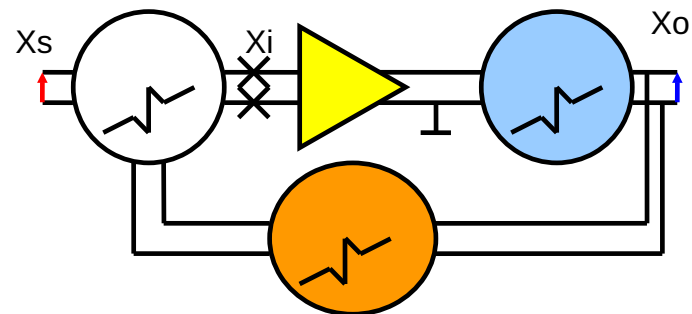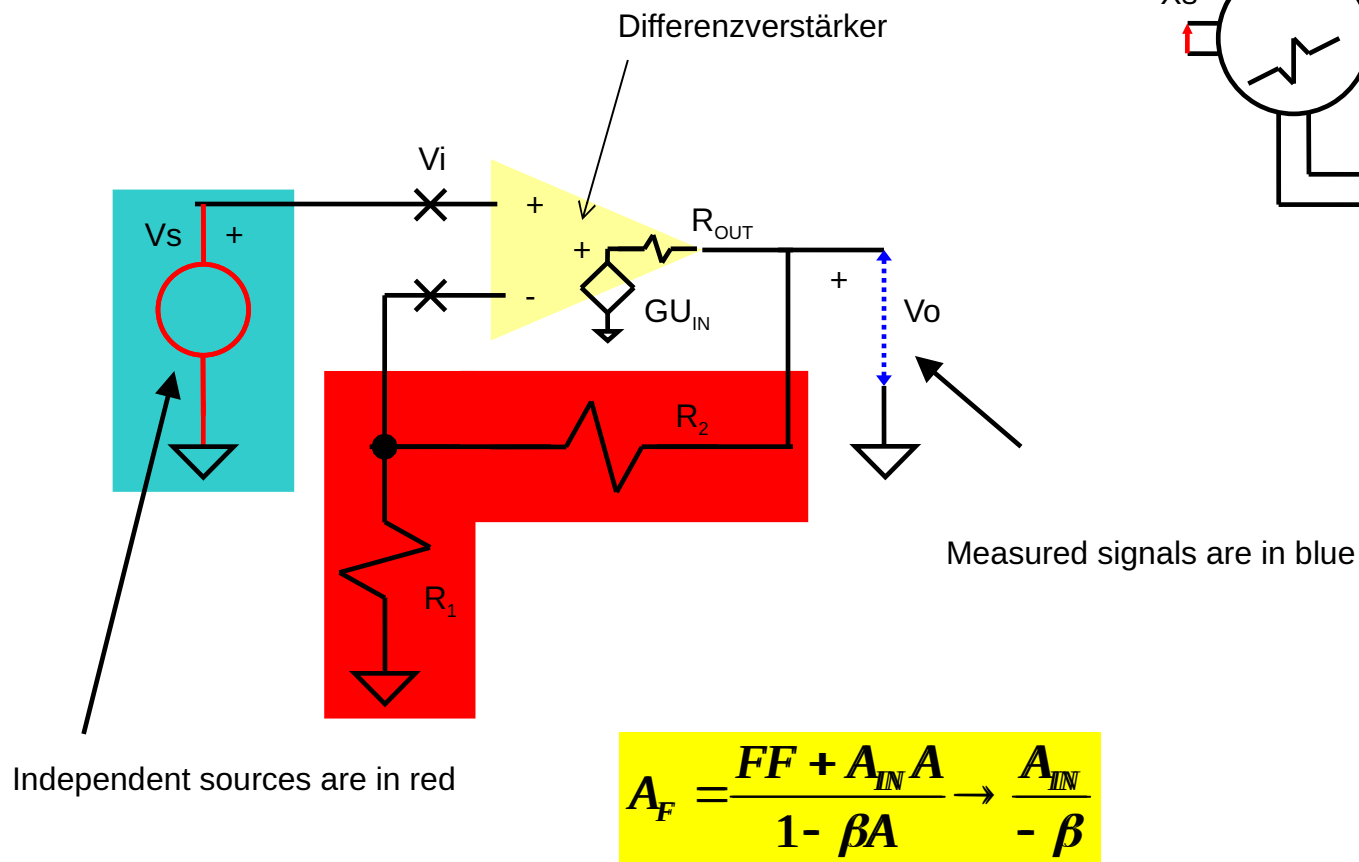

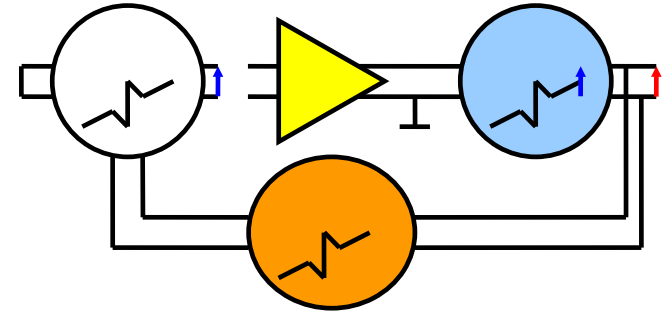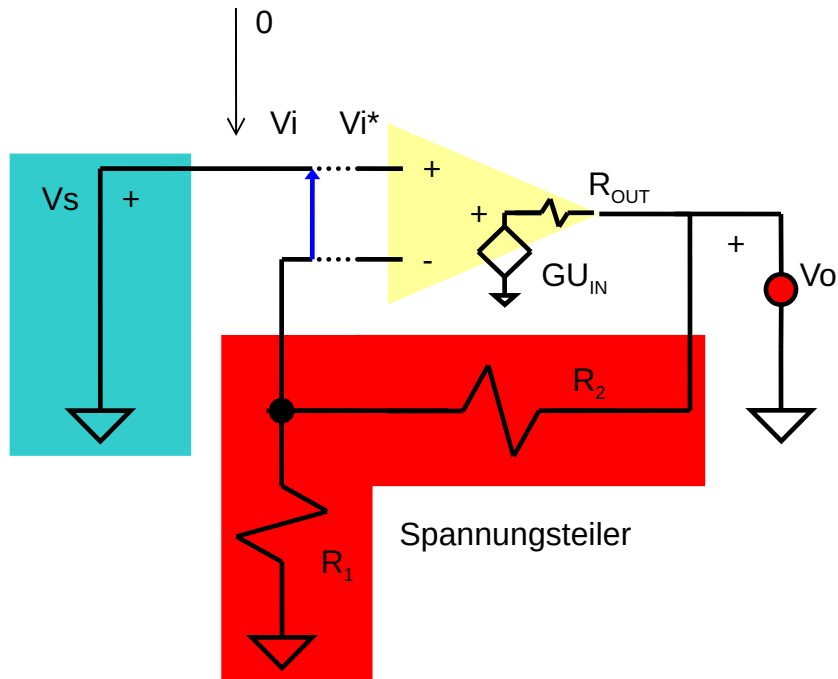



$$\beta = - \left. \frac{V_i}{V_o} \right|_{V_s=0}$$



$$\beta = - \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

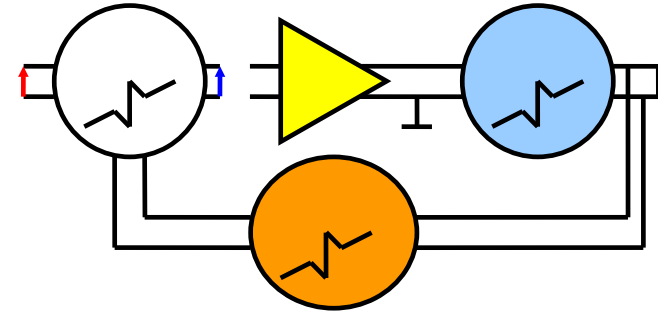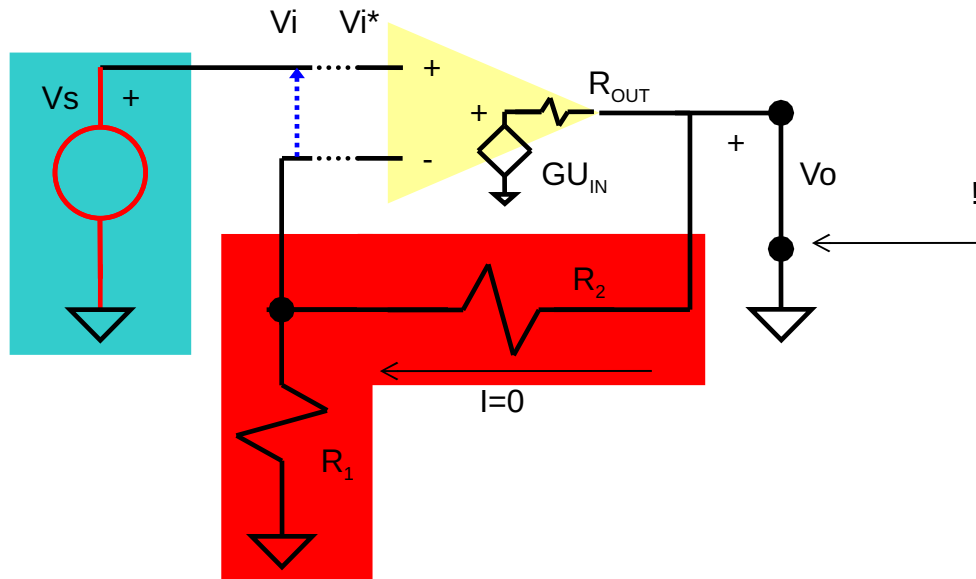

$$A_{IN} = \left. \frac{V_i}{V_s} \right|_{V_o=0}$$



$$A_{IN} = 1$$

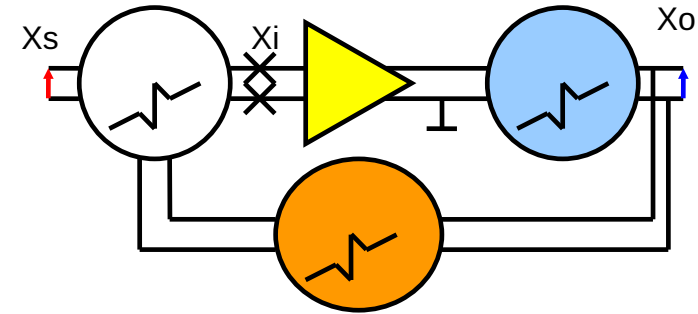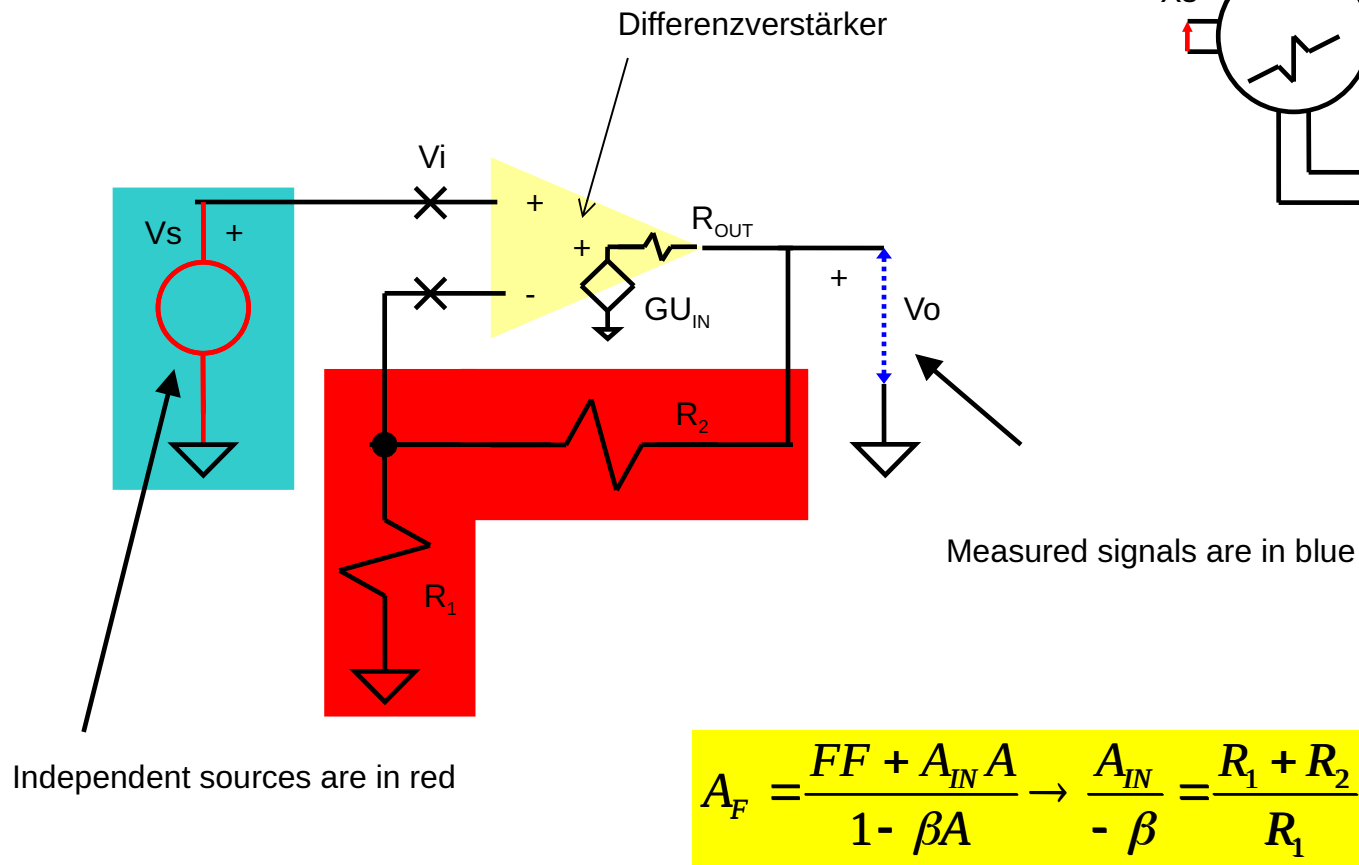

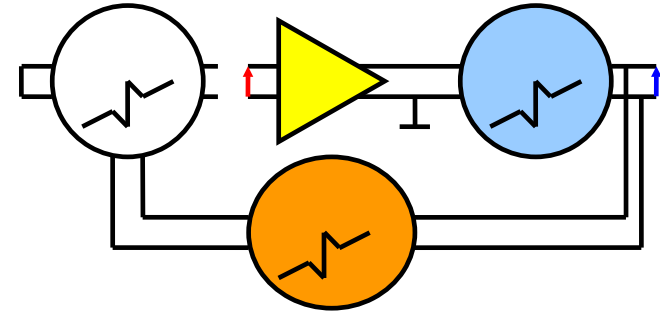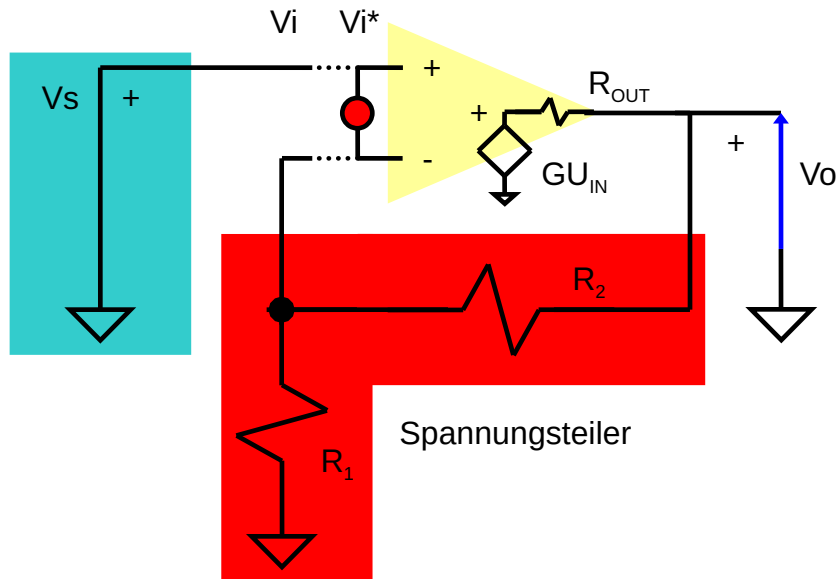

$$A = \left. \frac{V_o}{V_i^*} \right|_{V_s=0}$$

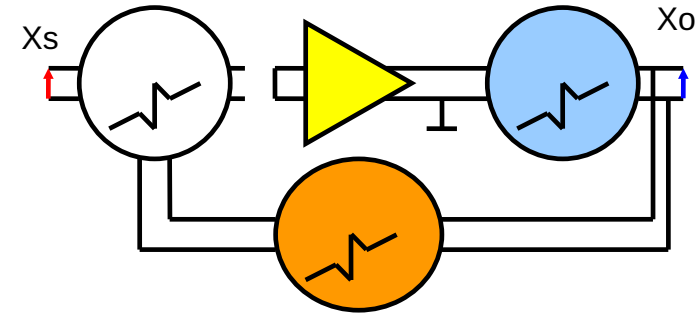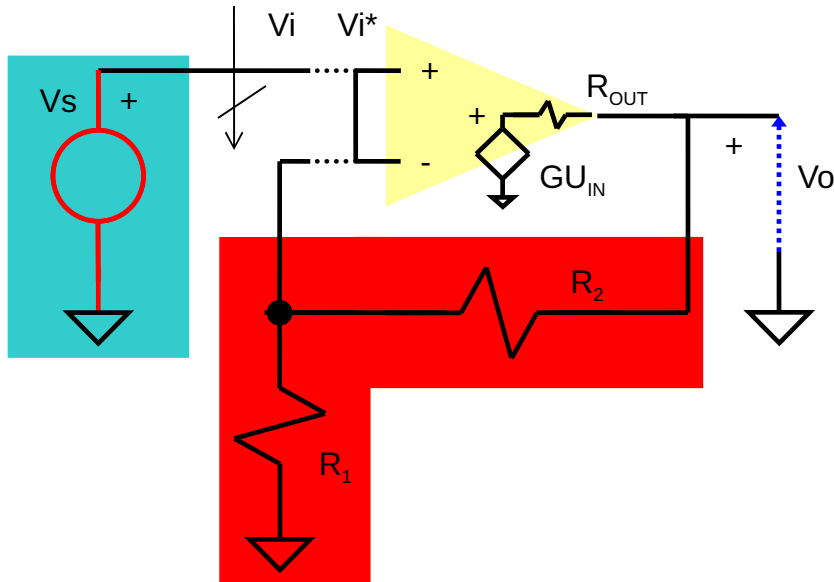
$$A = G \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_{OUT}}$$




$$FF = \frac{V_o}{V_s} \bigg|_{V_i^* = 0}$$


$$FF = 0$$

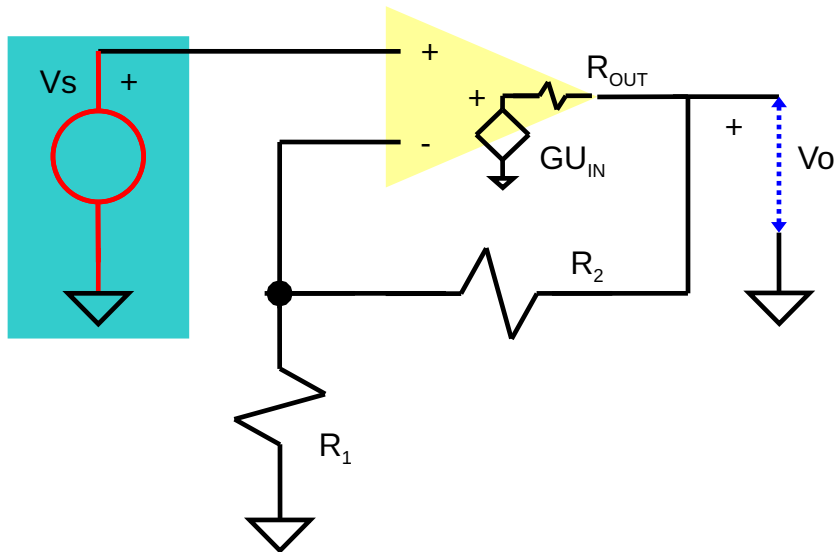
$$A_F \equiv \frac{X_O}{X_S} = \frac{FF + A_{IN} A}{1 - \beta A} = \frac{\frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_{OUT}} G}{1 + \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_{OUT}} \frac{R_1}{R_1 + R_2} G} \approx \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$





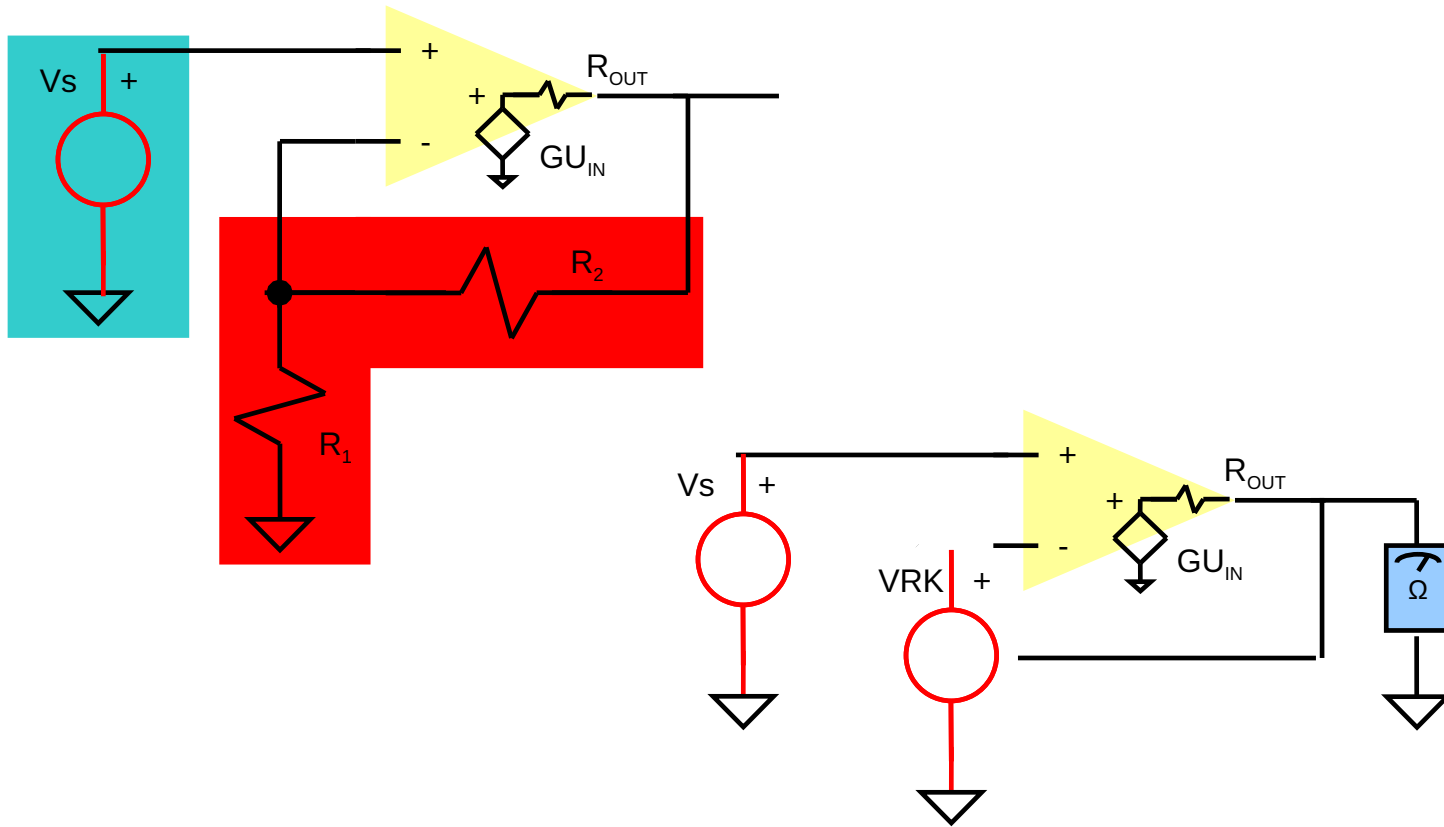
Non-inverting amplifier output resistance




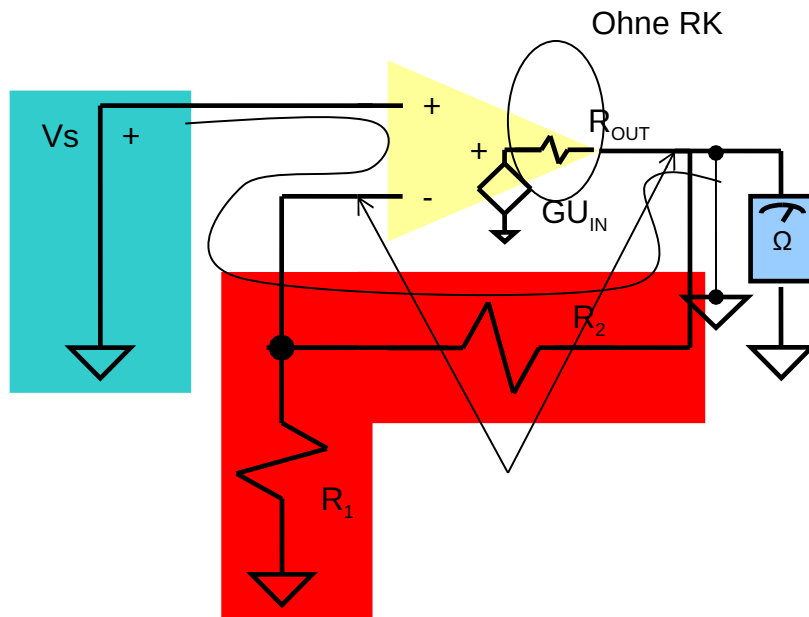


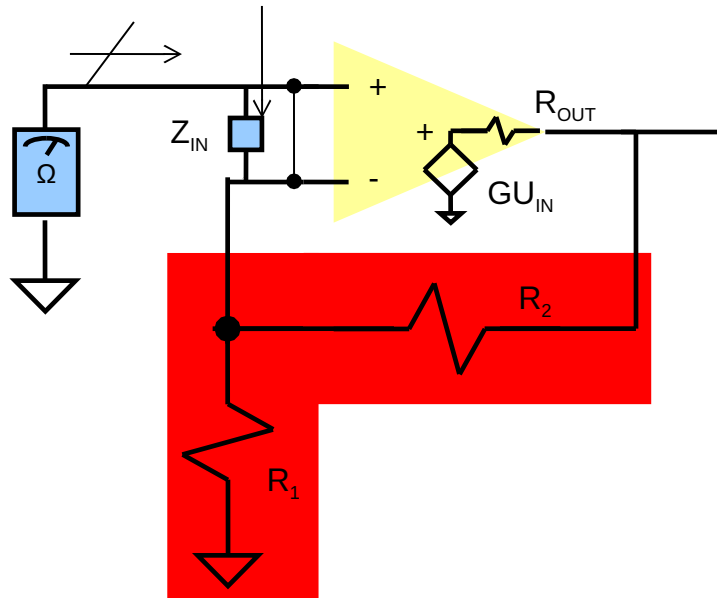

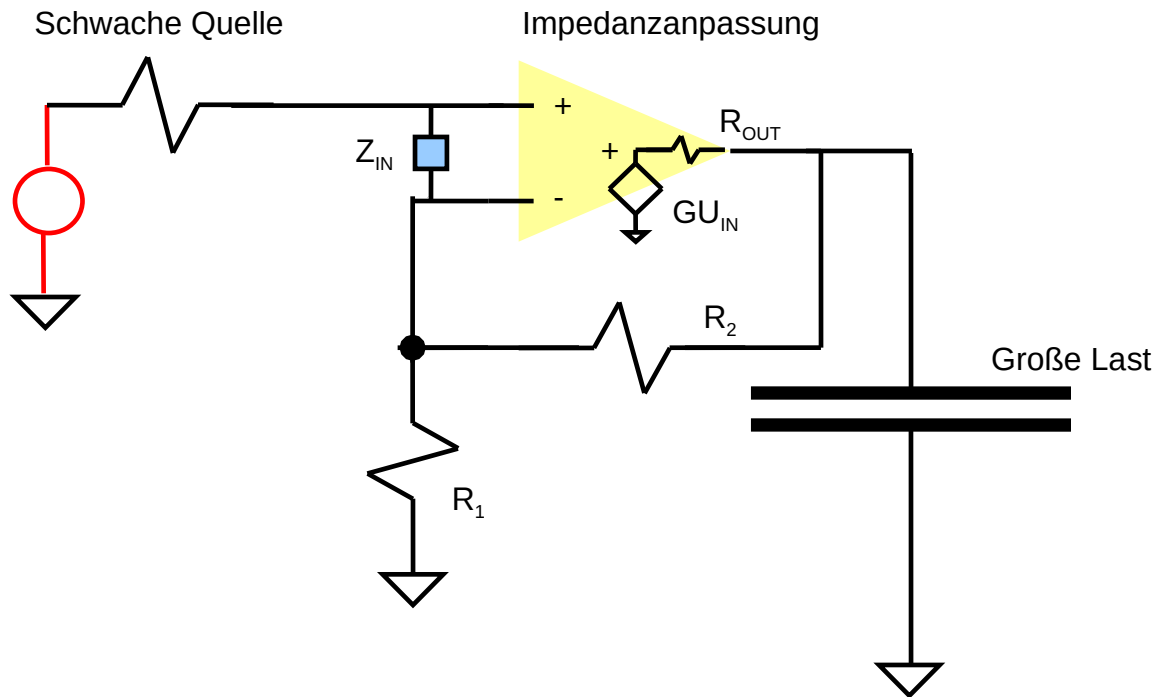

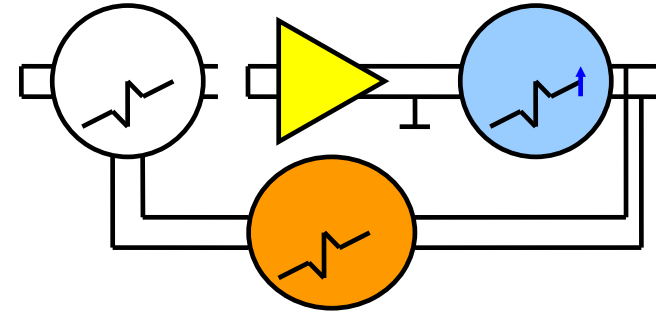
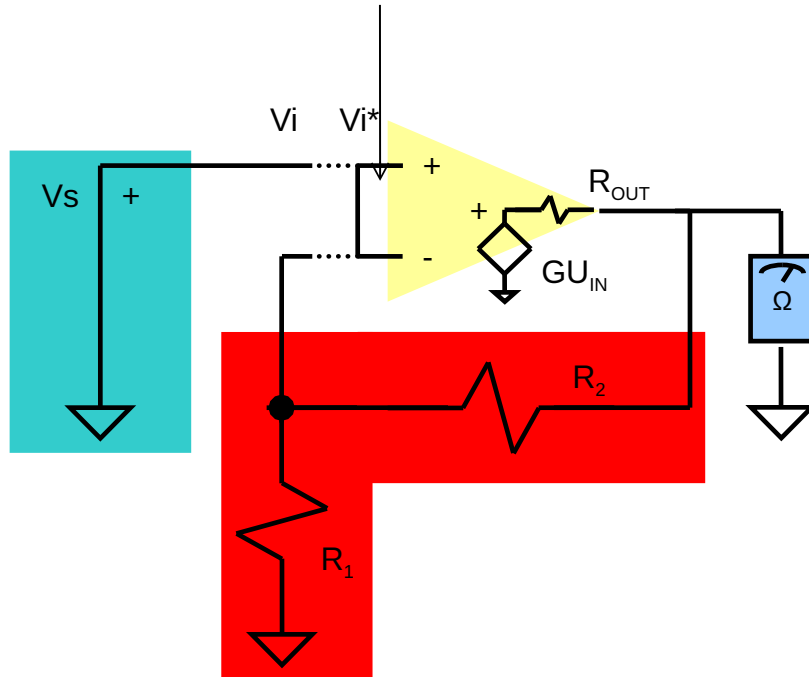

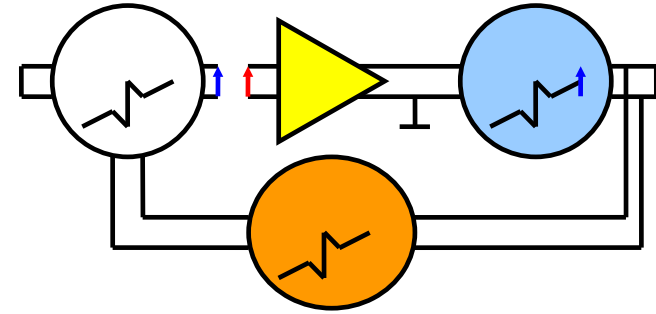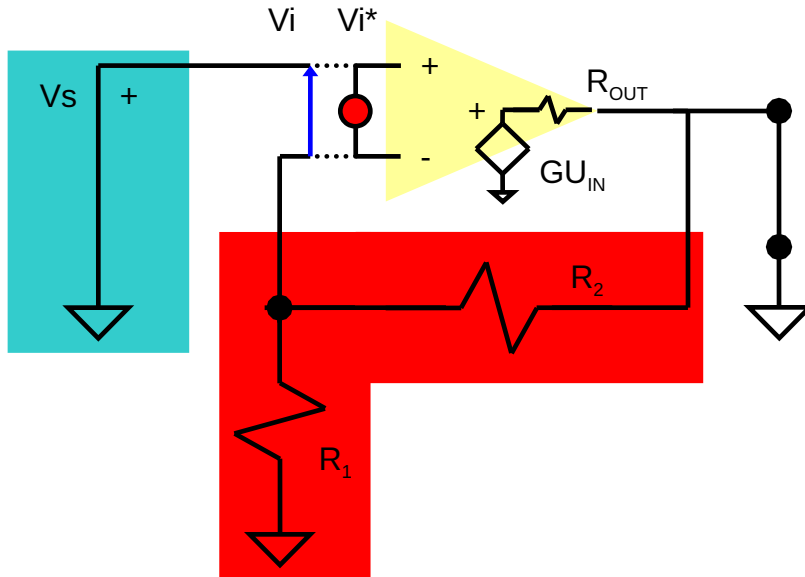
$$R_{OUT\ 0} = R_{OUT} \parallel (R_1 + R_2)$$





$$\beta A_{sc} = - \left. \frac{V_i}{V_i^*} \right|_{V_s=0}$$

$$\beta A_{sc} = 0$$

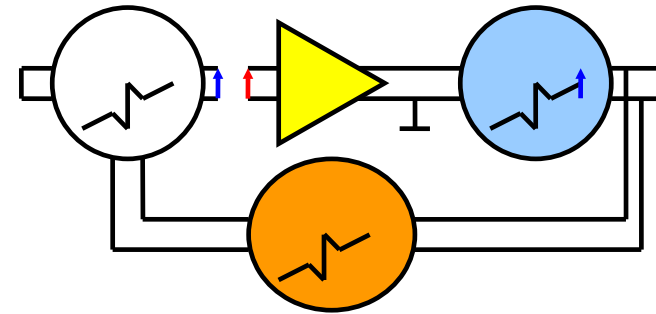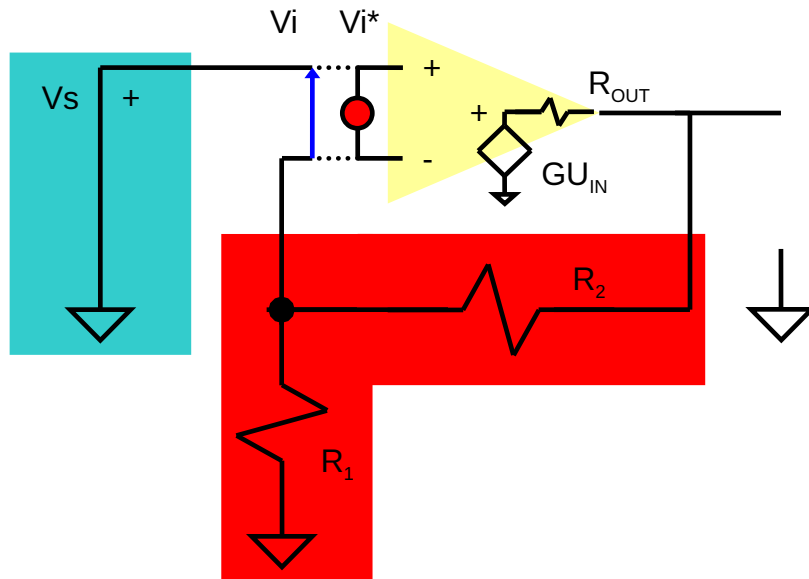

$$\beta A_{oc} = - \left. \frac{V_i}{V_i^*} \right|_{V_s = 0}$$

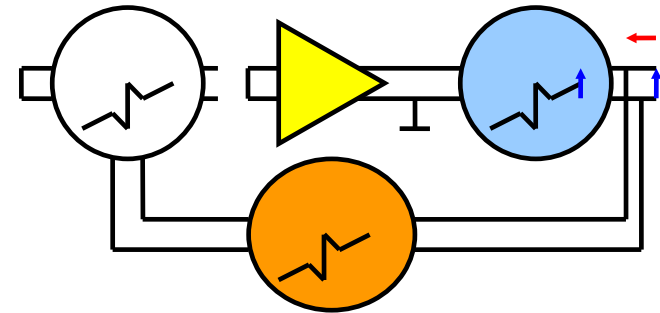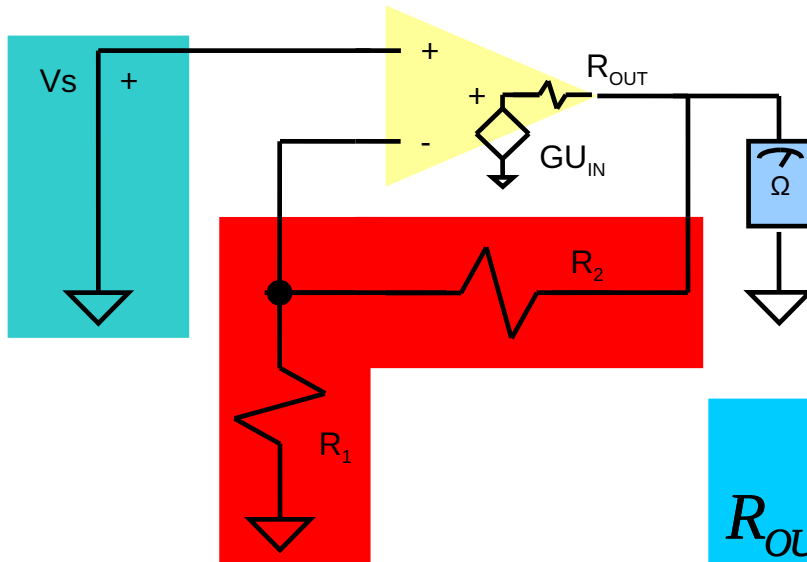
$$\beta A_{oc} = - G \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_{OUT}}$$





$$R_{OUTFB} = \frac{R_{OUT} \parallel (R_1 + R_2)}{1 + G \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_{OUT}}} < R_{OUT}$$

$$R_{OUT} < R_1, R_2 \quad R_{OUTFB} \sim \frac{R_{OUT}}{G\beta} \quad 10, 100 \text{ für präzise Verstärkung}$$



Non-inverting amplifier input resistance

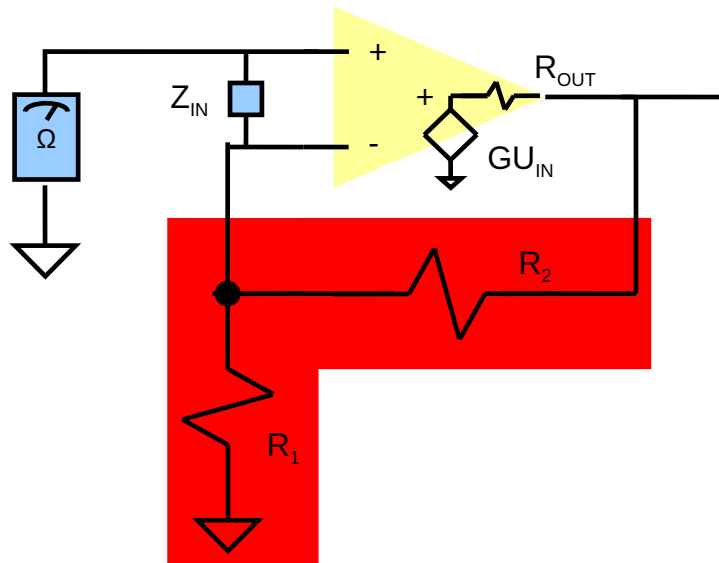

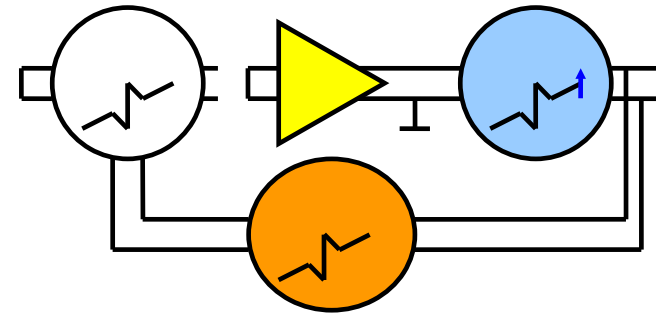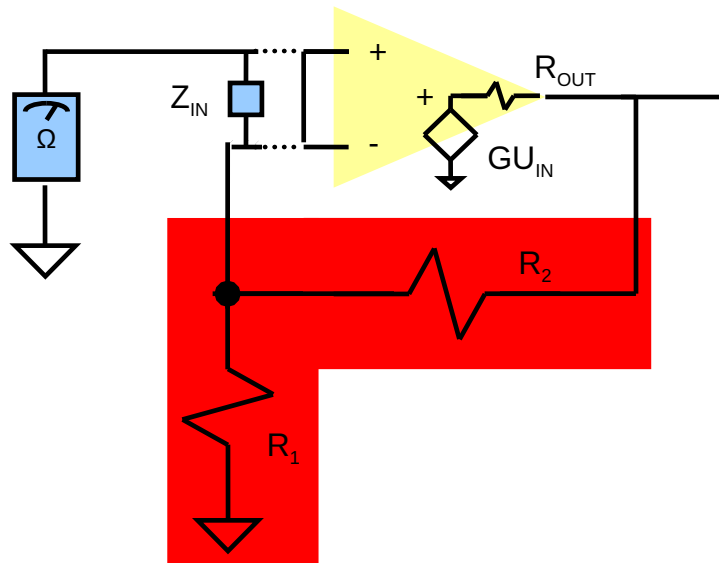



Annahme Z_{IN} klein
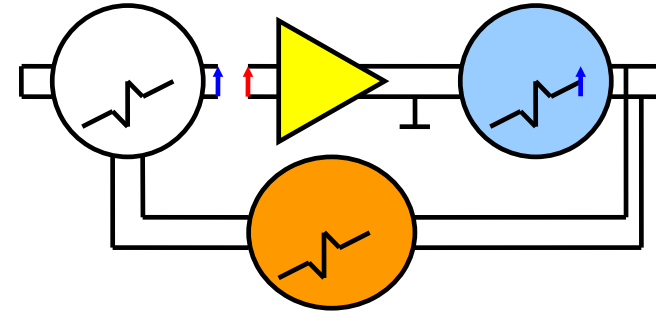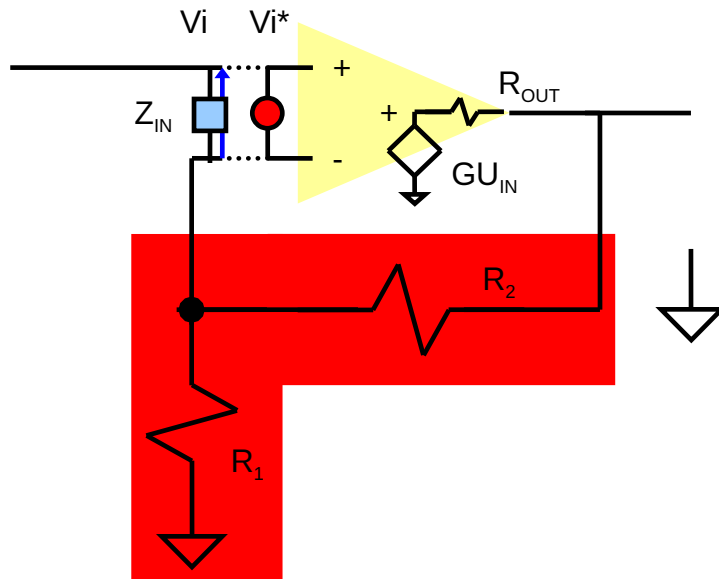
$$Z_{IN0} = Z_{IN} + (R_1 \parallel R_2) \sim R_1 \parallel R_2$$





$$\beta A_{oc} = - \left. \frac{V_i}{V_i^*} \right|_{V_s=0}$$

$$\beta A_{oc} = 0$$

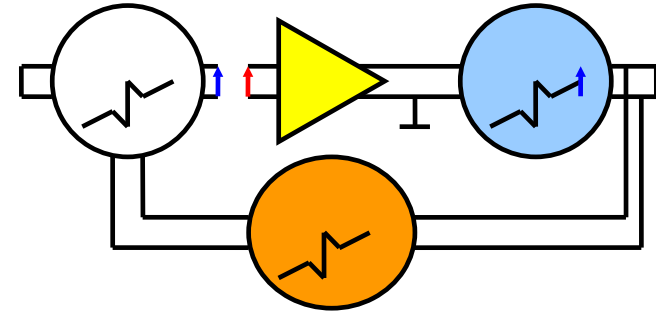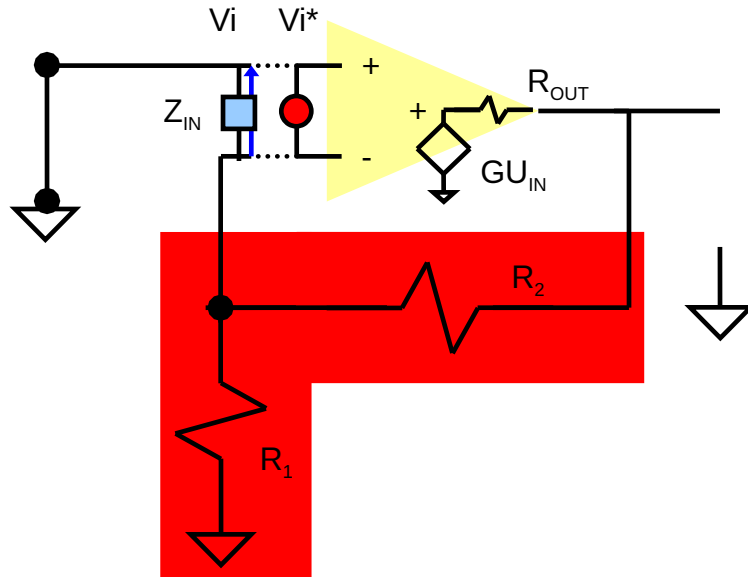

$$\beta A_{sc} = - \left. \frac{V_i}{V_i^*} \right|_{V_s = 0}$$

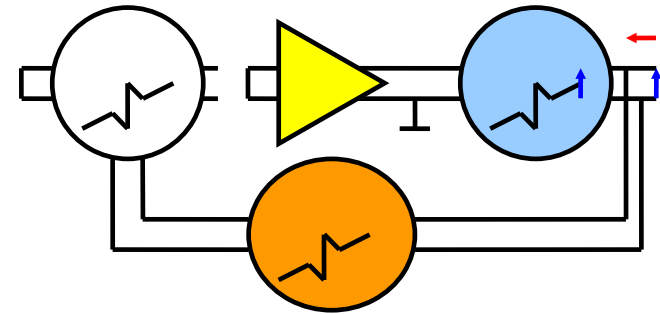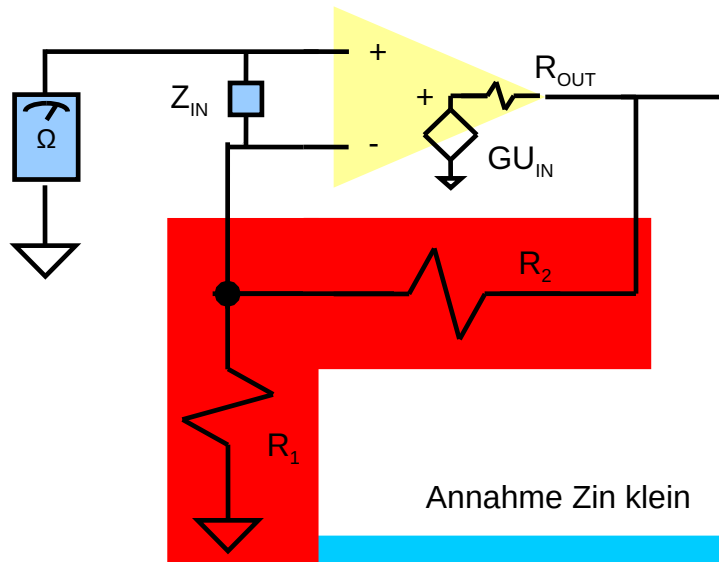
$$\beta A_{oc} \sim - G \frac{R_1 \parallel R_{IN}}{R_1 \parallel R_{IN} + R_2}$$




Beta A

$$Z_{INFB} \approx R_1 \parallel R_2 \left(1 + G \frac{Z_{IN}}{R_2}\right) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} G Z_{IN} \gg Z_{IN}$$

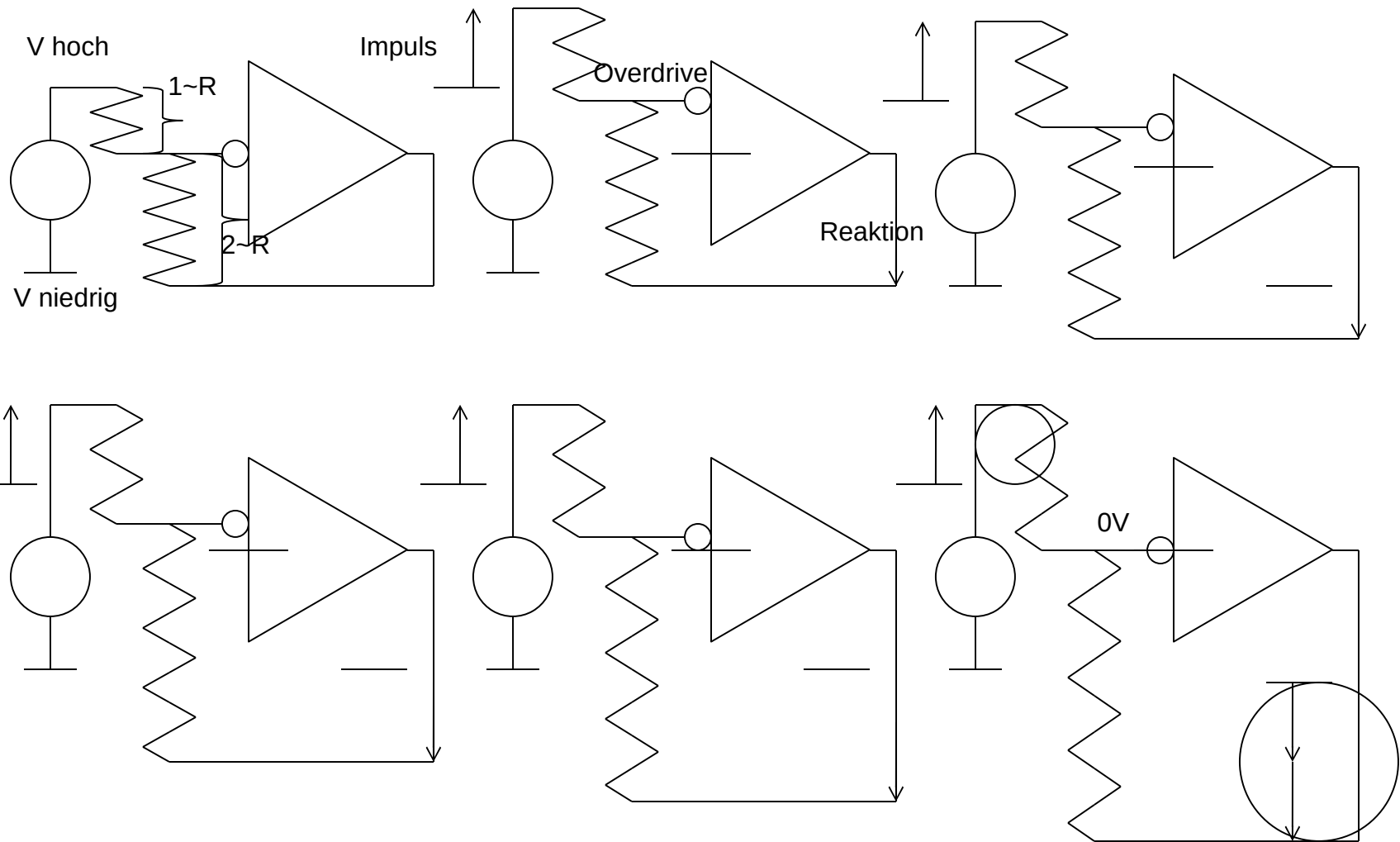
- Die Verstärkung mit Gegenkopplung ist nur durch die Stärke der Gegenkopplung bestimmt



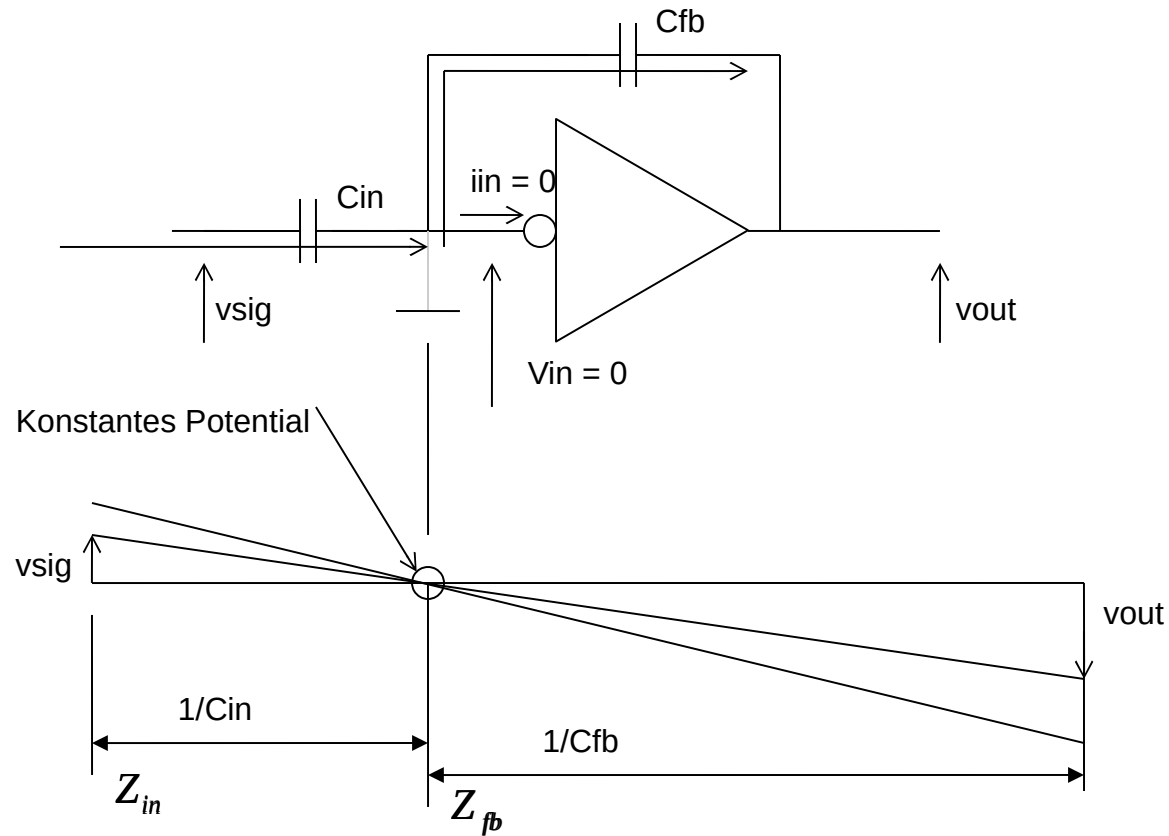
- Virtuelle Masse am Eingang des Verstärkers




- Eingangsimpedanz ohne RK

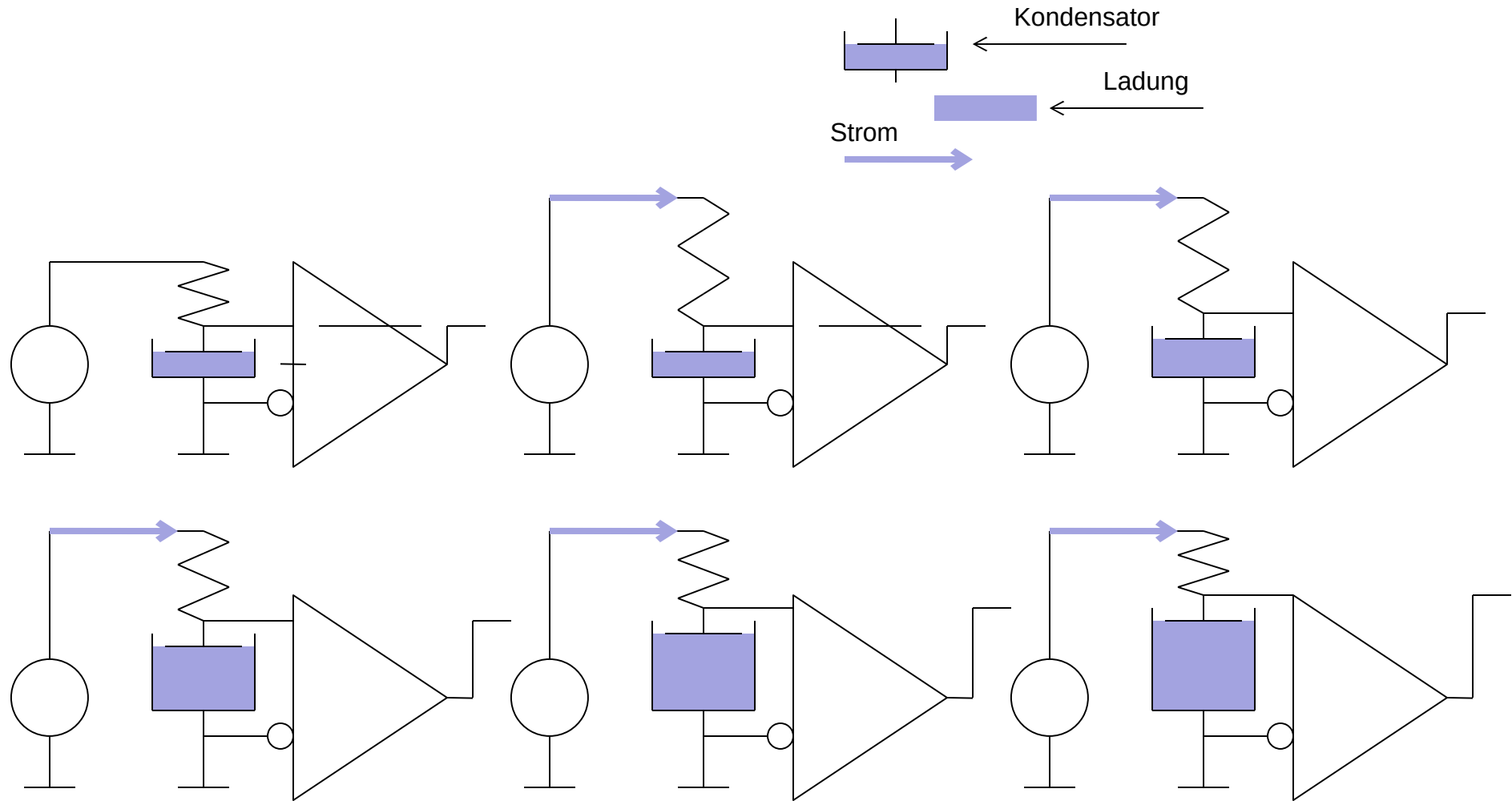

- Eingangsimpedanz mit RK



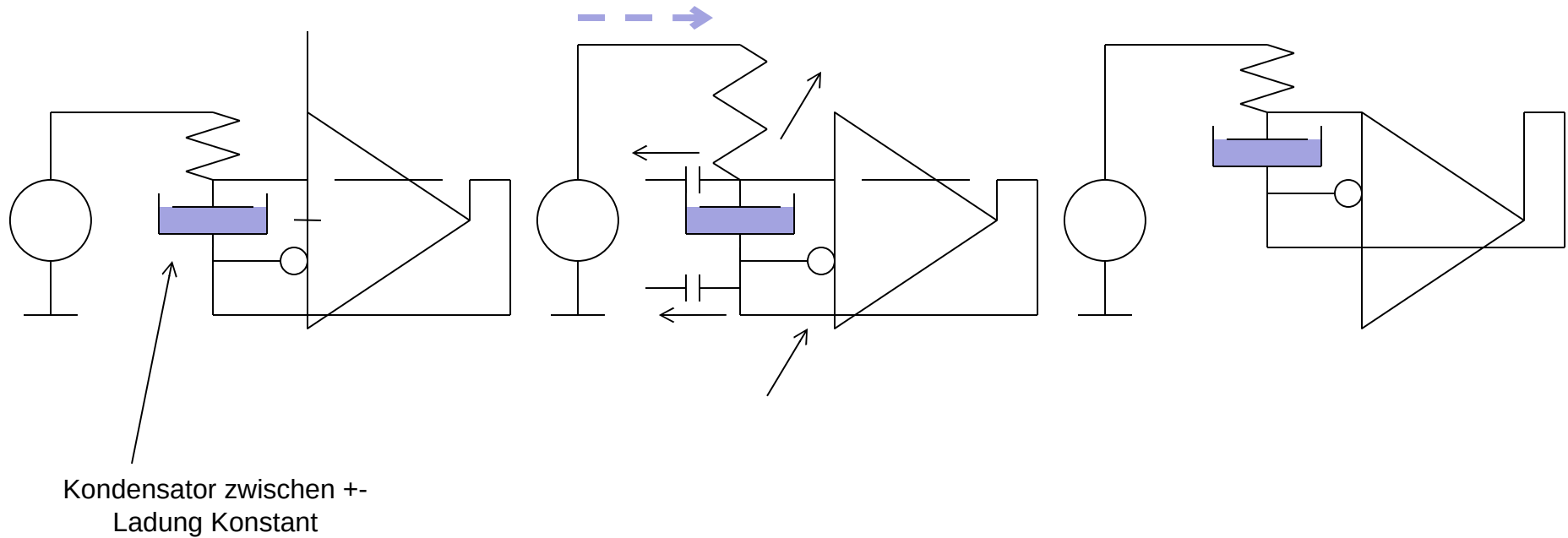


- Ausgangsimpedanz mit RK

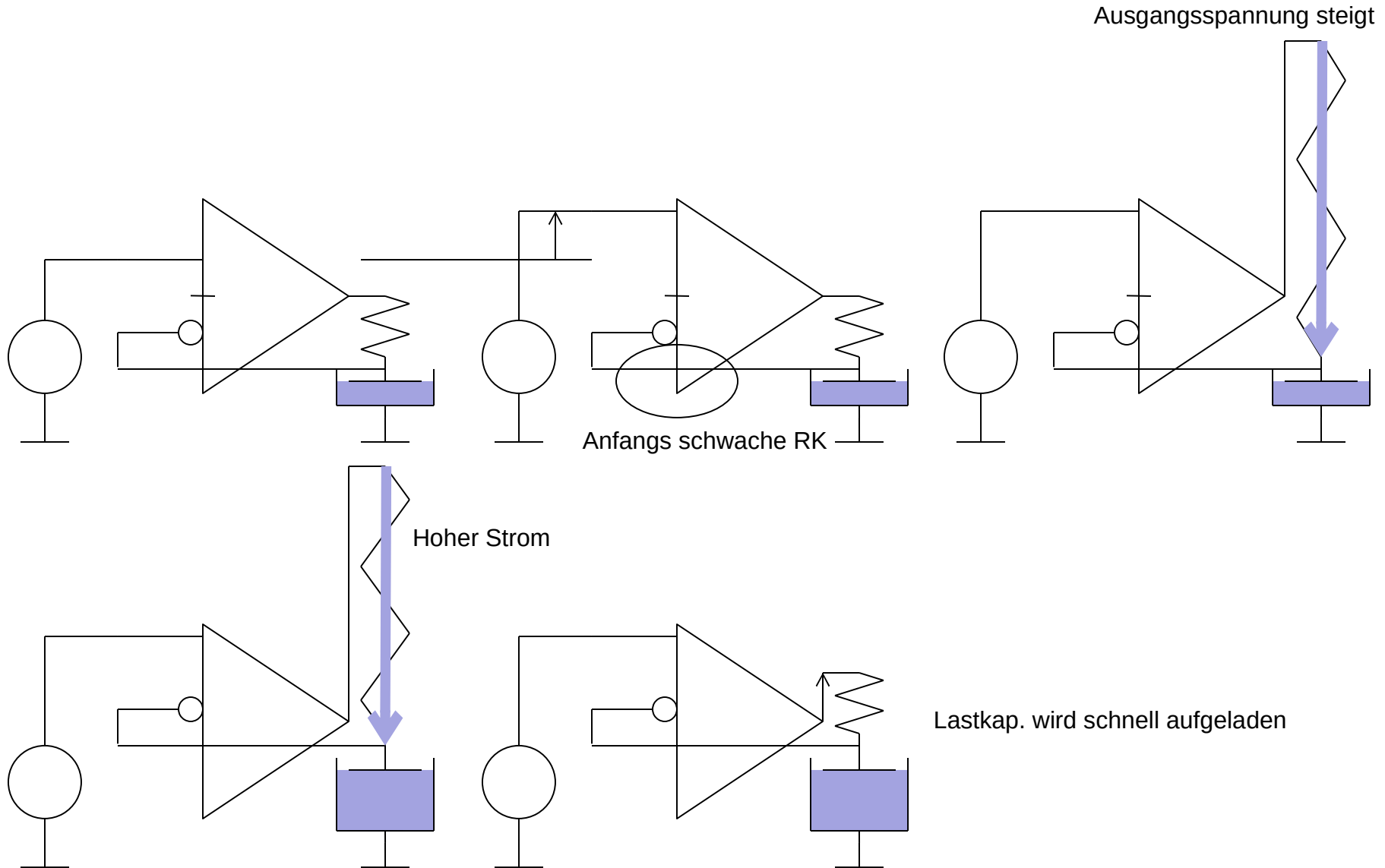



Integrator

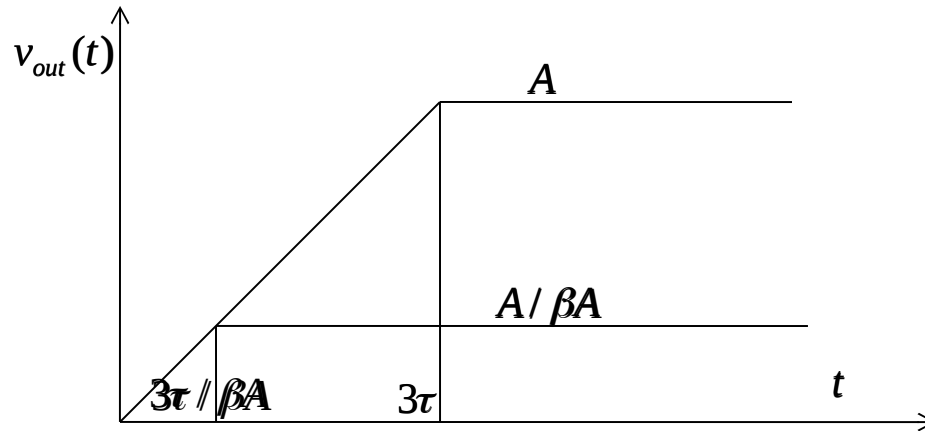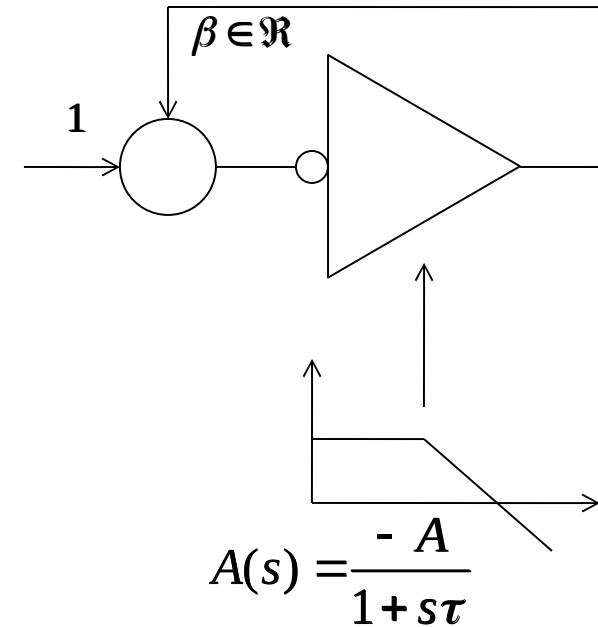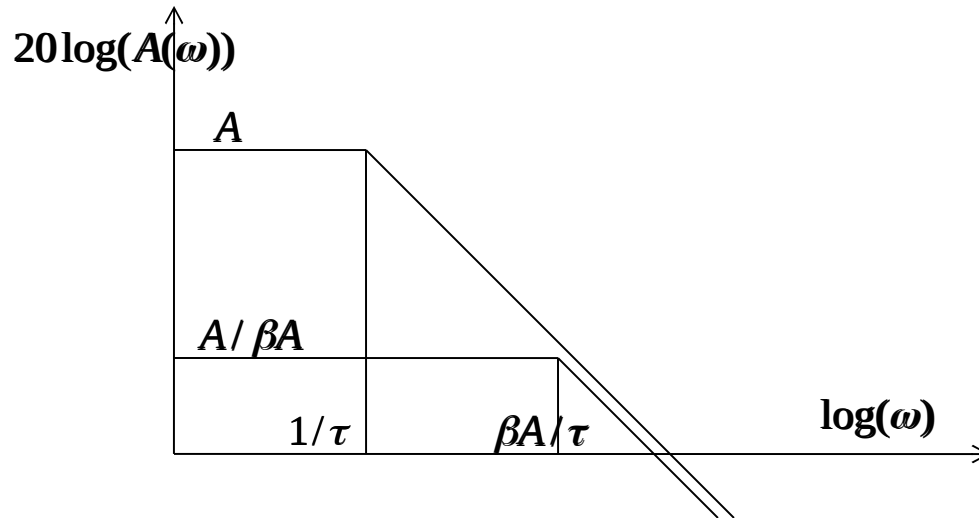- Einfluss von RK: Zeitkonstante wird kleiner




- Anfang: Verstärker ohne RK

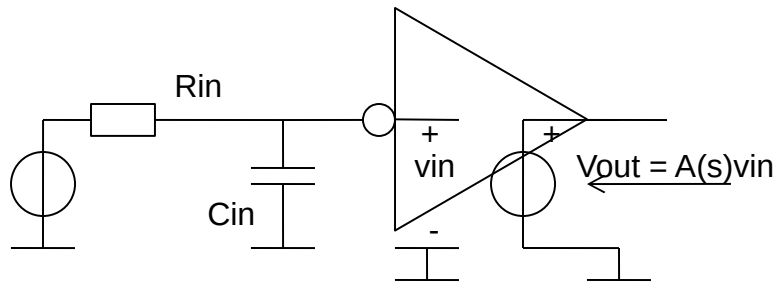
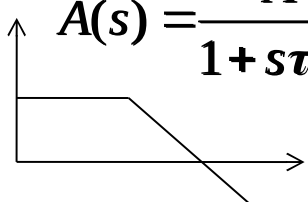
$$A(s) = \frac{-A}{1+s\tau}$$


$$H(s) = - \frac{1}{(1+sR_{IN}C_{IN})(1+s\tau)} A$$

- Verstärker mit kapazitiver RK

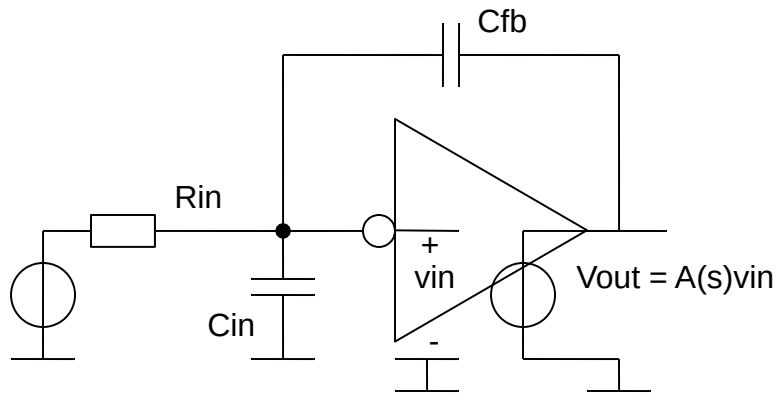


$$H(s) = - \frac{1}{(1+s\tau_1)(1+s\tau_2)} A$$


- Feedback Analyse

$$A_{OL} = A(s)$$

$$A_{IN} = \frac{1}{1 + sRC}$$
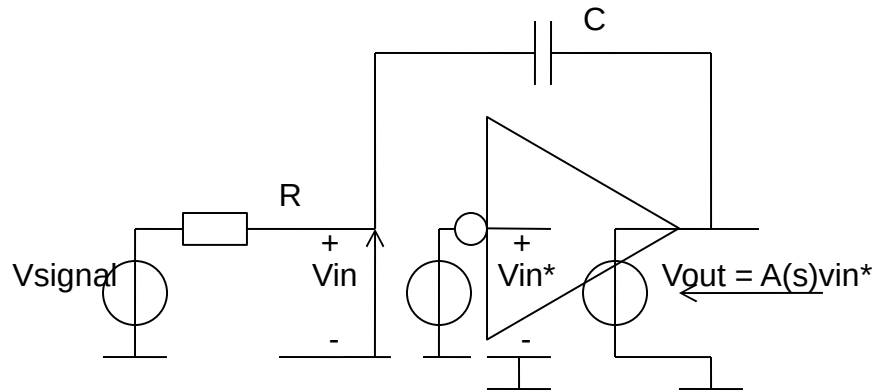
$$\beta A = \frac{sRC}{1 + sRC} A_{OL} = \frac{sRC}{1 + sRC} A(s)$$



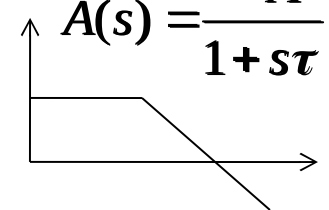
$$A(s) = \frac{-A}{1 + s\tau}$$


$$H(s) = - \frac{1}{(1 + s\tau)(1 + s\tau)} A$$

- Verstärkung mit RK
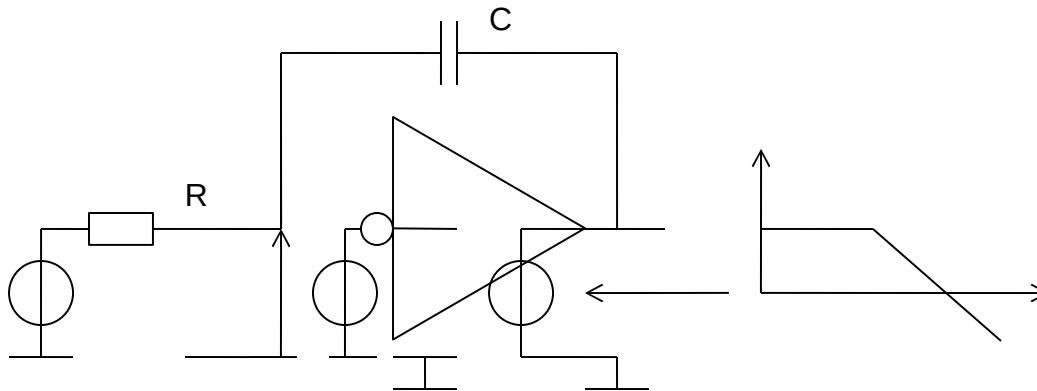
$$A_{FB} = \frac{A_{IN} A_{OL}}{1 + \beta A_{OL}} = \frac{A(s) \frac{1}{1 + sRC}}{1 - A(s) \frac{sRC}{1 + sRC}}$$



$$A_{FB} = \frac{-\frac{A}{1 + s\tau} \frac{1}{1 + sRC}}{1 + \frac{A}{1 + s\tau} \frac{sRC}{1 + sRC}}$$


- Zeikonstanten

$$A_{FB} = \frac{-\frac{A}{1+s\tau} \frac{1}{1+sRC}}{1 + \frac{A}{1+s\tau} \frac{sRC}{1+sRC}} \longrightarrow A_{FB} = \frac{-A}{(1+s\tau)(1+sRC) + sARC}$$

$$A_{FB} = \frac{-A}{\underbrace{1}_{\text{klein}} + \underbrace{s\tau}_{\text{klein}} + \underbrace{sARC}_{\text{Groß}} + \underbrace{s^2 RC\tau}_{\text{Groß für HF}}}$$


$$A_{FB} = \frac{-A}{1 + sARC + s^2 RC\tau}$$

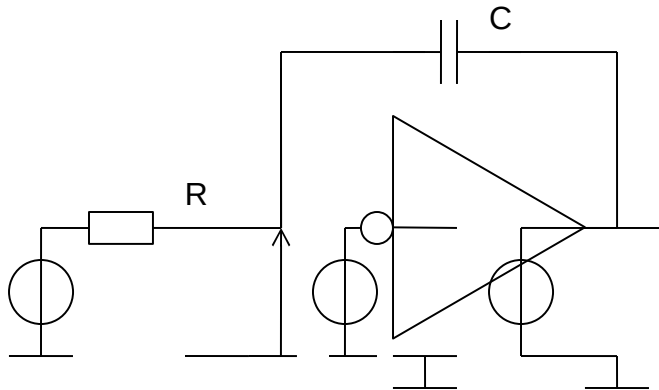
$$A_{FB} = \frac{-A}{\underbrace{(1 + sARC)}_{\text{Große T-Const}} \underbrace{\left(1 + s \frac{\tau}{A}\right)}_{\text{Kleiner als ohne RK}}}$$




Kleiner als ohne RK

- Zeitkonstanten

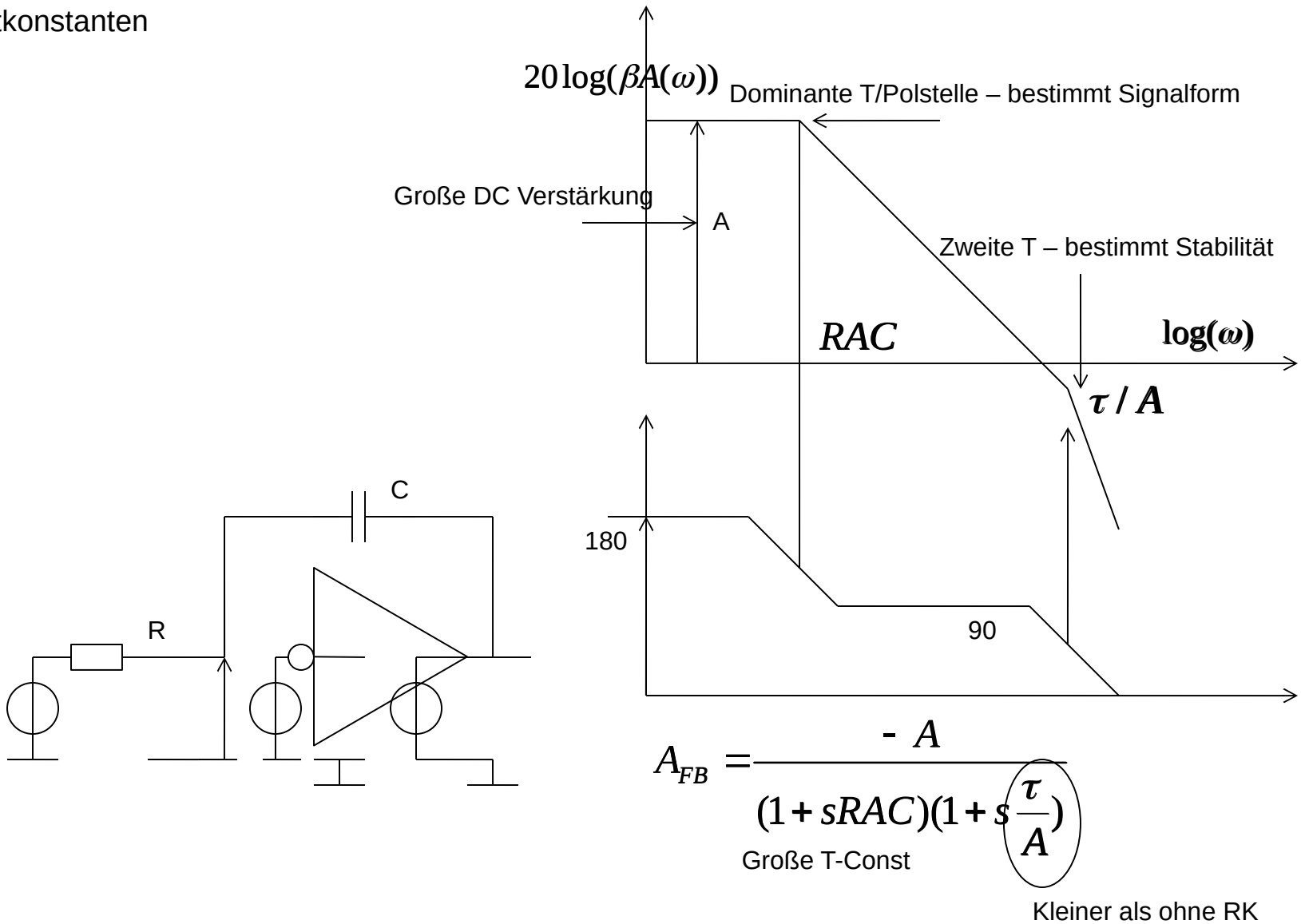


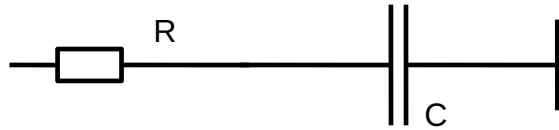


$$T = RC$$

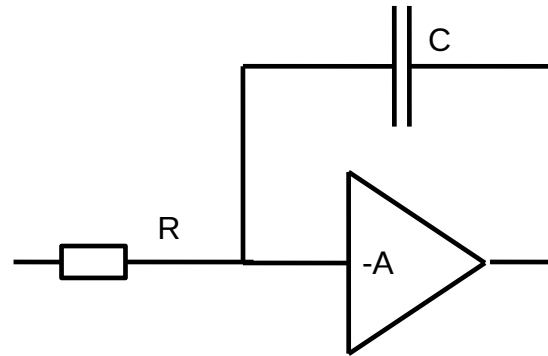








$$T = R \cdot AC$$

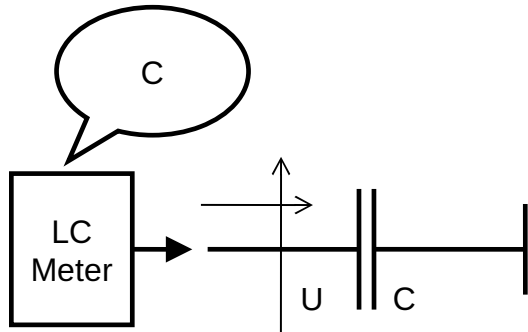


$$U = \frac{1}{C} TI$$

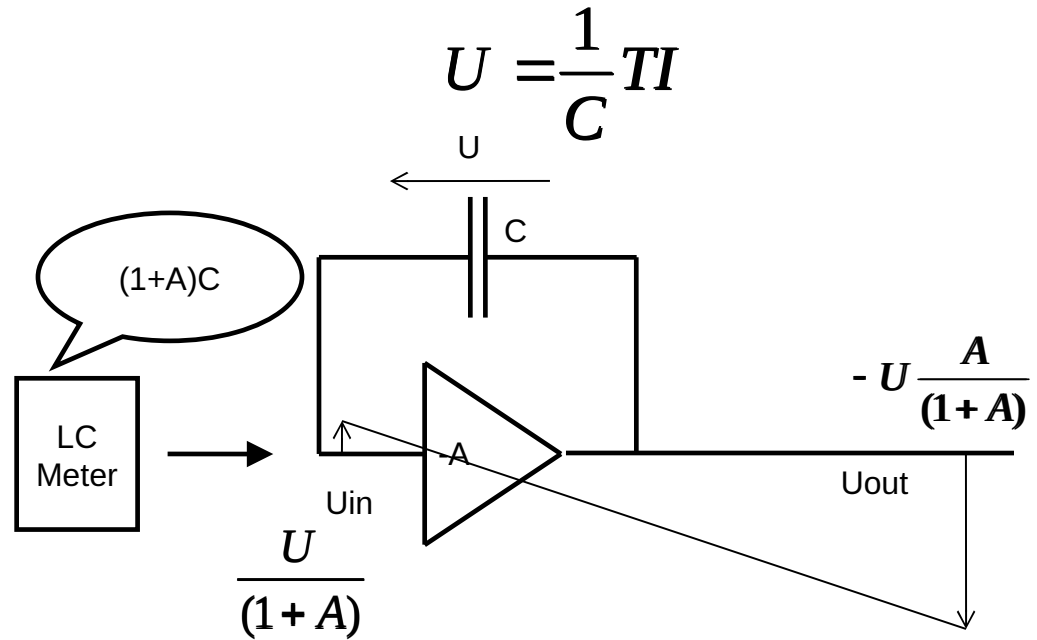

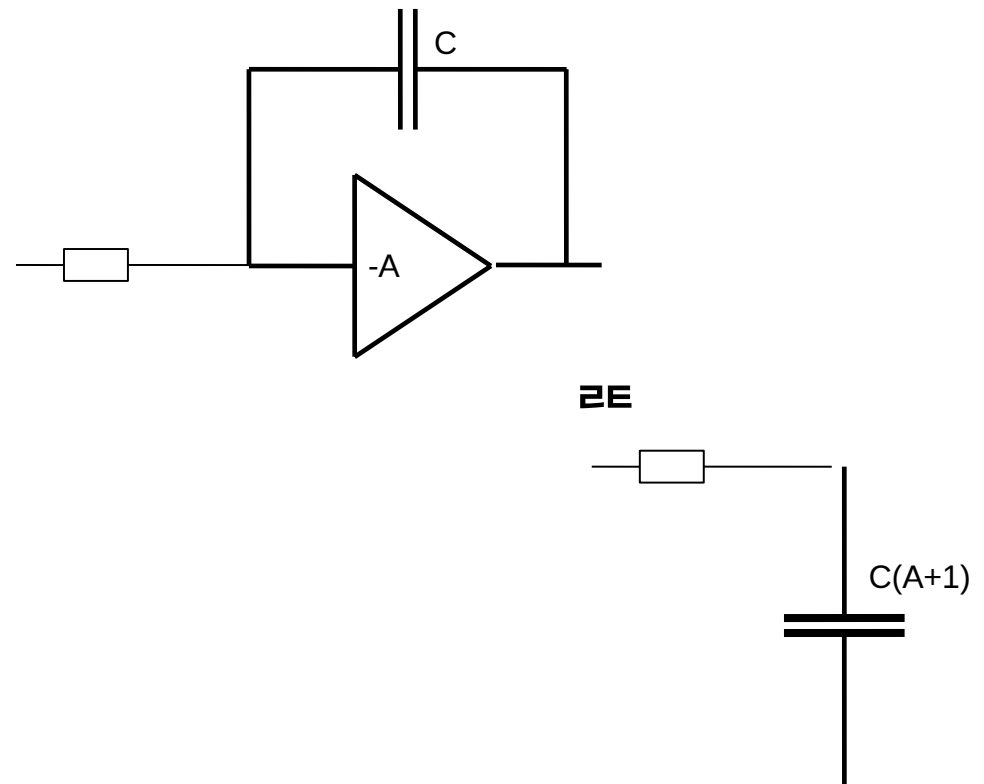

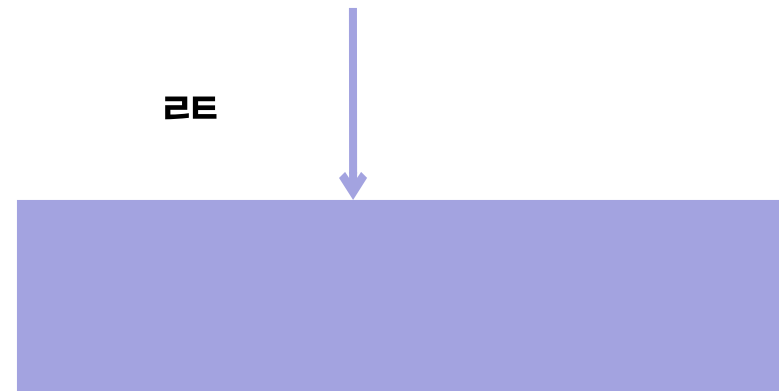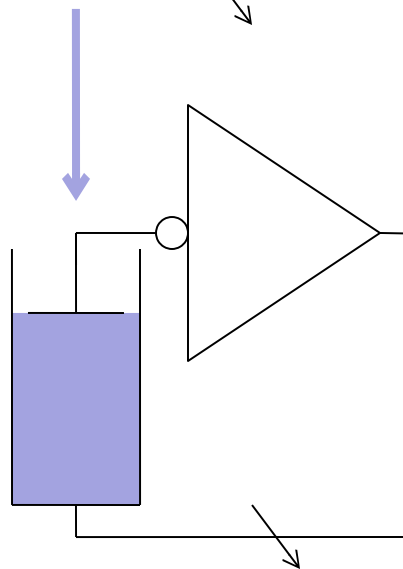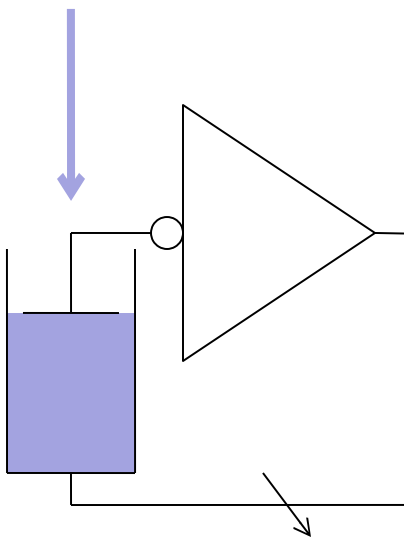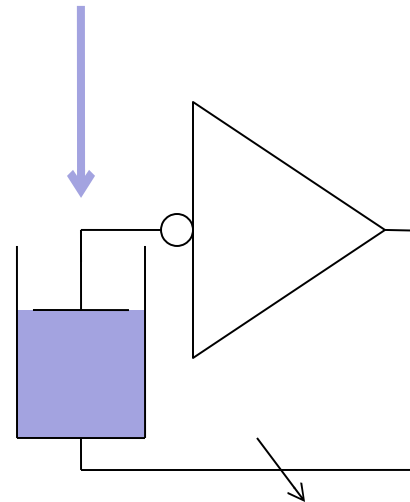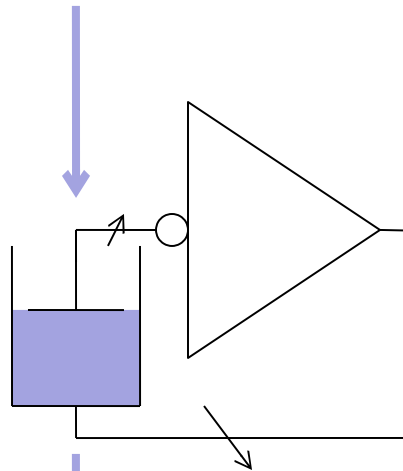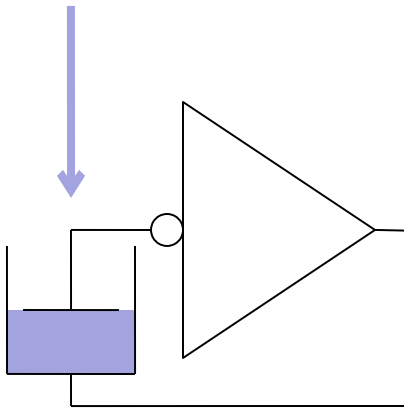


- Integrator

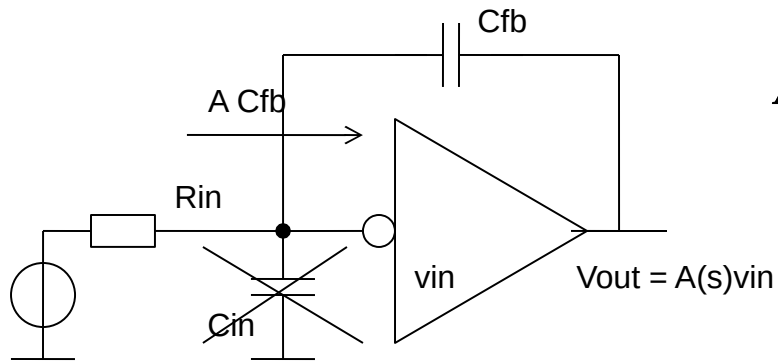



$$A_{FB} = \frac{-A}{(1 + sRAC)(1 + s\frac{\tau}{A})} \rightarrow -\frac{1}{sRC}$$

Bode-Diagramm und Stabilität

- Bode Diagramm

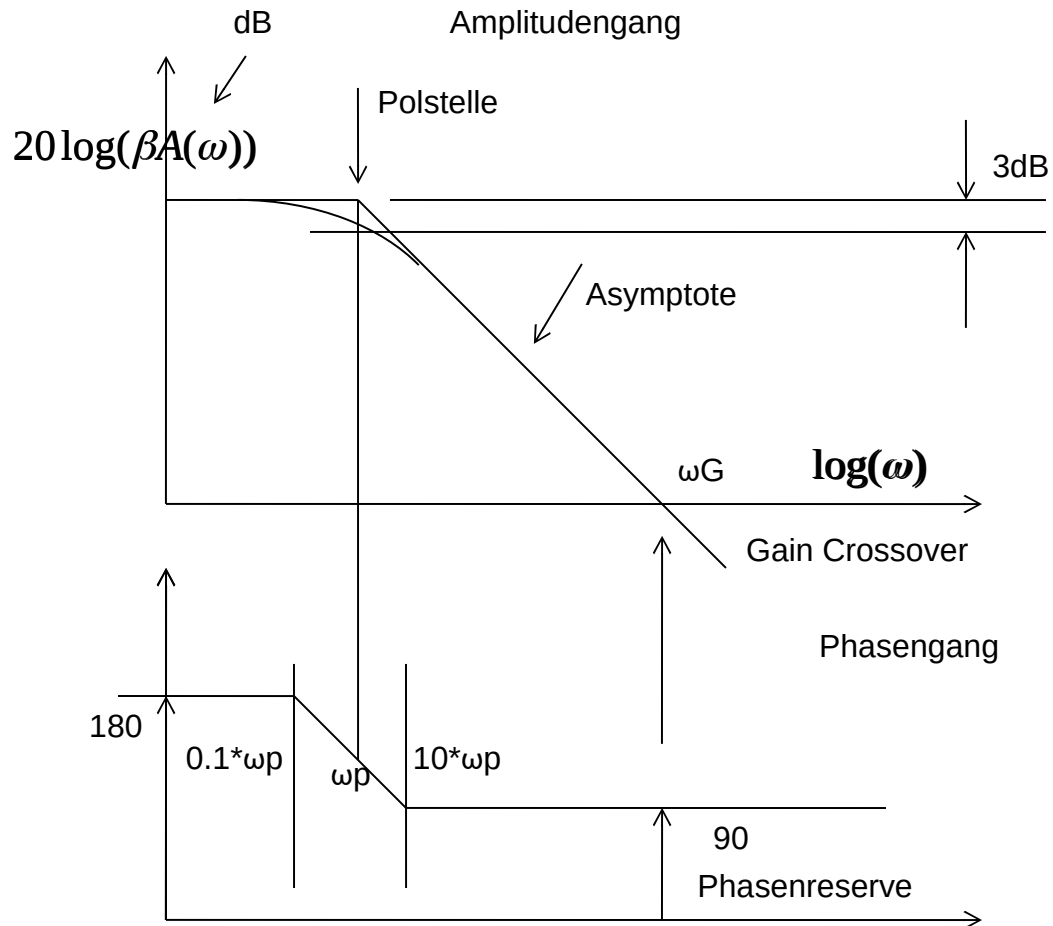

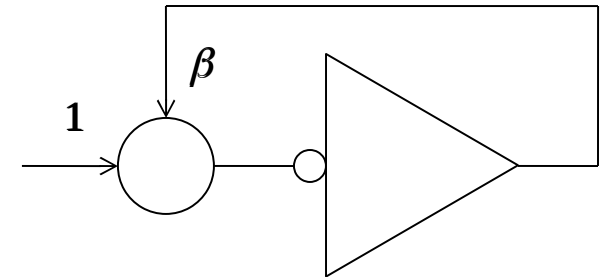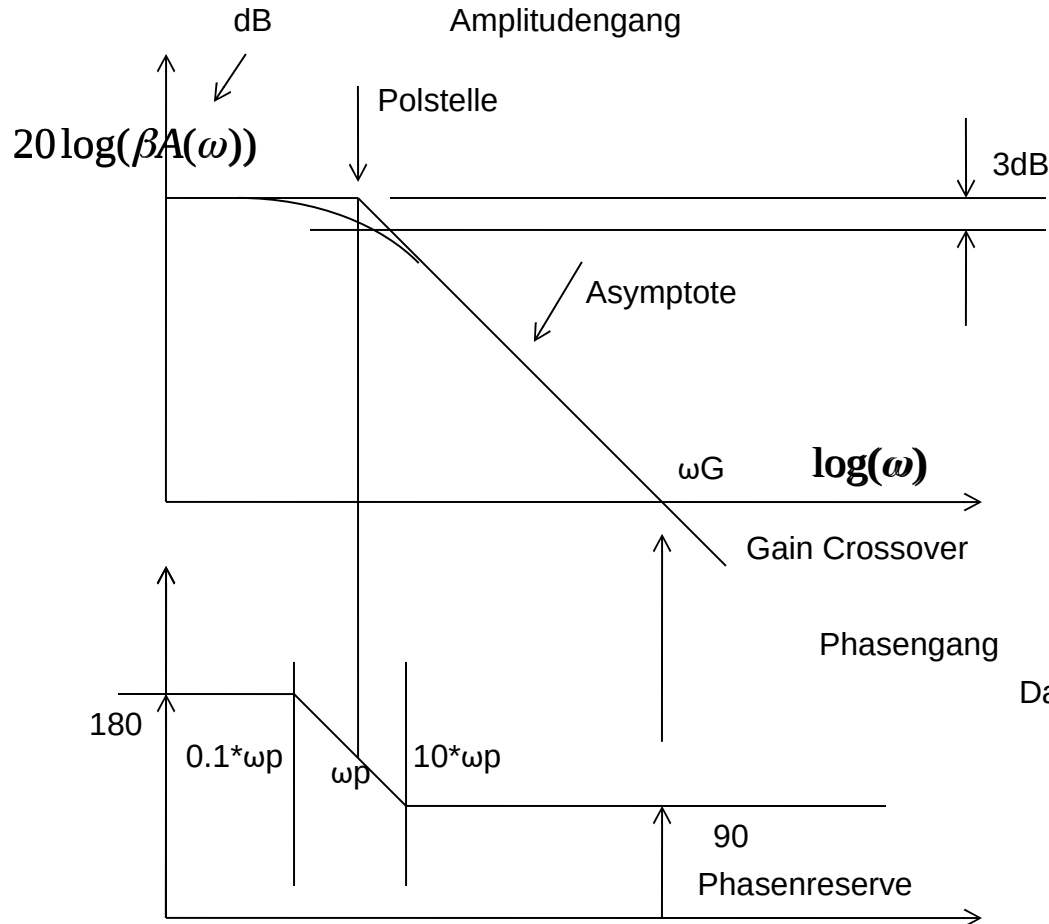- System ist stabil wenn die Phasenreserve > 0 (Phasenänderung < 180)





$$A_F = \frac{FF + A_{IN} A_{OL}}{1 - \beta A}$$

Das Polynom bestimmt Eigenverhalten des Systems



$$v(t) = \sum_i c_i \exp(\lambda_i t)$$

- Phasenänderung = 180 -> Oszillator

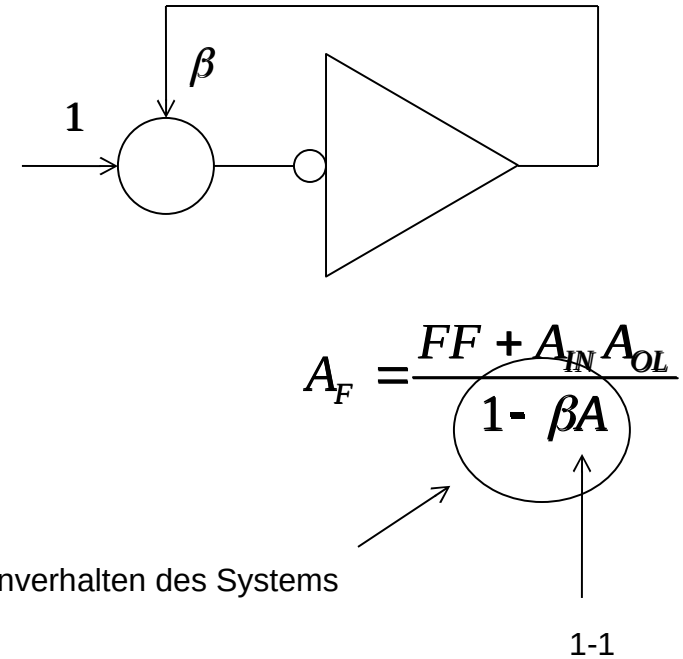
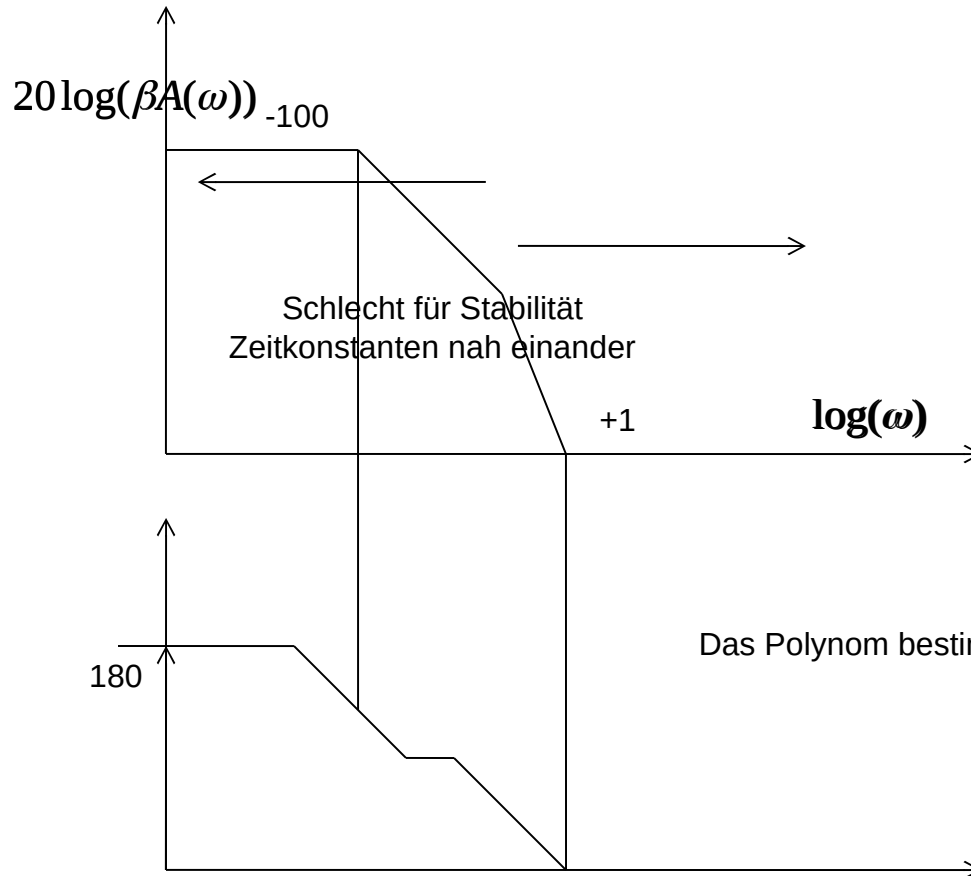


$$v(t) = \sum_i c_i \exp(\lambda_i t)$$

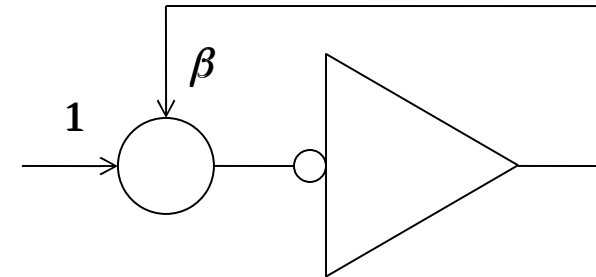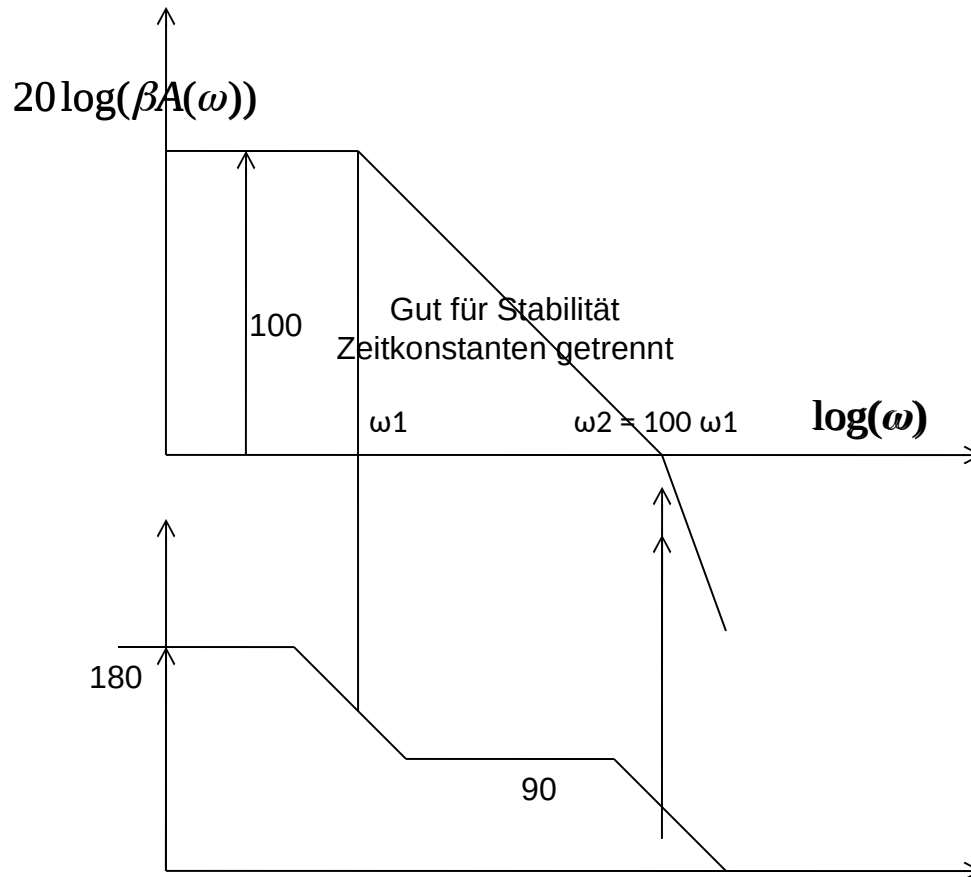- Phasenreserve 45°
- Beispiel: $\beta A = 100$, die zweite Zeitkonstante soll 100 kleiner sein als die dominante T


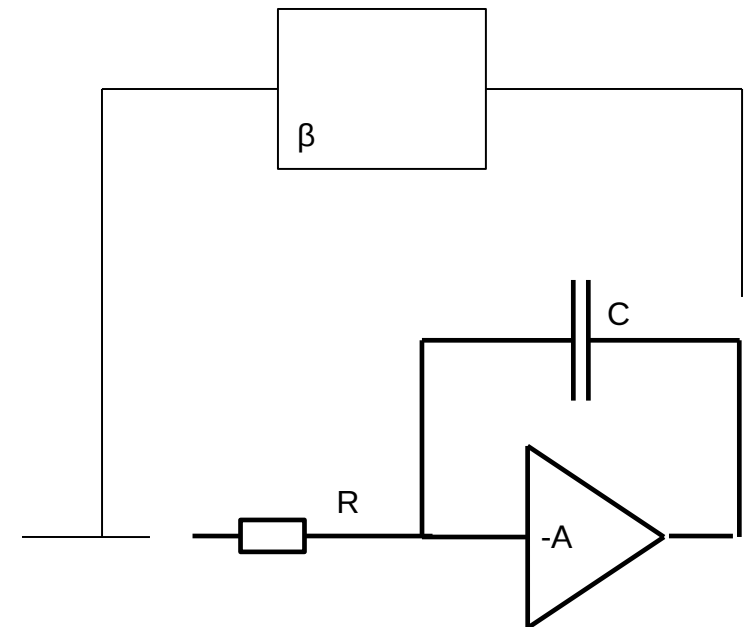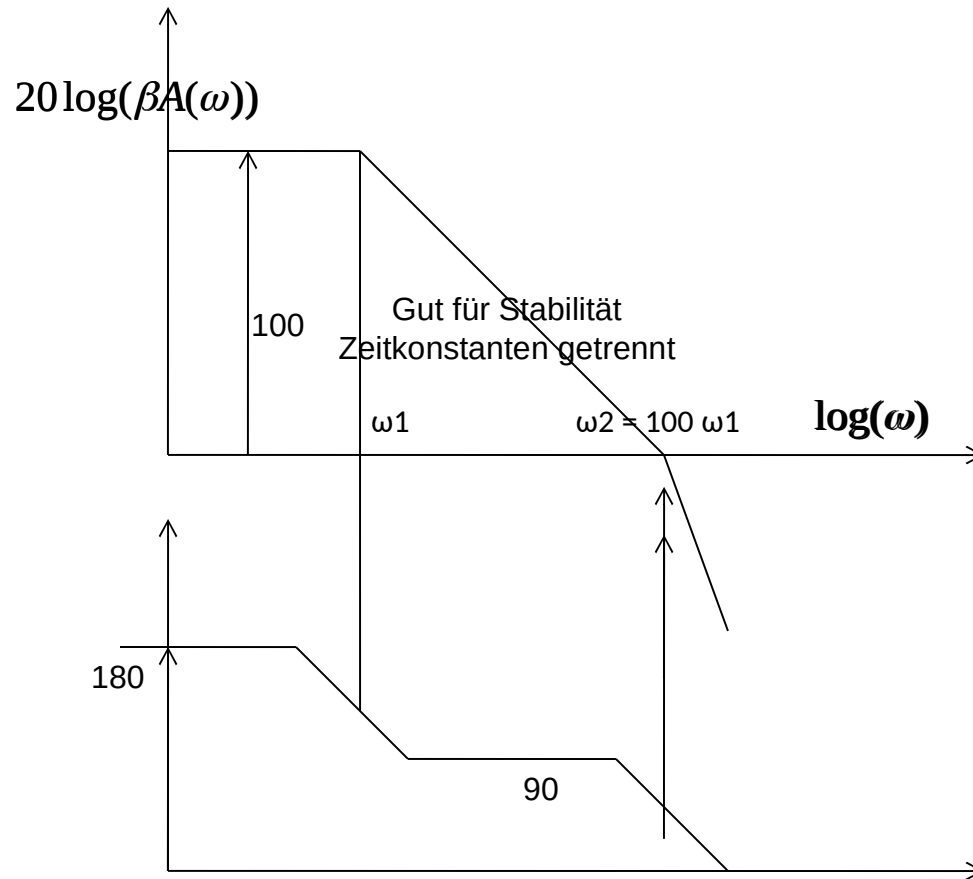
$$A_F = \frac{FF + A_{IN} A_{OL}}{1 - \beta A}$$



- Rückkopplung – nichtinvertierender Verstärker
- Impedanzen und RK (Beispiel Nichtinvertierender Verstärker)
- R_{in} wird höher, R_{out} niedriger
- Integrator (Millereffekt)
- Kapazität wird multipliziert
- Bode-Diagramm und Stabilität (Nyquistkriterium)
- System ist stabil wenn Phasenreserve > 0
- Trennung von Zeitkonstanten ist gut für Stabilität