
 


 - Beispiel Komparator: Realisierung mit normaler Form
- UND, ODER, normale Form (Definitionen)
- Vereinfachung von normalen Formen
- Realisierung von Gattern mithilfe von Schaltern und Widerständen: NAND, AND, Inverter, NOR, OR
- Beispiel Komparator: Bit-Weise Implementierung
- Beispiel: Addierer
- Kombinatorische und Sequenzschaltungen
- Beispiel: Timer
- Komponenten: Zähler, Speicherzelle
- DRAM -> Flipflop

- In digitalen Schaltungen werden die Zahlen 0 oder 1 in Form von elektrischen Potentialen dargestellt
- 0 ist (in CMOS-Implementierung) das Potential der Masse - GND
- 1 ist das Potential vor Versorgungsspannung - VDD



- Annahme: acht-Bit Zahlen
- Die folgenden Operationen zwischen den Zahlen werden oft benutzt:
- Addition, Subtraktion, Vergleich ($>$, $=$), Multiplikation
- Das Ergebnis der Addition und der Subtraktion sind 8-bit Zahlen
- Ergebnis der Multiplikation ist 16-bit Zahl
- Ergebnisse von Vergleichen sind 0 oder 1 (boolesche Variablen)



- Frage: Wie sieht die Schaltung aus, die dem Code unten entspricht?

if(A < 100) A <= A + 1



Komparator



Addierer

- Eine logische Funktion wird mit der Wahrheitstabelle beschrieben
- Die Tabelle enthält eine Zeile für jede Zahlenkombination am Eingang
- $256 \times 256 = 2^{16}$ Kombinationen $\rightarrow 2^{16}$ Zeilen (etwa 64 000)

Variable 1								Variable 2								Ergebnis
a7	a6	a5	a4	a3	a2	a1	a0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	E
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


- Wir definieren UND-Funktion (Konjunktion) von n Variablen als Funktion mit dem Wert 1 wenn alle Variablen 1 sind (Ergebnis ist wahr (=1) wenn X_0 *und* X_2 *und* ... X_{n-1} wahr sind)
- Das Symbolzeichen für UND ist $\wedge$, $*$, $\&$
- Wir definieren auch ODER Verknüpfung (Disjunktion) – das Ergebnis ist 0 nur wenn alle Variablen 0 sind (Ergebnis ist 1 wenn X_1 *oder* ... X_n 1 sind)
- Das Zeichen für Disjunktion ist $\vee$, $+$, $|$

- Die Tabelle für Vergleich zwei 8-Bit zahlen können wir wie folgend als **Disjunktive Normalform** darstellen:
- Wir suchen alle Zeilen mit dem Ergebnis 1 – es gibt sie 256
- Für jede solche Zeile bilden wir eine UND Verknüpfung, die Ergebnis = 1 nur für die Variablen-Werte aus dieser Zeile gibt:
- ZB für die Zeile 0000_1111 0000_1111
- $K_i = !A7 \ \& \ !A6 \ \& \ !A5 \ \& \ !A4 \ \& \ A3 \ \& \ A2 \ \& \ A1 \ \& \ A0 \ \& \ !B0 \ \dots$
- Zeichen ! bedeutet Negation – wir verwenden es überall dort wo die Variable 0 ist. Die Gesamttabelle ist dann ODER Verknüpfung von allen K_i Funktionen.
- $F = K0 \mid \dots \mid K255$
- (Alternative Zeichen für die Negation sind $\sim$, -|)



a7	a6	a5	a4	a3	a2	a1	a0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	E
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0

- Die Normalform kann mithilfe von Absorptionsregeln vereinfacht werden
- $(X \& A_i) \mid (X \& !A_i) = X \& (A_i \mid !A_i) = X \& 1 = X$
 - In diesem Beweis haben wir Distributivgesetz, Äquivalenz $A_i \mid !A_i = 1$ und $X \& 1 = X$ verwendet
- Eine weitere Variante: $(X \& A_i) \mid X = X$
- $(X \text{ UND etwas}) \text{ ODER } X$ ist wahr/falsch wenn X wahr/falsch ist
- Wenn die Minimierung nicht mehr möglich ist, ist eine DNF minimal


 
- Eine Disjunktive Normalform kann schaltungstechnisch realisiert werden.
- Dafür brauchen wir logische Schaltungen (Gates/Gatter) für UND-, ODER-Funktionen und Negation.
- Eine einfache Möglichkeit Logische Schaltungen zu realisieren sind die spannungsgesteuerten Schalter
- Ein Schalter ist geschlossen wenn sein Eingangspotential hoch ist – logische 1



 
 
- UND Funktion von Variablen A, B
- Eine Variable (logisches Signal) wird durch Potential auf einer Leitung mit dem Wert 0 (GND) oder 1 (VDD) dargestellt
- Wir verwenden: zwei Schalter in Serie und einen Widerstand zwischen dem Ausgang und der positiven Versorgungsspannung VDD
- Nur wenn alle Eingänge 1 sind ist auch der Ausgang 0, sonst ist es 1.
- Es ist eine negierte UND Funktion: NAND




 
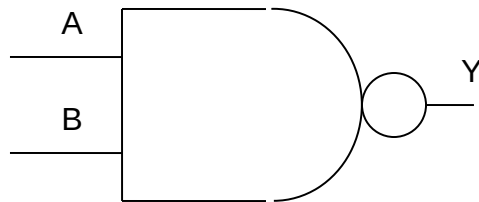
- Annahme: die geschlossenen Schalter sind deutlich niederohmiger als der Widerstand.
- PullUp Widerstand





- Inverter

  



- Inverter und NAND -> UND/AND

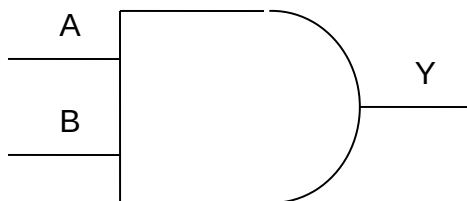  


- UND mit mehreren Eingängen

  

  
- ODER Verknüpfung kann man auch mit den Schaltern implementieren.
- Die Schalter sind zwischen GND und Ausgang angeschlossen.
- PullUp Widerstand wird benutzt
- Wir bilden zuerst NOR, dann hängen den Inverter an, um ODER zu bekommen



 - $K_i = \boxed{!A7} \& !A6 \& !A5 \& !A4 \& A3 \& A2 \& A2 \& A0 \& !B0 \dots$
- Mithilfe von Invertern realisieren wir die negierten Eingangsvariablen




 - Der Komparator braucht 256 UND Gatter mit jeweils 16 Eingängen und ein ODER mit 256 Eingängen – kompliziert!
- Eine weitere Vereinfachung der Normalform nach den Absorptionsregeln ist in diesem Fall nicht möglich




- Einfachere logische Schaltung kann entsprechend der gewöhnlichen iterativen Vergleichsmethode gebildet werden – keine Normale Form, mehr Stufen
- Bitweise Vergleich -> wir vergleichen alle Bits einzeln, wenn alle gleich sind, sind auch die Zahlen gleich
- Äquivalenz: Normalform $Y = (a \& b) \mid (!a \& !b)$


a	b	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


Äquivalenz - EXNOR

 

- Bitweise Vergleich

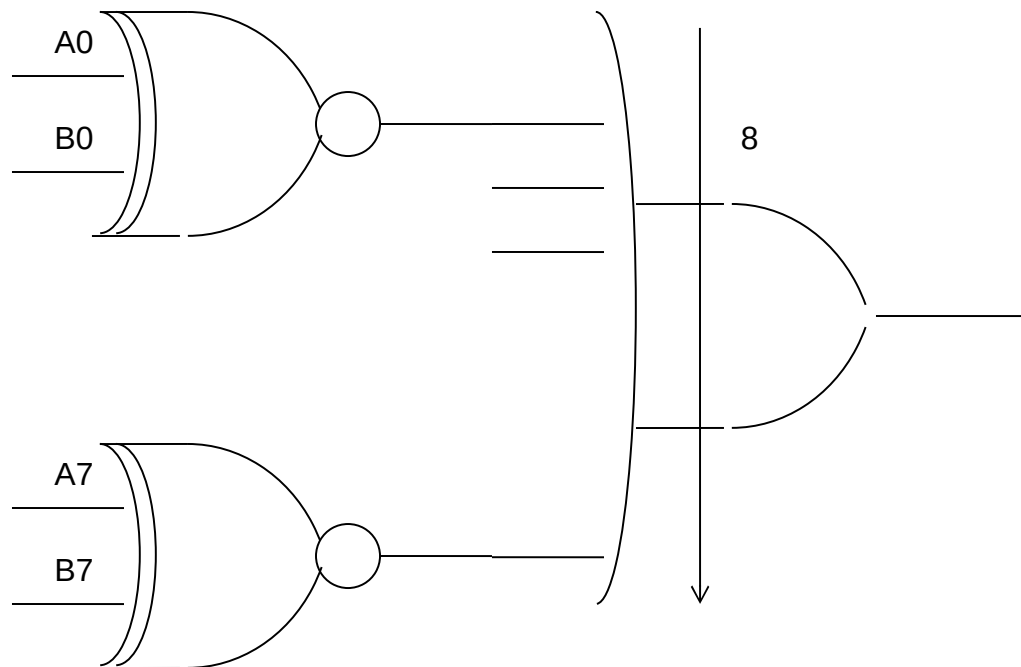

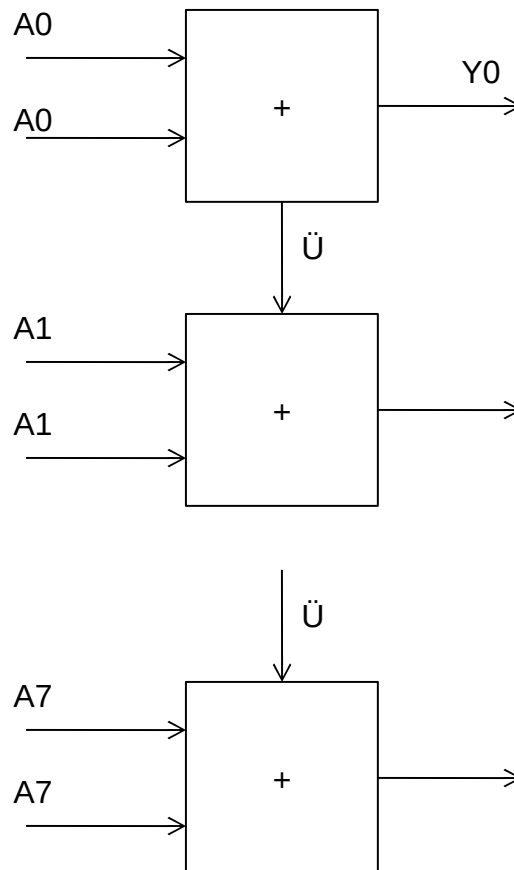- Weiteres Beispiel ist ein 8-Bit Addierer.
- Auch hier bietet sich an, gewöhnlichen Algorithmus für die Addition mehrstelligen Zahlen, den wir aus der Schule kennen, schaltungstechnisch zu implementieren.
- Binäre Zahlen



- Tabelle für die Addition von zwei Bits a und b
- c ist der Übertrag aus der vorherigen Addition
- $\text{Summe} = !c \ \& \ (a \text{ exor } b) \mid c \ \& \ (a == b)$

C=0

a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

C=1

a	b	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Übertrag
- $C_{out} = !c \& (a \& b) \mid c \& (a \mid b)$



C=0

a	b	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



C=1

a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


- Kombinatorische und Sequenzschaltungen

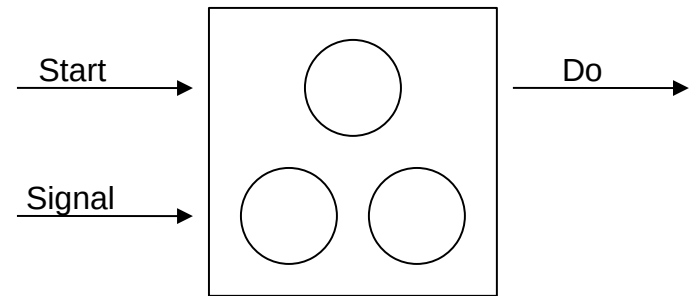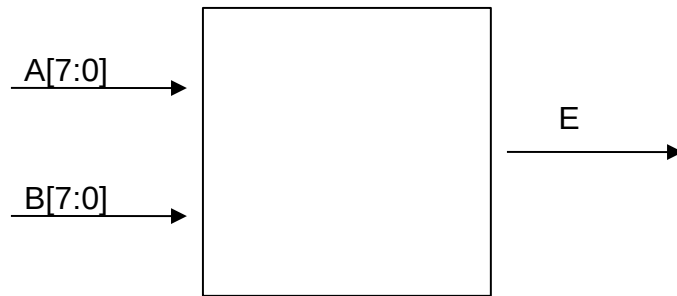

  
- Kombinatorische Logik: Der Ausgang der Schaltung ist definiert wenn man die Eingänge kennt
- Andere Art: Schaltungen mit Speicherelementen, mit denen man, zum Beispiel, zyklische Operationen durchführen kann, Zustandsautomaten oder Programme realisiert
- Sequenzielle Schaltungen - Ausgang hängt nicht nur von den momentanen Eingangswerten sondern auch von der Vorgeschichte des Systems.



 
- Beispiel - Timer
- Der Eingang: die eingestellte Zeit – z.B. achtstellige binäre Zahl, und ein Start-Knopf. Der Ausgang ist ein Alarm-Signal
- Solche Systeme brauchen 1) ein internes Taktsignal, also einen Oszillator.
- 2) einen Zähler
- 3) Komparator und Zustandsmaschine




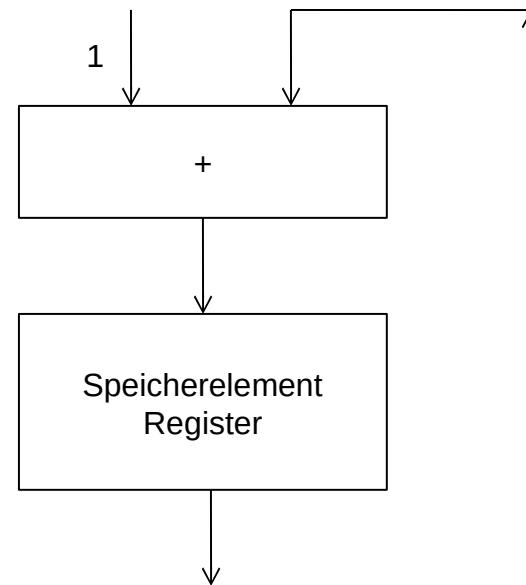
- Zähler: Addierer + Speicherelement in dem das Ergebnis gespeichert wird.




 
- Wie wird der Zähler angesteuert?
- Register aus Flipflops (Speicherzellen)



  - Die Flipflops haben einen Eingang, Ausgang, einen Takteingang
- Flipflops haben die folgende Eigenschaft. Der Wert am Eingang wird im Moment der steigenden Taktflanke gespeichert. Der gespeicherte Wert taucht auf dem Ausgang eine kurze Zeit danach auf, etwa $\sim n \times 100\text{ps}$



  
- Der Eingang des Registers ändert sich auch einige 100ps nach der Taktflanke, da der Addierer den neuen Eingangswert A bekommt und seinen Ausgang anpasst. Diese Änderung der Addierer-Ausgangs wird aber erst auf die nächste Taktflanke in Register gespeichert
- => Auf jede steigende Taktflanke erhöht sich der Zustand des Zählers.





- Hardware-Programmiersprache:

```
always @ (posedge CLK) begin  
    A <= A + 1  
end
```

- Wie realisieren wir ein Flipflop?
- Am einfachsten stellen wir uns eine Speicherzelle wie einen getakteten Kondensator vor. Wenn der Schalter geschlossen ist, verbinden wir den Eingang mit einem Kondensator. Der Kondensator wird auf das Eingangspotential aufgeladen.
- Wenn der Schalter geöffnet wird, behält der Kondensator das Potential. Das logische Niveau wird auf diese Weise gespeichert.
- DRAM Zellen.

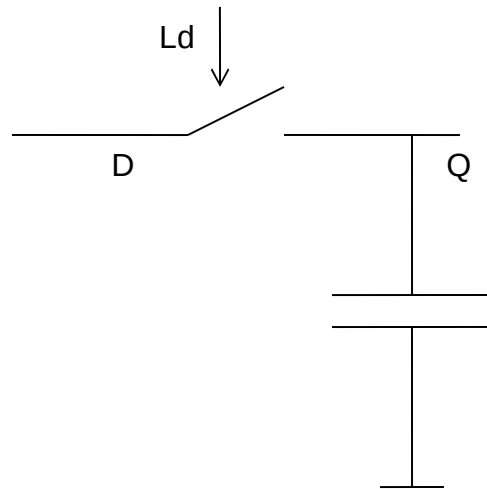

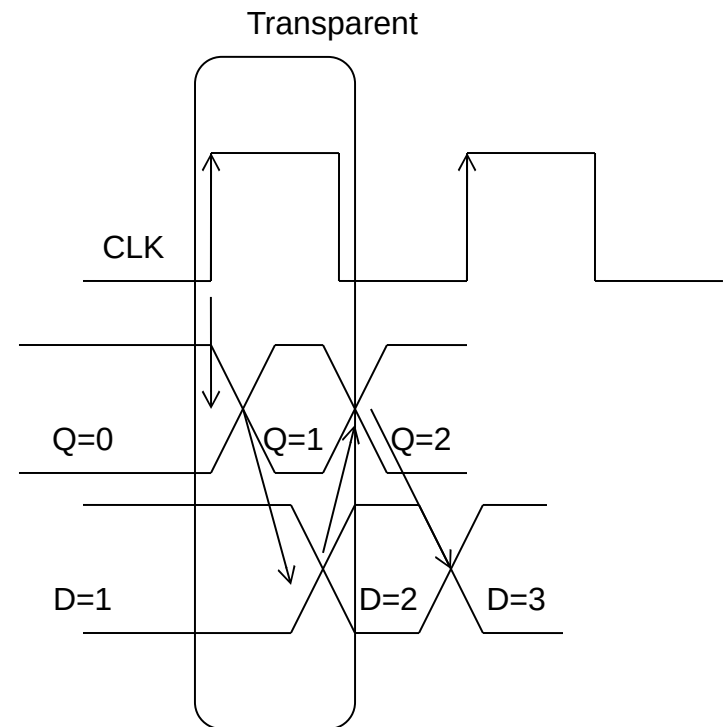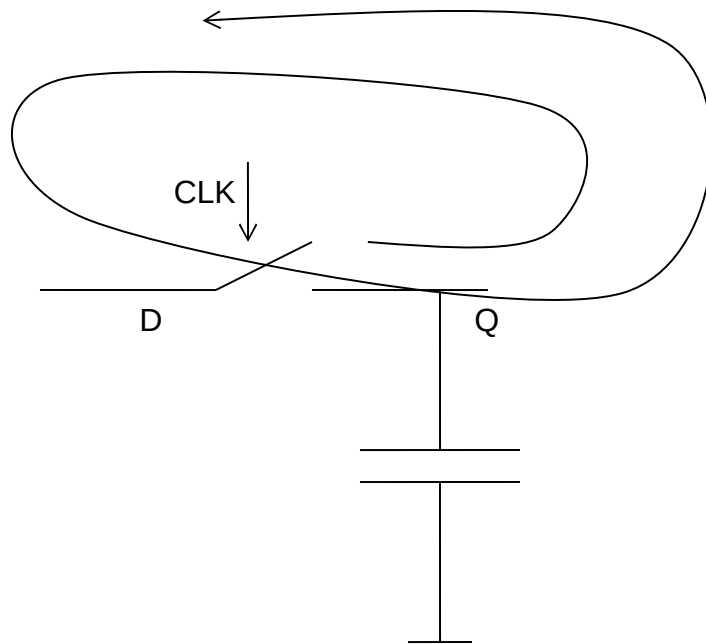- Problem:
- Nach der steigenden Taktflanke wird der Eingang gespeichert - OK. Das Flipflop aus einem Kondensator würde jede weitere Änderung am Eingang ebenfalls speichern, bzw. das anfangs gespeicherte Wert überschreiben, solange Taktsignal eins ist. (Race Condition)
- Der gespeicherte Zustand soll sich bis zur nächsten Taktflanke nicht ändern, auch wenn sich der Eingang ändert



- Lösung
- Zwei DRAM Zellen hintereinander zu schalten

