
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Design digitaler Schaltkreise

 

Basiert auf rückgekoppelten Invertern

Basiert auf Kondensatoren

Löschbar mit UV-Licht

Elektrisch löschar
und programmierbar

RAM-Erweiterungen

ROM - read only memory
RAM - random access memory
PROM - programmable ROM
EPROM - electrically programmable ROM
FeRAM - Ferroelectric RAM
MRAM - Magnetoresistive RAM
PRAM - Phase-change RAM


Flüchtig (volatile)

Permanent (non-volatile)




Programmierung bei
Herstellung

P. mit spez. Geräten


 



 
Aspect ratio (too high and too narrow layout) may be a problem!



SRAM

  
- Statische Speicherzellen
- Wenn wir den Ausgang des zweiten Inverters mit dem Eingang des ersten verbinden, gilt $V_{in} = V_{out}$.
- Der Zustand der Schaltung liegt im Schnittpunkt der Kennlinie $V_{out} = f(V_{in})$ und der Geraden $V_{out} = V_{in}$.



  


Diese 4 Transistoren speichern den Zustand


- SRAM befindet sich im Zustand $Q=0$

 


- SRAM befindet sich im Zustand $Q=0$

 

 
- Versuchen wir die RAM Zelle zu überschreiben...
- Annahme: NMOS leitet starker als PMOS
- Bit line P wird auf 1 aufgeladen, bit line N auf 0 entladen
- Word line (read/write line) wird geschaltet



 
- Frage: Warum gibt es zwei Schalter-Transistoren und zwei bit lines?
- In unserem Fall ist es schwer nur mit der bit line P, RAM zu überschreiben. Transistor T2 leitet zu schwach wegen kleiner V_{gs}



 
- Transistor T1 leitet gut und entlädt QN gegen 0




- Das führt zum “Umkippen” von RAM Zelle

 


- Das führt zum “Umkippen” von RAM Zelle

 


 
- Zustand $Q = 1/QN = 0$ wird hergestellt




- Lesen von SRAM-Zellen

 

  
- Annahme: bit-Linien haben große Kapazitäten
- Die Bitlinien sind ungünstig aufgeladen




- Read line wird geschaltet

 

 
- Problem
- Tp2 leitet schwächer als T2
- Tp2 muss C2 aufladen, wegen großer Kapazität C2 fließt viel Strom



 
- Problem
- Tp2 leitet schwächer als T2
- Tp2 muss C2 aufladen, wegen großer Kapazität C2 fließt viel Strom -> Potential Q fällt



 
- Problem
- Tp2 leitet schwächer als T2
- Tp2 muss C2 aufladen, wegen großer Kapazität C2 fließt viel Strom -> Potential Q fällt -> QN wird aufgeladen, RAM Zelle kippt um




- RAM Zelle bleibt überschrieben

 

 
- Lösung des Problems: Precharge
- Bitlinien werden auf 1 aufgeladen (mithilfe von Transistoren Tpch1 und Tpch2)



 
- C2 ist „richtig“ aufgeladen und verursacht kein Problem beim Lesen
- C1 muss entladen werden
- Das gelingt weil Tn1 stärker leitet (R kleiner) als T1 -> QN bleibt 0



 
- C1 wird entladen, RAM Zelle kippt nicht um und wird richtig geschrieben




 
- C1 wird entladen, RAM Zelle kippt nicht um und wird richtig geschrieben




 
- Mithilfe eines Verstärkers (sense amp) kann das Lesezyklus beschleunigt werden





• ...

  


• ...

  


• ...

  


- ...

 


- ...

 


- ...

 


- ...

 


- ...

 



- ...

 

- ...


 


- SRAM

  


AMD 215-0821060 28 nm HP 6T-SRAM at Poly - Plan View SEM

- SRAM

  


DRAM

 
- DRAM basiert auf Kondensatoren (C) als Speicherelementen
- Realisierung 1
- Transistor T1 dient als Verstärker
- Getrennte Rd und Wr Schalter T_{wr} und T_{rd}




- DRAM

 


- DRAM

 

- DRAM

 


- DRAM

 


Leckstrom ist Problem, Ladung fließt ab

- DRAM

 


Leckstrom ist Problem, Ladung fließt ab


- DRAM

 


- DRAM

 

- DRAM

 


- DRAM

 


Ladung bleibt erhalten

- Realisierung 2
- 1-transistor DRAM

 


- Write ist einfach

 


-


- Write ist einfach

 

 
- Lesezyklus
- Bit-line Kapazitäten C_{bl} führen zum Entladen von RAM Kapazitäten C




 
- Bit-line Kapazitäten C_{bl} führen zum Entladen von RAM Kapazitäten C



 
- Bit-line Kapazitäten C_{bl} führen zum Entladen von RAM Kapazitäten C



  
- Ein Verstärker oder analoger Komparator wird benutzt um V_{high} als logische 1 zu erkennen



- Refresh

 

- Refresh

 



 
 


FIG 11.27 Trench capacitor

 


Embedded DRAM in Nintendo Wii U GPU fabbed by Renesas (45-nm)
 
<http://chipworksrealchips.blogspot.de/2014/02/intels-e-dram-shows-up-in-wild.html>



 Embedded DRAM in IBM Power 7+ microprocessor (32-nm)





Intel's 22-nm embedded DRAM stack

Permanentspeicher (non-volatile)



Programmiert vor Verwendung

PROM

  



Programmiert vor Verwendung

PROM

  



Programmiert vor Verwendung

PROM

  



Programmiert vor Verwendung


PROM

  



Programmiert vor Verwendung


PROM

  

 

 


 

 



EPROM, EEPROM und FLASH

- Transistor (ODER-Schaltung)

 


- Transistor (ODER-Schaltung)

 


 

 
- Durch die gespeicherte Ladung wird die Schwellspannung des Transistors zu höheren Werten verschoben. Das Auslesen erfolgt bei niedrigen Spannungen. Ist U_{th} verschoben, schaltet der Transistor nicht ein.




Floating gate negativ aufgeladen

 


Floating gate nicht aufgeladen

 

Floating Gate positiv aufgeladen

 


Energiediagramm: $V_{bias} = 0$

 



Wegen hoher Spannung wird die Barriere schmaler

$V_{bias} \sim 10V$

 


 - EEPROM erase, Fowler-Nordheim tunnelling




 

- Klassisch betrachtet ist es für ein Teilchen mit einer bestimmten mittleren thermischen Energie, die kleiner ist als die Höhe der [Austrittsarbeit](#), unmöglich, das Kathodenmaterial zu verlassen. [Quantenmechanisch](#) betrachtet gibt es jedoch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Elektronen aus dem [Festkörper](#) austreten.
- Diesen Effekt nennt man allgemein auch [Tunneleffekt](#). Das Elektron tunnelt durch den Potentialwall, der durch das äußere elektrische Feld verkippt wurde – diese spezielle Art von Tunneln nennt man auch „**Fowler-Nordheim-Tunneln**“ (benannt nach [Ralph Howard Fowler](#) und [Lothar Nordheim](#)).

 

- Klassisch betrachtet ist es für ein Teilchen mit einer bestimmten mittleren thermischen Energie, die kleiner ist als die Höhe der [Austrittsarbeit](#), unmöglich, das Kathodenmaterial zu verlassen. [Quantenmechanisch](#) betrachtet gibt es jedoch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Elektronen aus dem [Festkörper](#) austreten.
- Diesen Effekt nennt man allgemein auch [Tunneleffekt](#). Das Elektron tunnelt durch den Potentialwall, der durch das äußere elektrische Feld verkippt wurde – diese spezielle Art von Tunneln nennt man auch „**Fowler-Nordheim-Tunneln**“ (benannt nach [Ralph Howard Fowler](#) und [Lothar Nordheim](#)).

 


EEPROM – verschiedene Möglichkeiten


Variante 1

Erase and program based on tunnel effect

 
- EEPROM (erase and program based on tunnel effect)



 
- EEPROM (erase and program based on tunnel effect)



 
- EEPROM (erase and program based on tunnel effect)



 
- EEPROM (erase and program based on tunnel effect)



 
- EEPROM (erase and program based on tunnel effect)



 
- EEPROM (erase and program based on tunnel effect)



 
- EEPROM (erase and program based on tunnel effect)



 
- EEPROM (erase and program based on tunnel effect)



 
- EEPROM (erase and program based on tunnel effect)



 - EEPROM (erase and program based on tunnel effect)




- EEPROM (erase and program based on tunnel effect)

 


Variante 2

Erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection

 
- EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)



 
- EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)



 
- EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)



 
- EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)



 
- EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)



 - EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)




- EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)

 


Variante 3

1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect,
program based on hot carriers injection)

 
- 1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)



 
- 1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)



 
- 1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)



 
- 1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)



 
- 1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)



 
- 1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)



 - 1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)





 - 1 Transistor EEPROM (erase based on tunnel effect, program based on hot carriers injection)





FLASH Speicher

 
 
- Flash (<http://de.slideshare.net/ruchiusha/07flash-memory-technology>)





- Flash

  



- Flash

  



- Flash

  



- Flash

  



- Flash

  



- Flash

  



- Flash

  



- Flash

  

- Flash

  


- Flash

  


Ferroelectric RAM


- Polarisation -> high current

 


- Maintaining of polarity -> low current

 


- Reversal of polarity -> high current

 


- Precharge

 


- Precharge

 


- Precharge

 


- Write FERAM

 


- Write FERAM

 


- Write FERAM

 


- Write FERAM

 


- Write FERAM

 


- Write FERAM

 


- Write FERAM

 


- Write FERAM

 


- Power off

 


- Power on

 


- Power on

 


- Write SRAM

 


- Write SRAM

 

- Write SRAM

 

- Write SRAM

 

- Write SRAM

