



Übungen zu Rechnerstrukturen: Hardwareentwurf

1. Lösungsblatt

1 Low-Power-Entwurf

1. $5V \rightarrow 0.8V \leftrightarrow U^2 : 25 \rightarrow 0.64$ (Faktor 39.1)
 $1MHz \rightarrow 1GHz \leftrightarrow$ Faktor 1000

Aus $P \approx U^2 * f$ resultiert eine Zunahme der elektrischen Leistung um den Faktor 25.6.

2. $P_{switching} = C_{eff} * U^2 * f$

Schnelleres Laden von C_{eff} und damit steilere Flanken

Problematisch: Spannungsbeitrag wird quadratisch verrechnet

3. Aufgrund immer weiterer Verfeinerung der Strukturen spielen mittlerweile die Leckströme eine erhebliche Rolle bei der Leistungsaufnahme.
4. UND-Gatter:
 - UND: 1 wenn beide Eingänge 1, sonst 0
 - 4 Zustände (00,01,10,11): somit $p_1 = \frac{1}{4}$, $p_0 = \frac{3}{4}$

Gewünschte Gesamt-Schaltfunktion:

- $f_{UND}(x, y) = \begin{cases} 1 & \forall x = y = 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

Fall 1: Ausgangssituation rechtes Gatter

- $p_1 = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
- $p_0 = 1 - p_1 = \frac{3}{4}$

Für das rechte Gatter gilt daher:

- $p_{1'} = p_1 * p_1 = \frac{1}{16}$
- $p_{0'} = 1 - p_{1'} = \frac{15}{16}$
- Schaltwahrscheinlichkeit somit $\sum p_1 = 2 * \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = 0,5625$

Fall 2: Errechnen der Teilwahrscheinlichkeiten

– Hinter erstem Gatter:

$$p_1 = \frac{1}{4}, \quad p_0 = \frac{3}{4}$$

– Hinter zweitem Gatter:

$$p_{1'} = p_1 * \frac{1}{2} = \frac{1}{4} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$p_{0'} = 1 - p_{1'} = \frac{7}{8}$$

– Hinter drittem Gatter:

$$p_{1''} = p_{1'} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8} * \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

$$p_{0''} = 1 - p_{1''} = \frac{15}{16}$$

– Schaltwahrscheinlichkeit: $\sum p_i = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = 0,4375$

Resultat: Für Fall 1 ergibt sich $p_{gesamt} = 0,5625$, für Fall 2 $p_{gesamt} = 0,4375$.

Damit resultiert aus der höheren Schaltwahrscheinlichkeit in Fall 1 ein höherer Leistungsverbrauch; die zugrundeliegende Schaltstruktur hat jedoch eine geringere Durchlaufzeit (2 Ebenen) im Gegensatz zu Fall 2 (3 Ebenen).

2 Schaltungsentwurf mit VHDL

1. XOR-Funktion in unterschiedlicher Implementierung

Funktional: $y \leftarrow '0'$ when $a=b$ else $'1'$;

Boolesch: $y \leftarrow (\text{not}(a) \text{ and } b) \text{ or } (a \text{ and } \text{not}(b))$;

Wertetabelle: $y \leftarrow '0'$ when $a='0'$ and $b='0'$
 else $'1'$ when $a='0'$ and $b='1'$
 else $'1'$ when $a='1'$ and $b='0'$
 else $'0'$ when $a='1'$ and $b='1'$;

2. Beschreibung der Entity

```
entity counter is
  port (
    rst: in std_logic;  -- Rücksetzsignal
    clk: in std_logic;  -- Taktsignal
    dir: in std_logic;  -- Richtungsumschaltung
    sel: in std_logic;  -- Auswahlsignal
    ena: in std_logic;  -- Freigabesignal

    cout: out std_logic_vector(5 downto 0)  -- Zählerausgabe
  );
end entity;
```

Es ist alternativ auch möglich, Signale gleichen Typs und Richtung zu gruppieren, z.B.

```
rst, clk, dir, sel, ena: in std_logic;
```

3. In der Verhaltensbeschreibung muss zusätzlich der eigentliche Zähler als Signal deklariert werden. Die Ausgabe des Zählers erfolgt außerhalb des Prozesses.

```
architecture arch_counter of counter is
    signal count: unsigned(5 downto 0); -- 2^6=64 Zustände
begin

    p_counter:
    process(rst, clk, dir, sel)
    begin

        -- asynchrones Rücksetzen
        if rst='0' then
            count<=0; -- unsigned

        -- Zählfunktion
        elsif clk'event and clk='1' then

            -- Zähler selektiert?
            if sel='1' then

                -- Zählrichtung
                if dir='0' then
                    count<=count+1;
                else
                    count<=count-1;
                end if;

            end if;
        end if;
    end process;

    -- Ausgabe
    c_out<=std_logic_vector(count) when ena='0' else (others=>'Z');

end architecture;
```

4. Da eine Abfrage auf Zählerstand 0 auch im Reset-Fall auslösen würde, ist hier eine Lösung zu finden, um festzustellen, ob tatsächlich ein Über-/Unterlauf stattfand. Hierzu wird das niedrigstwertige Bit des Zählers gespeichert und in den Test auf Zählerstand 0 miteinbezogen.

Im Unterschied zum nachfolgenden Aufgabenteil kann hier direkt auf den entsprechenden Zählerstand verglichen werden. Bezüglich der Komplexität der Abfrage ändert sich nichts.

```
architecture arch_counter_ovl2 of counter is
    signal count: unsigned(5 downto 0);
    signal store: std_logic; -- Zustandsspeicher
begin

    p_counter:
    process(rst, clk, dir, sel)
    begin

        -- asynchrones Rücksetzen
        if rst='0' then
            count<=0; -- unsigned
            store<='0';

        -- Zählfunktion
        elsif clk'event and clk='1' then

            -- Bit 0 des Zählers merken
            store<=count(0);

            -- Zähler selektiert?
            if sel='1' then

                -- Zählrichtung
                if dir='0' then
                    count<=count+1;
                else
                    count<=count-1;
                end if;

            end if;
        end if;
    end process;
```

```
-- Über/Unterlauf?
ovl<='1' when count="00000000" and store='1' and dir='0' else
    '1' when count="11111111" and dir='1' else
    '0';

-- Ausgabe
c_out<=std_logic_vector(count) when ena='0' else (others=>'Z');

end architecture;
```

Verständnisfrage: Betrachten Sie den Fall eines Zeitgebers, dessen Überlauf per NMI einer CPU zugeführt wird. Der Takt für den Zeitgeber werde erst später durch ein Anwendungsprogramm zugeschaltet. Was würde ohne die besondere Behandlung des Zählerstands 0 im Aufwärtzählfall passieren?

5. In dieser Lösung ist das Zeitverhalten innerhalb getakteter Prozesse zu beachten: Ein Test auf den Zählerwert 0 würde das Überlaufsignal erst zum Zeitpunkt 1 erzeugen bzw. ein Test auf 63 das Unterlaufsignal zum Zeitpunkt 62, weswegen der Test auf die dem Über-/Unterlauf vorausgehenden Werte erfolgt.

```
architecture arch_counter_ovl1 of counter is
    signal count: unsigned(5 downto 0);
begin

    p_counter:
    process(rst, clk, dir, sel)
    begin

        -- asynchrones Rücksetzen
        if rst='0' then
            count<=0; -- unsigned
            ovl<='0';

        -- Zählfunktion
        elsif clk'event and clk='1' then

            -- Standardwert für ovl
            ovl<='0';

            -- Zähler selektiert?
            if sel='1' then

                -- Zählrichtung
                if dir='0' then
                    count<=count+1;

                    -- Überlauf?
                    if count="111111" then
                        ovl<='1';
                    end if;
                else
                    count<=count-1;

                    -- Unterlauf?
                    if count="000000" then
                        ovl<='1';
                    end if;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
end;
```

```
        end if;  
    end if;  
end process;  
  
-- Ausgabe  
c_out<=std_logic_vector(count) when ena='0' else (others=>'Z');  
  
end architecture;
```

Da bei VHDL immer die letzte Zuweisung bestimmend ist, kann die Zuweisung des Default-Wertes für `ovl` losgelöst von den jeweiligen if/then-Abfragen erfolgen.

`ovl` selbst würde gemäß dieser Implementierung als D-Flipflop synthetisiert; es muss korrekterweise im Reset-Zweig ebenfalls rückgesetzt werden.

Verständnisfrage: Betrachten Sie den Fall des frisch initialisierten Abwärtszählers. Was gilt hier für das Signal `ovl` und für wie lange?

Hinweise

Der Datentyp `unsigned` wird von der Bibliothek `numeric_std` bereitgestellt. Grundsätzlich ist auch die Verwendung des Datentyps `std_logic_vector` unter Einbindung der Bibliothek `std_logic_unsigned` möglich, dies kann ggf. jedoch bei einzelnen Werkzeugen mit starker Typprüfungen (z.B. ghdl) zu Fehlermeldungen führen.