

Zentralübung Rechnerstrukturen: Fragen des Rechnerentwurfs 1. Aufgabenblatt – Musterlösung

1 Fertigungskosten

a)

$$DPW_{200} = \frac{\pi * \left(\frac{1}{2} * 20 \text{ cm}\right)^2}{4,5 \text{ cm}^2} - \frac{\pi * 20 \text{ cm}}{\sqrt{2 * 4,5 \text{ cm}^2}}$$

$$= \pi * \left(\frac{100}{4,5} - \frac{20}{3}\right) = \pi * \frac{200 - 60}{9} = \frac{140}{9} \pi \approx 48 \text{ Dies}$$

$$DPW_{300} = \frac{\pi * \left(\frac{1}{2} * 30 \text{ cm}\right)^2}{4,5 \text{ cm}^2} - \frac{\pi * 30 \text{ cm}}{\sqrt{2 * 4,5 \text{ cm}^2}}$$

$$= \pi * \left(\frac{225}{4,5} - \frac{30}{3}\right) = \pi * (50 - 10) = 40\pi \approx 125 \text{ Dies}$$

b) $Y_{die} = 0,8 * \left(1 + \frac{0,2 * 4,5}{2}\right)^{-2} \approx 0,8 * 0,476 = 0,38$

c) Berechnet: $DPW_{200} = 48$, $DPW_{300} = 125$, $Y_{die} = 0,38$

$$cost_{200} = \frac{150 \text{ €}}{48 * 0,38} = 8,22 \text{ €}$$

$$cost_{300} = \frac{300 \text{ €}}{125 * 0,38} = 6,32 \text{ €}$$

d)

$$cost_{ic200} = \frac{8,22 \text{ €} + 1 \text{ €} + 0,75 \text{ €}}{0,75} = \frac{9,97 \text{ €}}{0,75} = 13,29 \text{ €}$$

$$cost_{ic300} = \frac{6,32 \text{ €} + 1 \text{ €} + 0,75 \text{ €}}{0,75} = \frac{8,07 \text{ €}}{0,75} = 10,76 \text{ €}$$

Einsparung: $13,29 \text{ €} - 10,76 \text{ €} = 2,53 \text{ €}$

Kostensenkung um $1 - \frac{10,76 \text{ €}}{13,29 \text{ €}} = 1 - 0,81 = 0,19 = 19\%$

e) Mögliche Probleme (Liste nicht vollständig):

Längere Abkühlungszeit, längere Fertigungsdauer, Gewicht des Silizium-Kristalls,...

Schaltungsentwurf mit VHDL

2 Signale und boolesche Funktionen

VHDL-Beschreibung der XOR-Funktion

a) Bibliotheksaufruf:

```
c <= a XOR b;
```

b) Boolesche Beschreibung:

$\text{XOR} : (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$

```
c <= (a and not(b)) or (not(a) and b);
```

c) Wertetabelle:

a	b	c
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

```
c <= '0' when a='0' and b='0' else  
      '1' when a='0' and b='1' else  
      '1' when a='1' and b='0' else  
      '0' when a='1' and b='1';
```

d) Beschreibung der Funktion:

```
c <= '0' when a=b else '1';
```

bzw.

```
if ((a='1' and b='1') or (a='0' and b='0')) then  
  c<='0';  
else  
  c<='1';  
end if;
```

3 Verhaltensbeschreibung

a) Zählerschaltung ohne Überlaufsignal

- Schnittstellenbeschreibung:

```
entity counter is
  port (
    clk, rst_n : in  std_logic;
    direction  : in  std_logic;
    enable     : in  std_logic; -- enable circuit
    select_n   : in  std_logic; -- read counter value
    value      : out std_logic_vector(5 downto 0)
  );
end entity;
```

- Verhaltensbeschreibung:

```
architecture arch_counter of counter is
  signal count : unsigned(5 downto 0) := "000000"; -- 2^6=64 states
begin

  p_counter: process (rst_n, clk)
  begin
    -- asynchronous reset
    if rst_n = '0' then
      count <= "000000";

    elsif (clk'event and clk='1') then

      -- counter enabled?
      if enable = '1' then

        -- counting direction
        if direction = '0' then
          count <= count+1;
        else
          count <= count-1;
        end if;

      end if;

    end if;

  end process;

  -- output
  value <= std_logic_vector(count) when select_n='0'
    else (others=>'Z');
end arch_counter;
```

b) Zählerschaltung mit Überlaufsignal

Da eine Abfrage auf Zählerstand 0 auch im Reset-Fall auslösen würde, ist hier eine Lösung zu finden, um festzustellen, ob tatsächlich ein Über-/Unterlauf stattfand. Hierzu wird das höchstwertige Bit des Zählers gespeichert und in den Test auf Zählerstand 0 miteinbezogen. Im Unterschied zum nachfolgenden Aufgabenteil kann hier direkt auf den entsprechenden Zählerstand verglichen werden. Bezüglich der Komplexität der Abfrage ändert sich nichts. In der Entity sei hierzu das zusätzliche Signal `ovl` vom Typ `std_logic` mit Modus `out` deklariert.

```
architecture arch_counter_ovl2 of counter is
    signal count : unsigned(5 downto 0) := "000000";
    signal store : std_logic; -- Zustandsspeicher
begin

    p_counter: process(rst_n, clk)
    begin
        -- asynchrones Rücksetzen
        if rst_n = '0' then
            count <= "000000";
            store <= '0';

        -- Zählfunktion
        elsif clk'event and clk='1' then

            -- Bit 5 des Zählers merken
            store <= count(5);

            -- Zähler selektiert?
            if enable = '1' then

                -- Zählrichtung
                if direction = '0' then
                    count <= count+1;
                else
                    count <= count-1;
                end if;

            end if;

        end if;

    end process;

    -- Über/Unterlauf?
    ovl<='1' when count="000000" and store='1' and direction='0'
        else '1' when count="111111" and direction='1'
        else '0';
```

```
-- Ausgabe
value <= std_logic_vector(count) when select_n='0'
      else (others=>'Z');

end arch_counter_ovl2;
```

4 VHDL-Entwurfsprozess I – Zähler

- a) • count ist undefiniert, der Wert count+1 („undefiniert+1“) ist daher ebenfalls undefiniert.

⇒ Initialisierung mit Standardwert

```
architecture behaviour of counter is
    signal count : unsigned(7 downto 0) := "00000000";
begin
    ...
```

⇒ Zurücksetzen des Zählers mittels Reset:

```
process(rst, clk)
begin
    if rst='1'
    then count<="00000000";
    elsif clk'event and clk='1' then
        count <= count+1;
        if count=X"ff" then
            flag <= '1';
        else
            flag <= '0';
        end if;
    end if;
end process;
```

- b) • Die Zählerinkrementierung wird erst mit einer Verzögerung von einem Taktzyklus sichtbar, darum wird das Signal flag tatsächlich den Zählerstand 0x00 signalisieren.
- flag<='1' when count=X"ff" else '0';

5 VHDL-Entwurfsprozess II – DFT

Diskrete Fourier-Transformation (DFT)

a) Datenverfeinerung und Schnittstellenbeschreibung:

Der Stream kann nicht direkt modelliert werden. Eine passende Schnittstelle besteht aus folgenden Teilen:

Daten, Gültigkeitsanzeige, Aufnahmebereitschaft, Stream-Ende

```
entity DFT_top is
  generic (
    C_DATA_SIZE : integer := 16 -- Parametrisierbare Datengröße
  );
  port (
    clk      : in  std_logic;
    rst_n    : in  std_logic; -- low-aktives Rücksetzen
    enable   : in  std_logic; -- Aktivierungssignal

    -- Eingangs-Stream
    data      : in  std_logic_vector(C_DATA_SIZE-1 downto 0);
    valid     : in  std_logic;
    not_full  : out std_logic;
    eos       : in  std_logic
  );
end entity;
```

b) Architektur:

```
architecture structure_top of DFT_top is

  component stream_interface
    generic ( C_DATA_SIZE : integer := 16 );
    port (
      clk      : in std_logic;
      rst      : in std_logic;

      -- pass data to fourier instance
      data_out  : out std_logic_vector(C_DATA_SIZE-1 downto 0);
      valid_out : out std_logic;
      not_full_in : in std_logic;
      eos_out   : out std_logic;

      -- new data from outside
      data_in   : in std_logic_vector(C_DATA_SIZE-1 downto 0);
      valid_in  : in std_logic;
      not_full_out : out std_logic;
    );
  end component;

begin
  -- Implementation of the architecture would go here
end architecture;
```

```
        eos_in          : in std_logic
    );
end component;

component DFT
    generic ( C_DATA_SIZE : integer := 16 );
    port (
        clk          : in std_logic;
        rst          : in std_logic;
        data         : in std_logic_vector(C_DATA_SIZE-1 downto 0);
        valid        : in std_logic;
        not_full     : out std_logic;
        eos          : in std_logic
    );
end component

signal data_s2f      : std_logic_vector(C_DATA_SIZE-1 downto 0);
signal valid_s2f     : std_logic;
signal not_full_f2s  : std_logic;
signal eos_s2f       : std_logic;
signal not_full_i    : std_logic;
signal rst           : std_logic;

begin

    -- buffer output ports
    not_full <= not_full_i;

    rst      <= not rst_n;

    stream_instance : stream_interface
        generic map ( C_DATA_SIZE => 16 )
        port map (
            clk      => clk;
            rst      => rst;

            -- pass data to fourier instance
            data_out  => data_s2f;
            valid_out => valid_s2f;
            not_full_in => not_full_f2s;
            eos_out   => eos_s2f;

            -- new data from outside
            data_in   => data;
            valid_in  => valid;
            not_full_out => not_full_i;
        );
end;
```

```

        eos_in      => eos
    );

    fourier_instance : DFT
        generic map ( C_DATA_SIZE => 16 )
        port map (
            clk      => clk;
            rst      => rst;
            data      => data_s2f;
            valid     => valid_s2f;
            not_full  => not_full_f2s;
            eos       => eos_s2f
        );

end structure_top;

```

- c) Einheitswurzel $e^{-2\pi i k/N}$:
 $e^{ix} = \cos x + i \cdot \sin x$

Da N und die möglichen k bekannt sind, kann eine Wertetabelle angelegt werden für die Sinus-Werte $\sin(2k\pi/N) \quad \forall 0 \leq k < N$; die Cosinus-Werte erhält man, indem man die Indizierung der Tabelle ändert.

```

type rom_type is array(integer range <>) of float;
sine_rom : rom_type(0 to N-1) := {0.0, 0.383, 0.707, 0.924, 1.0,
                                0.923 ... -0.383};

```

- d) Radix-2-Variante:
 Auswahl einer passenden Architektur über Konfiguration:

```

configuration cfg of DFT_top is:
    for structure                                -- for which architecture?
        for all : DFT                            -- for which instance/component?
            use entity work.DFT(radix2); -- architecture "radix2" of DFT
        end for;
    end for;
end cfg;

```