

Musterlösungen zur Klausur

Digitaltechnik und Entwurfsverfahren (TI-1)

und

Rechnerorganisation (TI-2)

am 09. August 2019, 12:30 – 14:30 Uhr

Name:	Vorname:	Matrikelnummer:
Bond	James	007

Digitaltechnik und Entwurfsverfahren (TI-1)	
Aufgabe 1	10 von 10 Punkten
Aufgabe 2	5 von 5 Punkten
Aufgabe 3	6 von 6 Punkten
Aufgabe 4	12 von 12 Punkten
Aufgabe 5	12 von 12 Punkten

Rechnerorganisation (TI-2)	
Aufgabe 6	6 von 6 Punkten
Aufgabe 7	12 von 12 Punkten
Aufgabe 8	9 von 9 Punkten
Aufgabe 9	10 von 10 Punkten
Aufgabe 10	8 von 8 Punkten

Gesamtpunktzahl:	90 von 90 Punkten
-------------------------	-------------------

	Note: 1,0
--	-------------------------

Aufgabe 1 Schaltfunktionen

(10 Punkte)

1. KNF von $f(w, x, y, z)$: (KV-Diagramm oder algebraisch)

2 P.

$$\begin{aligned} f(w, x, y, z) &= \text{MAXt}(0, 2, 6, 7, 14, 15) \\ &= (w \vee x \vee y \vee z) \cdot (w \vee x \vee \bar{y} \vee z) \cdot (w \vee \bar{x} \vee \bar{y} \vee z) \cdot \\ &\quad (w \vee \bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z}) \cdot (\bar{w} \vee \bar{x} \vee \bar{y} \vee z) \cdot (\bar{w} \vee \bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z}) \end{aligned}$$

2. DMF von $g(c, b, a)$:

3 P.

$$\begin{aligned} g(c, b, a) &= (a \wedge (a \wedge b)) \wedge (c \wedge (a \wedge b)) \\ &= a (a \wedge b) \vee c (a \wedge b) = a (\bar{a} \vee \bar{b}) \vee c (\bar{a} \vee \bar{b}) \\ &= a \bar{b} \vee \bar{a} c \vee \bar{b} c \\ &= a \bar{b} \vee \bar{a} c \quad (\text{Consensus Regel}) \end{aligned}$$

3. Kern-Primimplikate: C

1 P.

Reduzierte Tabelle: (Gestrichene Spalten: a, d)

	b	c	e
A	×	×	
B			×
D	×		×
E	×	×	×

4. Dominierte Maxterme: c

1 P.

Reduzierte Tabelle: (Gestrichene Spalte: b)

	c	e	Kosten
A	×		$\frac{1}{2}$
B		×	$\frac{1}{2}$
D		×	$\frac{1}{3}$
E	×	×	$\frac{1}{3}$

5. Dominierende Primimplikate: E

2 P.

Reduzierte Tabelle: (Gestrichene Zeilen: A, B und D)

	c	e
E	×	×

6. Minimalform der Funktion z : $z = C \cdot E$


1 P.

Aufgabe 2 CMOS-Technologie

(5 Punkte)

4 P.

1.

 

2. Realisierte Schaltfunktion:

1 P.


$$\begin{aligned}
 y &= \overline{(x_0 x_3 x_4) \vee (x_1 x_5 x_6) \vee x_2} \\
 &= (\bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4) (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_5 \vee \bar{x}_6) \bar{x}_2
 \end{aligned}$$

Aufgabe 3 Laufzeiteffekte

(6 Punkte)

1. Zeitdiagramm:

3 P.

 


2. Hasardfehler (falls ja, Analyse):

3 P.

Ja, es tritt ein Hasardfehler auf, denn y ist zu Beginn und Ende des Übergangs 1, wechselt während des Übergangs jedoch kurzzeitig auf 0.

Betrachtet man nun die möglichen Folgen von Funktionswerten beim Übergang $(0, 0, 0) \rightarrow (1, 1, 1)$, stellt man fest, dass die Folge von Funktionswerten bei bestimmten Eingabewechseln (z.B. a, b, c) nicht monoton ist (siehe KV-Diagramm auf nächster Seite). Somit handelt es sich um einen Funktionshasard.

 Insgesamt ist der Hasard also als statischer 1-Funktionshasard zu klassifizieren.



Aufgabe 4 Schaltwerke

(12 Punkte)

1. (a) Das Schaltwerk ist *synchron*


1 P.

(b) Maximale Anzahl der Zustände ist: $2^4 = 16$ Zustände

1 P.


(c) Verläufe der Signale *a, b, c* und *d*:

4 P.

 

2. (a) Automatengraph:

2 P.

 

(b) Kodierte Ablauf-tabelle:

1 P.

q_2^t	q_1^t	q_0^t	q_2^{t+1}	q_1^{t+1}	q_0^{t+1}	e_2^t	e_1^t	e_0^t
0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	1


(c) Minimalformen der Ansteuerfunktionen der Flipflops: Aus der Ablauf-tabelle ablesbar.

1 P.

$$\begin{aligned}
 e_2^t &= \bar{q}_2^t \bar{q}_1^t \bar{q}_0^t \vee q_2^t \bar{q}_1^t \bar{q}_0^t = \bar{q}_1^t \bar{q}_0^t \\
 e_1^t &= \bar{q}_0^t \\
 e_0^t &= 1
 \end{aligned}$$

(d) Schaltbild des Zählers:

2 P.

 

Aufgabe 5 Rechnerarithmetik

(12 Punkte)

1. Die Basen s und r :

1 P.

$$1 \cdot r^1 + 2 = 1 \cdot s^2 + 1 \cdot s^1 + 1 \rightarrow r = s^2 + s - 1$$

Es existieren unendlich viele Lösungen:

s	2	3	4	...
r	5	11	19	...

2 P.

2. (a) 12 binären Stellen: $2^{12} - 1 = 4095$
 (b) 4 hexadezimalen Stellen: $16^4 - 1 = 65535$
3. $2005_{10} = 111\ 1101\ 0101_2$

3 P.

- 32-Bit Zweierkomplement-Format:

$$0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0111\ 1101\ 0101$$

- 32-Bit IEEE-754-Gleitkomma-Format:

$$111\ 1101\ 0101_2 = 1,11\ 1101\ 0101 \cdot 2^{10}$$

$$Exp = 10 \Rightarrow Char = Exp + 127 = 137_{10} = 1000\ 1001_2$$

31	30	23	22	0
0	1000	1001	1111 0101 0100 0000 ...	000


4. BCD-Addierer für eine Tetrade:

3 P.

Eine Korrektur ist durch die Addition von 0110 zu $(s_3s_2s_1s_0)$ notwendig, wenn

- ein Übertrag bei der Addition der beiden Tetraden $(a_3a_2a_1a_0)$ und $(b_3b_2b_1b_0)$ auftritt, d. h. $\ddot{u}_4 = 1$ oder
- das Ergebniss $(s_3s_2s_1s_0)$ eine Pseudotetrade ist, d. h. $s_3 = s_2 = 1$ oder $s_3 = s_1 = 1$

 Damit ergibt sich: $\ddot{u} = \ddot{u}_4 \vee s_1 s_3 \vee s_2 s_3$



5. Datenwörter: (Man beachte: $k_i = QS_{i-1}$)

3 P.

Position	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	m_8	m_7	m_6	m_5	k_4	m_4	m_3	m_2	k_3	m_1	k_2	k_1
Codewort 1:	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
Codewort 2:	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Die Prüfbits lassen sich nach den folgenden Regeln berechnen:

$$k_1 = k_1 \oplus m_1 \oplus m_2 \oplus m_4 \oplus m_5 \oplus m_7$$

$$k_2 = k_2 \oplus m_1 \oplus m_3 \oplus m_4 \oplus m_6 \oplus m_7$$

$$k_3 = k_3 \oplus m_2 \oplus m_3 \oplus m_4 \oplus m_8$$

$$k_4 = k_4 \oplus m_5 \oplus m_6 \oplus m_7 \oplus m_8$$


- Codewort 1: **1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0** $\Rightarrow k_4 k_3 k_2 k_1 = 0 1 1 0 \Rightarrow$ Es liegt ein Fehler an der 6. Position vor \Rightarrow Datenwort 1: **1 0 1 0 1 1 1 0**
- Codewort 2: **1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1** $\Rightarrow k_4 k_3 k_2 k_1 = 0 0 0 1 \Rightarrow$ Es liegt ein Fehler an der 1. Position vor \Rightarrow Datenwort 2: **1 1 0 0 1 0 0 0**

Aufgabe 6 Mikroprozessor

(6 Punkte)


1.

2 P.

 


2.

2 P.

 

3.

2 P.

 

Aufgabe 7 MIPS-Assembler

(12 Punkte)

1. (a) do-while-Schleife in MIPS:

3 P.

```

Loop:   add $s3, $s3, $s4
        add $t1, $s3, $s3
        add $t1, $t1, $t1
        add $t1, $t1, $s6
        lw  $t0, 0($t1)
        beq $t0, $s5, Loop

```

- (b) if-else-Anweisungen in MIPS:

5 P.

```

bne $s3, $s4, Else1
add $t1, $s5, $s5
add $t1, $t1, $t1
add $t1, $t1, $s6
lw  $t0, 0($t1)
add $s3, $s3, $t0
j   fertig
Else1: bne $s3, $s5, Else2
add $t1, $s4, $s4
add $t1, $t1, $t1
add $t1, $t1, $s6
lw  $t0, 0($t1)
add $s3, $s3, $t0
j   fertig
Else2: add $s3, $s4, $s5
fertig:

```

2. Unterschied Maschinensprache zu Assemblersprache:

1 P.

Maschinensprache ist eine Repräsentation von Anweisungen, die für einen Mikroprozessor unmittelbar verständlich sind.

Assemblersprache ist eine symbolische Repräsentation der Maschinensprache, die für den Menschen verständlich und (anschaulich) ist.

3. Assemblerdirektive
- `.align 2`
- :

1 P.

`.align 2` bewirkt, dass die folgenden Daten an der nächstmöglichen Adresse gespeichert werden, die durch $2^2 = 4$ teilbar ist.

4. MIPS-Befehlssatz:

2 P.

Nein.

Der MIPS-Befehlssatz besteht aus mehr als 64 Befehlen. Durch den OpCode (Bits: 31...26) sind Gruppen von Befehlen definiert (z.B. Gleitkomma-Operationen). Innerhalb dieser Gruppen werden zusätzliche Bitfelder im Befehlsformat verwendet, um zwischen verschiedenen Befehlen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, ... usw.) der Gruppe zu unterscheiden.

Aufgabe 8 *Pipelining*

(9 Punkte)

1. Datenabhängigkeiten:

3 P.

- Echte Abhängigkeiten:

$$\begin{array}{ll} S_1 \rightarrow S_2 (\$t1) & S_1 \rightarrow S_3 (\$t1) \\ S_2 \rightarrow S_3 (\$t2) & S_2 \rightarrow S_5 (\$t2) \\ S_3 \rightarrow S_4 (\$t3) & S_3 \rightarrow S_5 (\$t3) \end{array}$$

- Gegen-Abhängigkeiten:

$$S_2 \rightarrow S_4 (\$t1) \quad S_3 \rightarrow S_4 (\$t1)$$

- Ausgabe- Abhängigkeiten:

$$S_1 \rightarrow S_4 (\$t1)$$

2. Beseitigung der Daten- und Steuerflusskonflikte:

4 P.

```

S1:    anfang:  andi $t2, $t1, 1
NOP
NOP
S2:           beqz $t2, weiter
NOP
NOP
S3:           subi $t1, $t1, 1
S4:           j anfang
NOP
NOP
NOP
S5:    weiter: srli $t1, $t1, 1
S6:           j anfang
NOP
NOP
NOP
S7:           addi $t3, $t0, 1

```

3. Ausgabeabhängigkeiten (*Output dependence*) und Gegenabhängigkeiten (*Anti-dependence*) können in der DLX-Pipeline nicht zu Konflikten führen, da

2 P.

- das Lesen aus Registern immer in der Stufe 2 (ID/RF) und
- das Schreiben in Register immer in der Stufe 5 (WB) erfolgt.

Aufgabe 9 Cache-Speicher

(10 Punkte)

1. (a) Größe eines Cache-Blocks in Byte: 1 P.
 5 Bits Byte-Offset \rightarrow Blockgröße: $2^5 = 32$ Byte
- (b) Kapazität des Cache-Speichers: 1 P.
 11 Bits Index $\rightarrow 2^{11}$ Sätze
 A2-Cache $2 \times 2^{11} = 2^{12}$ Cache-Blöcke mit je 32 Bytes
 Cache-Kapazität: $2^{12} \times 32 = 2^{12} \times 2^5$ Byte = 2^{17} Byte = 128 KByte
- (c) Der insgesamt erforderliche Speicherbedarf: 2 P.
 Kapazität + (Tag-Länge + 2 Statusbits) \times (Anzahl der Cache-Blöcke)
 $128 \text{ KByte} + (16 + 2) \cdot 2^{12} \text{ Bit} = 128 \text{ KByte} + 2 \cdot 2^{12} \text{ Byte} + 2 \cdot 2^{12} \text{ Bit} =$
 $128 \text{ KByte} + 8 \text{ KByte} + 1 \text{ KByte} = 137 \text{ KByte}$
- (d) Zugriff auf die Adresse 0x00EF1A34: 2 P.
 A2-Cache \rightarrow Es wird ein Vergleich mit 2 Zeilen im Cache durchgeführt.
 Satz-Index = $0001\ 1010\ 001_2 = 209_{10}$
 \rightarrow Der Vergleich wird mit den Zeilen 418 und 419 durchgeführt.
- 4 P.
- 2.

Adresse	0x44	0xA0	0xC3	0x9E	0x66	0x2D	0x6B	0x49
Index	4	2	4	1	6	2	6	4
Tag	0	1	1	1	0	0	0	0
read/write	w	r	w	r	r	w	r	w
Hit/Miss	×	—	—	×	×	—	×	—
write back?	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja

Aufgabe 10 Virtuelle Speicherverwaltung (8 Punkte)

1. Unterteilung der virtuellen Adresse:

1 P.



2. Physikalische Adressen:

4 P.

Virtuelle		Physikalische	
Adresse	Seitennummer	Seitennummer	Adresse
1023	0	3	$3 * 1024 + 1023 = 4095$
1024	1	1	$1 * 1024 + 0 = 1024$
4204	4	2	$2 * 1024 + 108 = 2156$
6200	6	0	$0 * 1024 + 56 = 56$

3. Eine Beschleunigung der Adressumsetzung durch den *TLB* wird erst beim zweiten Zugriff auf eine Seite und solange die entsprechenden Einträge aus dem Seitentabellen-Verzeichnis und der Seitentabelle aus dem TLB nicht verdrängt wurden erreicht. Alternatives Stichwort: Lokalitätsprinzip

1 P.

4. Breite des *Tags*:

2 P.

Seitengröße ist 4 KByte \Rightarrow Byte-Offset ist 12 Bit breit.

Der Tag ist dann $(n - 12)$ Bits breit