

Musterlösungen zur Klausur

Digitaltechnik und Entwurfsverfahren (TI-1)

und

Rechnerorganisation (TI-2)

am 07. März 2025, 08:00 – 10:00 Uhr

Name: Bond	Vorname: James	Matrikelnummer: 007
----------------------	--------------------------	-------------------------------

Digitaltechnik und Entwurfsverfahren (TI-1)	
Aufgabe 1	9 von 9 Punkten
Aufgabe 2	7 von 7 Punkten
Aufgabe 3	12 von 12 Punkten
Aufgabe 4	7 von 7 Punkten
Aufgabe 5	10 von 10 Punkten

Rechnerorganisation (TI-2)	
Aufgabe 6	10 von 10 Punkten
Aufgabe 7	8 von 8 Punkten
Aufgabe 8	9 von 9 Punkten
Aufgabe 9	10 von 10 Punkten
Aufgabe 10	8 von 8 Punkten

Gesamtpunktzahl:	90 von 90 Punkten
-------------------------	-------------------

Note:	1,0
--------------	------------

Aufgabe 3 Schaltnetze

(12 Punkte)

1. Schaltfunktion z :

1 P.

$$z = ((\bar{c} \leftrightarrow b) (\bar{b} \vee a)) \vee ((\bar{c}\bar{a}) (b \vee (a \leftrightarrow b)))$$

2. Zweistufige disjunktive Form von z :

3 P.


$$\begin{aligned} z &= ((\bar{c} \leftrightarrow b) (\bar{b} \vee a)) \vee ((\bar{c}\bar{a}) (b \vee (a \leftrightarrow b))) \\ &= ((\bar{c}b \vee c\bar{b}) (\bar{b} \vee a)) \vee ((\bar{c}\bar{a}) (b \vee (a\bar{b} \vee \bar{a}b))) \\ &= \underbrace{\bar{c}b\bar{b}}_{=0} \vee \bar{c}ba \vee \underbrace{c\bar{b}\bar{b}}_{=c\bar{b}} \vee c\bar{b}a \vee \bar{c}\bar{a}(\underbrace{b \vee b\bar{a} \vee \bar{b}a}_{=b}) \\ &= \bar{c}ba \vee c\bar{b} \vee c\bar{b}a \vee \bar{c}\bar{a}b \vee \bar{c}\bar{a}ba \\ &= \bar{c}ba \vee c\bar{b} \vee c\bar{b}a \vee \bar{c}b\bar{a} \\ &= c\bar{b} \vee \bar{c}ba \vee \bar{c}b\bar{a} \\ &= c\bar{b} \vee \bar{c}b(a \vee \bar{a}) \\ &= c\bar{b} \vee \bar{c}b \end{aligned}$$

3. g durch NAND-Gatter:

4 P.

$$\begin{aligned} g &= \overline{\overline{(\bar{a} \vee \bar{c}\bar{b})} \vee cd} = \overline{(a \wedge (\bar{c} \wedge \bar{b})) \wedge (c \wedge d)} \\ &= \overline{(a \wedge (\bar{c} \wedge \bar{b})) \wedge (c \wedge d)} \\ &= \overline{(a \wedge \bar{c} \wedge \bar{b}) \wedge c \wedge d} \end{aligned}$$

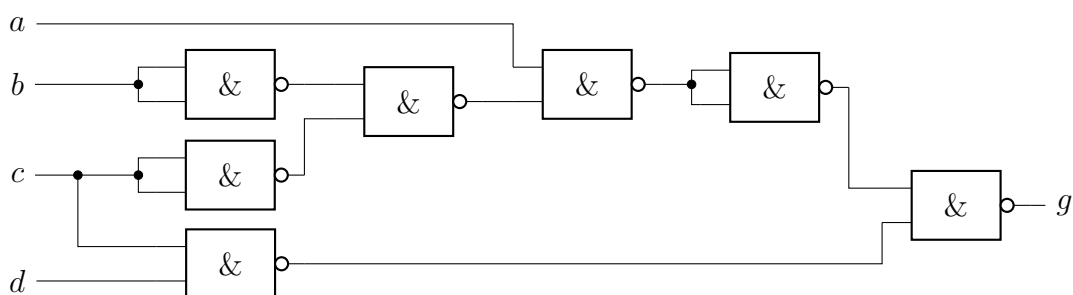
mit $\bar{x} = \overline{x \wedge x}$ folgt:



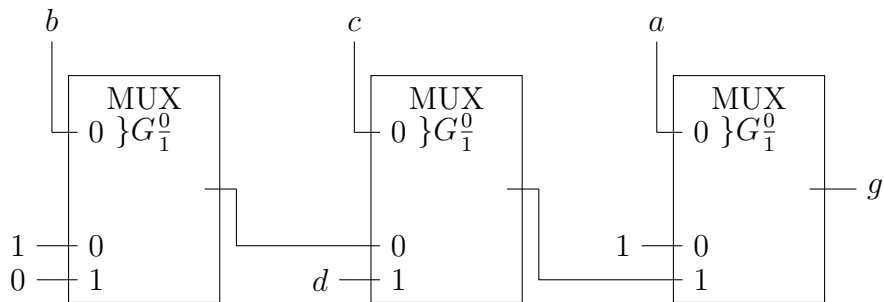4. Multiplexer-Realisierung von g :


4 P.

$$\begin{aligned}
 g(d, c, b, a) &= \bar{a} \vee \bar{c} \bar{b} \vee c d \\
 &= a (\bar{c} \bar{b} \vee c d) \vee \bar{a} (1) \\
 &= a (\bar{c} (\bar{b}) \vee c (d)) \vee \bar{a} (1) \\
 &= a (\bar{c} (b(0) \vee \bar{b}(1)) \vee c (d(1) \vee \bar{d}(0))) \vee \bar{a} (1)
 \end{aligned}$$



Aufgabe 4 Laufzeiteffekte

(7 Punkte)

 

1.

(a) $B_0 \rightarrow B_8$:

Übergang $(0, 0, 0, 0) \rightarrow (1, 0, 0, 0)$ mit 1-Variable-Wechsel: Der Übergang enthält keinen Funktionshazard, da Übergänge mit einem 1-Variable-Wechsel keine Funktionshazards verursachen können.

2 P.

(b) $B_0 \rightarrow B_{14}$:

Übergang $(0, 0, 0, 0) \rightarrow (1, 1, 1, 0)$ mit 3-Variable-Wechsel $\Rightarrow 3! = 6$ Wege. Es existiert mindestens eine nicht-monotone Folge der Funktionswerte (z.B. $B_0 \rightarrow B_4 \rightarrow B_6 \rightarrow B_{14}$) \Rightarrow Übergang ist mit einem dynamischen 1-0 Funktionshazard behaftet.

2 P.

(c) $B_3 \rightarrow B_9$:

Übergang $(0, 0, 1, 1) \rightarrow (1, 0, 0, 1)$ mit 2-Variable-Wechsel $\Rightarrow 2! = 2$ Wege. Alle zugehörigen Folgen der Funktionswerte sind monoton \Rightarrow Übergang ist frei von Funktionshazards.

2 P.

2. Behebungsmöglichkeit:

Funktionshazards können nicht behoben werden, da der Hazard durch die Funktion selbst begründet ist und somit jede Behebungsmaßnahme zu einer Änderung der Schaltfunktion führt. Es kann lediglich durch geschickte Wahl der Verzögerungszeiten das Auftreten des Hazardfehlers vermieden werden.


1 P.

Aufgabe 5 Schaltwerke

(10 Punkte)


1. Zeitdiagramm:

7 P.

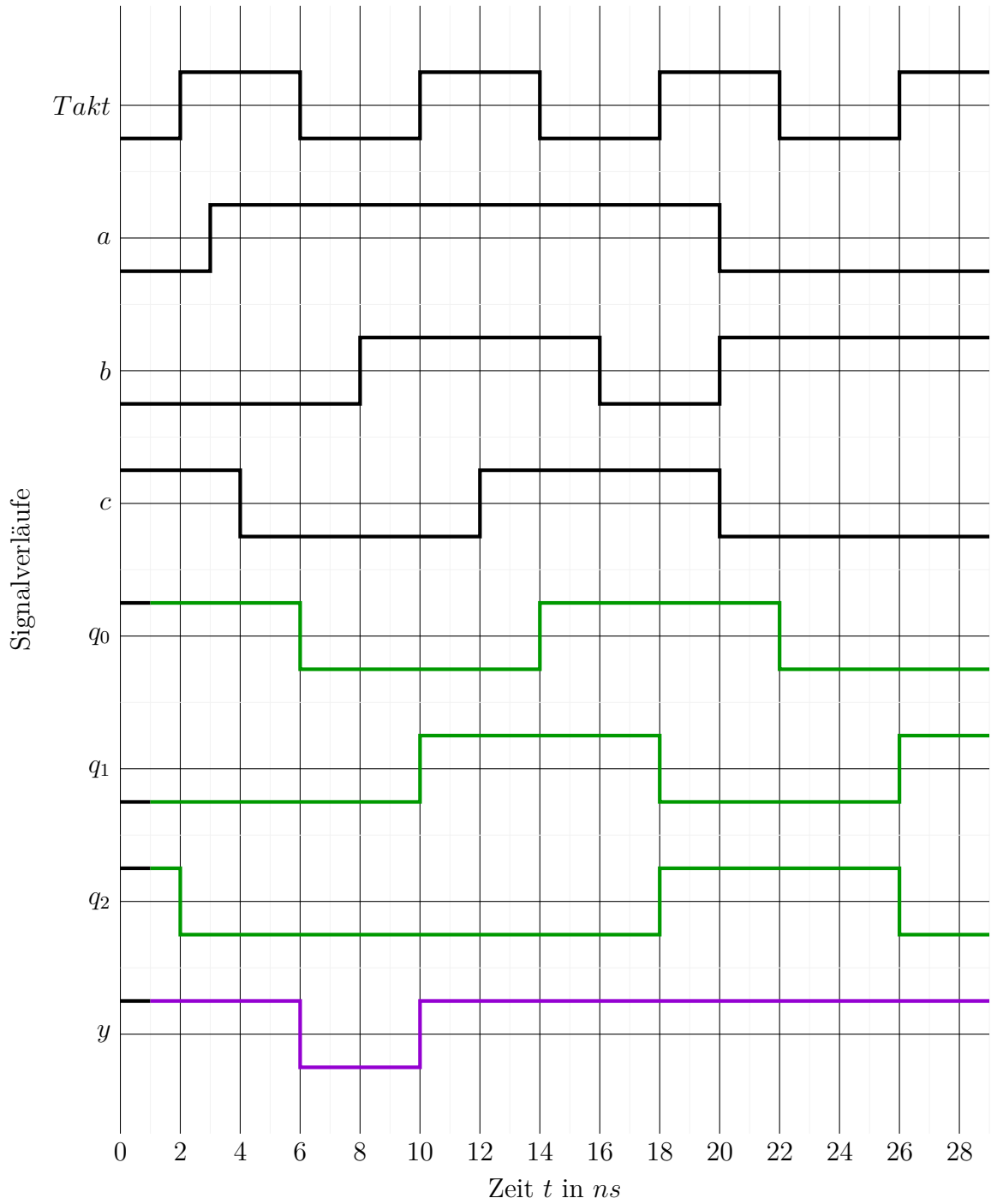


2. Frequenzteiler:

1 P.

 

3. T-Flipflop aus D-Flipflop:

2 P.

 

Aufgabe 6 *MIMA-Architektur*

(10 Punkte)

1. Mikroprogramm für die Lese-Phase:

5 P.

1. Takt: IAR \rightarrow SAR; IAR \rightarrow X; R = 1	}	Lese-Phase
2. Takt: Eins \rightarrow Y; R = 1		
3. Takt: ALU auf Addieren; R = 1		
4. Takt: Z \rightarrow IAR		
5. Takt: SDR \rightarrow IR		

2. Ausführungsmodell:

2 P.

Die MIMA unterliegt der **Akkumulator-Architektur**. Dabei spielt der Akkumulator eine zentrale Rolle. Der Akkumulator dient zeitgleich als Operand und Ziel einer Operation. Dies führt zu einem kompakten Befehlssatz und einer einfachen Implementierung mit Nachteilen in der Parallelisierbarkeit und der Ausführungsgeschwindigkeit, da viele Speicherzugriffe nötig (2. Operand meist aus dem Speicher) sind.

3. Wert im Akkumulator und Meldesignal N :

3 P.

MIMA-Assemblercode	Inhalt des Akkumulator
LDC 0x0ABCD	0x00ABCD
ADD 0x00001	0x00ABDE
XOR 0x00002	0x00A16E
EQL 0x00003	0xFFFFFFFF

Als Meldesignal N liegt somit eine 1 an.

Aufgabe 7 *RISC-V Assembler*

(8 Punkte)

1. Verhalten des Codes:

2 P.

`t2` wird in jeder Iteration um i Bits nach links verschoben, wodurch 2er-Potenzen erzeugt werden. Diese werden in `t4` aufsummiert. Am Ende wird `t4` im Speicher an der Adresse `0x10010000` abgelegt.

2. Inhalt des Speichers an der Adresse `0x10010000`:

2 P.

Die Summe der Potenzen von 2^0 bis 2^9 beträgt $1024 - 1 = 1023$. In Hexadezimal ist dies `0x000003FF`.

3. Nur gerade Werte von i :

2 P.

Anstatt `addi t0, t0, 1` muss `addi t0, t0, 2` verwendet werden.

4. Zwischenergebnisse in einem Array speichern:

2 P.

```
1      ...
2      sw      t4, 0(t3)      # Speichere das Ergebnis in den Speicher
3      addi    t3, t3, 4      # Erhöhe die Speicheradresse um 4 Byte
4
5      blt     t0, t1, loop   # Wiederhole, solange i < n
6
```

Aufgabe 8 *Pipelining*

(9 Punkte)

1. Aufgaben der Pipeline-Stufen:

2 P.

- **IF** (Instruction Fetch):
Es wird der aktuelle Befehl anhand des Befehlszählers (Program Counters) aus dem Speicher geladen. Der PC wird anschließend inkrementiert. Der geladene Befehl wird an die nächste Stufe weitergegeben.
- **ID** (Instruction Decode):
Der Befehl wird dekodiert, um zu erkennen, dass es sich um einen Lade-Befehl handelt. Der Basisregisterwert und das Offset werden aus dem Befehlsword extrahiert.
- **EX** (Execution):
Die effektive Adresse wird berechnet, indem der Basisregisterwert und das Offset addiert werden.
- **MEM** (Memory Access):
Die berechnete Speicheradresse wird verwendet um das Datum aus dem Speicher zu lesen. Der gelesene Wert wird an die nächste Stufe weitergegeben.
- **WB** (Write Back):
Der aus dem Speicher gelesene Wert wird in das Zielregister geschrieben.

2. Grund:

2 P.

Ausgabeabhängigkeiten (*Output dependence*) und Gegenabhängigkeiten (*Anti-dependence*) können nicht zu Konflikten führen, da

- das Lesen aus Registern immer in der Stufe 2 (ID) und
- das Schreiben in Register immer in der Stufe 5 (WB) erfolgt.

3. Bedingte Sprünge:

3 P.

Erst in der Ausführungsphase wird entschieden, ob der Sprung ausgeführt wird. Somit werden Befehle in die Pipeline geladen, die möglicherweise nicht ausgeführt werden sollen.

Behandlungsmöglichkeiten:

- Verzögerte Sprungtechnik (*delayed branch technique*): z.B. drei Verzögerungsschlitze (*delay slots*) mit Leerbefehlen (NOP) nach jedem Sprungbefehl.
- Befehlsumordnung: Befehle, die in der logischen Programmreihenfolge vor dem Sprungbefehl liegen, in die Verzögerungsschlitze verschieben.
- Pipeline-Leerlauf (ineffizient): Die Hardware erkennt die Verzweigungsbefehle in der ID-Phase und lädt keine weiteren Befehle in die Pipeline, bis die Zieladresse berechnet und im Fall bedingter Sprungbefehle die Sprungentscheidung getroffen ist.
- Sprungvorhersage: Spekulation über Sprungentscheidung und/oder Sprungziel, um möglichst wenig Pipeline-Leerlauf/Delay Slots zu haben.

4. *Result-Forwarding und Load-Forwarding:*

2 P.

Result-Forwarding ist eine Technik, bei der das Ergebnis einer arithmetisch-logischen Operation (ALU-Operation) direkt an nachfolgende Befehle weitergeleitet wird, ohne dass es zuerst in einem Register abgelegt werden muss. Ähnliches gilt für Load-Forwarding, nur dass hier die Speicherdaten direkt an nachfolgende Befehle weitergeleitet werden, ohne dass es zuerst in einem Register abgelegt wird.

Aufgabe 9 Cache-Speicher

(10 Punkte)

1 P.

1. Zugriffsdauer t_m :

$$t_m = h_{\text{Cache}} \cdot t_{\text{Cache}} + m_{\text{Cache}} \cdot t_{\text{Hauptspeicher}} = 0,9 \cdot 10 + 0,1 \cdot 200 = 29 \text{ [ns]}$$

2. Anzahl der Sätze:

1 P.

Über die Anzahl der Zeilen und die Organisationsform des Caches kann die Anzahl der Sätze berechnet werden.

Anzahl der Zeilen:

$$\# \text{Zeilen} = \frac{\text{Kapazität}}{\text{Blocksize}} = \frac{64 \text{ KiByte}}{64 \text{ Byte}} = \frac{2^{16}}{2^6} = 2^{10}$$

Es folgt:

$$\# \text{Sätze} = \frac{\# \text{Zeilen}}{\text{Assoziativität}} = \frac{2^{10}}{4} = 2^8$$

Es sind somit $2^8 = 256$ Sätze vorhanden.

3. Länge des Tags:

1 P.

Jedes Byte im Hauptspeicher muss adressierbar sein. Der Hauptspeicher verfügt über eine Kapazität von $1024 \text{ KiByte} = 2^{20} \text{ Byte}$. Somit ist die Adresse 20 Bit lang. Es sind 8 Bit für den Satzindex und 6 Bit für den Blockoffset nötig. Es folgt für den Tag: $20 - 8 - 6 = 6$.

5+2 P.

- 4.


hex. Adresse	0x00000	0x00A32	0xFA711	0x36421	0xFA717	0x36729	0x5F321	0x00038	0x76F29	0x76F0A
read/write	r	r	w	r	w	w	r	w	w	r
hex. Index	0x00	0x28	0x9C	0x90	0x9C	0x9C	0xCC	0x00	0xBC	0xBC
hex. Tag	0x00	0x00	0x3E	0x0D	0x3E	0x0D	0x17	0x00	0x1D	0x1D
Hit/Miss	M	M	M	M	H	M	M	H	M	H

Aufgabe 10 Verbindungsstrukturen

(8 Punkte)

1. Zeitdiagramm für das Lesen:

4 P.

 

2. Mehrere Prozessorchips:

3 P.

Eine Bus-Struktur ist nicht für diese Anwendung geeignet, da die Prozessorchips sich gegenseitig blockieren und ausbremsen würden. Besser geeignet sind für diesen Zweck Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die eine direkte Kommunikation zwischen den Prozessorchips und dem Speicher ermöglichen und so keine Blockade entsteht. Außerdem sind höhere Datenrate, eine niedrigere Latenz und eine bessere Skalierbarkeit gegeben. Ein Beispiel für eine solche Verbindungsstruktur ist das QuickPath Interconnect (QPI) von Intel.

3. *USB* ausgeschrieben:

1 P.

USB steht für *Universal Serial Bus*.