

5.2. Wechselstrom und Schaltweise

Jede periodische Wechselspannung:

$$u(t) = \sum_m u_m \sin(m \cdot \omega t + \phi_m)$$



Größen:

Mittelwert:

$$\langle u \rangle \equiv \frac{\int_0^T u(t) dt}{\int_0^T dt}$$
$$\frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$

$\bar{u} = 0$ für
 $u = u_0 \sin(\omega t)$

Effektivwert:

$$u_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{\int_0^T u^2(t) dt}{T}}$$


$$= \sqrt{\frac{u_0^2}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t + \phi) dt} = \frac{u_0}{\sqrt{2}}$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$


Be. Hausspannung: $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$

$$U_0 = 325 \text{ V}$$

2. Wechselspannung mit Widerstand

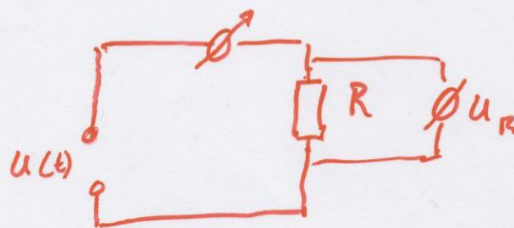

$$K_H = U_R = U(t)$$

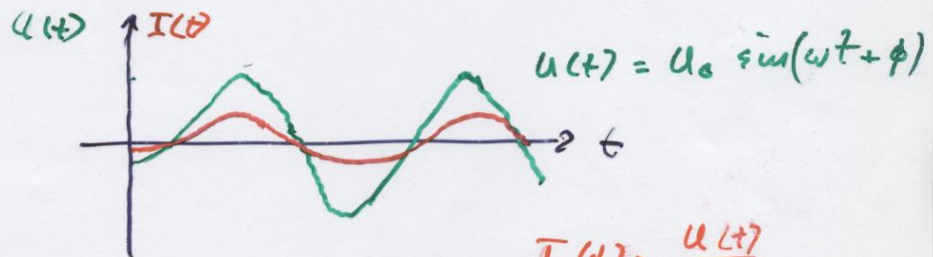

$$I(t) = \frac{U(t)}{R}$$

$$= \frac{U_0}{R} \sin(\omega t + \phi)$$


$$P(t) = U(t) \cdot I(t)$$

$$= U_0 I_0 \sin^2(\omega t + \phi)$$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T P(t) dt = \frac{1}{2} U_0 \cdot I_0$$

$$= U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}}$$

3. Wechselspannung mit Kondensator

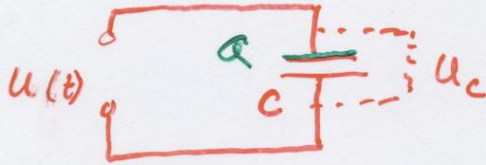

$$u_c = u(t) \\ = u_0 \sin(\omega t + \phi)$$


$$Q(t) = C \cdot u(t) \\ = C \cdot u_0 \sin(\omega t + \phi)$$

→ Strom $I(t) = \frac{dQ}{dt}$

$$= \underbrace{\omega \cdot C \cdot u_0}_{I_0} \cos(\omega t + \phi)$$

Widerstand: $R_c = \frac{u_0}{I_0} = \frac{1}{\omega \cdot C}$

Impedanz:

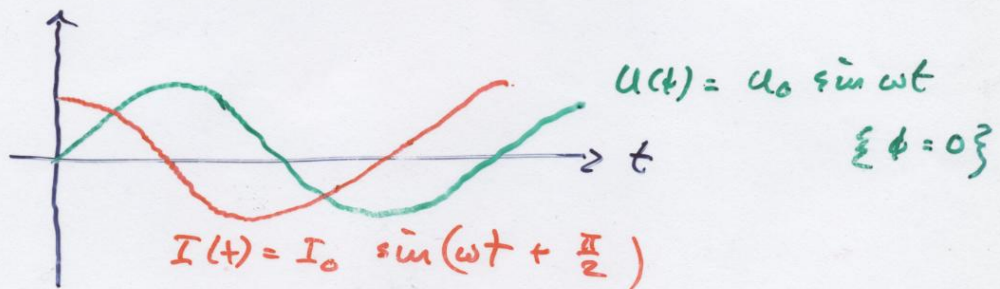

$$u(t) = u_0 \sin \omega t \\ \{ \phi = 0 \}$$

$$I(t) = I_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

4. W - spannung mit Kondensator u.
Widerstand

$$U(t) = I(t) \cdot R + \frac{Q(t)}{C}$$

$$\frac{dU}{dt} = \frac{dI}{dt} \cdot R + \frac{I}{C}$$

Mit $U = U_0 \sin \omega t$

$$I = I_0 \sin(\omega t + \phi)$$

$$\rightarrow I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$$

$$\tan \phi = \frac{1}{\omega \cdot C \cdot R}$$

für $R \rightarrow 0$: $R = \frac{1}{\omega C}$

$$\phi = \frac{\pi}{2}$$

5. W - spannung an der Spule

$$U_0 \sin \omega t = L \frac{dI}{dt}$$

$$I(t) = \frac{U_0}{\omega L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$


$$R_L = \omega L \quad (\text{Induktive Widerstand})$$

6. W-Spannung an Spule u. Widerstand

$$R_L = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$\tan \phi = - \frac{\omega L}{R}$$



7. Serienschwingkreis

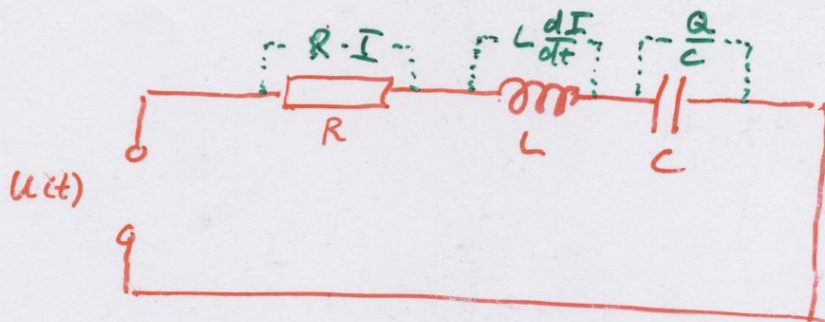

$$DGL : \frac{dU}{dt} = R \frac{dI}{dt} + L \frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{I}{C}$$

$$\rightarrow \frac{U_0}{I_0} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = |Z|$$
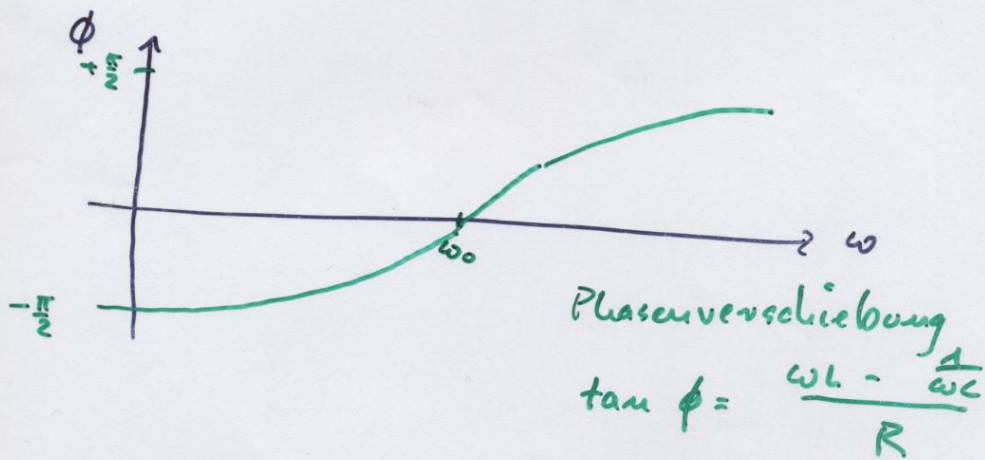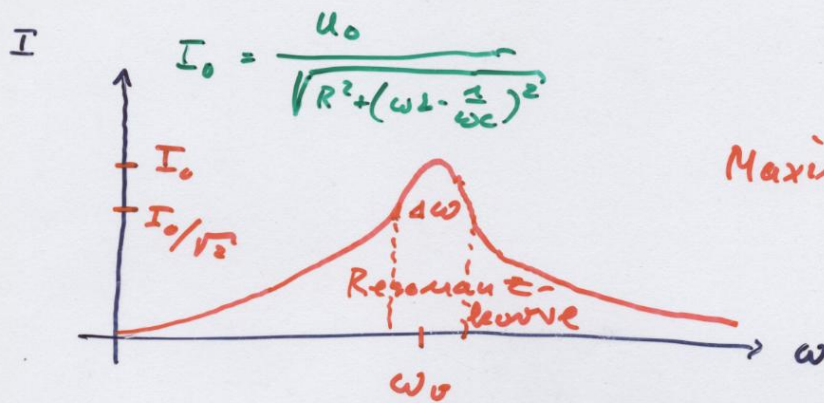
$$\tan \phi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$




Kreisgüte $Q = \frac{\omega_0}{\Delta \omega}$

$$= \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C \cdot R}$$

$$\rightarrow \infty \quad \text{für } R \rightarrow 0$$

8 Schwingkreis

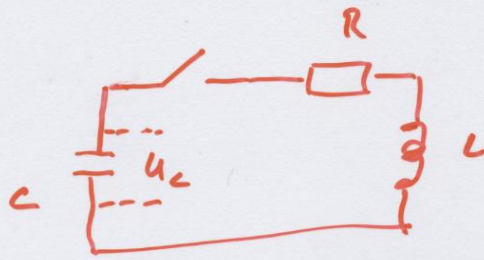


$$U_R + U_C + U_L = 0$$


$$R \cdot \dot{I} + \frac{I}{C} + L \ddot{I} = 0$$

$$\left(\ddot{I} = \frac{d^2 I}{dt^2} \right)$$

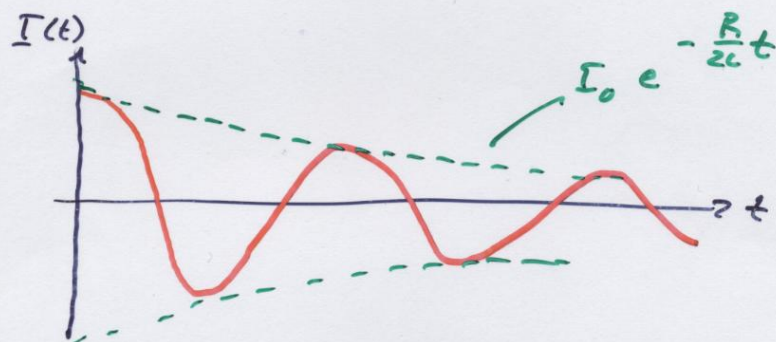Lösung :
$$I(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{R}{2L}t} \cdot \cos \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} t$$




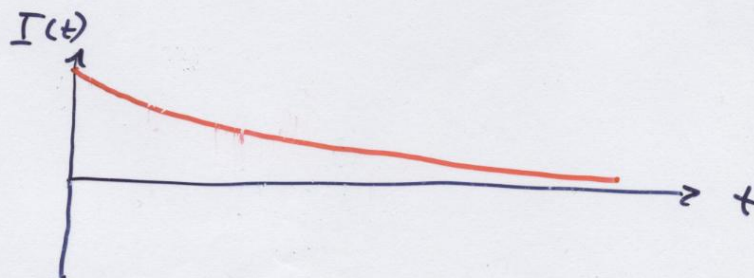sonderfall
$$\frac{1}{LC} = \frac{R^2}{4L^2}$$



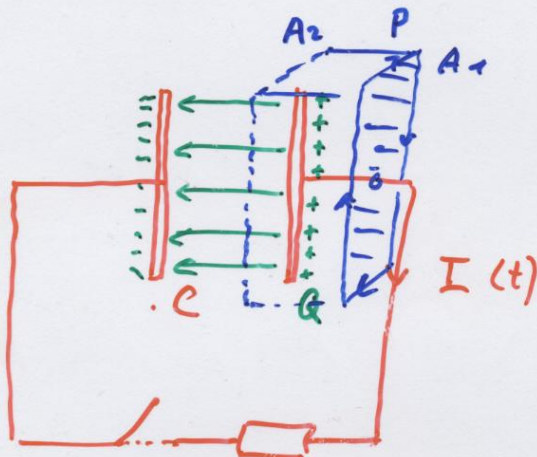5.3 Maxwellscher Verschiebungsstrom

Berücksichtigung zeitl. abhängiger
el. Felder




$$\oint_P \vec{B} d\vec{s} = \mu_0 \cdot I$$

$$= \mu_0 \int_{A_1} \vec{j} d\vec{A}$$

$$A_1: \mu_0 \int_{A_1} \vec{j} d\vec{A} = \mu_0 I$$

$$A_2: \mu_0 \int_{A_2} \vec{j} d\vec{A} = 0 \quad \left(\begin{array}{l} \text{kein Strom} \\ \text{fließt durch} \\ A_2 \end{array} \right)$$

$$\neq \oint_P \vec{B} d\vec{s}$$

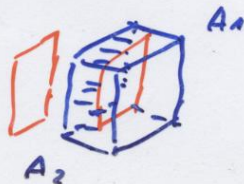

Maxwell:

„Verschiebungsstrom“ zwischen
den Platten des Kondensators.

$$I_v = \frac{dQ}{dt}$$

$$= \frac{d}{dt} (\epsilon_0 \vec{A}_c \cdot \vec{E})$$

$$= \epsilon_0 \vec{A} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\vec{j}_v = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \oint \vec{B} d\vec{s} = \mu_0 \cdot I$$

$$= \mu_0 \int (\vec{j} + \vec{j}_v) d\vec{A}$$

4. NB
- Gl.

(Stokes)

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{j} + \underbrace{\mu_0 \cdot \epsilon_0}_{\frac{1}{c^2}} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

→ Kontinuitätsgleichung

$$\vec{\nabla} \text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{j} + \frac{d}{dt} \rho = 0}$$



Kontinuitätsgleichung $\Leftrightarrow$ Ladungserhaltung

5.3 Energie der el. und mag. Felder

Erinnerung: Aufladung eines Kondensators

$$dW = dQ \cdot U$$

$$= dQ \cdot \frac{Q}{C}$$


$$W = \frac{1}{C} \int Q dQ = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$= \frac{1}{2} C \cdot U^2$$

Bz. Plattenkondensator:


$$W = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} \cdot E^2 d^2$$
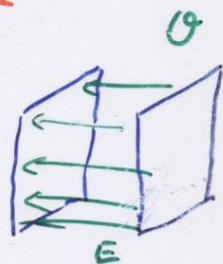
$$= \frac{1}{2} \epsilon_0 \cdot V \cdot E^2$$




Energiedichte $w = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$

Analog: Energie des B-feldes.

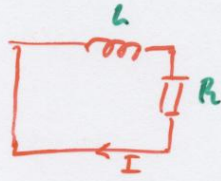
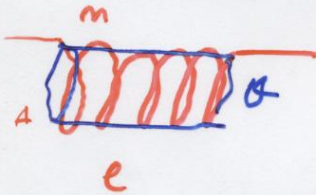
$$\begin{aligned} W &= \int_0^{\infty} I \cdot U \, dt \\ &\text{allgemein} \end{aligned} \quad = \int_0^{\infty} I^2 R \, dt$$
$$= \int_0^{\infty} R \cdot I_0^2 e^{-\frac{R}{L}t} \, dt$$
$$= \frac{1}{2} L \cdot I_0^2$$



$$= \frac{1}{2} \mu_0 \cdot n^2 \cdot A \cdot l \cdot \left(\frac{B}{\mu_0 n} \right)^2$$
$$= \frac{1}{2\mu_0} B^2 \cdot \varnothing$$

Energiedichte: $w = \frac{1}{2\mu_0} B^2$