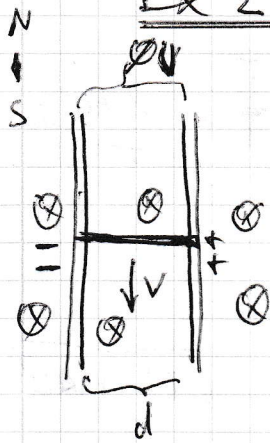


Ex 2 / Blatt 10

37

a)



$$U_{\text{ind}} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{dA}{dt} \cdot B$$


$$= -dvB = -6,06 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

b) $R = R_{\text{Se}} \cdot \frac{l}{A} = 0,2 \, \Omega$

$$I = \frac{U_{\text{ind}}}{R} = \underline{\underline{30,2 \text{ mA}}}$$

38

a) Reihenschaltung

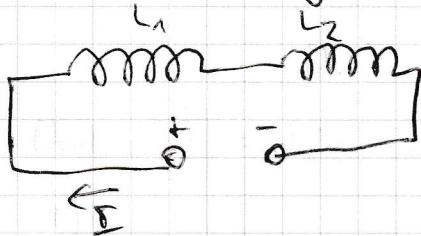


Generell: $U = L \cdot \dot{I}$

Strom I erzeugt ein Magnetfeld, dessen Änderung induziert eine Spannung

$$U = U_1 + U_2$$

$$= L_1 \cdot \dot{I} + L_2 \cdot \dot{I} = (L_1 + L_2) \cdot \dot{I} \Rightarrow \underline{\underline{L_{\text{ges}} = L_1 + L_2}}$$

b) Parallelschaltung

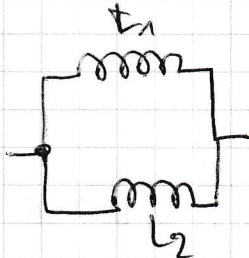

$U = \text{const}$

$I_{\text{ges}} = I_1 + I_2$

~~Wkt~~ $\dot{I}_{\text{ges}} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = -\frac{U}{L_1} - \frac{U}{L_2} = -\frac{U}{L_{\text{ges}}}$


$$\Rightarrow \underline{\underline{\frac{1}{L_{\text{ges}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}}}$$

39

a) ohmscher Widerstand $U = R \cdot I$

bei Gleichspannung keine Induktion $R = \frac{U}{I} = \underline{\underline{1,64 \Omega}}$

b) $|Z| = \frac{U_{eff}}{I_{eff}} = \frac{\tilde{U}}{\tilde{I}} = \underline{\underline{5,03 \Omega}}$

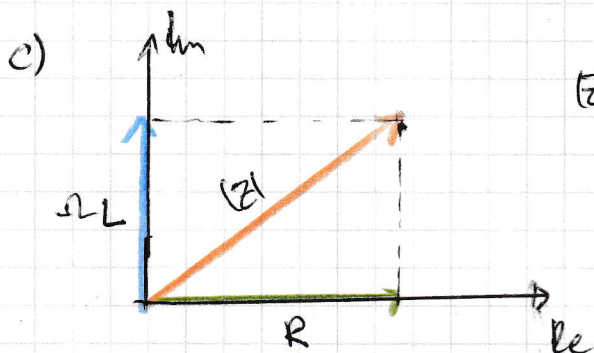


$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$\Rightarrow L = \sqrt{|Z|^2 - R^2} \cdot \frac{1}{\omega} \quad \omega = 2\pi f$$

$$= \underline{\underline{15,1 \text{ mH}}}$$

40


a) Wechselspannung

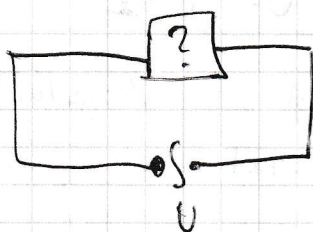

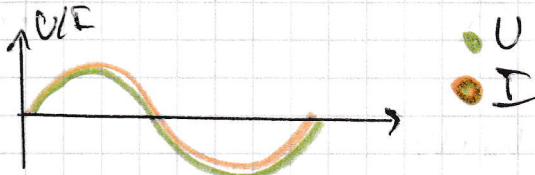i) Widerstand R

$$U(t) = U_0 \sin(\omega t)$$


$$I = \frac{U}{R} \Rightarrow I(t) = \frac{U_0}{R} \sin(\omega t)$$



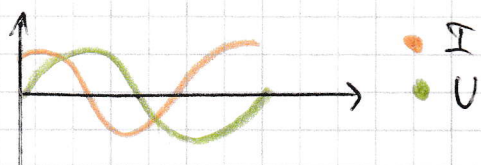ii) Kapazität C

$$U(t) = \frac{Q(t)}{C}$$


$$I = \frac{dQ}{dt} = C \cdot \frac{dU(t)}{dt} = C \cdot U_0 \omega \cos(\omega t)$$



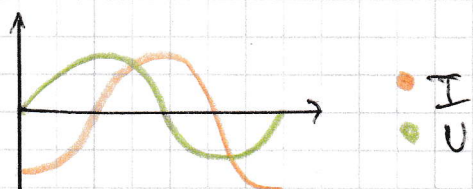iii) Induktivität L

$$U(t) = L \cdot \dot{I}(t) \Rightarrow I(t) = \frac{1}{L} \int U(t) dt$$

$$= -\frac{U_0 \cdot \Delta t}{L \omega} \cos(\omega t)$$



b) $I_0, I_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_0, \langle P \rangle$

i) $I_0 = \frac{U_0}{R} = \underline{50 \text{ mA}} \Rightarrow I_{eff} = \underline{35,4 \text{ mA}}$

$\langle P \rangle = U_{eff} \cdot I_{eff} = \underline{125 \text{ mW}}$

ii) $I_0 = C \cdot U_0 \cdot \omega = \underline{25 \text{ mA}}$


$I_{eff} = \underline{17,7 \text{ mA}}$

$P = \underline{62,5 \text{ mW}}$

iii) $I_0 = \frac{U_0}{\frac{1}{\omega C}} = \underline{50 \text{ mA}}$

$I_{eff} = \underline{35,4 \text{ mA}}$

$P = \underline{125 \text{ mW}}$

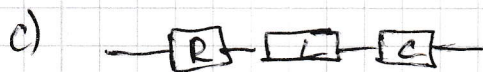

$I_R = I_C = I_L$


DGL: $U = U_1 + U_2 + U_3$

$U \stackrel{!}{=} Z \cdot I$

$= R \cdot I + L \cdot \dot{I} + \frac{1}{C} \int I dt$ mit $I = I_0 e^{i\omega t}$

$= R I_0 e^{i\omega t} + i\omega L I_0 e^{i\omega t} + \frac{1}{i\omega C} I_0 e^{i\omega t}$

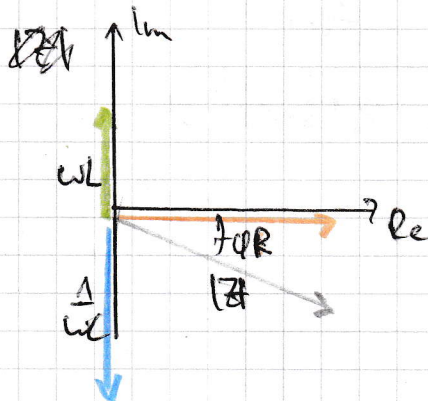$I_0 Z e^{i\omega t} = e^{i\omega t} I_0 \underbrace{\left[R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \right]}_Z$




$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$

$= \underline{141,4 \, \Omega}$

$\varphi = \arctan\left[\frac{\frac{1}{\omega C} - \omega L}{R}\right] = \underline{45^\circ}$

L1 Schwingkreis

a)

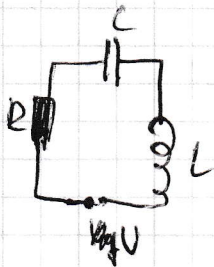

Spannung auf Kondensator C

$$U_C = \frac{Q}{C} \Rightarrow \frac{dU_C}{dt} = \frac{1}{C} I$$

$$U_R = R \cdot I = \frac{RC}{L} \frac{dU_C}{dt}$$

$$U_L = L \frac{dI}{dt} = LC \frac{d^2 U_C}{dt^2}$$

Ohne Anregung:

$$0 = U_R + U_L + U_C$$

$$\Rightarrow 0 = RC \frac{dU_C}{dt} + LC \frac{d^2 U_C}{dt^2} + U_C \quad \text{Ohne Anregung}$$

mit Anregung $U_q = RC \frac{dU_C}{dt} + LC \frac{d^2 U_C}{dt^2} + U_C$

b) $\frac{d^2 U_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dU_C}{dt} + \frac{1}{LC} U_C = 0$

Auf die Form des λ -gedämpften harmonischen Oszillators bringen.

$$\ddot{x}(t) + \gamma \dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0 \Rightarrow x(t) = e^{-\gamma t} (c_1 e^{\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} t} + c_2 e^{-\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} t})$$

$$\Rightarrow \gamma = \frac{R}{2L} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad \text{Eigenfrequenz}$$

Dämpfung

für $R=0$ $2\pi f = \sqrt{\frac{1}{LC}} \Rightarrow LC = \frac{1}{4\pi^2 f^2}$

$$= 2,53 \cdot 10^{-8} \text{ s}^2$$

z.B. $C = 1 \mu\text{F}$

$L = 25,3 \text{ nH}$

c) periodischer Grenzfall $\gamma = \omega_0$

$$\frac{R}{2L} = \omega_0 \quad \frac{R}{2L} = \sqrt{\frac{1}{LC}} \Rightarrow R = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{z.B. } \underline{\underline{318 \Omega}}$$