
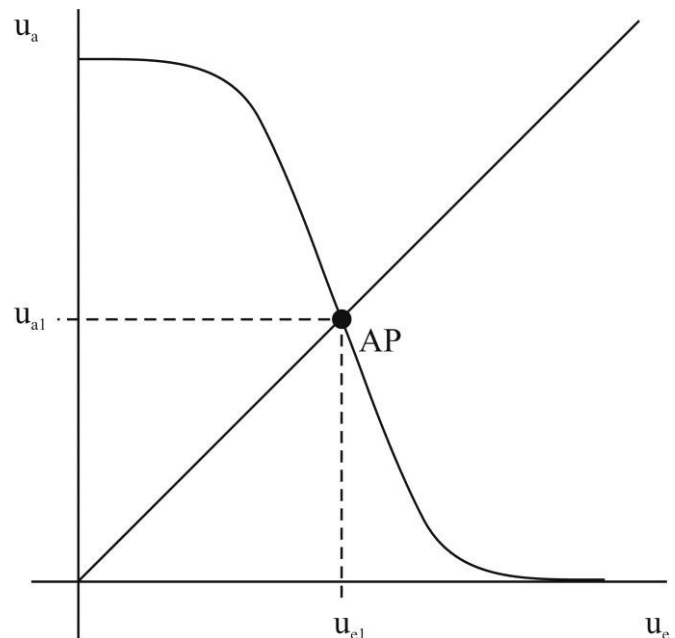


Aufgabe 9:

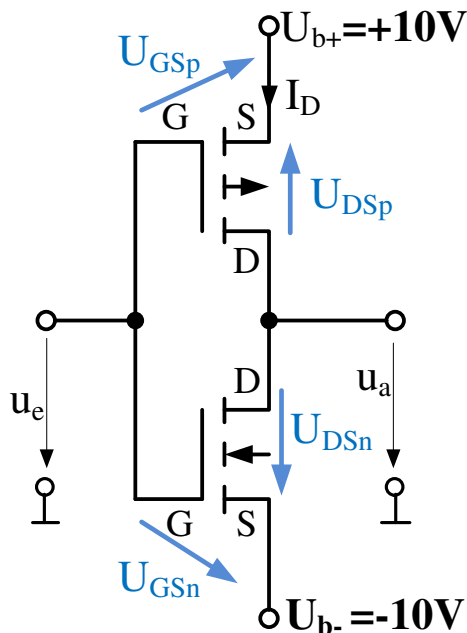9.1 $U_{th,n} = 3 \text{ V}$, $U_{th,p} = -3 \text{ V}$, $\beta = 153 \mu\text{A/V}^2$
 $U_b = \pm 10 \text{ V}$

Bed.: Arbeitspunkt bei $u_a = 0 \text{ V}$ wenn $u_e = 0 \text{ V}$

Allgemeine Betrachtung: Übertragungsfunktion



$$U_{GSn} = u_e - (U_{b-})$$

$$U_{GSp} = u_e - (U_{b+})$$

$$U_{DSn} = u_a - (U_{b-})$$

$$U_{DSp} = u_a - (U_{b+})$$

Definition AP: $u_a = u_e$

Wenn $u_e = 0 \text{ V}$ ist, wird $U_{GSn} = +10 \text{ V}$ und $U_{GSp} = -10 \text{ V}$

Damit gilt: wenn $u_a = 0 \text{ V}$ ist, wird $U_{DSn} = +10 \text{ V}$ und $U_{DSp} = -10 \text{ V}$

9.2

$$U_{GSn} = |U_{GSp}| = 10 \text{ V} \quad , \quad U_{DSn} = |U_{DSp}| = 10 \text{ V}$$

$$\text{prüfen, ob } U_{DS} \geq U_{GS} - U_{th} \quad 10 \text{ V} \geq 10 \text{ V} - 3 \text{ V} !!$$

Damit ist bewiesen: Im Arbeitspunkt sind beide Transistoren im Sättigungsbereich

9.3 I_D bei $|U_A| = 200V$, AP liegt im Sättigungsbereich(9.2)

$$\begin{aligned} I_D &= \frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_{th})^2 \left(1 + \frac{U_{DS}}{|U_A|} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 153 \frac{\mu A}{V^2} (10V - 3V)^2 \left(1 + \frac{10V}{200V} \right) \\ &= 76,5 \frac{\mu A}{V^2} \cdot 49V^2 \cdot 1,05 = 3,936 mA \end{aligned}$$


9.4 Verlustleistung im Arbeitspunkt

$$P_V = U \cdot I = U_b \cdot I_{D,A} = 20V \cdot 3,936 mA = 78,7 mW$$

9.5 Steilheit im Arbeitspunkt

$$\begin{aligned} S &= \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} = \beta \cdot (U_{GS} - U_{th}) \cdot \left(1 + \frac{U_{DS}}{|U_A|} \right) \\ &= 153 \frac{\mu A}{V^2} \cdot 7V \cdot 1,05 = 1,125 mS \end{aligned}$$

9.6 Kleinsignal-Ersatzschaltbild :

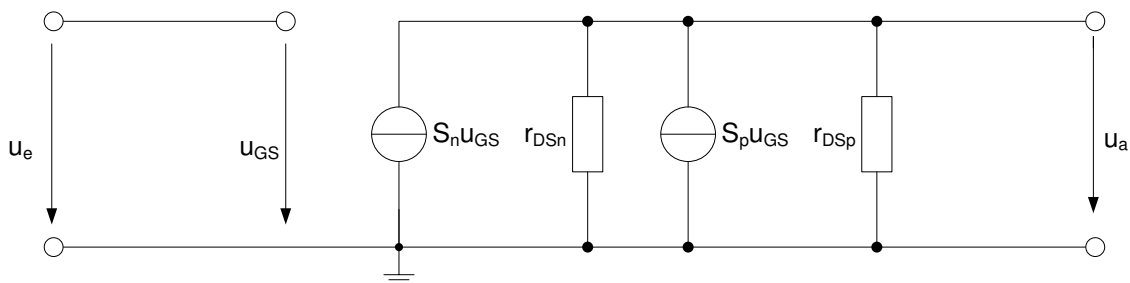

9.7 Verstärkung A im Arbeitspunkt

$$A = \frac{u_a}{u_e} = - \frac{(S_n \cdot u_{GS} + S_p \cdot u_{GS}) \cdot (r_{DSn} \parallel r_{DSp})}{u_e} \stackrel{\substack{u_{GS}=u_e \\ S_n=S_p=S \\ r_{DSn}=r_{DSp}=r_{DS}}}{=} - \frac{u_e (2S \cdot \frac{r_{DS}}{2})}{u_e} = -S \cdot r_{DS}$$

$$r_{DSn} = r_{DSp} = \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta I_D}$$

Berechnung von r_{DS}

$$r_{DS} = (|U_A| + U_{DS,A}) / I_{D,A} = 210V / 3,936 mA = 53,476 k\Omega$$

oder: Für 2 verschiedene Drain-Source Spannungen den Drainstrom berechnen:

1. Wert (Drainstrom im Arbeitspunkt): $I_{D1} = I_{DA} = 3,936 \text{ mA}$

2. Wert, z.B. bei $U_{DS} = 20 \text{ V}$

$$I_D = \frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_{th}) \cdot \left(1 + \frac{20 \text{ V}}{200 \text{ V}} \right) = 3,748 \text{ mA} \cdot 1,1 = 4,123 \text{ mA}$$

Damit ΔI_D bestimmen: $\Delta I_D = 4,123 \text{ mA} - 3,936 \text{ mA} = 187 \mu\text{A}$

mit $\Delta U_{DS} = 20 \text{ V} - 10 \text{ V} = 10 \text{ V}$ wird dann

$$\Rightarrow r_{DS} = \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta I_D} = \frac{10 \text{ V}}{187 \mu\text{A}} = 53,476 \text{ k}\Omega$$

Damit kann die Verstärkung bestimmt werden:

$$A = -S \cdot r_{DS} = -1,125 \text{ mS} \cdot 53,476 \text{ k}\Omega = -60,2$$


Aufgabe 10:

10.1 Grundsaltungen:

 Großsignalverhalten: T_1 : Emitterschaltung, T_2 : Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung

 Kleinsignalverhalten: T_1 : Emitterschaltung, T_2 : Emitterschaltung

10.2 Großsignalersatzschaltbild

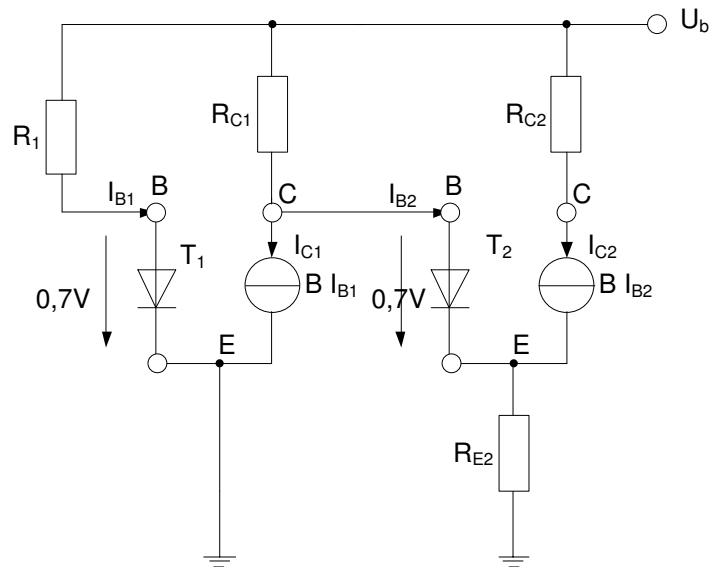

10.3

$$I_{C1} = \beta \cdot I_{B1} \quad \text{mit} \quad I_{B1} = \frac{U_b - 0,7 \text{ V}}{R_1} = \frac{15 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{1,43 \text{ M}\Omega} = \frac{14,3 \text{ V}}{1,43 \text{ M}\Omega} = 10 \mu\text{A}$$


$$I_{C1} = 300 \cdot 10 \mu\text{A} = 3 \text{ mA}$$

$$U_{CE1} = U_b - R_{C1} \cdot I_{C1} = 15 \text{ V} - 3,3 \text{ k}\Omega \cdot 3 \text{ mA} = 15 \text{ V} - 9,9 \text{ V} = 5,1 \text{ V}$$

$$\text{Mit } I_{C2} \approx I_{E2} \text{ und } I_{E2} = \frac{U_{E2}}{R_{E2}} = \frac{U_{C1} - 0,7 \text{ V}}{R_{E2}} = \frac{4,4 \text{ V}}{1,1 \text{ k}\Omega} = 4 \text{ mA} \text{ ist } I_{C2} = 4 \text{ mA}$$

$$S_1 = \frac{I_{C1,A}}{U_T} = \frac{3 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 115,4 \text{ mS} \quad S_2 = \frac{I_{C2,A}}{U_T} = \frac{4 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 153,8 \text{ mS}$$

10.4 Kleinsignalersatzschaltbild

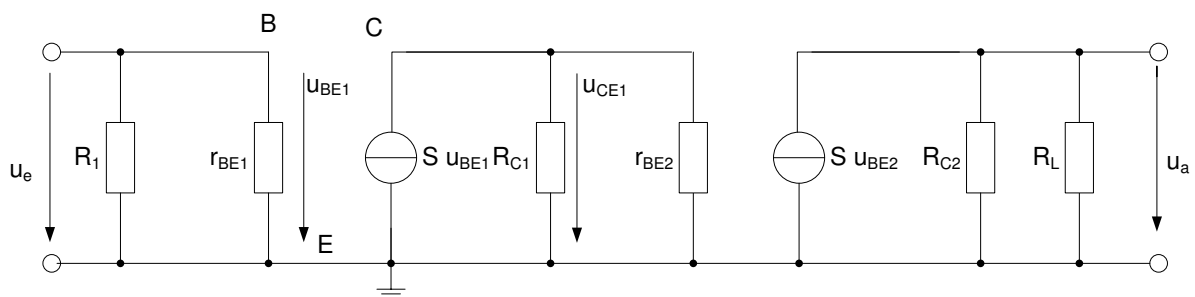

10.5

$$u_{e,T2} = u_{CE1} \Rightarrow r_{e2} = \frac{\beta}{S_2} = \frac{300}{153,8 \text{ mS}} = 1,95 \text{ k}\Omega$$

$$A_g = A_1 \cdot A_2$$

$$A_1 = -S_1 \cdot r_{a1} \quad \text{mit} \quad r_{a1} = R_{C1} \parallel r_{e2} = \frac{3,3 \text{ k}\Omega \cdot 1,95 \text{ k}\Omega}{3,3 \text{ k}\Omega + 1,95 \text{ k}\Omega} = 1,225 \text{ k}\Omega$$

$$A_1 = -115,4 \text{ mS} \cdot 1,225 \text{ k}\Omega = -141,4$$

$$A_2 = -S_2 \cdot r_{a2} \quad \text{mit} \quad r_{a2} = R_{C2} \parallel R_L = 500 \Omega$$

$$A_2 = -153,8 \text{ mS} \cdot 500 \Omega = -76,9$$

$$A_g = A_1 \cdot A_2 = -141,4 \cdot (-76,9) = 10873$$