

# Übung 2 – Elektronische Schaltungen (ES)

Sommersemester 2020

## Bipolartransistoren

INSTITUT FÜR HOCHFREQUENZTECHNIK UND ELEKTRONIK



# EINFÜHRUNG

- Großsignalersatzschaltbild und Arbeitspunkt-Bestimmung
- Kleinsignalersatzschaltbild
- Grundsaltungen


# Großsignalanalyse

- Nichtlineare Analyse
- Allgemeingültige Beschreibung des Transistorverhaltens


## Arbeitspunkt:

- Charakterisiert durch:  $I_B$ ,  $U_{BE}$ ,  $I_C$ ,  $U_{CE}$
- Festgelegt durch: äußere Beschaltung
- Ziel: maximale Aussteuerbarkeit

Eingangskennlinienfeld

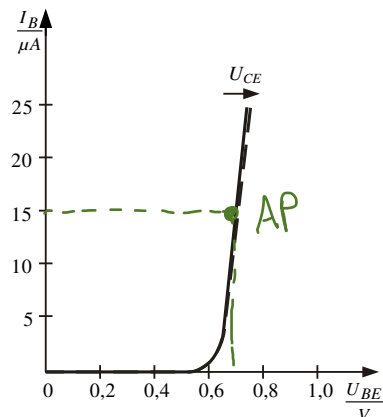


Ausgangskennlinienfeld

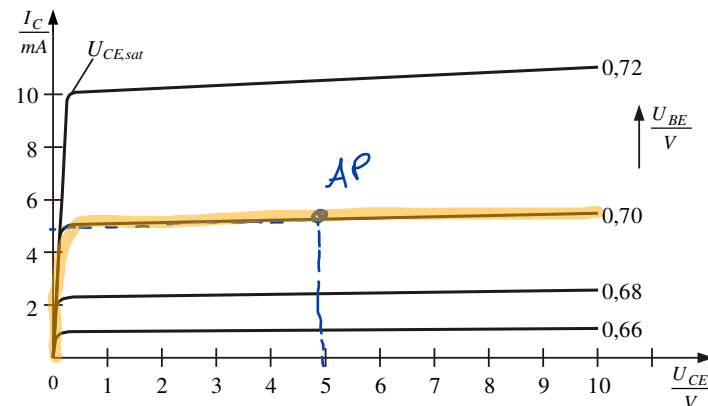

# Großsignalanalyse
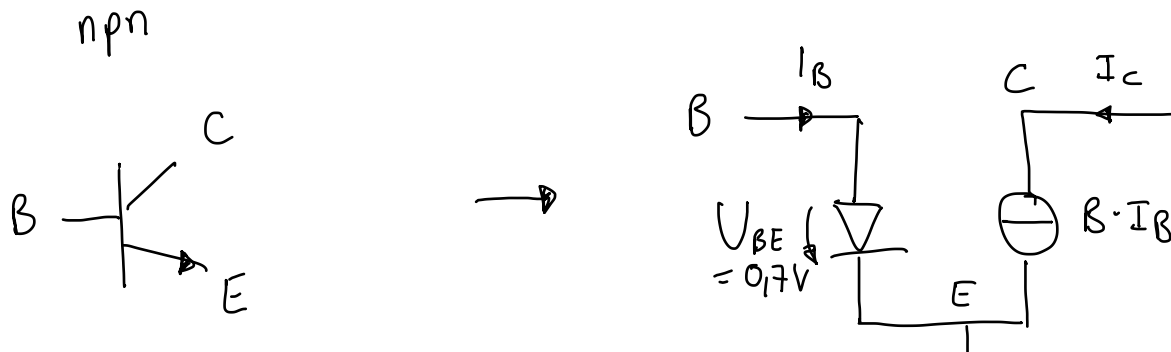
## Großsignalersatzschaltbild:


- Hilft dabei den Arbeitspunkt zu berechnen
- Gleichspannungen und –ströme werden betrachtet → Kondensatoren verhalten sich wie ein Leerlauf
- Vereinfachung des Transistors:




# Kleinsignalanalyse

- Lineare Analyse
- Beschreibung nur gültig für kleine Auslenkungen um den Arbeitspunkt  
→ kleine Wechselspannung


Übertragungskennlinie

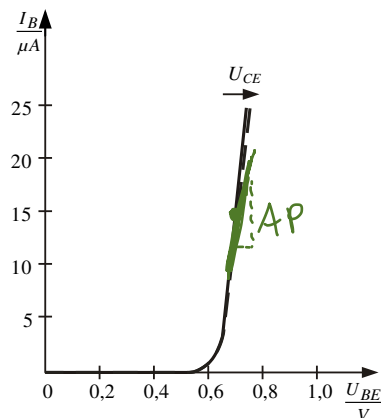
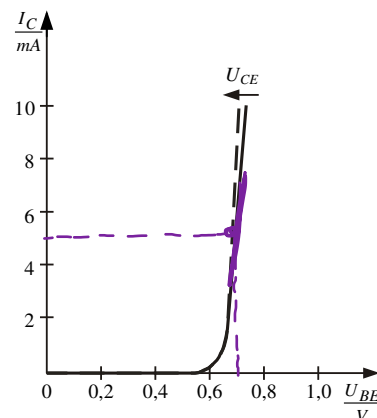
$$\frac{\partial I_B}{\partial U_{BE}} = \frac{1}{r_{BE}}$$



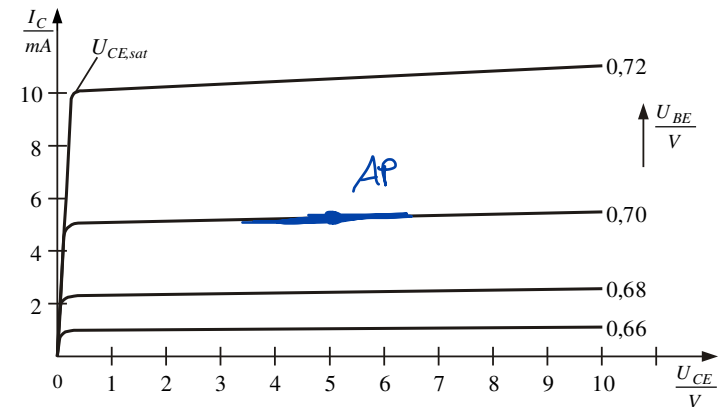
$$\frac{\partial I_C}{\partial U_{BE}} = S$$



$$\frac{\partial I_C}{\partial U_{CE}} = \frac{1}{r_{CE}}$$

# Kleinsignalanalyse

## Kleinsignalersatzschaltbild:

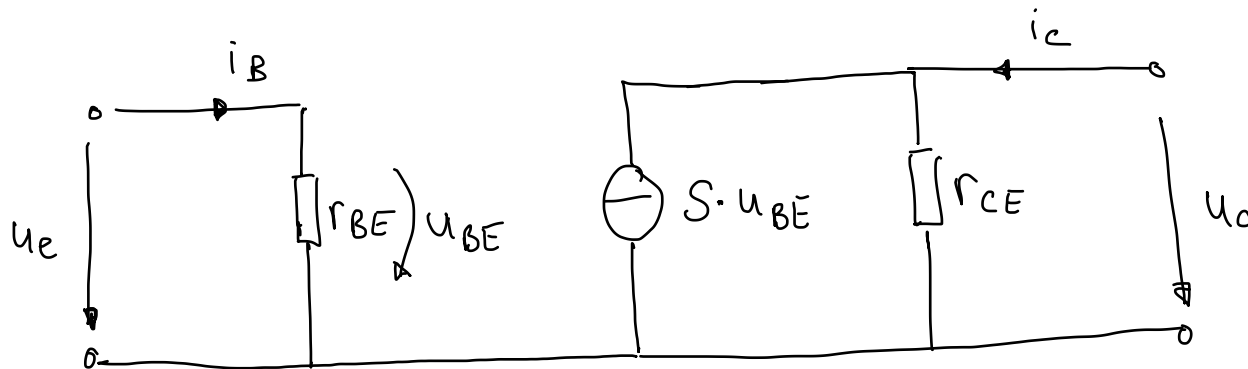

$$i_B = \frac{1}{r_{BE}} \cdot u_{BE}$$

$$i_c = S \cdot u_{BE} + \frac{1}{r_{CE}} \cdot u_{CE}$$

# Kleinsignalanalyse

- Kondensatoren verhalten sich wie ein Kurzschluss
- Berechnung von:  $S, r_{BE}, r_e, r_a, A$ ,  $r_c \rightarrow \infty$

## Bipolartransistor

**Hinweis:** Spannungsverstärkung und Ausgangswiderstand gelten bei Leerlauf am Ausgang!

Steilheit:

$$S = \frac{\partial I_C}{\partial U_{BE}} = \frac{I_{C,A}}{U_T}$$

Kleinsignal-Eingangs-Widerstand:

$$r_{BE} = \frac{\beta}{S}$$

## a) Emitterschaltung

Kleinsignal-Spannungsverstärkung:

$$A = -S \cdot R_C$$


Kleinsignal-Eingangswiderstand:

$$r_e = \left. \frac{\partial u_e}{\partial i_e} \right|_A = r_{BE}$$


Kleinsignal-Ausgangswiderstand:

$$r_a = \left. \frac{\partial u_a}{\partial i_a} \right|_A = R_C$$


# Grundsaltungen

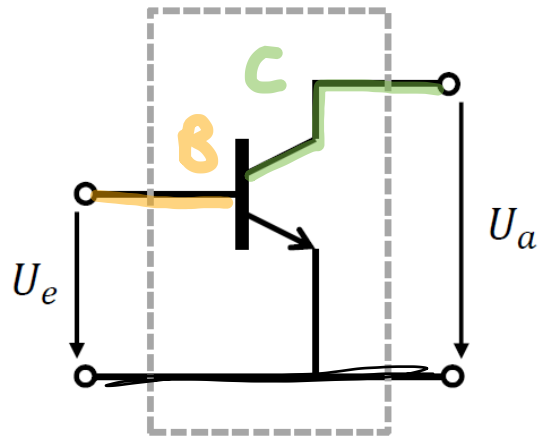

Emitterschaltung

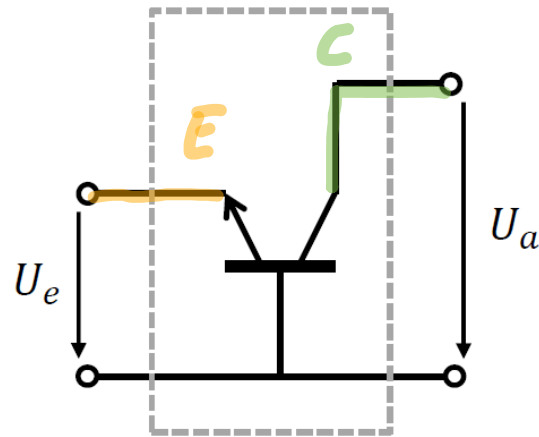


Basischaltung

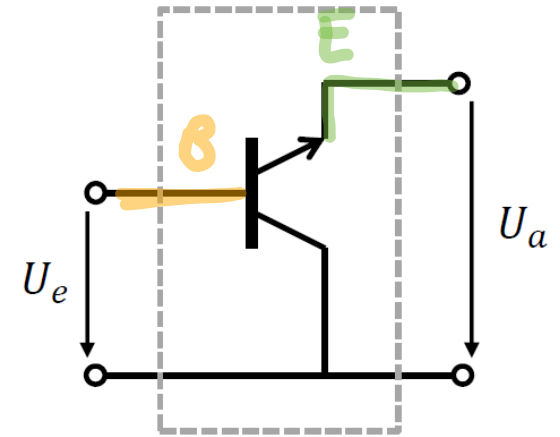

Kollektorschaltung

# Aufgabe 1

a) ges: Grundsaltung

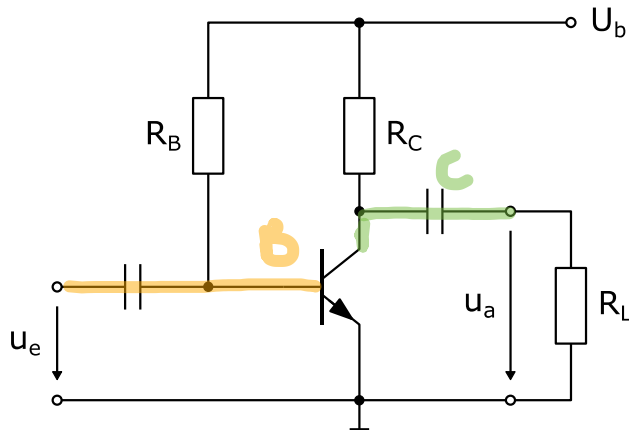

Emitterschaltung

$$R_B = 470 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 1,6 \text{ k}\Omega$$


$$R_L = 4,7 \text{ k}\Omega$$

$$U_b = 24 \text{ V}$$

$$B = \beta = 150$$

# Aufgabe 1

b) ges: Aufgabe der Kondensatoren

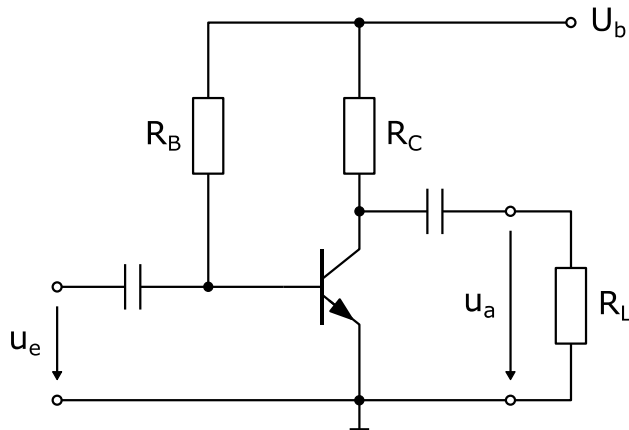


Gleichspannungsanteile von  $U_{BE}$  &  $U_{CE}$   
werden vom Ein- & Ausgang  
entkoppelt.


$$\begin{aligned} R_B &= 470 \text{ k}\Omega \\ R_C &= 1,6 \text{ k}\Omega \\ R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\ U_b &= 24 \text{ V} \\ B = \beta &= 150 \end{aligned}$$

# Aufgabe 1

c) ges: Großsignalersatzschaltbild

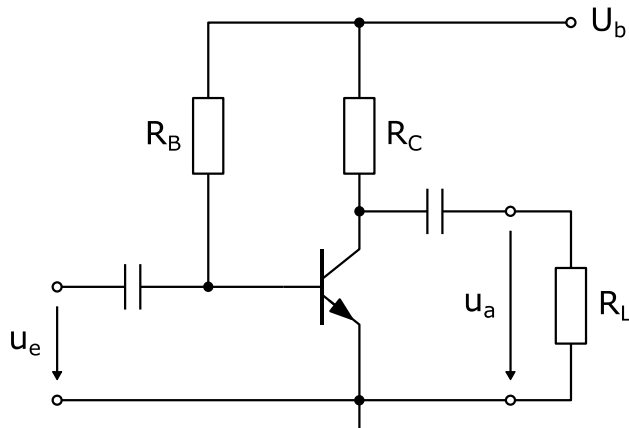

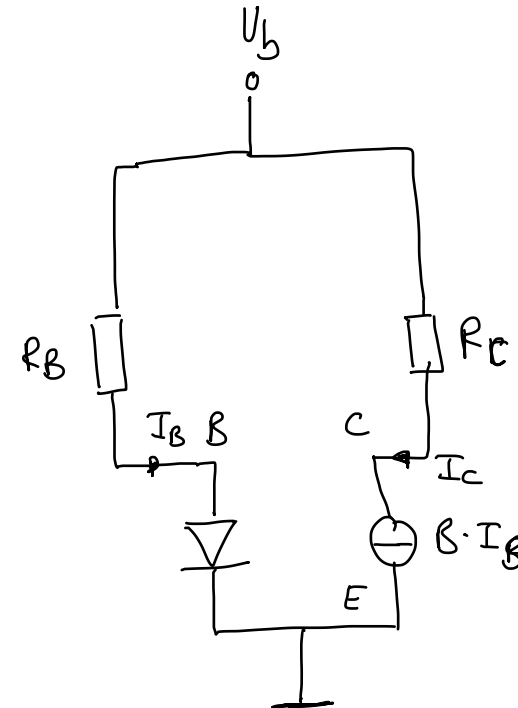
$$\begin{aligned}
 R_B &= 470 \text{ k}\Omega \\
 R_C &= 1,6 \text{ k}\Omega \\
 R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\
 U_b &= 24 \text{ V} \\
 B = \beta &= 150
 \end{aligned}$$




# Aufgabe 1

d) ges:  $I_B, I_C, U_{CE}, S$

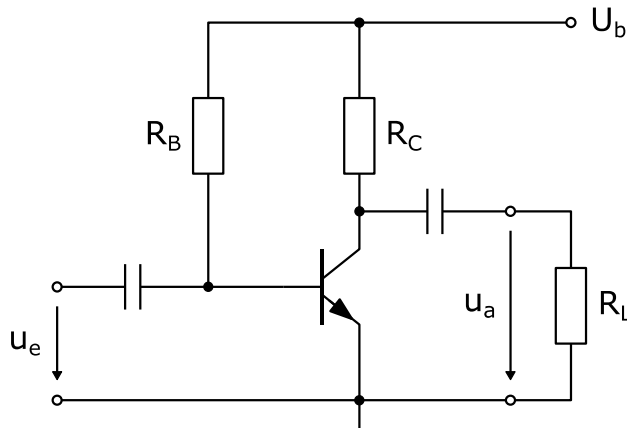
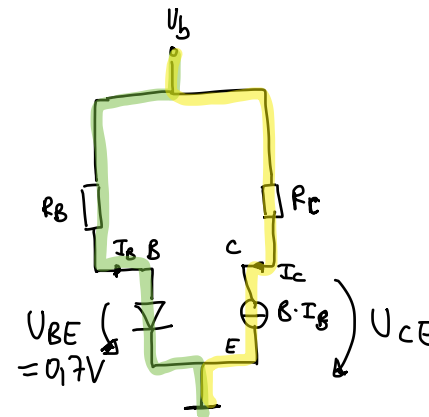
$$\begin{aligned} R_B &= 470 \text{ k}\Omega \\ R_C &= 1,6 \text{ k}\Omega \\ R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\ U_b &= 24 \text{ V} \\ B = \beta &= 150 \end{aligned}$$



$$U_b = I_B \cdot R_B + U_{BE} \rightarrow I_B = \frac{U_b - U_{BE}}{R_B} = \frac{24 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{470 \text{ k}\Omega} = 49,6 \text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 150 \cdot 49,6 \text{ }\mu\text{A} = 7,44 \text{ mA}$$


$$U_{CE} = U_b - I_C \cdot R_C = 24 \text{ V} - 7,44 \text{ mA} \cdot 1,6 \text{ k}\Omega = 12,1 \text{ V}$$

$$S = \frac{I_C}{U_T} = \frac{\partial I_C}{\partial U_{BE}} = \frac{7,44 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 286,1 \text{ mS}$$


$U_T = \frac{k_B T}{e}$

# Aufgabe 1

e) ges: Kleinsignalersatzschaltbild

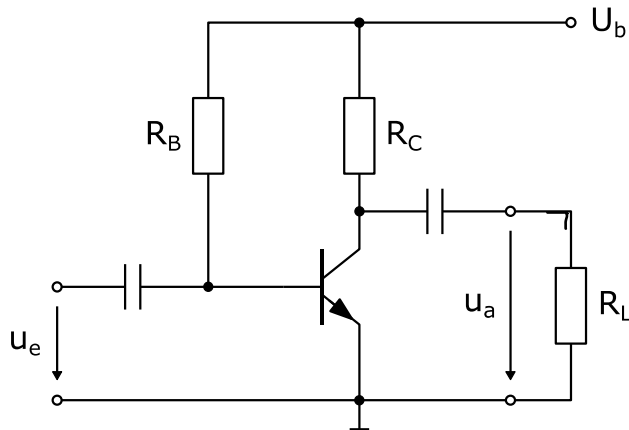

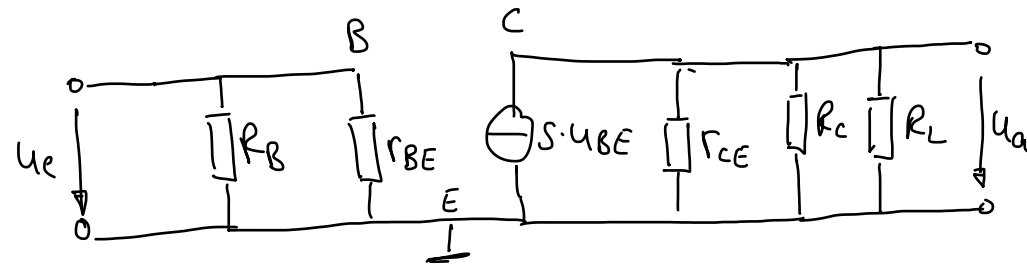
$$\begin{aligned}
 R_B &= 470 \text{ k}\Omega \\
 R_C &= 1,6 \text{ k}\Omega \\
 R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\
 U_b &= 24 \text{ V} \\
 B = \beta &= 150
 \end{aligned}$$




# Aufgabe 1

f) ges:  $r_e, r_a, A$

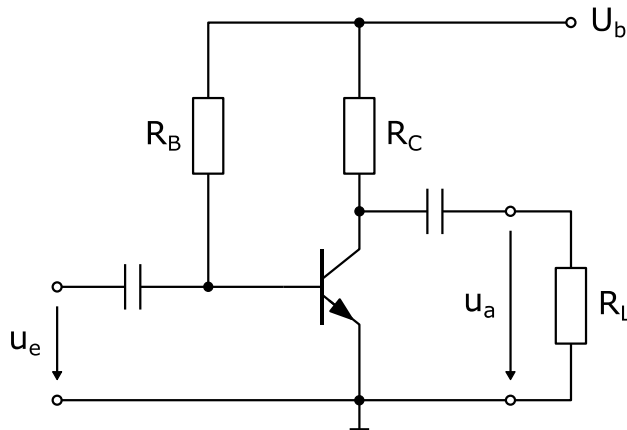
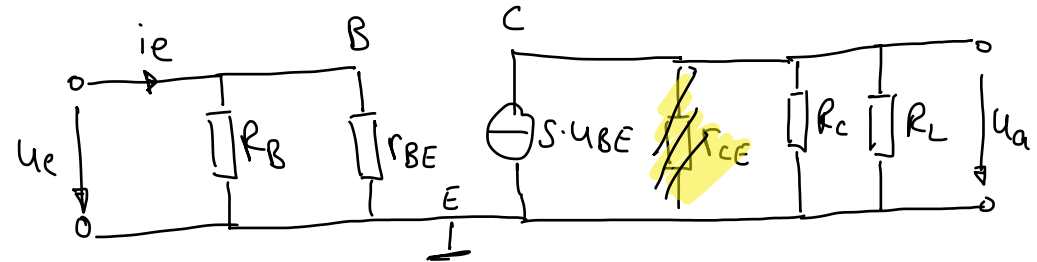
$$\begin{aligned} R_B &= 470 \text{ k}\Omega \\ R_C &= 1,6 \text{ k}\Omega \\ R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\ U_b &= 24 \text{ V} \\ B = \beta &= 150 \end{aligned}$$



$$r_e = \frac{u_e}{i_e} = R_B \parallel r_{BE} = \frac{R_B \cdot r_{BE}}{R_B + r_{BE}} = 524 \Omega \approx r_{BE}$$

$$\stackrel{L}{=} \frac{\beta}{S} = 524,3 \Omega$$


$$r_a = \underbrace{r_{CE}}_{L \rightarrow \infty} \parallel R_C \parallel R_L = \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L} = 1,19 \text{ k}\Omega$$

$$A = \frac{u_a}{u_e} = -S \cdot r_a = -286,1 \text{ mS} \cdot 1,19 \text{ k}\Omega$$

$$= -341,5$$

# Aufgabe 1

g) geg: neues  $B = \beta = 300$

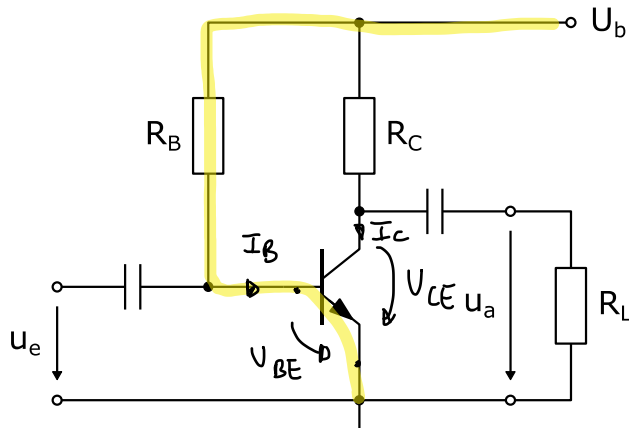

$$\begin{aligned} R_B &= 470 \text{ k}\Omega \\ R_C &= 1,6 \text{ k}\Omega \\ R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\ U_b &= 24 \text{ V} \\ B = \beta &= 150 \end{aligned}$$

1.  $R_B$  austauschen

$$2. \quad U_b = R_B \cdot I_{B, \text{neu}} + 0,7 \text{ V}$$

$$R_{B, \text{neu}} = \frac{U_b - 0,7 \text{ V}}{I_{B, \text{neu}}}$$

$$I_{B, \text{neu}} = \frac{I_C}{B_{\text{neu}}} = \frac{7,44 \text{ mA}}{300} = 24,8 \text{ }\mu\text{A}$$

$$R_{B, \text{neu}} = \frac{24 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{24,8 \text{ }\mu\text{A}} = 939,5 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B, \text{neu}} = 910 \text{ k}\Omega$$


Aus Formelsammlung

E 24 – Reihe

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
| 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,5 |
| 8,2 | 9,1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

# Aufgabe 1

g) geg: neues  $B = \beta = 300$

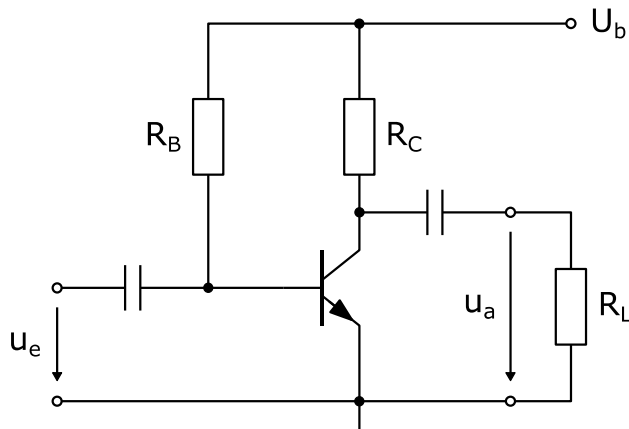

$$\begin{aligned} R_B &= 470 \text{ k}\Omega \\ R_C &= 1,6 \text{ k}\Omega \\ R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\ U_b &= 24 \text{ V} \\ B = \beta &= 150 \end{aligned}$$

3. Neuer AP

$$U_b = I_B \cdot R_B + U_{BE} \rightarrow I_{B, \text{neu}} = \frac{U_b - U_{BE}}{R_{B, \text{neu}}} = \frac{24 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{910 \text{ k}\Omega} = 25,6 \mu\text{A}$$

$$I_{C, \text{neu}} = \beta \cdot I_B = 300 \cdot 25,6 \mu\text{A} = 7,68 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} U_{CE} &= U_b - I_C \cdot R_C = 24 \text{ V} - 7,68 \text{ mA} \cdot 1,6 \text{ k}\Omega \\ &= 11,71 \text{ V} \end{aligned}$$

$$S = \frac{I_C}{V_T} = \frac{\partial I_C}{\partial U_{BE}} = \frac{7,68 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 295 \text{ mS}$$

$V_T = \frac{k_B T}{e}$

$$\begin{aligned} A_{\text{neu}} &= -S \cdot R_C \parallel R_L = -295 \text{ mS} \cdot 1,19 \text{ k}\Omega \\ &= -351 \end{aligned}$$

# Exkurs - Stromverstärkung

## In Lehrbüchern

- Großsignalstromverstärkung  $B$

$$B = \frac{I_C}{I_B}$$

- Kleinsignalstromverstärkung  $\beta$

$$\beta = \left. \frac{\partial I_C}{\partial I_B} \right|_{U_{CE}=0}$$

## In Datenblättern

- DC current gain  $h_{FE}$

- Small signal current gain  $h_{fe}$


- 2-Tor Messung: Hybrid-Parameter:

$$u_{BE} = h_{11}i_B + h_{12}u_{CE}$$

$$i_C = h_{21}i_B + h_{22}u_{CE}$$

# Aufgabe 2

a) ges: Grundsaltung

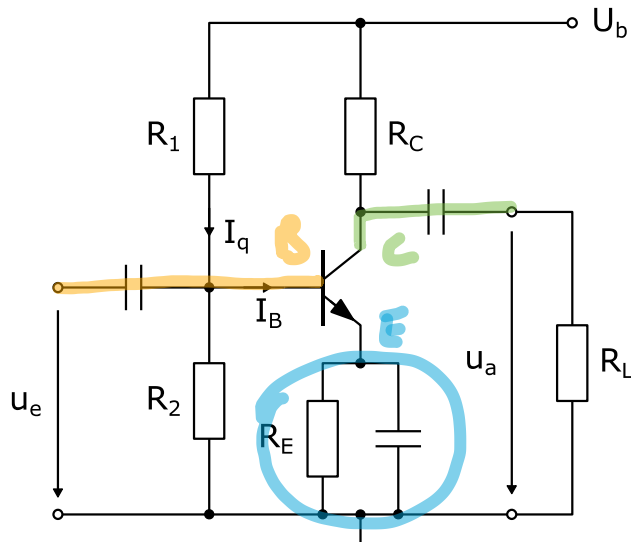

$$\begin{aligned}
 R_2 &= 1,8 \text{ k}\Omega \\
 R_E &= 1,1 \text{ k}\Omega \\
 U_b &= 15 \text{ V} \\
 U_{BE,on} &= 0,7 \text{ V} \\
 I_C &= 2 \text{ mA} \\
 U_{CE} &= 5 \text{ V}
 \end{aligned}$$


Emitterschaltung

Großsignal : mit Stromgegenkopplung


Kleinsignal : Emitterschaltung

# Aufgabe 2

b) ges: Großsignalersatzschaltbild

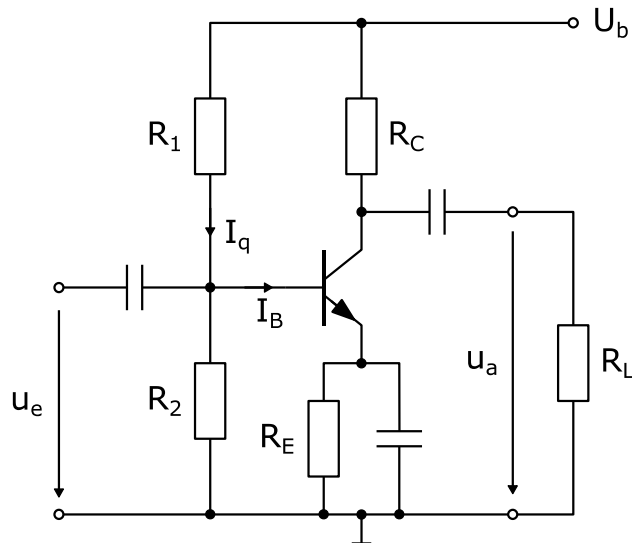

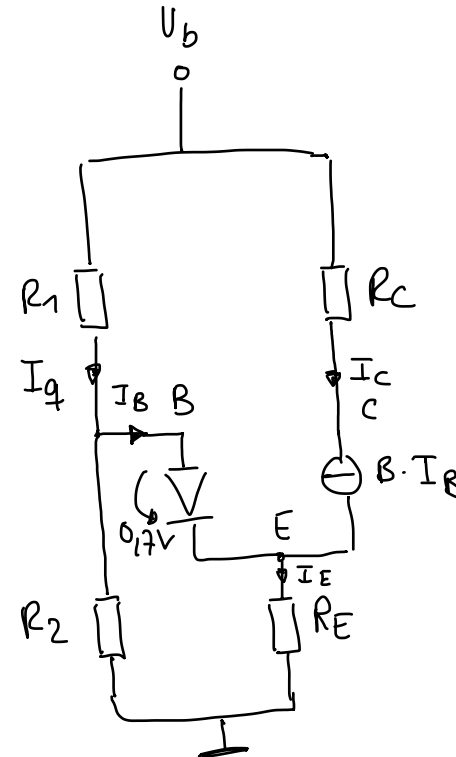
$$\begin{aligned}
 R_2 &= 1,8 \text{ k}\Omega \\
 R_E &= 1,1 \text{ k}\Omega \\
 U_b &= 15 \text{ V} \\
 U_{BE,on} &= 0,7 \text{ V} \\
 I_C &= 2 \text{ mA} \\
 U_{CE} &= 5 \text{ V}
 \end{aligned}$$



## Aufgabe 2

c) ges:  $R_1, I_q$

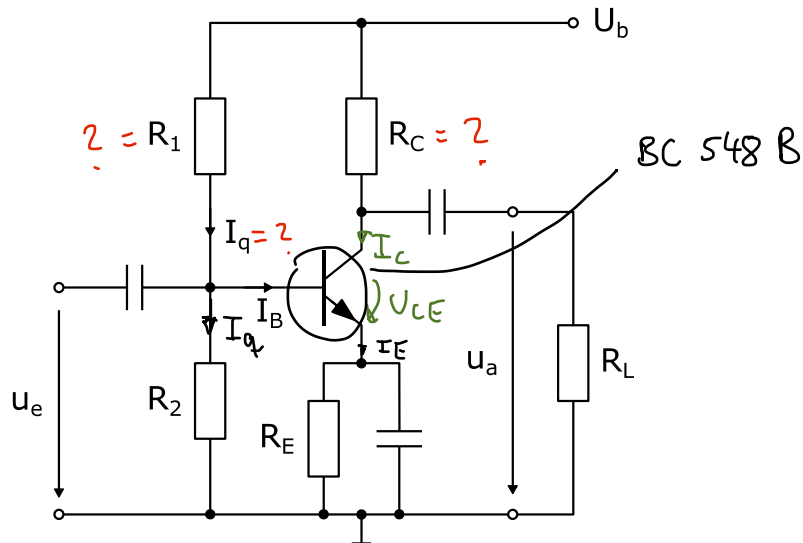

$$\begin{aligned} R_2 &= 1,8 \text{ k}\Omega \\ R_E &= 1,1 \text{ k}\Omega \\ U_b &= 15 \text{ V} \\ U_{\text{BE,on}} &= 0,7 \text{ V} \\ I_C &= 2 \text{ mA} \\ U_{\text{CE}} &= 5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$I_B \ll I_q$$

$$I_E \approx I_C, I_C \gg I_B$$


$$\frac{U_{R2}}{U_b} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_{R2} = 0,7V + I_E \cdot R_E$$

$$= 0,7V + 2mA \cdot 1,1k\Omega = 2,9V$$


$$(R_1 + R_2) = \frac{R_2}{U_{R2}} \cdot U_b \rightarrow R_1 = \frac{R_2}{U_{R2}} U_b - R_2 = 7,51 \text{ k}\Omega$$
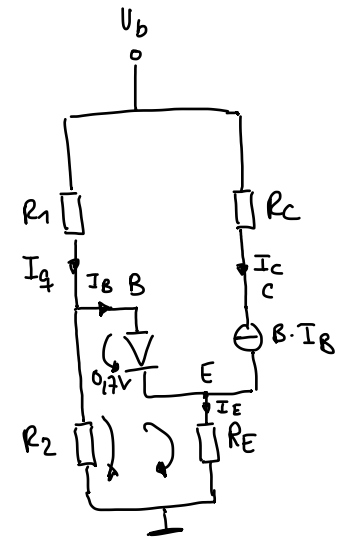
$$I_q = \frac{U_{R2}}{R_2} = 1,61 \text{ mA} //$$




# Aufgabe 2

d) ges:  $R_C$

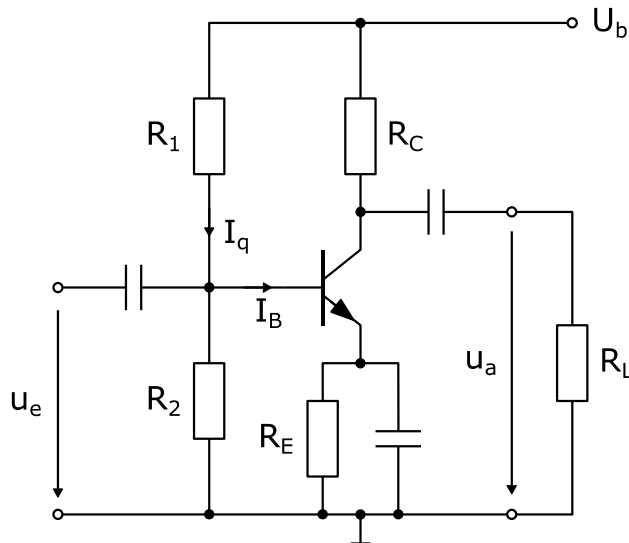


$$\begin{aligned}
 R_2 &= 1,8 \text{ k}\Omega \\
 R_E &= 1,1 \text{ k}\Omega \\
 U_b &= 15 \text{ V} \\
 U_{BE,on} &= 0,7 \text{ V} \\
 I_C &= 2 \text{ mA} \\
 U_{CE} &= 5 \text{ V}
 \end{aligned}$$
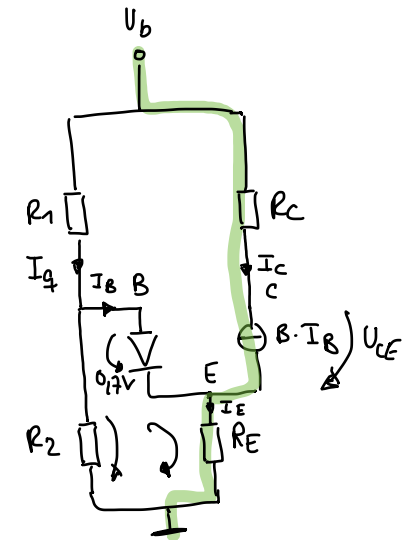
$$\begin{aligned}
 U_b &= I_C \cdot (R_C + R_E) + U_{CE} \\
 R_C &= \frac{U_b - U_{CE}}{I_C} - R_E \\
 &= 3,9 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$



# Aufgabe 2

e) ges:  $I_B, S$

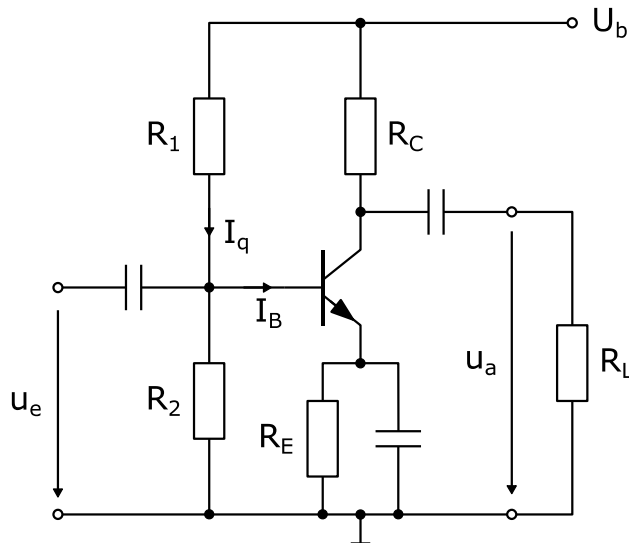

$$\begin{aligned}
 R_2 &= 1,8 \text{ k}\Omega \\
 R_E &= 1,1 \text{ k}\Omega \\
 U_b &= 15 \text{ V} \\
 U_{BE,on} &= 0,7 \text{ V} \\
 I_C &= 2 \text{ mA} \\
 U_{CE} &= 5 \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2 \text{ mA}}{290} = 6,9 \mu\text{A} //$$

Annahme  $I_B \ll I_q$

$$S = \frac{I_C}{U_T} = \frac{2 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 76,92 \text{ mS} //$$



# Datenblatt BC 548B

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted) (Continued)

| Characteristic                                                                                                                                                                                             | Symbol        | Min                             | Typ                         | Max                             | Unit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|
| <b>ON CHARACTERISTICS</b>                                                                                                                                                                                  |               |                                 |                             |                                 |      |
| <b>DC Current Gain</b><br>( $I_C = 10\ \mu\text{A}$ , $V_{CE} = 5.0\ \text{V}$ )                                                                                                                           | $h_{FE}$      | —                               | 90                          | —                               | —    |
| BC547A/548A                                                                                                                                                                                                |               | —                               | 150                         | —                               |      |
| BC546B/547B/548B                                                                                                                                                                                           |               | —                               | 270                         | —                               |      |
| BC548C                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                             |                                 |      |
| ( $I_C = 2.0\ \text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\ \text{V}$ )                                                                                                                                                      |               | 110                             | —                           | 450                             |      |
| BC546                                                                                                                                                                                                      |               | 110                             | —                           | 800                             |      |
| BC547                                                                                                                                                                                                      |               | 110                             | —                           | 800                             |      |
| BC548                                                                                                                                                                                                      |               | 110                             | —                           | 800                             |      |
| BC547A/548A                                                                                                                                                                                                |               | 110                             | 180                         | 220                             |      |
| BC546B/547B/548B                                                                                                                                                                                           |               | 200                             | 290                         | 450                             |      |
| BC547C/BC548C                                                                                                                                                                                              |               | 420                             | 520                         | 800                             |      |
| ( $I_C = 100\ \text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\ \text{V}$ )                                                                                                                                                      |               | —                               | 120                         | —                               |      |
| BC547A/548A                                                                                                                                                                                                |               | —                               | 180                         | —                               |      |
| BC546B/547B/548B                                                                                                                                                                                           |               | —                               | 300                         | —                               |      |
| BC548C                                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                             |                                 |      |
| Collector–Emitter Saturation Voltage<br>( $I_C = 10\ \text{mA}$ , $I_B = 0.5\ \text{mA}$ )<br>( $I_C = 100\ \text{mA}$ , $I_B = 5.0\ \text{mA}$ )<br>( $I_C = 10\ \text{mA}$ , $I_B = \text{See Note 1}$ ) | $V_{CE(sat)}$ | —                               | 0.09<br>0.2<br>0.3          | 0.25<br>0.6<br>0.6              | V    |
| Base–Emitter Saturation Voltage<br>( $I_C = 10\ \text{mA}$ , $I_B = 0.5\ \text{mA}$ )                                                                                                                      | $V_{BE(sat)}$ | —                               | 0.7                         | —                               | V    |
| Base–Emitter On Voltage<br>( $I_C = 2.0\ \text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\ \text{V}$ )<br>( $I_C = 10\ \text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\ \text{V}$ )                                                                   | $V_{BE(on)}$  | 0.55<br>—                       | —<br>—                      | 0.7<br>0.77                     | V    |
| <b>SMALL–SIGNAL CHARACTERISTICS</b>                                                                                                                                                                        |               |                                 |                             |                                 |      |
| Current–Gain — Bandwidth Product<br>( $I_C = 10\ \text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\ \text{V}$ , $f = 100\ \text{MHz}$ )                                                                                           | $f_T$         | 150<br>150<br>150               | 300<br>300<br>300           | —<br>—<br>—                     | MHz  |
| BC546                                                                                                                                                                                                      |               |                                 |                             |                                 |      |
| BC547                                                                                                                                                                                                      |               |                                 |                             |                                 |      |
| BC548                                                                                                                                                                                                      |               |                                 |                             |                                 |      |
| Output Capacitance<br>( $V_{CB} = 10\ \text{V}$ , $I_C = 0$ , $f = 1.0\ \text{MHz}$ )                                                                                                                      | $C_{obo}$     | —                               | 1.7                         | 4.5                             | pF   |
| Input Capacitance<br>( $V_{EB} = 0.5\ \text{V}$ , $I_C = 0$ , $f = 1.0\ \text{MHz}$ )                                                                                                                      | $C_{ibo}$     | —                               | 10                          | —                               | pF   |
| <b>Small–Signal Current Gain</b><br>( $I_C = 2.0\ \text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\ \text{V}$ , $f = 1.0\ \text{kHz}$ )                                                                                          | $h_{fe}$      | 125<br>125<br>125<br>240<br>450 | —<br>—<br>220<br>330<br>600 | 500<br>900<br>260<br>500<br>900 | —    |
| BC546                                                                                                                                                                                                      |               |                                 |                             |                                 |      |
| BC547/548                                                                                                                                                                                                  |               |                                 |                             |                                 |      |
| BC547A/548A                                                                                                                                                                                                |               |                                 |                             |                                 |      |
| BC546B/547B/548B                                                                                                                                                                                           |               |                                 |                             |                                 |      |
| BC547C/548C                                                                                                                                                                                                |               |                                 |                             |                                 |      |

# Aufgabe 2

f) ges: Kleinsignalersatzschaltbild

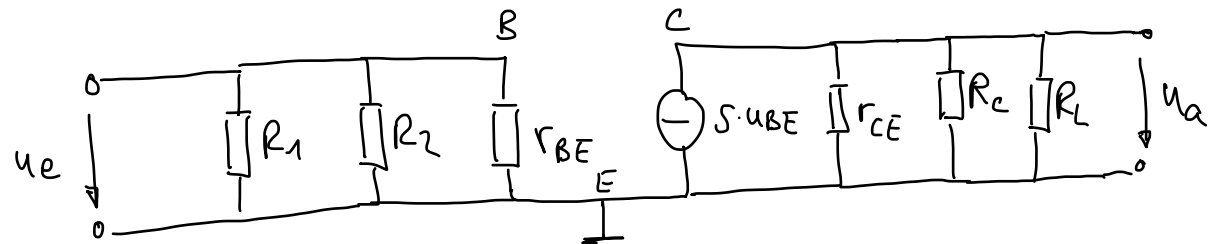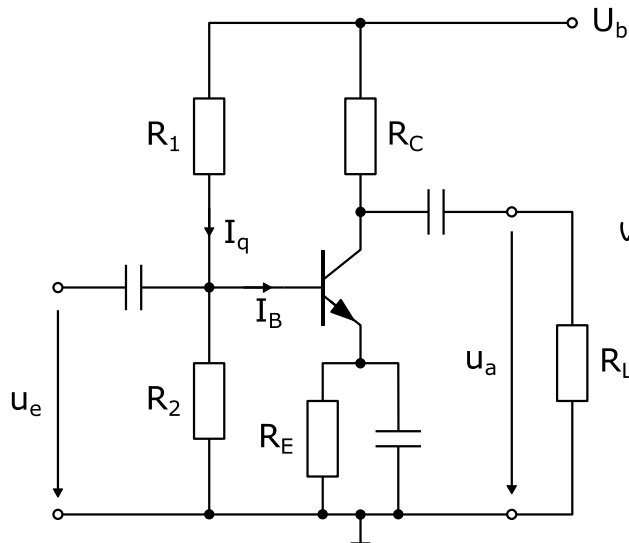

$$R_2 = 1,8 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 1,1 \text{ k}\Omega$$

$$U_b = 15 \text{ V}$$


$$U_{BE,on} = 0,7 \text{ V}$$

$$I_C = 2 \text{ mA}$$


$$U_{CE} = 5 \text{ V}$$

# Aufgabe 2

g) ges:  $r_e$

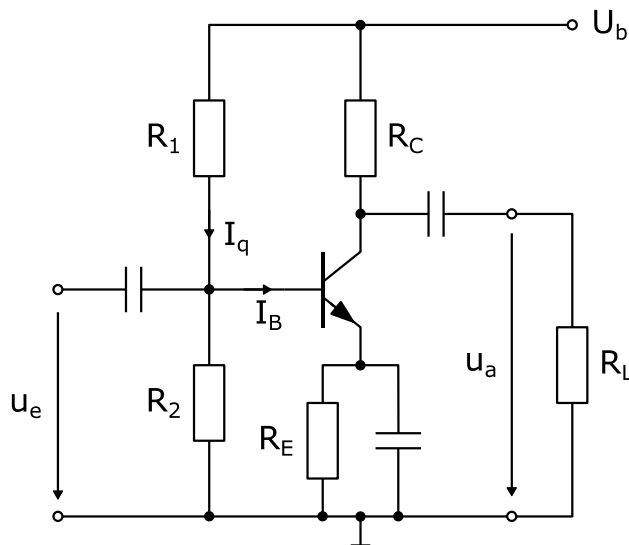
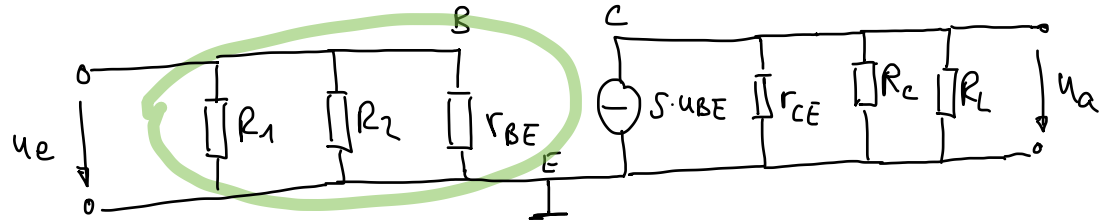
$$\begin{aligned}
 R_2 &= 1,8 \text{ k}\Omega \\
 R_E &= 1,1 \text{ k}\Omega \\
 U_b &= 15 \text{ V} \\
 U_{BE,on} &= 0,7 \text{ V} \\
 I_C &= 2 \text{ mA} \\
 U_{CE} &= 5 \text{ V}
 \end{aligned}$$



$$r_e = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{BE} = \frac{\beta}{S} = \frac{330}{76,92 \text{ mS}}$$

$\downarrow \quad \downarrow$   
 $7,51 \text{ k}\Omega \quad 1,8 \text{ k}\Omega$


$$r_{BE} = 4,3 \text{ k}\Omega$$

$$= \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \parallel r_{BE} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot r_{BE}}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot r_{BE} + R_2 \cdot r_{BE}}$$


$$= 1,085 \text{ k}\Omega //$$

# Aufgabe 2

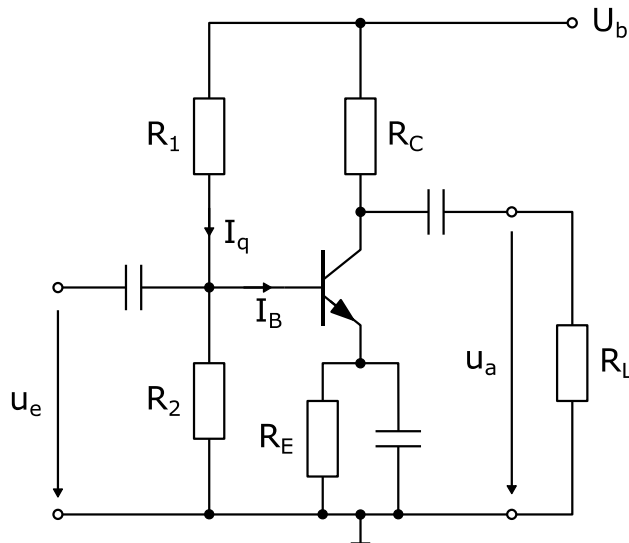h) ges:  $r_a$ ,  $A$  für 1)  $R_L = \infty$ , 2)  $R_L = 3,9 \text{ k}\Omega$


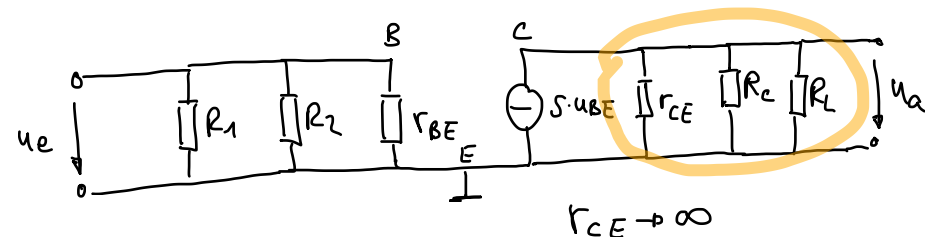
$$\begin{aligned}
 R_2 &= 1,8 \text{ k}\Omega \\
 R_E &= 1,1 \text{ k}\Omega \\
 U_b &= 15 \text{ V} \\
 U_{BE,on} &= 0,7 \text{ V} \\
 I_C &= 2 \text{ mA} \\
 U_{CE} &= 5 \text{ V}
 \end{aligned}$$



$$r_a = R_C \parallel R_L = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}$$

$$1) R_L = \infty \quad r_a = R_C = 3,9 \text{ k}\Omega$$

$$2) R_L = 3,9 \text{ k}\Omega \quad r_a = 1,85 \text{ k}\Omega$$

$$A = \frac{u_a}{u_e} = -S \cdot r_a$$

$$L = 76,92 \text{ mS}$$

$$1) R_L = \infty \rightarrow A = -300$$

$$2) R_L = 3,9 \text{ k}\Omega \rightarrow A = -150$$

## Aufgabe 2


i) ges: Vor- und Nachteile

Vorteil: • geringere Temperaturabhängigkeit  
•  $A$  nur noch von Widerständen abhängig

Nachteil: •  $A$  ist geringer

# Aufgabe 3

a) ges: Grundsaltung

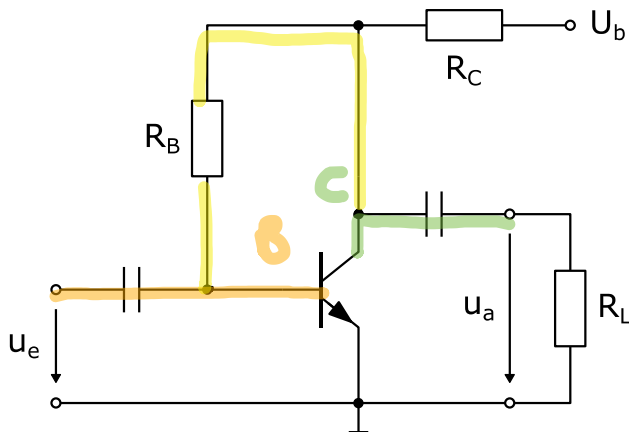


Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung


$$\begin{aligned}
 R_B &= 220 \text{ k}\Omega \\
 R_C &= 10 \text{ k}\Omega \\
 R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\
 U_b &= 12 \text{ V} \\
 B = \beta &= 120
 \end{aligned}$$

# Aufgabe 3

b) ges: Großsignalersatzschaltbild

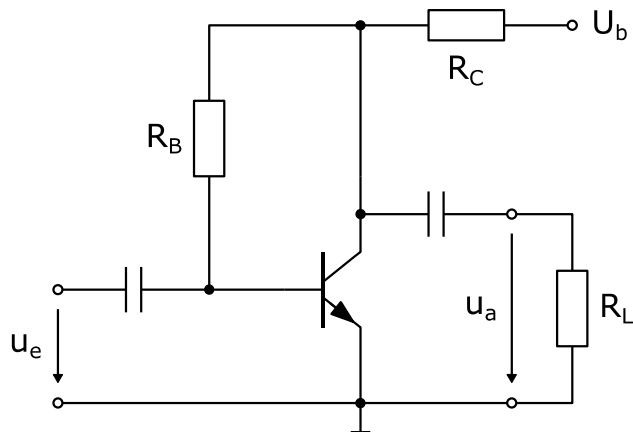

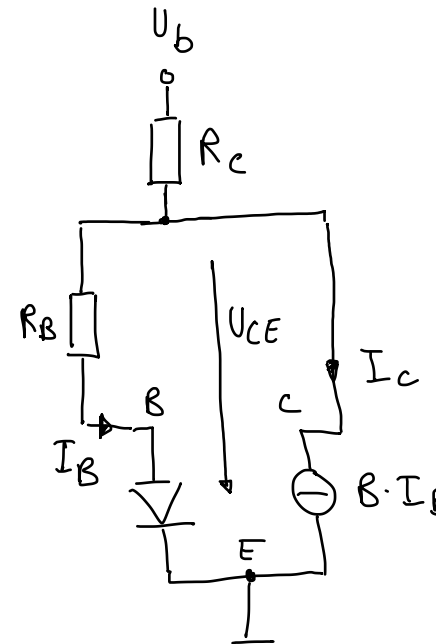
$$\begin{aligned}
 R_B &= 220 \text{ k}\Omega \\
 R_C &= 10 \text{ k}\Omega \\
 R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\
 U_b &= 12 \text{ V} \\
 B = \beta &= 120
 \end{aligned}$$



# Aufgabe 3

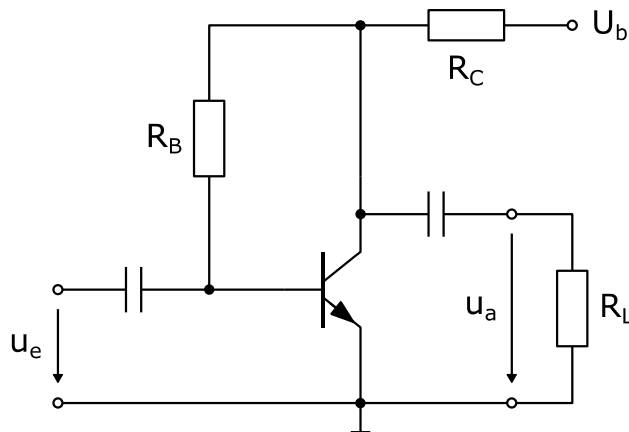c) ges: Arbeitspunkt ( $I_B$ ,  $I_C$ ,  $U_{CE}$ )



$$\begin{aligned} R_B &= 220 \text{ k}\Omega \\ R_C &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\ U_b &= 12 \text{ V} \\ B = \beta &= 120 \end{aligned}$$

1. Berechnung  $I_B$

$$U_b = I \cdot R_C + I_B \cdot R_B + 0,7 \text{ V}$$

$$I = I_B + I_C = I_B (1 + \beta)$$

$$I_B = \frac{U_b - 0,7 \text{ V}}{(1 + \beta) R_C + R_B} = 7,9 \mu\text{A} //$$


2. Berechnung  $I_C$

$$I_C = I_B \cdot \beta = 7,9 \mu\text{A} \cdot 120 = 948 \mu\text{A} //$$

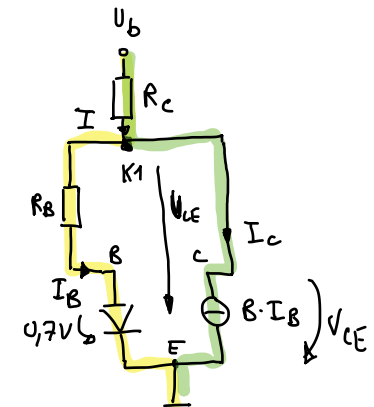3. Berechnung  $U_{CE}$



$$U_b = I \cdot R_C + U_{CE}$$

$$U_{CE} = U_b - I_B (1 + \beta) \cdot R_C = 2,44 \text{ V} //$$



# Aufgabe 3

d) ges: Kleinsignalersatzschaltbild

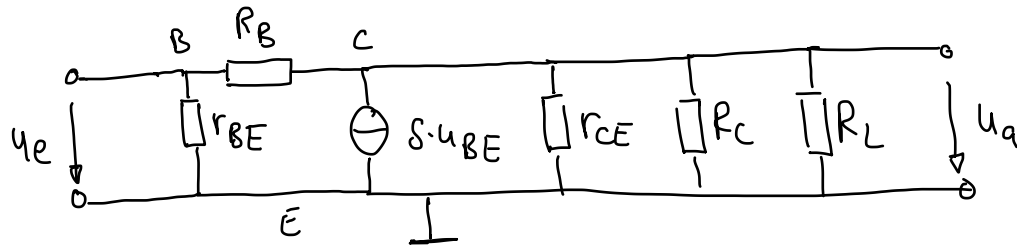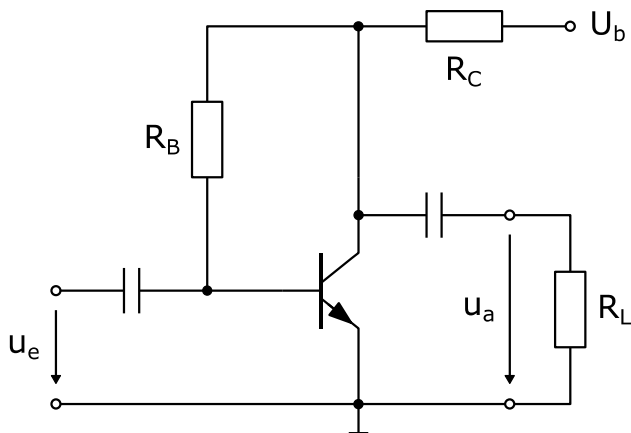

$$R_B = 220 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 10 \text{ k}\Omega$$


$$R_L = 4,7 \text{ k}\Omega$$

$$U_b = 12 \text{ V}$$


$$\beta = 120$$

# Aufgabe 3

e)  $A = \frac{u_a}{u_e}$

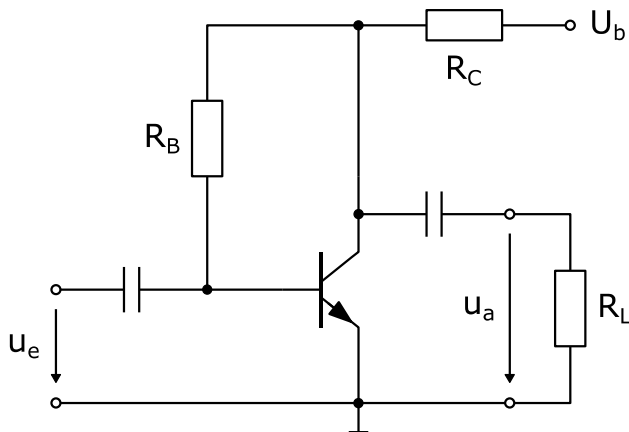

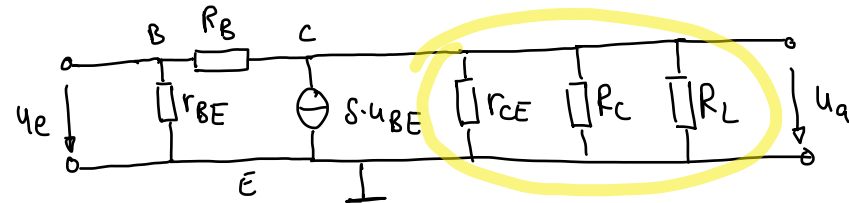
$$\begin{aligned} R_B &= 220 \text{ k}\Omega \\ R_C &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\ U_b &= 12 \text{ V} \\ B = \beta &= 120 \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} 1. \quad r_{BE} &= \frac{\beta}{S} \quad \text{mit } S = \frac{I_C}{U_T} = 36,46 \text{ mS} \\ &= 3,29 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$
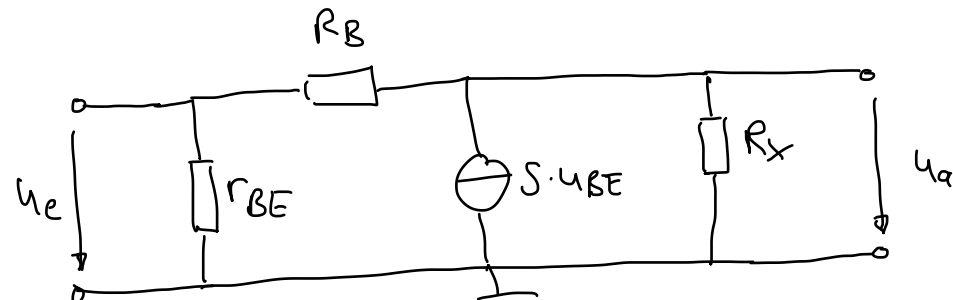
$$R_X = r_{CE} \parallel R_C \parallel R_L = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L} = 3,2 \text{ k}\Omega$$




# Aufgabe 3

e)  $A = \frac{u_a}{u_e}$

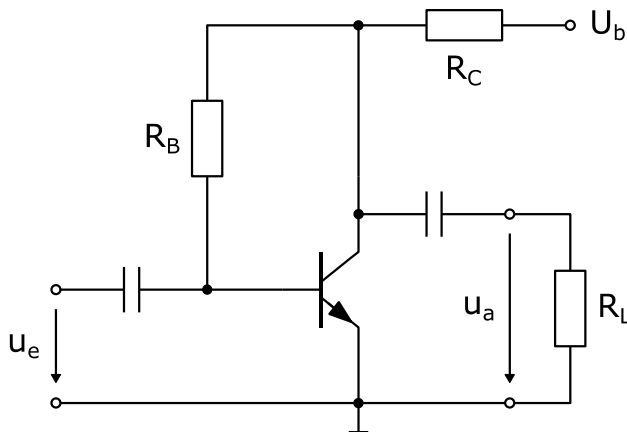
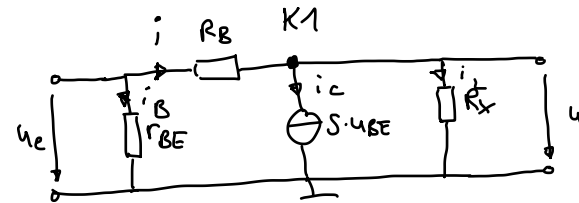
$$\begin{aligned} R_B &= 220 \text{ k}\Omega \\ R_C &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\ U_b &= 12 \text{ V} \\ B = \beta &= 120 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} u_e &= i R_B + u_a \\ &= (i_c + i_L) R_B + u_a \\ &= \left( \beta \cdot i_B + \frac{u_a}{R_X} \right) R_B + u_a \\ &= \left( \beta \cdot \frac{u_e}{r_{BE}} + \frac{u_a}{R_X} \right) R_B + u_a \end{aligned}$$

$$u_e \left( 1 - \beta \cdot \frac{1}{r_{BE}} R_B \right) = u_a \left( 1 + \frac{R_B}{R_X} \right)$$

$$A = \frac{u_a}{u_e} = \frac{1 - \beta \cdot \frac{R_B}{r_{BE}}}{1 + \frac{R_B}{R_X}} = -115$$

2. geg:  $r_{BE}, S, R_B, R_X, \beta$

3.  $u_e = u_{BE} = i_B \cdot r_{BE} \quad (1)$

$$u_e = i \cdot R_B + u_a \quad (2)$$

$$u_{BE} = i R_B + u_{CE} \quad (3)$$


$$u_a = i_L \cdot R_X \quad (4)$$

K1:  $i = i_c + i_L \quad (5)$


$$i_c = \beta \cdot i_B \quad (6)$$

# Aufgabe 3

f)  $r_e$

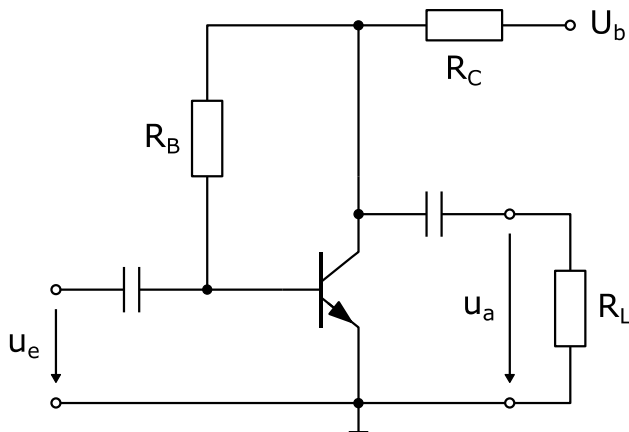
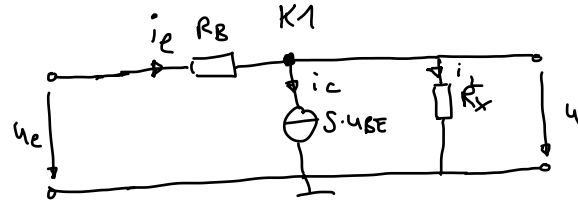
$$\begin{aligned} R_B &= 220 \text{ k}\Omega \\ R_C &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_L &= 4,7 \text{ k}\Omega \\ U_b &= 12 \text{ V} \\ B = \beta &= 120 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} r_e &= \frac{u_e}{i_e} = \frac{u_e}{\frac{u_e - u_a}{R_B}} = \frac{R_B}{1 - \frac{u_a}{u_e}} = \frac{R_B}{1 - A} \\ &= 1,9 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

# Aufgabe 3

## g) Vor- und Nachteile


Vorteil: sehr gut kontrollierbarer Kleinsignal Eingangswiderstand

Nachteil:  $A$  ist geringer


# Aufgabe 4

a) ges: Ein- und Ausgangskennlinienfeld eines Bipolartransistors

Eingangskennlinienfeld

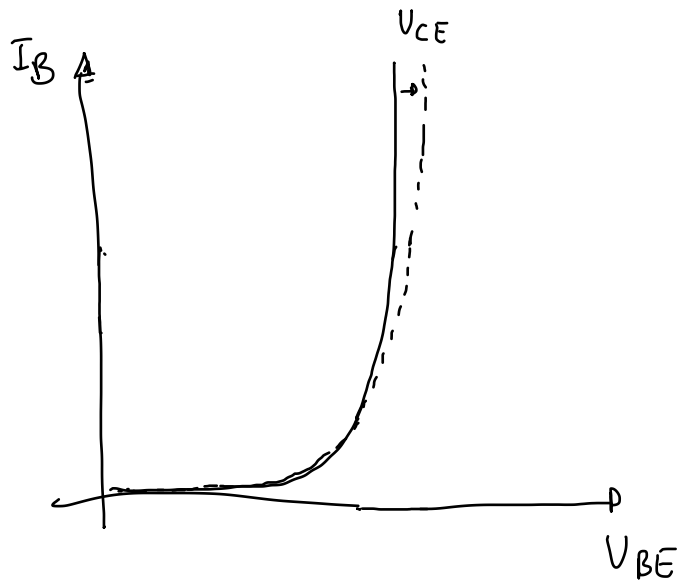

Ausgangskennlinienfeld

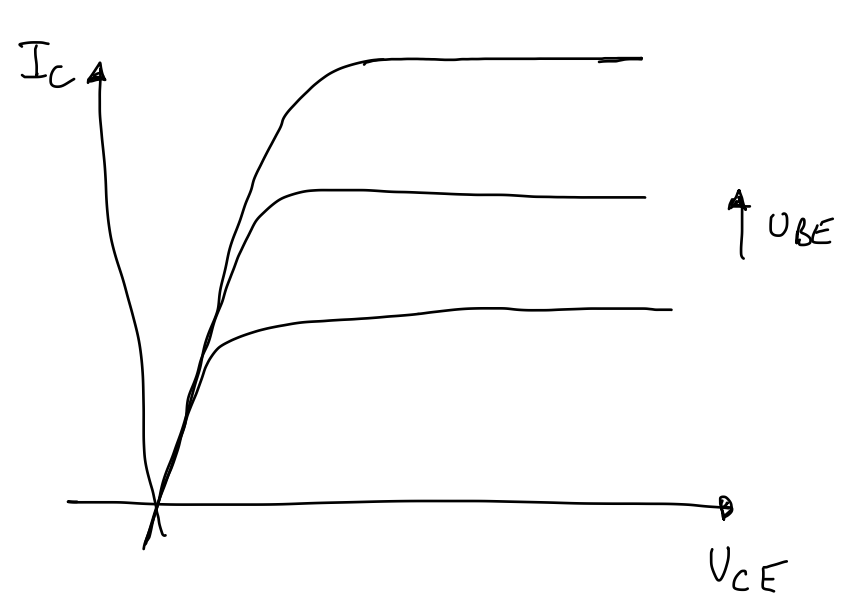


# Aufgabe 4

b) ges: Eigenschaften eines guten Bipolartransistors

- $V_{CE}$  sehr groß
- Basis sehr klein

# Aufgabe 4

c) ges: Early Effekt

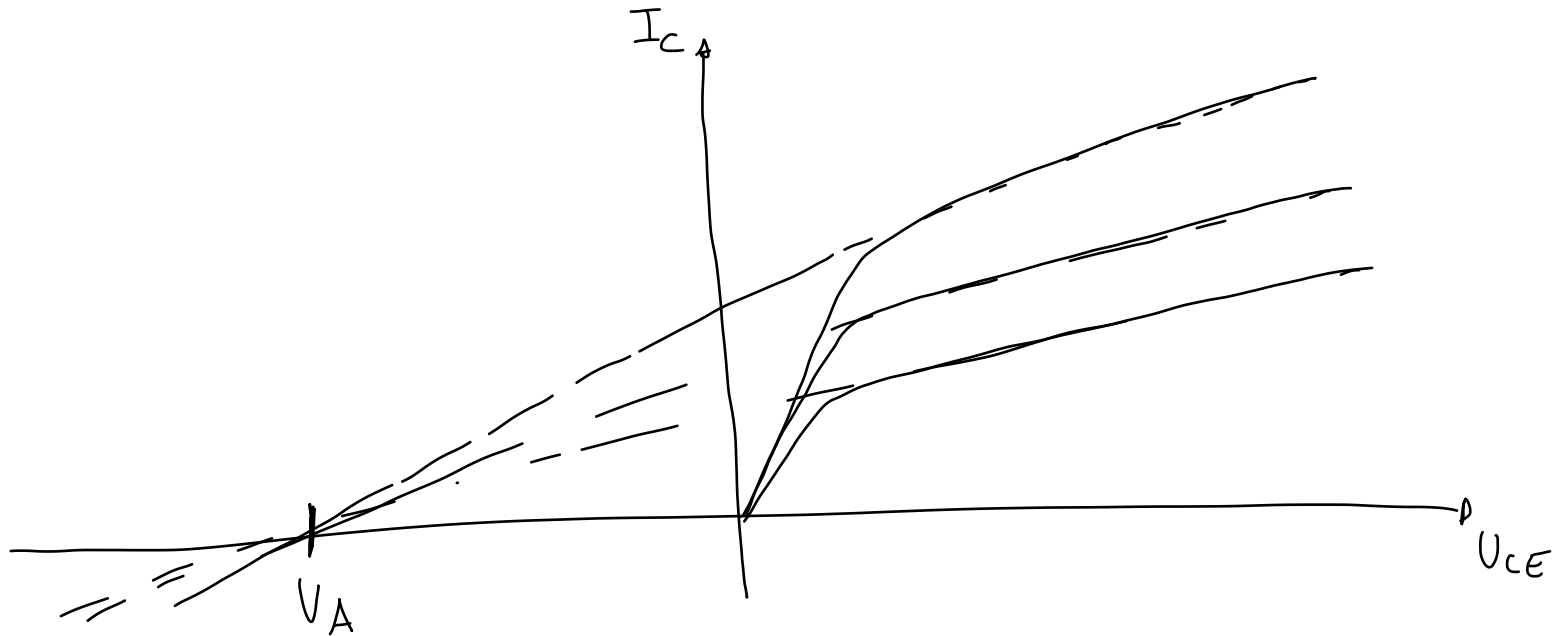

- $I_C$  ist abhängig von  $U_{CE}$
- $r_{CE}$  ist nicht unendlich groß