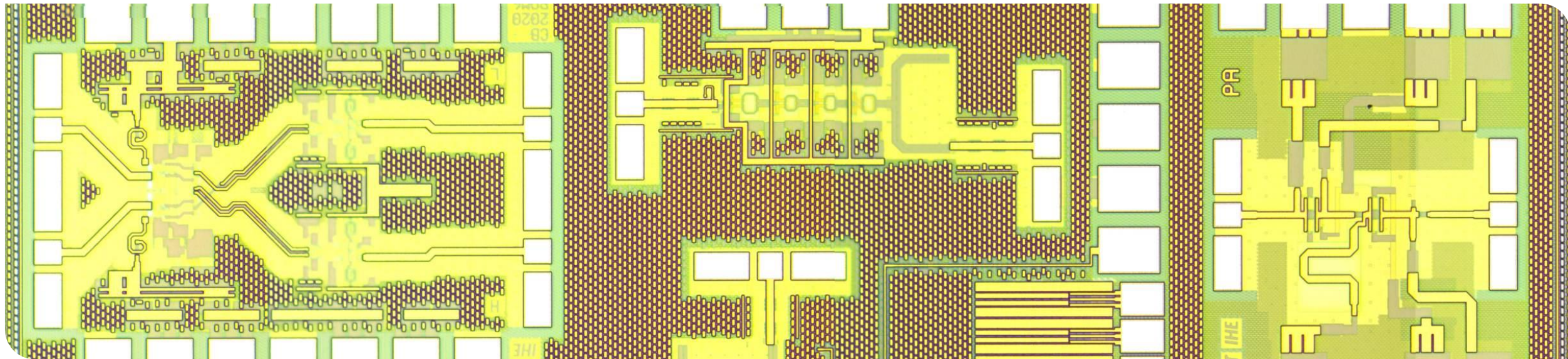



ES Übung 4 – Feldeffekttransistoren

M.Sc. Matthias Möck



Was bisher geschah ...

Linear

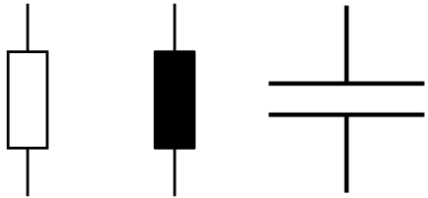

$$i(\omega) = \frac{u(\omega)}{Z(\omega)}$$


Ü1

Nichtlinear




$$I_D = I_S e^{\frac{U_D}{U_T}}$$

Ü2

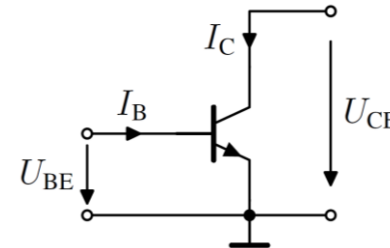

$$I_C = \beta I_S e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} \left(1 + \frac{U_{CE}}{U_A} \right)$$

Ü3

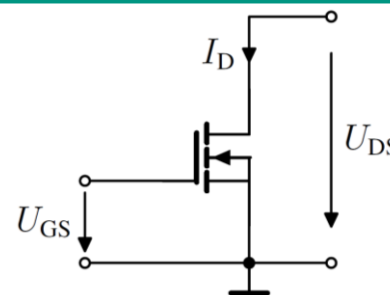


$$I_D = \frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_{th})^2 \left(1 + \frac{U_{DS}}{U_A} \right)$$

Ü4


FETs – Übersicht

Sperrschicht-Feldeffekttransistor (JFET)

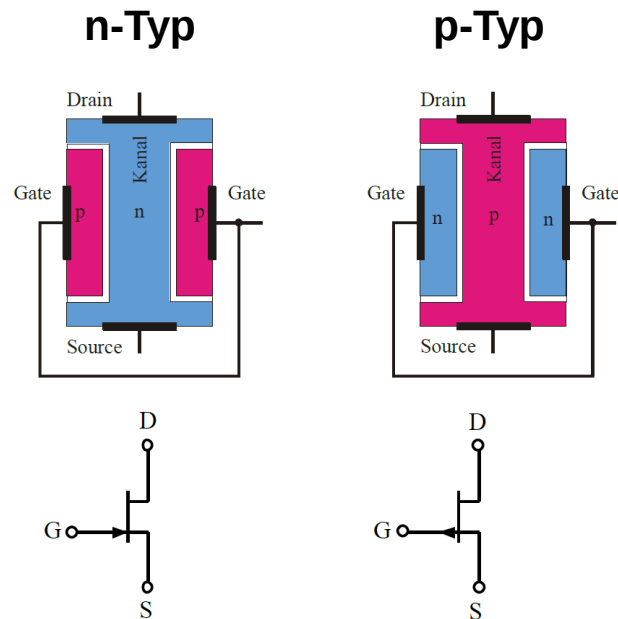


Isolierschicht-Feldeffekttransistor (MOSFET)

**Selbstleitend
(Verarmungstyp)**

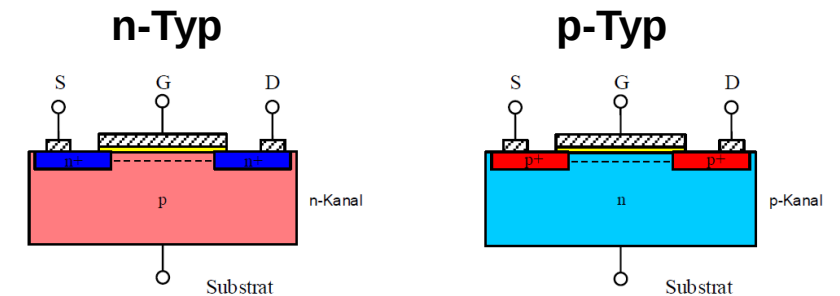


**Selbstsperrend
(Anreicherungstyp)**

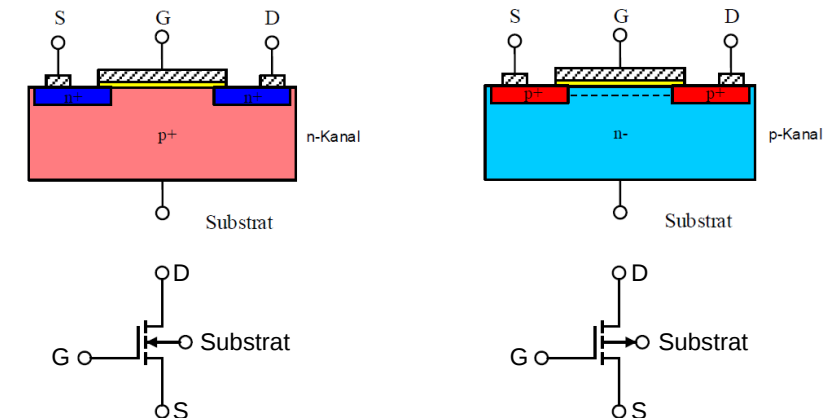

FETs – Funktionsprinzip

Sperrschicht-Feldeffekttransistor (JFET)

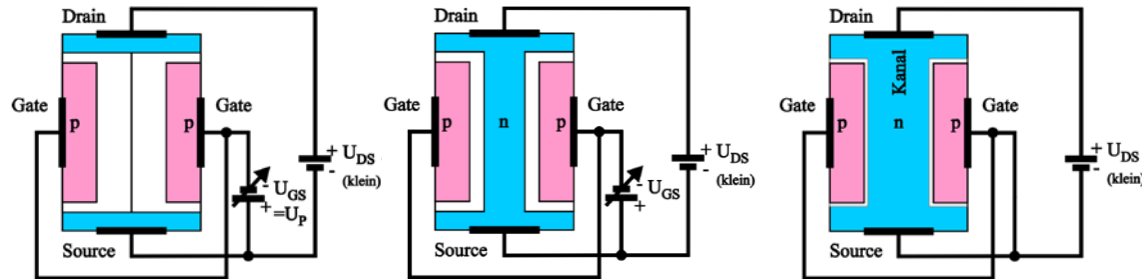


$$U_{GS} = U_{th}$$

$$U_{GS} < 0$$

$$U_{GS} = 0$$

- U_{GS} beeinflusst die Sperrschichtweite eines in Sperrrichtung betriebenen pn-Übergangs
- Gate ist nicht vom Kanal isoliert → nur negative U_{GS} , da pn-Übergang sonst in Flussrichtung

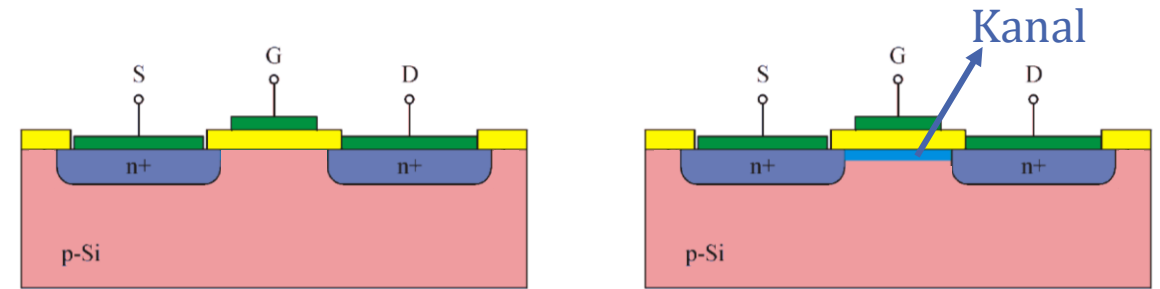Isolierschicht-Feldeffekttransistor (MOSFET)




$$U_{GS} \leq U_{th}$$

$$U_{GS} > U_{th}$$

- U_{GS} beeinflusst Ladungsträgerdichte in der unter dem Gate-Kontakt liegenden Inversionsschicht → für $U_{GS} > U_{th}$ bildet sich leitfähiger Kanal zwischen Source und Drain
- Gate ist vom Kanal isoliert → kein Gatestrom für positive und negative U_{GS}

FETs – Kennlinien

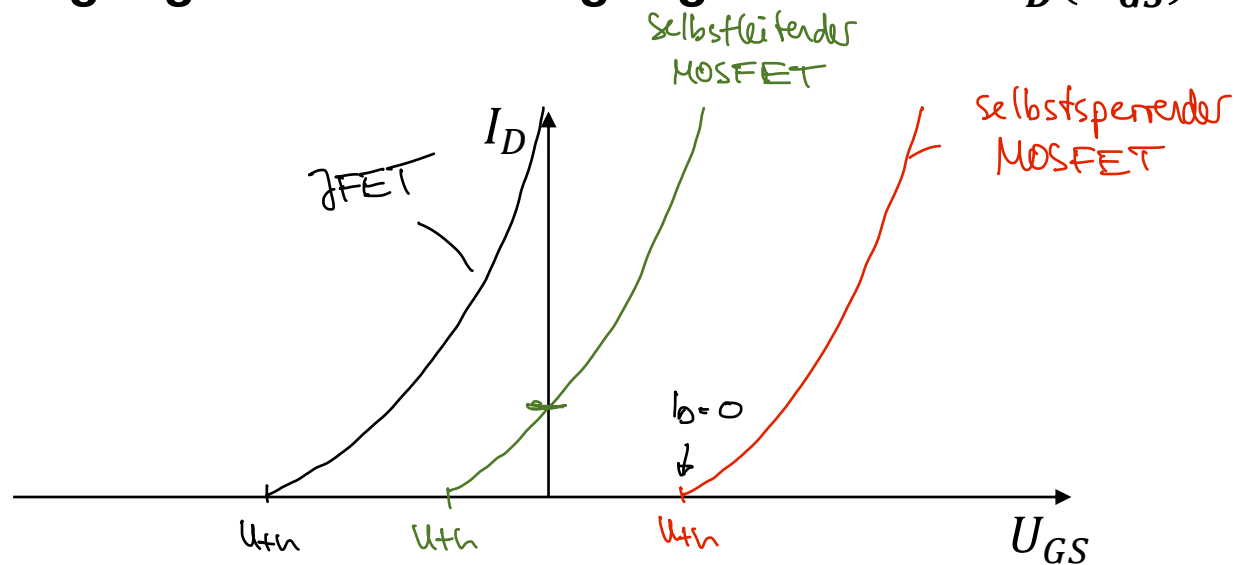Eingangs- oder Übertragungskennlinie: $I_D(U_{GS})$



$$I_D = I_{D0} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{th}}\right)^2$$


$$U_{GS} = U_{th} \rightarrow I_D = 0$$

$$U_{GS} = 0 \rightarrow I_D < I_{D0}$$

FETs – Kennlinien

– ohne Early-Effekt / Kanallängenmodulation

Ausgangskennlinie: $I_D(U_{DS})$

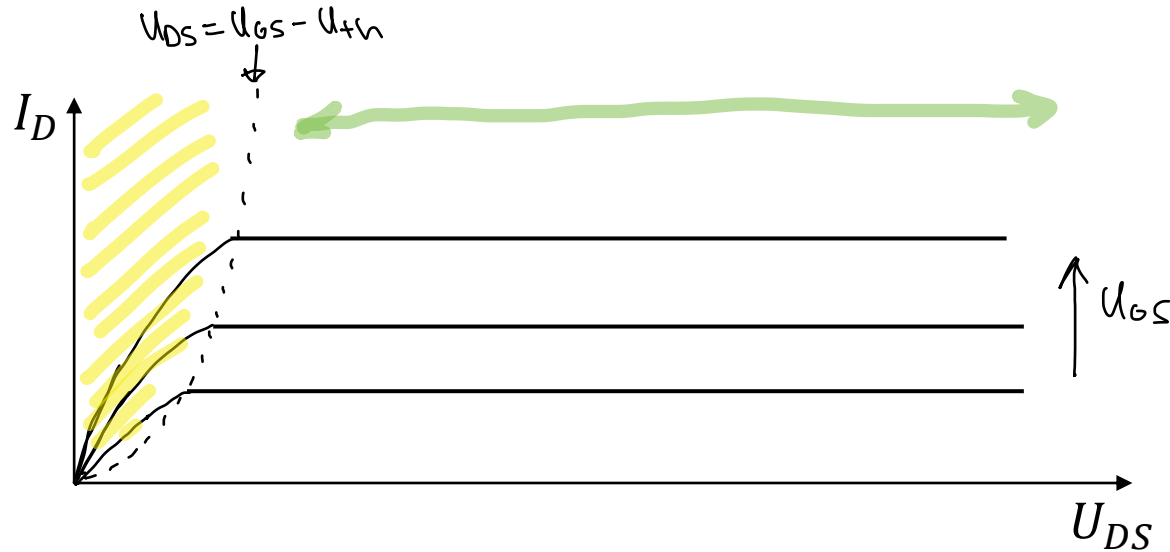


$$I_D = \begin{cases} 0 & U_{GS} \leq U_{th} \\ \beta \cdot \left[(U_{GS} - U_{th}) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right] & \text{linearer Bereich} \\ \frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_{th})^2 & \text{Sättigung} \end{cases}$$

$$\beta = \mu_n \cdot C_{ox}' \cdot \frac{W}{L} \quad [\beta] = \frac{A}{V^2}$$



Linearer Bereich:

$$U_{DS} < U_{GS} - U_{th}$$

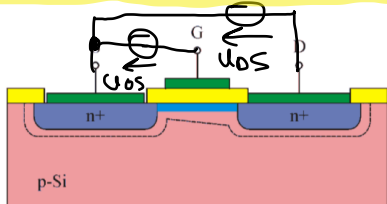


Sättigung:

$$U_{DS} \geq U_{GS} - U_{th}$$

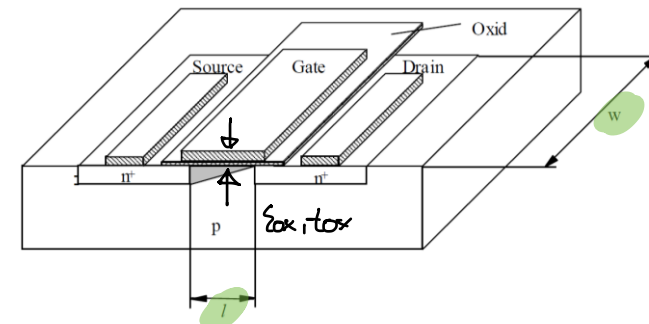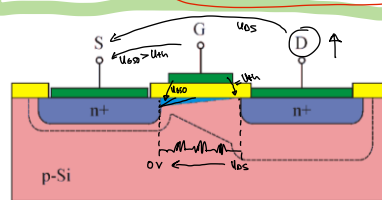

FETs – Kennlinien

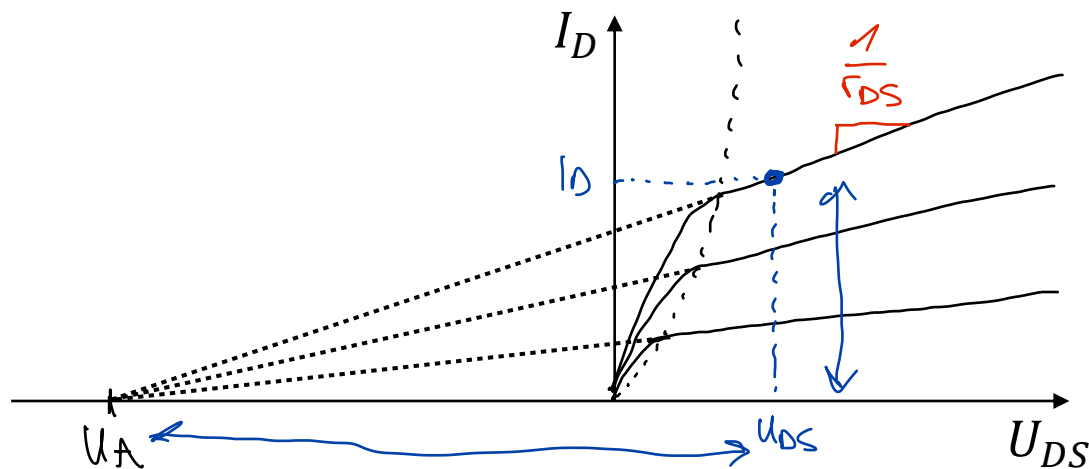Ausgangskennlinie: $I_D(U_{DS})$ - mit Kanallängenmodulation (Early-Effekt)





$$|U_A| \sim L$$

$$U_A = \frac{1}{\lambda}$$

$$I_D = \begin{cases} 0 & U_{GS} \leq U_{th} \\ \beta \cdot \left[(U_{GS} - U_{th}) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right] \cdot \left(1 + \frac{U_{DS}}{|U_A|} \right) & \text{linearer Bereich} \\ \frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_{th})^2 \cdot \left(1 + \frac{U_{DS}}{|U_A|} \right) & \text{Sättigung} \end{cases}$$

FETs – Kleinsignalersatzschaltbild

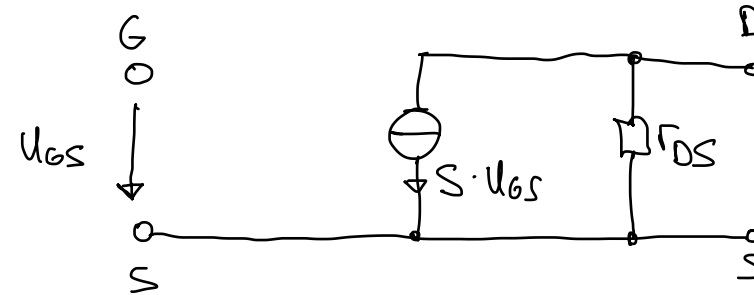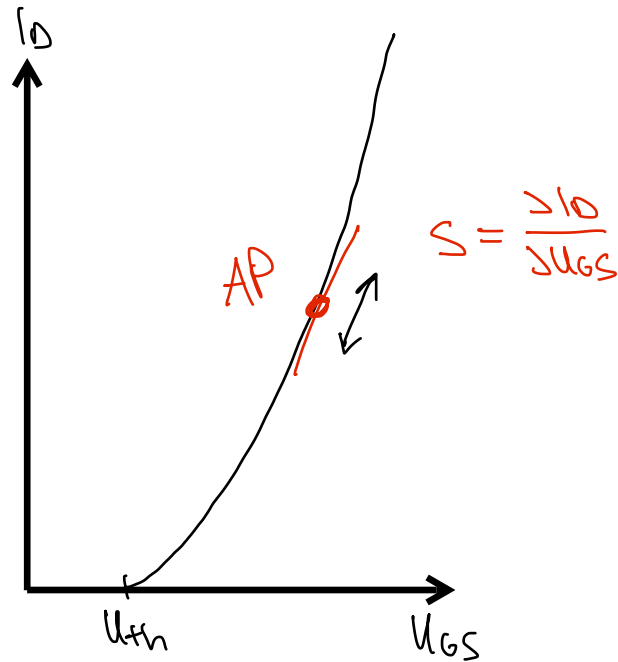

ohne KLM

$$r_{DS} = \infty$$

$$S = \frac{d}{dU_{GS}} \left[\frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_{th})^2 \right]$$


$$S = \beta \cdot (U_{GS} - U_{th})$$

allgemein / mit KLM

$$r_{DS} = \frac{|U_A| + U_{DS}}{I_D}$$

$$S = \beta \cdot (U_{GS} - U_{th}) \cdot \left(1 + \frac{U_{DS}}{|U_A|} \right)$$

FETs – Grundschaltnungen

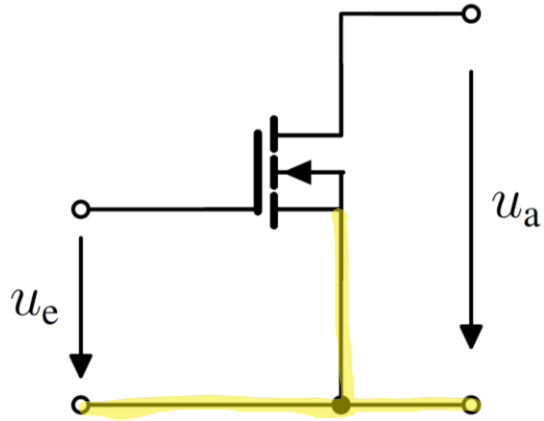


Source-Schaltung

$$r_e = \infty$$

$$r_a = R_D \parallel r_{DS}$$

$$A = -S \cdot (R_D \parallel r_{DS})$$

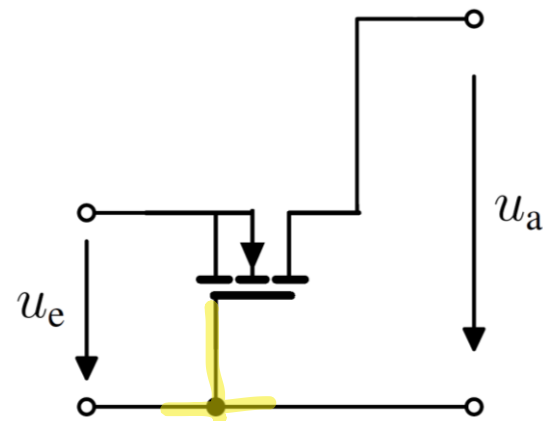


Gate-Schaltung

$$r_e = \frac{1}{S}$$

$$r_a = R_D \parallel r_{DS}$$

$$A = S \cdot (R_D \parallel r_{DS})$$

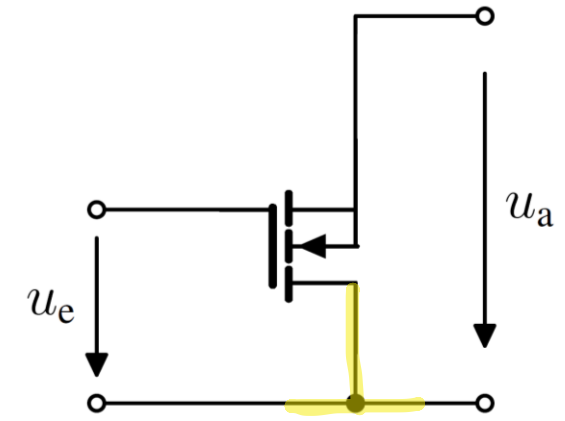

Drain-Schaltung

$$r_e = \infty$$

$$r_a = \frac{1}{S} \parallel R_S$$

$$A = \frac{S \cdot R_S}{1 + S \cdot R_S}$$

Aufgabe 1


a) ges.: Transistor-Typ und Grundsaltung

↳ selbstsperrender n-MOSFET
(Anreicherungstyp)

Eingang: Gate } Source-Schaltung
Ausgang: Drain }

Gegeben:

$U_{b2} = 2 \text{ V}$, $R_G = 10 \text{ k}\Omega$, $R_D = 200 \Omega$,
 $\beta = 61,3 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$, $U_{GS} = 1 \text{ V}$,
 $U_{th} = 0,6 \text{ V}$, $|U_A| = 50 \text{ V}$

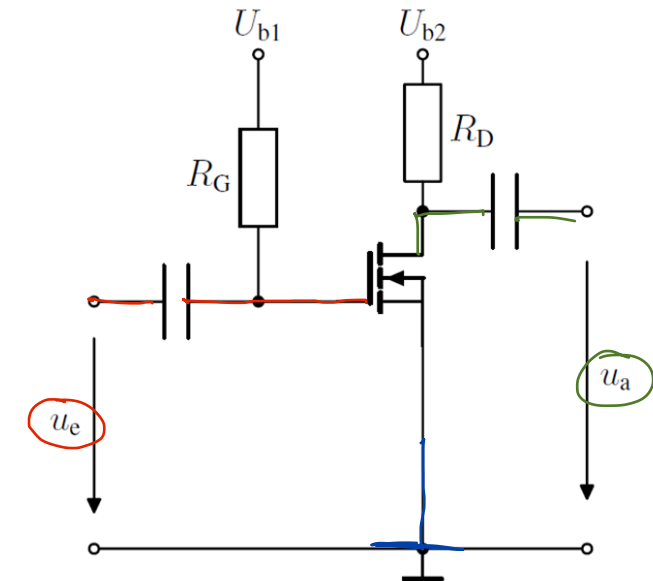

Aufgabe 1


b) ges.: Graphische Bestimmung des Arbeitspunkts

$$U_{b2} = R_D \cdot I_D + U_{DS}$$

$$I_D = \frac{U_{b2} - U_{DS}}{R_D}$$

$$U_{DS} = 0 \rightarrow I_D = \frac{U_{b2}}{R_D} = 10 \text{ mA}$$

$$U_{DS} = U_{b2} \rightarrow I_D = 0$$

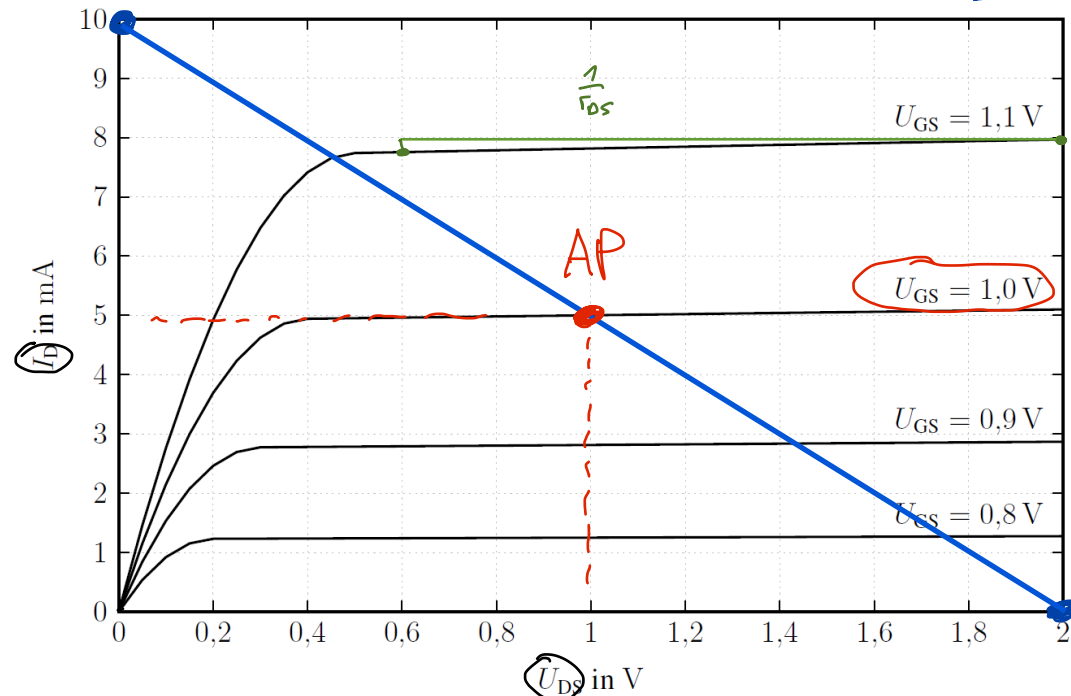

AP:

$$U_{GS} = 1,0 \text{ V}$$

$$U_{DS} = 1,0 \text{ V}$$


$$I_D = 5 \text{ mA}$$

Gegeben:

$$U_{b2} = 2 \text{ V}, R_G = 10 \text{ k}\Omega, R_D = 200 \Omega,$$

$$\beta = 61,3 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, U_{GS} = 1 \text{ V},$$

$$U_{th} = 0,6 \text{ V}, |U_A| = 50 \text{ V}$$

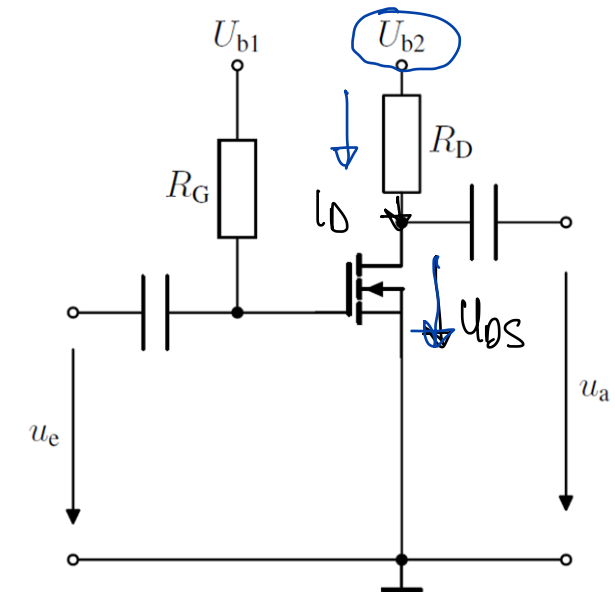


Aufgabe 1

c) ges.: Spannung U_{b1}

$$I_G = 0 \Rightarrow U_{b1} = U_{GS} = \underline{1\text{ V}}$$

Gegeben:

$$U_{b2} = 2\text{ V}, R_G = 10\text{ k}\Omega, R_D = 200\text{ }\Omega, \\ \beta = 61,3 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, U_{GS} = \underline{1\text{ V}}, \\ U_{th} = 0,6\text{ V}, |U_A| = 50\text{ V}$$

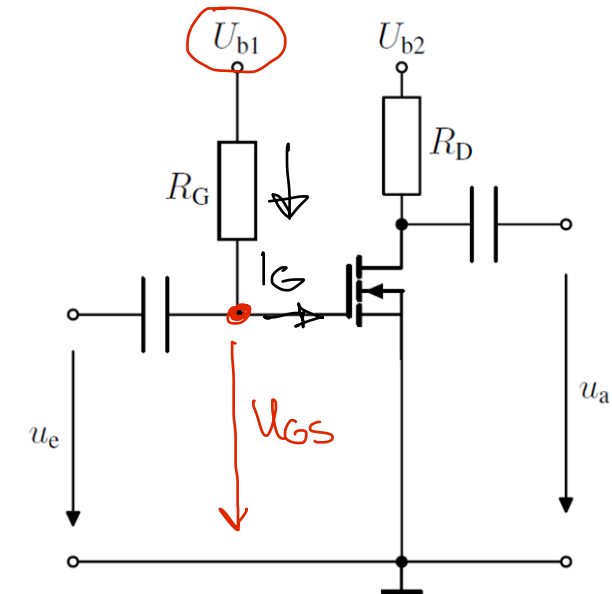

Aufgabe 1



d) ges.: KS-ESB

Gegeben:


$$U_{b2} = 2 \text{ V}, R_G = 10 \text{ k}\Omega, R_D = 200 \Omega,$$

$$\beta = 61,3 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, U_{GS} = 1 \text{ V},$$

$$U_{th} = 0,6 \text{ V}, |U_A| = 50 \text{ V}$$

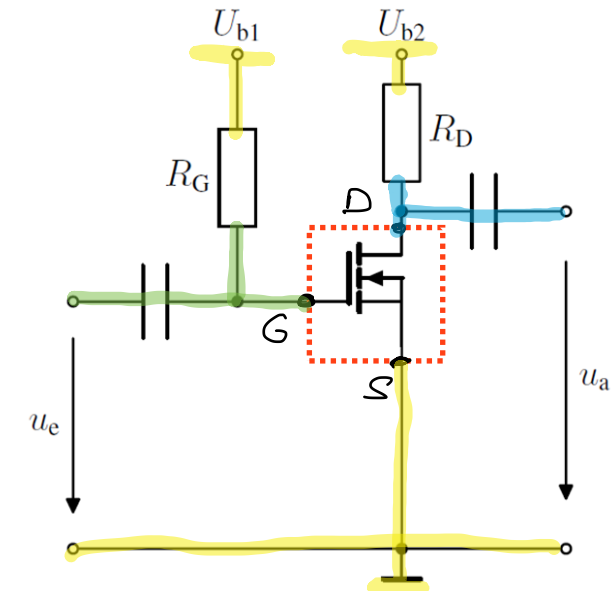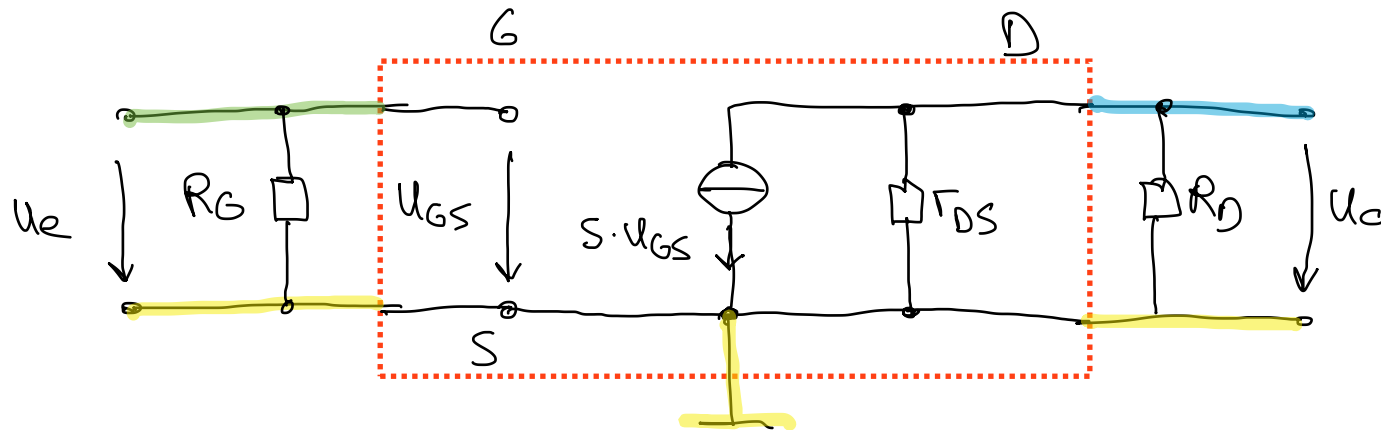

Aufgabe 1

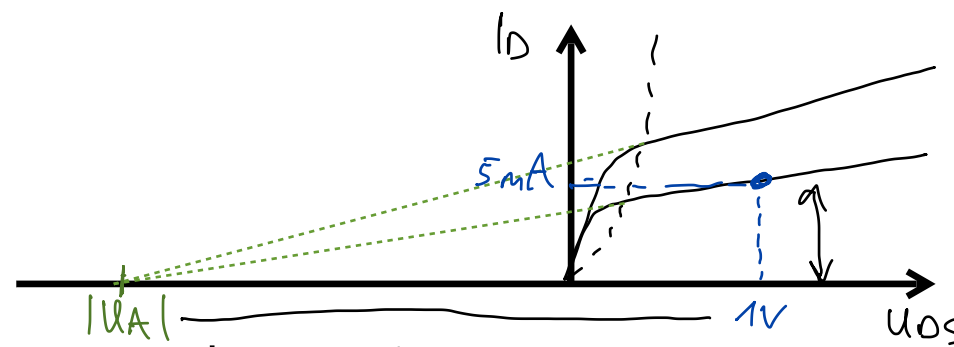

e) ges.: $A = \frac{u_a}{u_e}$ unbelastet & mit $R_L = 50 \Omega$


$$A_{ub} = -S \cdot (R_D \parallel r_{DS}) = -25 \text{ mS} \cdot (200 \Omega \parallel 10,2 \text{ k}\Omega) \approx -4,9$$

$$A_{bel} = -S \cdot (R_D \parallel r_{DS} \parallel R_L) = -25 \text{ mS} \cdot (200 \Omega \parallel 10,2 \text{ k}\Omega \parallel 50 \Omega) \approx -1$$

mit $S = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} = \frac{\Delta}{\Delta U_{GS}} \left[\frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_{th})^2 \cdot \left(1 + \frac{U_{DS}}{U_A}\right) \right]$

$$S = \beta (U_{GS} - U_{th}) \left(1 + \frac{U_{DS}}{U_A}\right) = 25 \text{ mS}$$

und $r_{DS} = \frac{|U_A| + U_{DS}}{I_D} = \frac{50 \text{ V} + 1 \text{ V}}{5 \text{ mA}} \approx 10,2 \text{ k}\Omega$

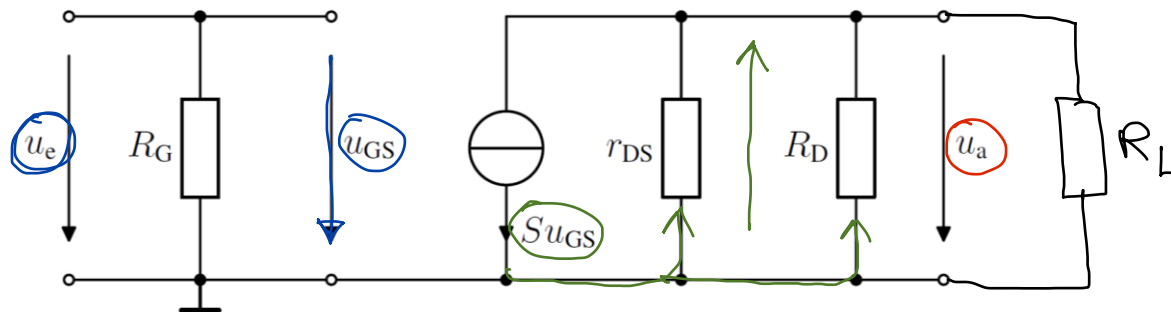


Gegeben:

$$U_{b2} = 2 \text{ V}, R_G = 10 \text{ k}\Omega, R_D = 200 \Omega,$$


$$\beta = 61,3 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, U_{GS} = 1 \text{ V},$$

$$U_{th} = 0,6 \text{ V}, |U_A| = 50 \text{ V}$$

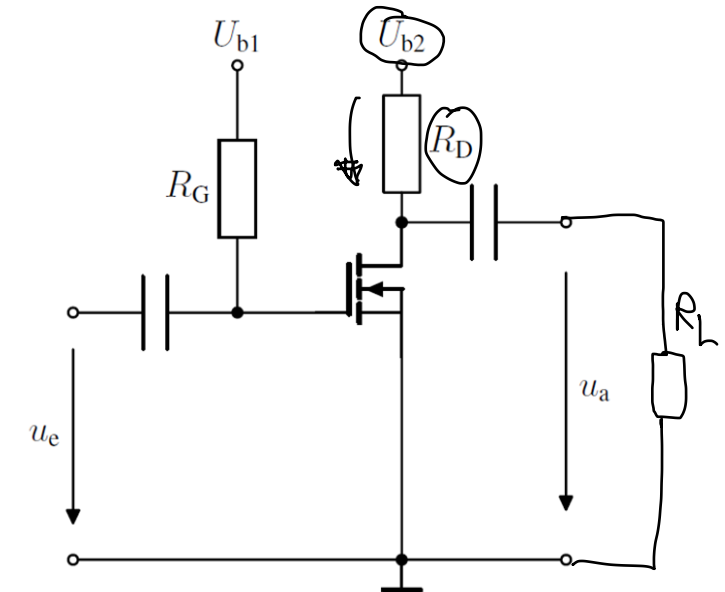

Aufgabe 2

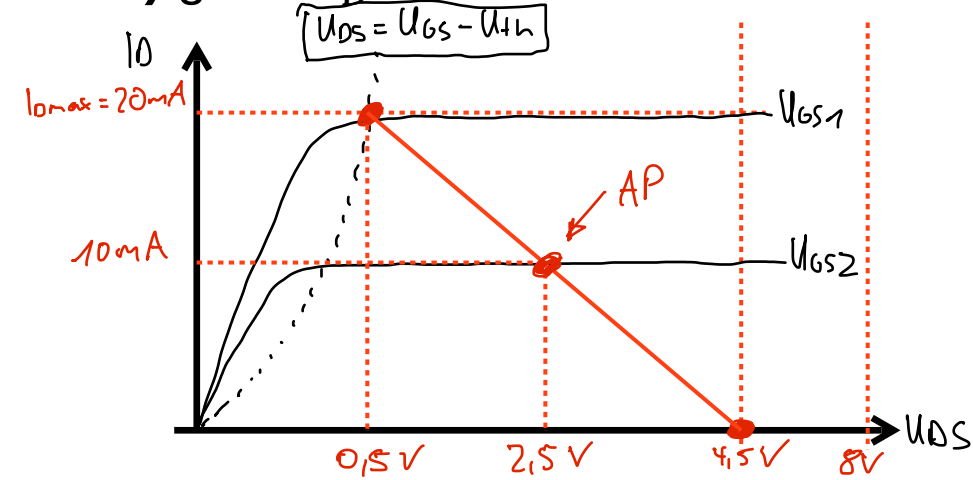b) ges.: R_D für maximale Aussteuerbarkeit, U_{DS} , I_D



$$I_D = \frac{\beta}{2} \cdot (U_{GS1} - U_{th})^2 = 20mA$$

$$U_{DS} = U_{GS1} - U_{th} = \sqrt{\frac{2 \cdot 20mA}{160 \frac{mA}{V^2}}} = 0.5V$$

$$U_b = R_D \cdot I_D + U_{DS} + R_S \cdot I_D \quad (*)$$

$$I_D = \frac{U_b - U_{DS}}{R_D + R_S}$$

$$U_{DS} = U_b \rightarrow I_D = 0$$

$$(*) \rightarrow R_S + R_D = \frac{U_b - U_{DS}}{I_D} = \frac{4.5V - 0.5V}{20mA}$$

$$R_S + R_D = 200\Omega$$

$$R_D = 200\Omega - R_S$$


$$\underline{R_D = 150\Omega}$$

$AP: U_{DS} = 2.5V$
 $I_D = 10mA$

Gegeben:

$$U_b = 4.5V, R_S = 50\Omega,$$

$$\beta = 160 \frac{mA}{V^2}, U_{th} = 0.5V$$

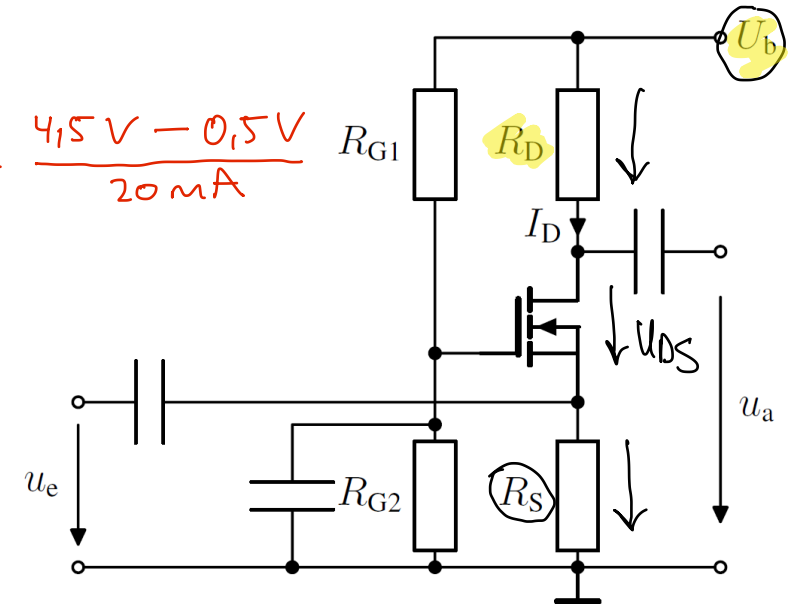

Aufgabe 2

c) ges.: U_{GS} , R_{G1} , R_{G2}

$$I_{D,AP} = \frac{\beta}{2} \cdot (U_{GS2} - U_{th})^2 = 10 \text{ mA}$$

$$U_{GS2} = U_{th} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{D,AP}}{\beta}} = \underline{853,55 \text{ mV}}$$


$$\begin{aligned} U_x &= U_{GS2} + R_S \cdot I_D \\ &= 853,55 \text{ mV} + 50 \Omega \cdot 10 \text{ mA} = \underline{1,353 \dots \text{ V}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_x &= \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \cdot U_b \Rightarrow R_{G2} = (R_{G1} + R_{G2}) \cdot \frac{U_x}{U_b} \\ &= 50 \text{ k}\Omega \cdot \frac{1,353 \text{ V}}{4,5 \text{ V}} \\ &\approx \underline{15 \text{ k}\Omega} \end{aligned}$$

$$R_{G1} = 50 \text{ k}\Omega - R_{G2} \approx \underline{35 \text{ k}\Omega}$$

Gegeben:

$$\begin{aligned} U_b &= 4,5 \text{ V}, R_S = 50 \Omega, \\ \beta &= 160 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, U_{th} = 0,5 \text{ V}, \\ R_{G1} + R_{G2} &= 50 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

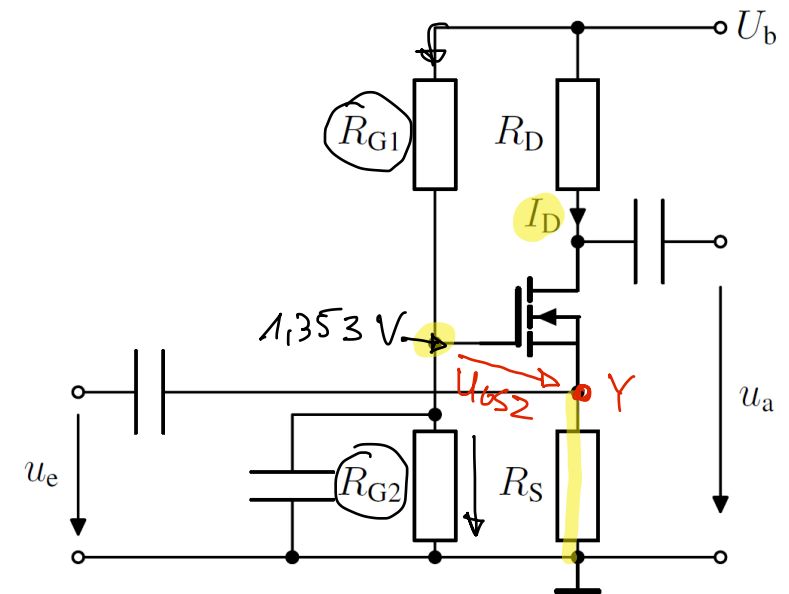



Aufgabe 2

d) ges.: KS-ESB

Gegeben:

$$U_b = 4,5 \text{ V}, R_S = 50 \, \Omega,$$

$$\beta = 160 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, U_{\text{th}} = 0,5 \text{ V}$$

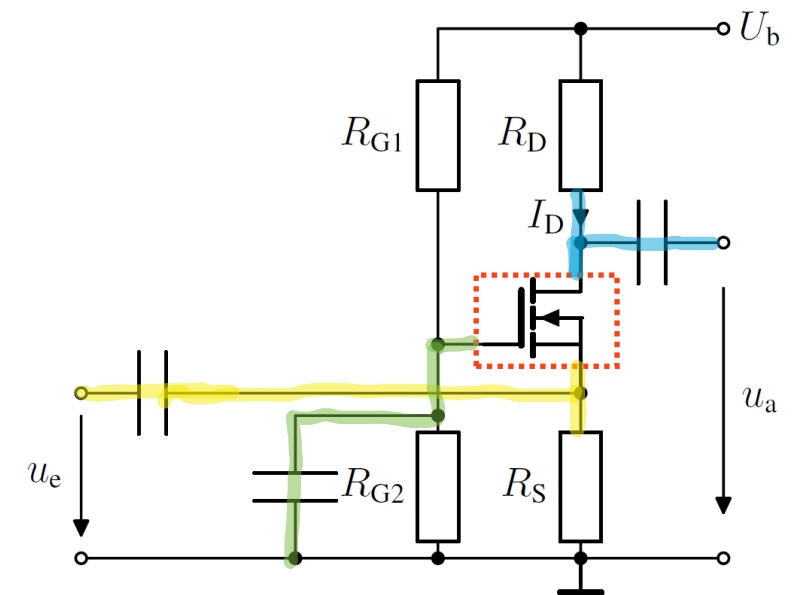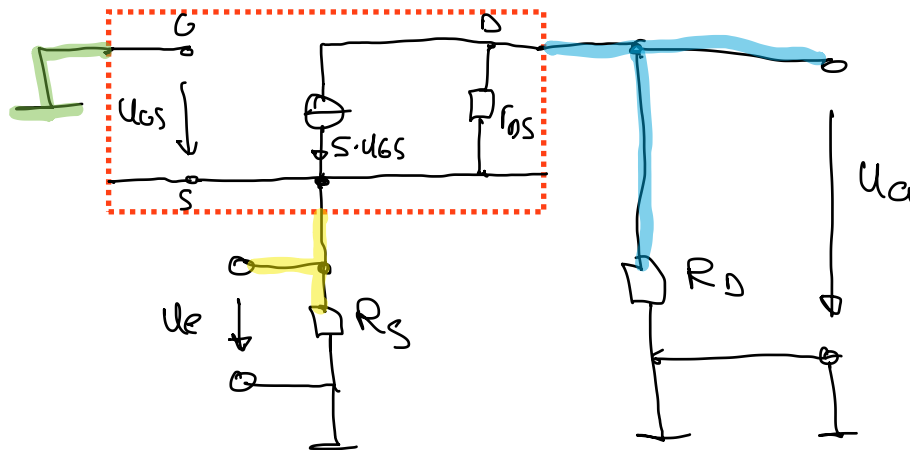


Aufgabe 2

e) ges.: KS-Eingangs- und -Ausgangswiderstand

Gegeben:

$$U_b = 4,5 \text{ V}, R_S = 50 \, \Omega,$$
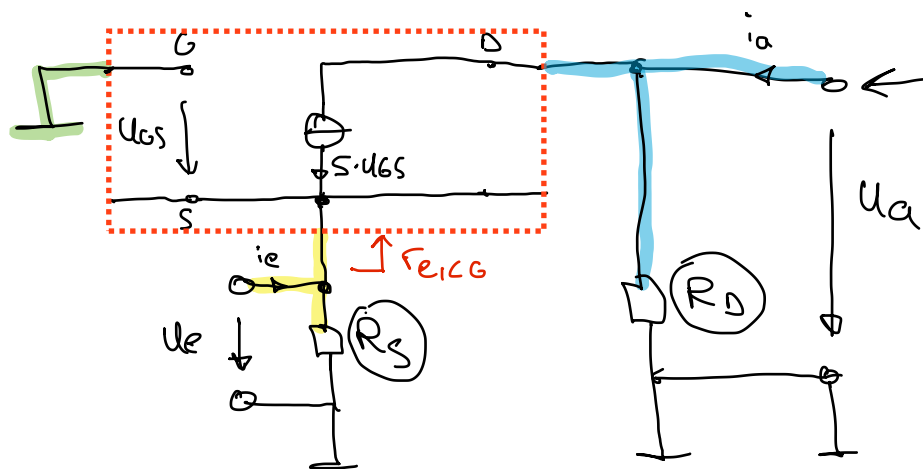
$$\beta = 160 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, U_{th} = 0,5 \text{ V}$$



$$r_e = \frac{1}{S} \parallel R_S = \frac{1}{\beta \cdot (U_{GS} - U_{th})} \parallel R_S$$

$$= 17,7 \, \Omega \parallel 50 \, \Omega$$

$$\approx \underline{13 \, \Omega}$$

$$r_a = R_D = \underline{150 \, \Omega}$$

Aufgabe 2

f) ges.: KS-Spannungsverstärkung A

$$A = \frac{u_a}{u_e} = S \cdot r_a = \beta \cdot (U_{GS} - U_{th}) \cdot R_D$$


$$\underline{A = 8,48}$$

Gegeben:

$$U_b = 4,5 \text{ V}, R_S = 50 \Omega,$$

$$\beta = 160 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, U_{th} = 0,5 \text{ V}$$



CMOS

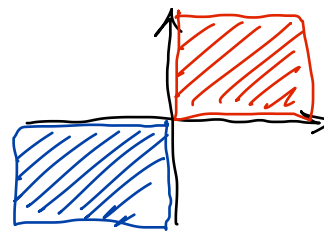

$$I_{D,N} = -I_{D,P}$$

wenn: $\beta_P = \beta_N$ & $|U_{th,N}| = |U_{th,P}|$

n-MOS

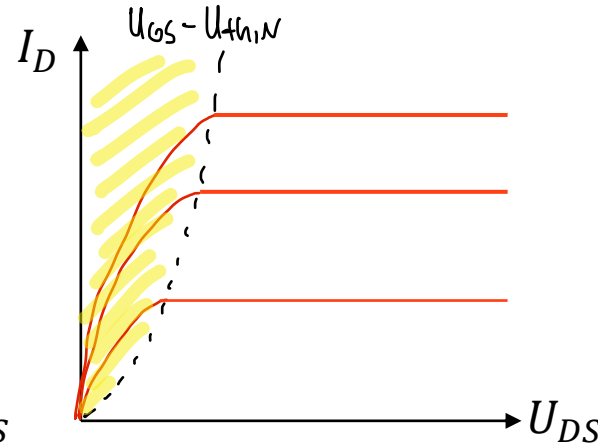
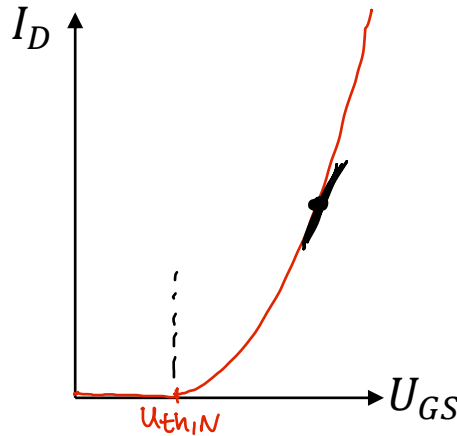


$$U_{GS} > 0, U_{DS} > 0, U_{th,N} > 0$$

$$I_{D,N} = \frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_{th})^2 \cdot \left(1 + \frac{U_{DS}}{|U_A|}\right) \quad \text{Sättigung}$$

$$S_N = \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} = \beta (U_{GS} - U_{th}) \left(1 + \frac{U_{DS}}{|U_A|}\right)$$

p-MOS

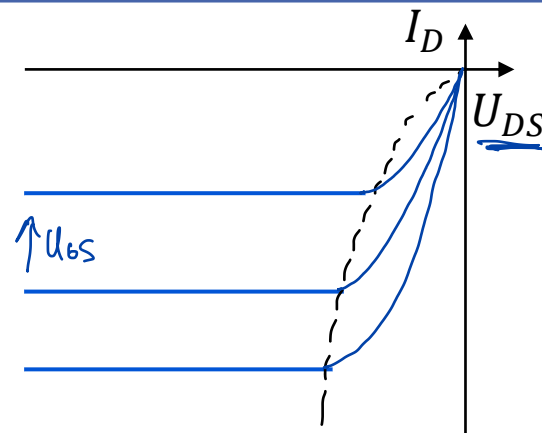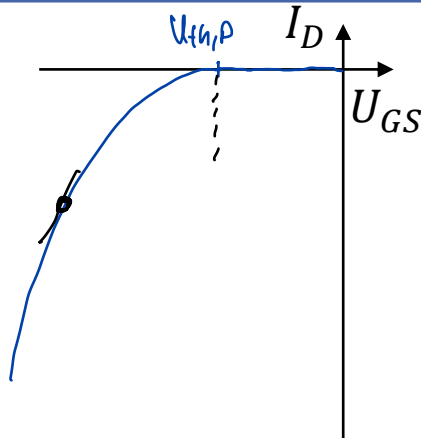

$$U_{GS} < 0, U_{DS} < 0, U_{th,P} < 0$$


$$-I_{D,P} = \frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_{th})^2 \cdot \left(1 - \frac{U_{DS}}{|U_A|}\right) \quad \text{Sättigung}$$

$$S_P = \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} = -\beta \underbrace{(U_{GS} - U_{th})}_{< 0} \underbrace{\left(1 - \frac{U_{DS}}{|U_A|}\right)}_{> 0}$$

$$S_P > 0$$

Aufgabe 3

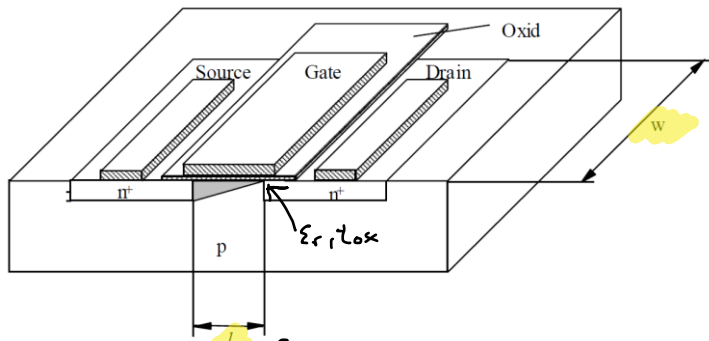a) ges.: Gate-Breite W_P , damit $\beta_P = \beta_N$



$$C_{ox} = \epsilon_0 \epsilon_r \cdot \frac{l \cdot w}{t_{ox}}$$

$$C'_{ox} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{t_{ox}}$$

$$\beta_N = \mu_N \cdot C'_{ox} \cdot \frac{w_N}{l_N} \leftarrow$$

$$\beta_P = \mu_P \cdot C'_{ox} \cdot \frac{w_P}{l_P} \leftarrow$$

$$\mu_P \cdot C'_{ox} \cdot \frac{w_P}{l_P} = \mu_N \cdot C'_{ox} \cdot \frac{w_N}{l_N}$$

$$w_P = \frac{\mu_N}{\mu_P} \cdot w_N = \underline{\underline{18 \mu m}} = 3 \cdot w_N$$


$$\rightarrow \beta_N = \beta_P = 120 \frac{mA}{V^2}$$

Gegeben:

$$U_b = \pm 1 V, |U_{th,N,P}| = 0,4 V, (w_N) = 6 \mu m,$$


$$l_{N,P} = 22 nm, C'_{ox} = 3,66 \frac{fF}{\mu m^2},$$

$$\mu_N = 1200 \frac{cm^2}{Vs}, \mu_P = 400 \frac{cm^2}{Vs}$$

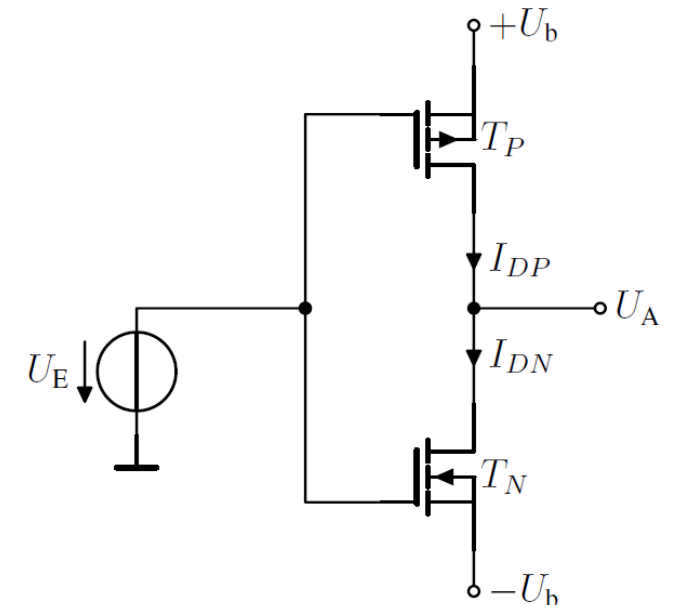

Aufgabe 3

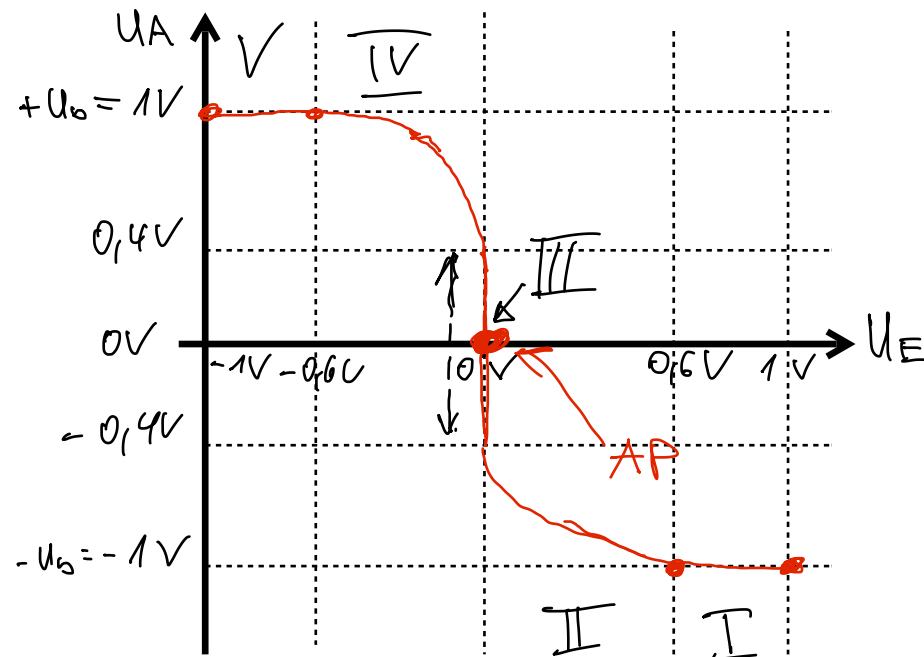b) ges.: Übertragungskennlinie $U_A = f(U_E)$,
AP für $U_A = U_E$



- I : p-MOS spend
- II : p-MOS : Sättigung
n-MOS : linearer Bereich
- III : beide in Sättigung
- IV : p-MOS : linearer Bereich
n-MOS : Sättigung
- V : n-MOS spend


Gegeben:

$$U_b = \pm 1 \text{ V}, |U_{th,N,P}| = \underline{0,4 \text{ V}},$$

$$\beta_{N,P} = 120 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$\rightarrow U_{DS,N} > U_{GS,N} - U_{th,N}$$

$$1\text{V} > 1\text{V} - 0,4\text{V} = \underline{0,6\text{V}}$$

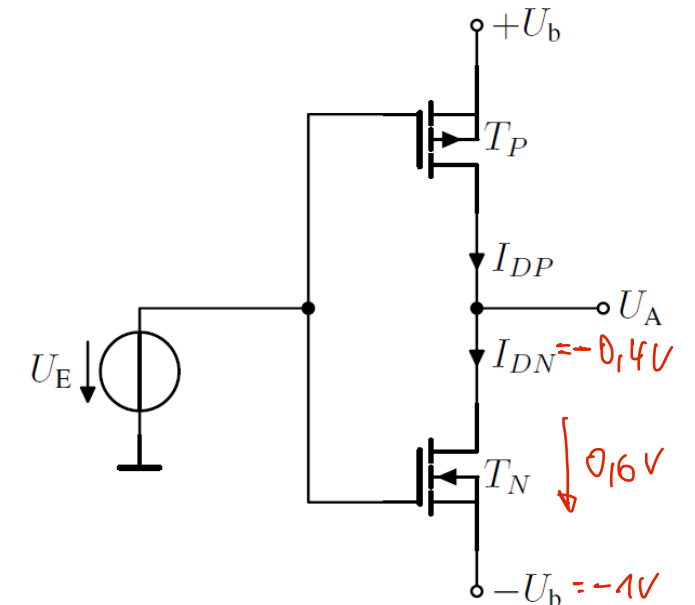

Aufgabe 3

c) ges.: I_D & P_{DC} im Arbeitspunkt

$$I_D = \frac{\beta}{2} \cdot (U_{GS} - U_{th})^2 = \frac{120 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}}{2} \cdot (1\text{V} - 0,4\text{V})^2$$


$$I_D = 21,6 \text{ mA}$$

$$P_{DC} = 2 \cdot U_b \cdot I_D = 2 \cdot 1\text{V} \cdot 21,6 \text{ mA} = \underline{43,2 \text{ mW}}$$

Gegeben:

$$U_b = \pm 1 \text{ V}, |U_{th,N,P}| = 0,4 \text{ V},$$

$$\beta_{N,P} = 120 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

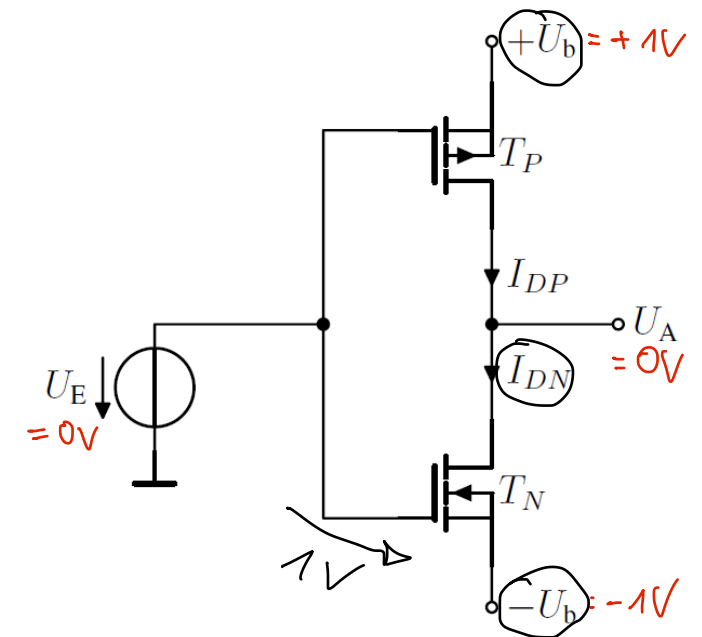


Aufgabe 3

d) ges.: KS-ESB und $A = \frac{u_a}{u_e}$

Gegeben:

$$U_b = \pm 1 \text{ V}, |U_{th,N,P}| = 0,4 \text{ V},$$


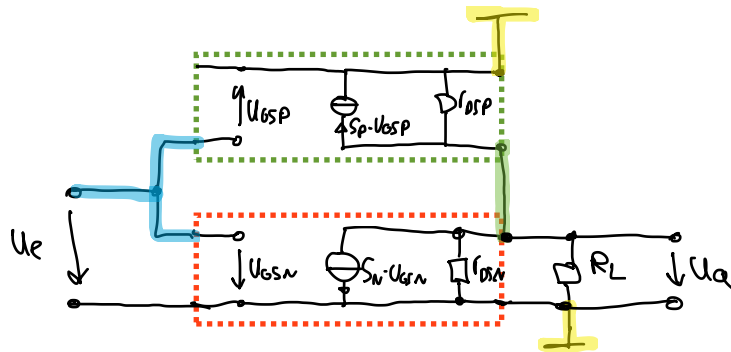
$$\beta_{N,P} = 120 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$



$$A = \frac{u_a}{u_e} = -(S_N + S_P) \cdot R_L$$

$$\text{mit } S_N = S_P = \beta \cdot (U_{GS} - U_{th}) = 72 \text{ mS}$$



$$A = -144$$

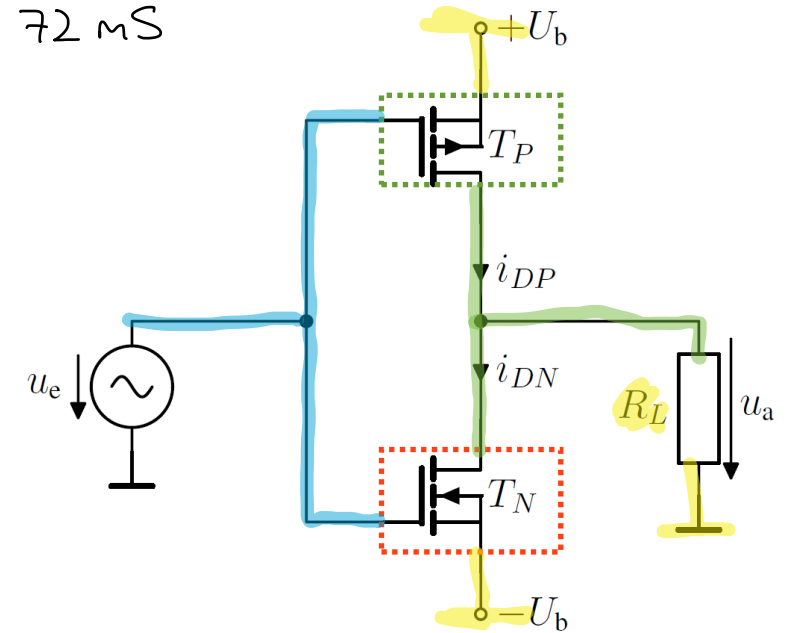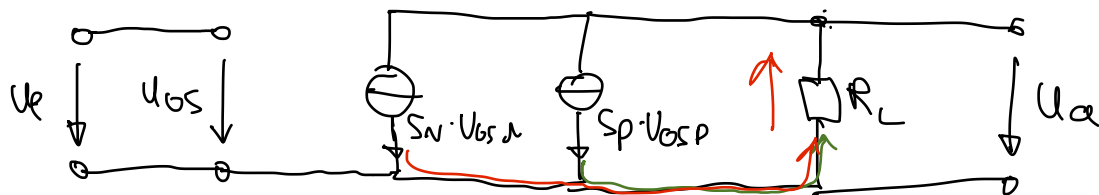

Aufgabe 3

e) ges.: $u_e(t)$ und $u_a(t)$ im Zeitbereich

$$A = -144$$

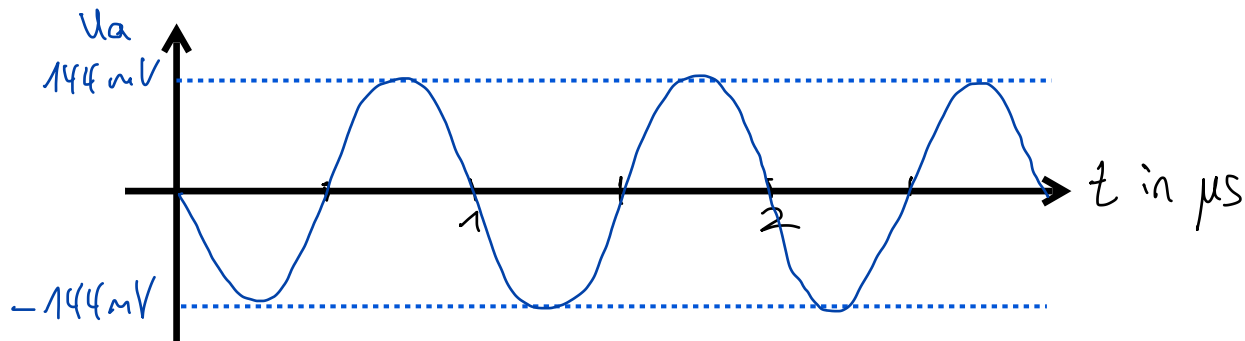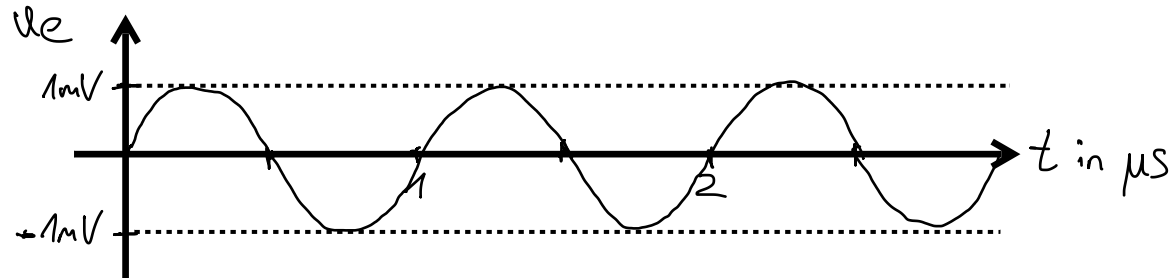

Gegeben:

$$U_b = \pm 1 \text{ V}, |U_{th,N,P}| = 0,4 \text{ V},$$

$$\beta_{N,P} = 120 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, R_L = 1 \text{ k}\Omega,$$

$$\hat{u}_e = 1 \text{ mV}, f = 1 \text{ MHz}$$

